Les premiers pas en électronique

Ateliers Open-Handicap et Option Maker FabLab EirLab ENSEIRB-MATMECA

30/10/2024 - rev. 0.64 - version longue

Adrien Boussicault
Enseignant-Chercheur – Fonctionnaire d'état
adrien.boussicault@u-bordeaux.fr
Creative Commons License BY-NC-SA 4.0

Code source associé au cours : <u>code.zip</u>
DOCUMENT EN COURS D'ÉCRITURE ET DE RELECTURE !

Plan Les entrées analogiques de l'Arduino L'énergie, la tension et le courant Les capteurs (transducteurs)

- Protéger son circuit Les piles et Batteries
- Alimenter votre circuit
- Les outils pour l'électronicien
- Les filtres pour réduire le bruit
- Divers: LCD, ruban leds, module peletier
- Piloter électriquement un interrupteur Présentation de la carte Arduino
- Références
- Alimenter votre Arduino et votre Les timers, les PWM et les
- Aide pour téléverser un firmware dans une carte.

interruptions Régulateur de tensions

Compiler et téléverser en ligne de commande avec Platform.io.

Les protocoles Séries

- Connaître le stage de puissance des cartes pour éviter la destrucion du port USB de son ordinateur
- Les modules prêts à l'emploi

Utiliser une ESP32

Quelques tables utiles

- Composant logique
- Les interrupteurs mécaniques

La sécurité

circuit

l'Arduino

l'Arduino

Index

Les sortie digitale de l'Arduino


Les sorties analogiques de

Communiquer en série avec

Les entrées digitales de l'Arduino

Licences et dépôt

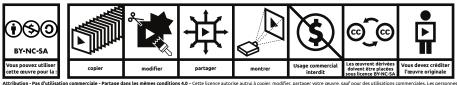Ce cours est sous <u>licence Creative Commons BY-NC-SA dans sa version 4.0</u>. Les droits et devoirs associés à cette licence sont résumés dans l'image¹ suivante :



Attribution - Pas Orbitisation commerciale - Partage dans les memes conditions 4.0 - Cette licence autoria acopier, modifier, partager votre œuvre, sair pour des utilisations commerciales. Les personnes utilisant votre euvere énaggent à la crédite, à intégre une linevers la licence et à indiques et sien médifications ont été effectuées à l'œuvre. Si elles réalisent des modifications, l'œuvre dérivée devra être diffusée sous licence CC-BY-NC-SA également. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr

La dernière version longue de ce document est téléchargeable ici : https://www.labri.fr/perso/boussica/archives/cours/option_maker/cours_elec.pdf

Le dépot git du code source est accessible à cette adresse : $\label{lem:https://gitlab.eirlab.net/boussica/cours_electronique_maker} \\$

Le code source des scripts, des programmes arduino et esp32 associés au cours est sous <u>licence libre MIT</u> (à l'exception d'un fichier sous <u>licence libre LGPLv3</u>). Concernant ces fichiers là, il n'y a pas de restriction conmerciale lièe à leur utilisation dans vos projets. Le code se télécharge via le dépôt git précédent ou directement à cette adresse : https://www.labri.fr/perso/boussica/archives/cours/option maker/code.zip.



publiccode.eu

¹ L'œuvre originale de cette image, sous licence CC-BY 3.0, est de Piotrek Chuchla. Elle a été traduite et adaptée par Pascal Combemorel, sous licence CC-BY 4.0. (présent dans la version courte)

Mise en garde!

Ce document est en cours d'écriture et de relecture !

Bien que l'auteur essaye d'être le plus rigoureux possible et essaye de justifier les schémas et affirmations donnés, ses domaines de spécialité sont les mathématiques et l'informatique.

Vous devez donc être très critique en lisant ce document. Vous devez comprendre le fonctionnement des circuits et multiplier et croiser les sources d'informations.

Ce document est conçu pour aider des ingénieurs à développer et concevoir de nouveaux objets. Les circuits doivent donc être validés par le lecteur avant d'être construit et utilisés. Ils doivent être testés intensivement avant d'être diffusés au grand public. L'auteur ne peut pas être tenu pour responsable des dégâts occasionnés par les circuits conçus, produits ou reproduits par le lecteur.

Si vous rencontrez des erreurs à la lecture de ce document, n'hésitez pas à contacter l'auteur pour qu'il le corrige et l'améliore.

Plan

Les entrées analogiques de l'Arduino

22 Protéger son circui

L'énergie, la tension et le courant

Les capteurs (transducteurs

Alimenter votre circuit

13 Les filtres pour réduire le bruit

24 Les outils pour l'électronicien

Piloter électriquement un interrupteur

Divers : LCD, ruban leds, module peletier

Alimenter votre Arduino et votre circuit

Les moteurs

Aide pour téléverser un firmware

Les sortie digitale de l'Arduino

Régulateur de tensions

Compiler et téléverser en ligne de

Communiquer en série avec

18 Les protocoles Séries

Connaître le stage de puissance des cartes pour éviter la destrucion du port USB de son ordinateur

Les entrées digitales de l'Arduino

On Halland ECD22

30 Quelques tables utiles

Les interrupteurs mécanique

21 Composant logique

Index (présent dans la version courte)

2024

Ateliers Open-Handicap et Option Maker

Les premiers pas en électronique

slide 5/490 page 5/583

L'électronique et l'électrotechnique

L'électronique (resp. électrotechnique) c'est l'étude des transferts d'information (resp. d'énergie) entre différents systèmes utilisant comme support les électrons et le champs électromagnétique.

L'électronique et l'électrotechnique

L'électronique (resp. électrotechnique) c'est l'étude des transferts d'information (resp. d'énergie) entre différents systèmes utilisant comme support les électrons et le champs électromagnétique.

Énergie : valeur conservative (on ne peut pas créer ou détruire de l'énergie) qui sert à décrire l'interaction entre différents systèmes physiques. Unité : Joule (J).

La puissance : la quantité d'énergie par seconde transférée d'un système à l'autre. Unité Watt : 1W = 1J/s.

L'électronique et l'électrotechnique

L'électronique (resp. électrotechnique) c'est l'étude des transferts d'information (resp. d'énergie) entre différents systèmes utilisant comme support les électrons et le champs électromagnétique.

Énergie : valeur conservative (on ne peut pas créer ou détruire de l'énergie) qui sert à décrire l'interaction entre différents systèmes physiques. Unité : Joule (J).

La puissance : la quantité d'énergie par seconde transférée d'un système à l'autre. Unité Watt : 1W = 1J/s.

Consommation grille pain : 700W.

Consommation d'un humain actif : 2700 KCalorie = 130 W.

Consommation d'un humain peu actif : 2300 KCalorie = 111W.

Puissance voiture: 40 à 100 kW.

Le travail d'une petite voiture \approx le travail de $2105 = \frac{40000}{130-111}$ humains.

L'énergie et la tension

La tension au point B c'est l'énergie électromagnétique (e.m.) nécessaire pour déplacer un électron d'un point de référence au point B. Elle se mesure en Volt $(1V=1.602\times 10^{-19}\ \text{Joules par électron}\times \alpha)$.

Si un électron, possédant une énergie e.m. de 5V, et se déplace vers un point à 4V, il cède 5V - 4V = 1V d'énergie au système traversé.

Système passif :

Système actif :

1V x 1.6E-19 J/electron

5V 4V


1V x 1.6E-19 J/electron 4V 5V

Les électrons cèdent de l'énergie

Les électrons récupèrent de l'énergie

Le courant et la puissance

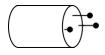
Le courant est le nombre d'électron par seconde qui traverse un système. Il se mesure en Ampère $(1A=6.241\times 10^{18}$ électrons par seconde $\times \alpha^{-1})$



La puissance est la quantité d'énergie par seconde transférée de l'électron au système. Il se calcule ainsi :

La puissance se mesure en Watt (1W = 1J/s = 1V.A)

La loi d'ohm et la loi des noeuds

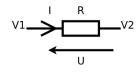

Loi d'ohms:

$$U = R \times I$$

 $U = V_1 - V_2$: tension au borne de la résistance.

 V_1, V_2 : potentiels - énergie des électrons.

I : courant

R: Résistance en Ohms (Ω)




Lois des noeuds :


$$I_1 + I_2 + I_3 = 0$$

 l_1, l_2, l_3 : courants

Loi d'ohms : $U = R \times I$

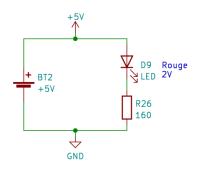


Loi d'ohms : $U = R \times I$

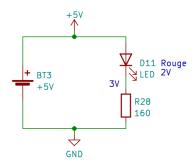


Loi d'ohms : $U = R \times I$


Courant : I = 3V/160 = 0.0187

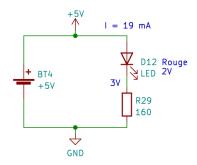

Loi d'ohms : $U = R \times I$ Courant : I = 3V/160 = 0.0187

Puissances dissipées : $P = U \times I$

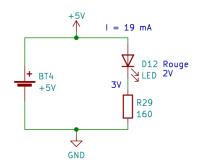

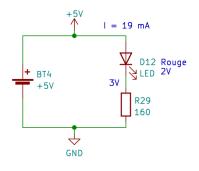


Loi d'ohms : $U = R \times I$

Courant : I = 3V/160 = 0.0187

Puissances dissipées : $P = U \times I$

$$P_R = U \times I = 3V \times 0.0187 = 56mW$$

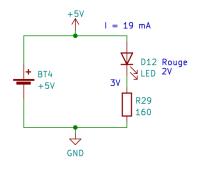La résistance est un 1/4W, elle ne brûlera pas,



Loi d'ohms : $U = R \times I$

Courant : I = 3V/160 = 0.0187

Puissances dissipées : $P = U \times I$

$$P_R = U \times I = 3V \times 0.0187 = 56mW$$


La résistance est un 1/4W, elle ne brûlera pas,

$$P_{led} = U \times I = 2V \times 0.0187 = 37 mW$$

La led doit au plus consommer en continue 20mA, elle ne brûlera pas.


Dimensionner un circuit avec trois leds

Pour des diodes de 20 mA, on obtient

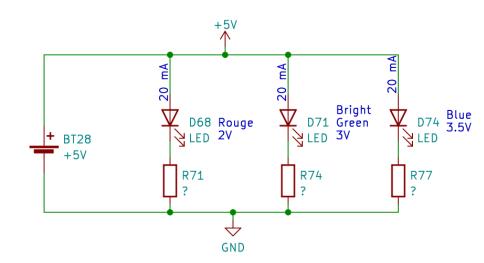


Dimensionner un circuit avec trois leds

Pour des diodes de 20 mA, on obtient

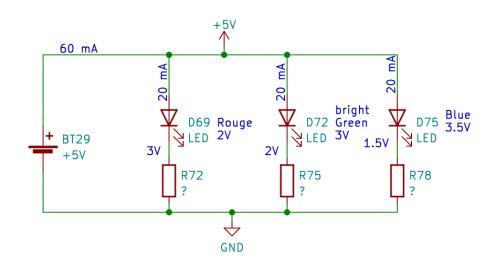

Dimensionner un circuit avec trois leds

Pour des diodes de 20 mA, on obtient

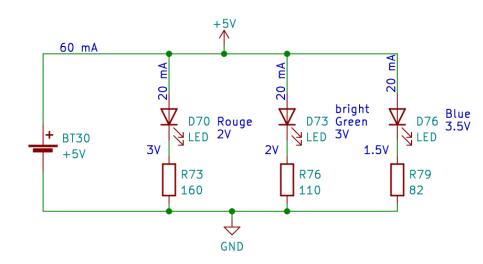

Quelques composants indispensables – 1/2

La résistance :

$$v_1 - v_2 = R \times I$$


Le condensateur :

$$I = \frac{\partial}{\partial t}(C \times (v_1 - v_2))$$
 $v1 - v2$ est continue!

La bobine :

$$v_1 - v_2 = \frac{\partial}{\partial t} (L \times I)$$
 I est continue !

La diode :

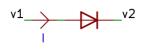


$$\left\{ \begin{array}{ll} I=0 & \Rightarrow & v1-v2 < 0.6\,V = U_d \\ I>0 & \Rightarrow & v1-v2 \approx 0.6\,V = U_d \ \ (\text{tension directe}) \\ I<0 & \Rightarrow & \text{est au paradis des diodes} \end{array} \right.$$

Quelques composants indispensables – 2/2

Le potentiomètre :



Les résistance R1 et R1 sont variables.

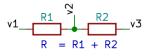


Le condensateur polarisé :




Si v1 < v2 alors le condensateur polarisé explose.

La diode zener :

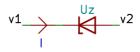


$$\left\{ \begin{array}{ll} I > 0 & \Rightarrow & v1 - v2 \approx U_Z \text{ (tension)} \\ I = 0 & \Rightarrow & -0.6 \, V < v1 - v2 < U_Z \\ I < 0 & \Rightarrow & v1 - v2 \approx -0.6 \, V = -U_d \text{ (-tension)} \\ \end{array} \right.$$

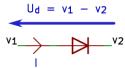Tensions directes et longueurs d'onde de différentes diodes



Les tensions directes U_d des différentes diodes sont données pour de faibles courants $(I \le 200 \, mA)$.

	diodes		diode électroluminescente (led)						
	Schottky	Silicium	Infra rouge	Rouge	Jaune	Vert (GaP)	Vert clair (GaN)	Bleue	Ultra violet
tension directe (V)	0.4	0.6-0.8	1.3	2	2	2	3	3.5	3.7
longueur d'onde (nm)	/	/	> 760	615 à 650	574 à 582	500	à 570	466 à 490	< 400

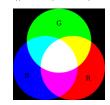


Plan

Alimenter votre circuit

TD : Réaliser un montage électronique sur platine d'expérimentation -1/3

La platine d'expérimentation - 1 A max !

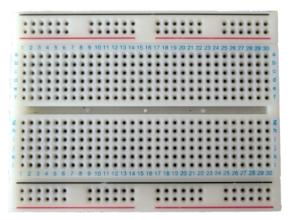

TD : Réaliser un montage électronique sur platine d'expérimentation -1/3


La platine d'expérimentation - 1 A max !

```
000000
```


Les pistes de cuivre à l'intérieur

TD : Réaliser un montage électronique sur platine d'expérimentation -2/3


Nous allons réaliser le montage suivant:

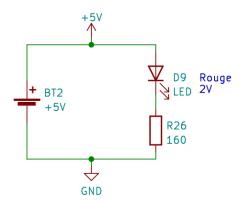

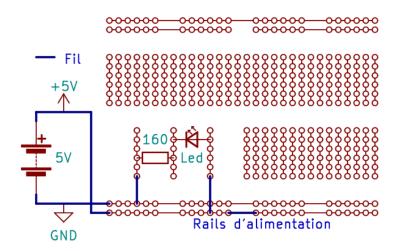
TD : Réaliser un montage électronique sur platine d'expérimentation -3/3



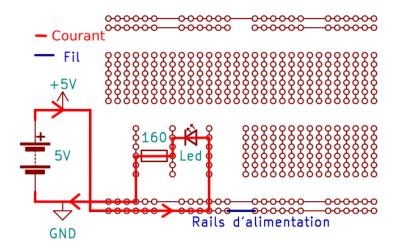TD : Réaliser un montage électronique sur platine d'expérimentation -3/3



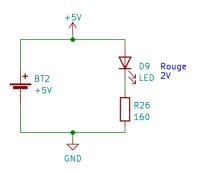${\sf TD}$: Alimenter un circuit avec une alimentation de laboratoire – 1/5



A FAIRE : Mettre des images.

TD : Vérifier son circuit avant de l'alimenter -2/5

Il vous faut un voltmètre :




On utiliseras deux modes :

• Le mode Ohmmètre. Symbole : Ω

• Le mode Voltm<u>èt</u>re en mode DC. Symbole : \overline{V}

TD : Vérifier son circuit avant de l'alimenter – 3/5

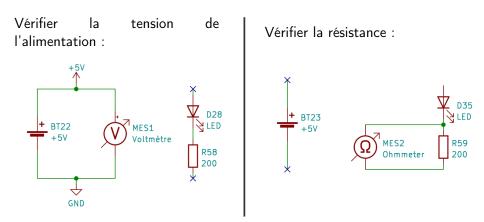
Ne connectez pas l'alimentation à votre circuit !



TD : Ce qu'il ne faut jamais faire ! - 4/5

L'ohmmètre génère une tension pour faire sa mesure.

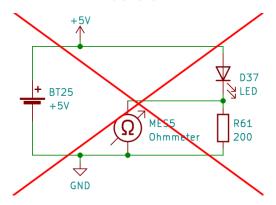
Ne jamais utiliser un multimètre en mode ohmmètre quand le circuit est branché!




TD : Vérifier le bon fonctionnement de son circuit -5/5

N'utilisez QUE le voltmètre ici

Vérifier la tension de l'alimentation :

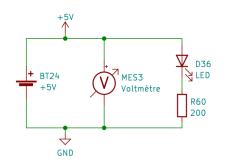


Vérifier la tension de la résistance .

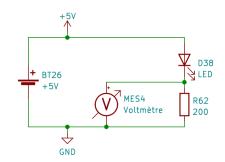

Alimenter votre circuit avec des piles AA 1.5V

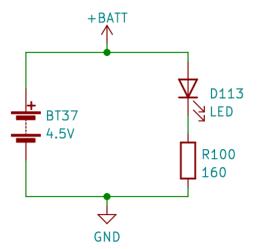
Tension d'alimentation : entre 3V et 4.5V.



Pour connaître les plages de tension de fonctionnement des piles, vous pouvez consulter la table de la page 566.

Alimenter votre circuit avec des piles AA 1.5V

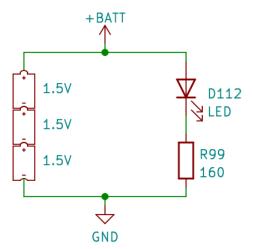Tension d'alimentation : entre 3V et 4.5V.



Pour connaître les plages de tension de fonctionnement des piles, vous pouvez consulter la table de la page 566.

Plan

La sécurité

Documentation sur la sécurité

Voici quelques références sur la sécurité concernant les risques électriques :

- Le Site de prévention du risque de l'IRNS (Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles).
- La norme d'application obligatoire NF C15-100, Installations électriques à basse tension, Edition Afnor, 2005, consultable gratuitement.
- La norme d'application obligatoire NF EN 60529, Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP), Edition Afnor, 1992, consultable gratuitement.
- <u>La norme NF EN 61140</u>, Protection contre les chocs électriques Aspects communs aux installations et aux matériels, Edition Afnor, 2016.
- <u>La norme NF C18-510</u>, Opérations sur les ouvrages et installations électriques et dans un environnement électrique - Prévention du risque électrique, Edition Afnor, 2012.
- <u>La norme NF EN 61558-1</u>, Sécurité des transformateurs, bobines d'inductance, blocs d'alimentation et des combinaisons de ces éléments - Partie 1 : exigences générales et essais, Edition Afnor, 2019.
- <u>La norme IEC 60950-1:2005</u>, Matériels de traitement de l'information Sécurité Partie 1
 : exigences générales, Edition Afnor, 2005.
- Les normes NF EN 61558-2-*, pour traiter, entre autres, le cas des transformateurs de sécurité pour des alimentations linéaires et à découpage.

(sites consultés le 12 Septembre 2024)

Livres traitant de l'électricité et des installations électriques :

- Le grand livre de l'électricité, Thierry Gallauziaux, David Fedullo, 2021, Eyrolles.
- Guide pratique de la CEM, Alain Charoy, 3ième édition, 2017, Dunod.

Résistance du corps humain, courant et tension maximale

La traversée d'un courant > 10 mA peut provoquer la mort (contraction des muscles et fibrilation du coeur).


 $I_{\rm danger} \ge 10 \, mA$

Résistance du corps humain, courant et tension maximale

La traversée d'un courant > 10 mA peut provoquer la mort (contraction des muscles et fibrilation du coeur).

$$I_{\rm danger} \ge 10 \, mA$$

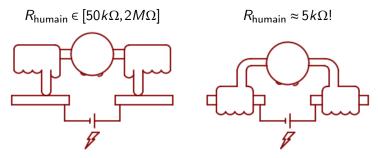La résistance du corps humain varie selon la surface de contact et l'état des mains (sec ou humide).




Résistance du corps humain, courant et tension maximale

La traversée d'un courant > 10 mA peut provoquer la mort (contraction des muscles et fibrilation du coeur).

$$I_{\rm danger} \ge 10 \, mA$$

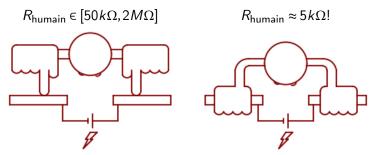La résistance du corps humain varie selon la surface de contact et l'état des mains (sec ou humide).



La tension de danger se déduit en prenant le pire cas :

$$U_{\text{danger}} = R_{\text{humain}} \times I_{\text{danger}} \ge 5k\Omega \times 10mA = 50V$$

Tension maximale et isolant - les normes NF C15-100 et NF C18-510

TBT – très basse tension (ELV – Extra-low voltage)

tension limitée à 50V AC et 120V DC +

: isolation double ou renforcée avec toute les parties actives des autres installations

TBTS – Très basse tension de sécurité (SELV – Safety extra low voltage)

TBT + isolation à la terre (circuit

non relié à la terre)

TBTP – Très basse tension de protection (PELV – Protective extra low voltage)

TBT + une des bornes du secondaire est relié au conducteur de protection équipotentielle (en général la terre) ainsi que les parties conductrices exposées au contact physique humain.

AC : courant alternatif

DC : courant continue

Nécessité de mettre une protection contre les contacts directs :

AC	<i>U</i> ≤ 12 <i>V</i>	$12V < U \le 25V$	$25V < U \le 50V$
DC	<i>U</i> ≤ 30 <i>V</i>	$30V < U \le 60V$	$60 < U \le 120 V$
TBTS/SELV	pas nécessaire	pas nécessaire	nécessaire
TBTP/PELV	pas nécessaire	nécessaire! 🛕	nécessaire

Si $U \le 500V$, un isolant possède une résistance $> 50k\Omega$.

Isolants: les revêtements bois, moquettes, plastiques et linoléum.

Non isolant : métal, béton, carrelage, moquette avec quadrillage métallique relié à la terre.

Contexte de travail

Dans tous le cours et pour toute l'option maker, nous ne travaillerons qu'avec des tensions continues d'une tension inférieure à 30V.

Nous utiliserons pour cela des blocs d'alimentation d'une tension inférieure à 24V, certifié SELV, issus du marché, aux normes françaises (et européennes), parfaitement isolés et parfaitement sécurisés.

Ainsi, il ne pourra pas y avoir de problèmes d'électrisation possible.

Cependant, il faut rester vigilant concernant d'autres dangers : les brûlures et les coupures !

Brûlure et coupure en Électronique

Même à faible tension un système peut provoquer des brûlures et coupures.

La puissance ne dépends pas que de la tension : $P = U \times I$.


 $50W = 10A \times 5V$ est important (Un grille pain c'est 700W)

Même avec une faible puissance on peut réussir à se couper ou se brûler.

En mécanique il y a l'effet de levier : Faible puissance est compatible avec fort couple et forces importantes !


En thermodynamique il y a l'isolation : Faible puissance est compatible avec fortes températures !

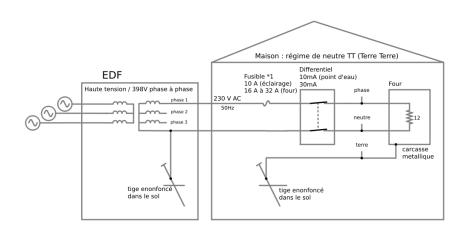Protection du secteur : fonctionnement normal



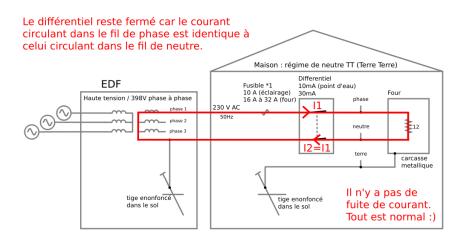
*1 : Attention: le calibre du fusible est choisie en fonction de la section des fils et la section des fils est dimensionner en fonction des appareils qu'ils alimentent.

Protection du secteur : fonctionnement normal




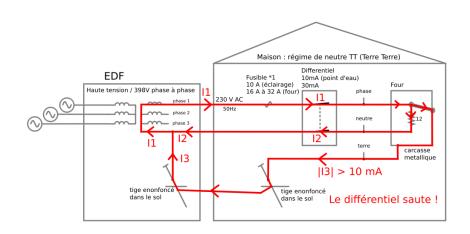*1 : Attention: le calibre du fusible est choisie en fonction de la section des fils et la section des fils est dimensionner en fonction des appareils qu'ils alimentent.


Le différentiel : prévention des défauts électriques et des électrisations



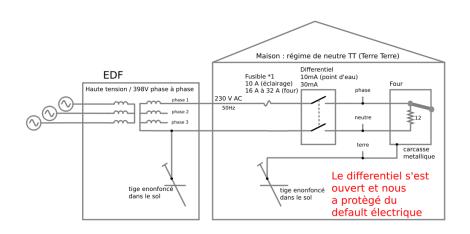
Le différentiel : prévention des défauts électriques et des électrisations



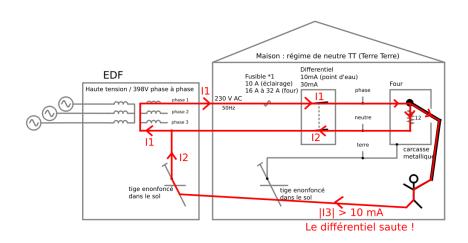
Le différentiel : prévention des électrocutions



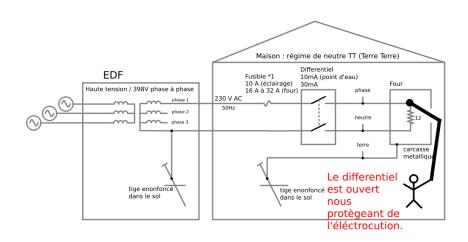
Le différentiel : prévention des électrocutions



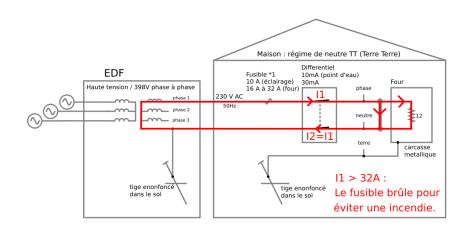
Le fusible : prévention des incendies et du matériel



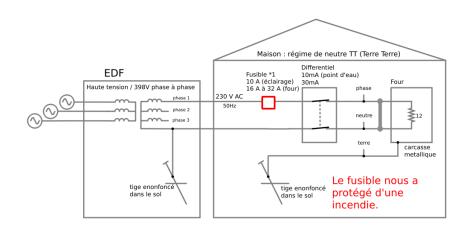Le fusible : prévention des incendies et du matériel



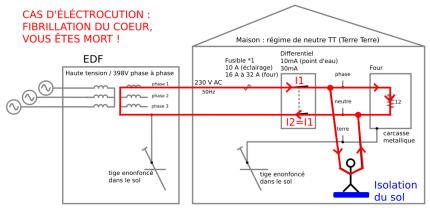
Électrocution, aucune protection ne peut vous sauver.



Quand on touche à la fois le neutre et la phase en étant isolé du sol.

La terre

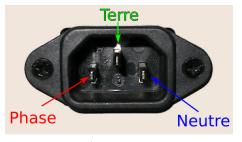Tout appareil avec une carlingue métallique doit être relié à la terre.



Prise mâle - IEC60320-C14

A la réception d'un appareil, il faut toujours vérifier, à l'aide d'un multimètre que la prise de terre est reliée à la carlingue métallique, notamment à ses vis métalliques. Attention, la présence de peinture isole. Il faut donc la gratter pour vérifier la connection à la terre de la carlingue.

Les multiprises

Si trop de courant passe dans une multiprise ou une rallonge, elle brûle, car la puissance dissipée est :


$$P_{\text{dissipé}} = U \times I = R \times I^2$$
.

Une multiprise classique de 3500W peut faire passer, un courant total de 16A efficace pour 230V efficace.

Il ne faut pas brancher des appareils dont la puissance totale dépasse la puissance maximale supportée écrite sur la multiprise.

On ne branche pas les multiprises les unes derrières les autres car la première multiprise reçoit la somme des courants de toutes les multiprises qui lui sont branchées dessus.

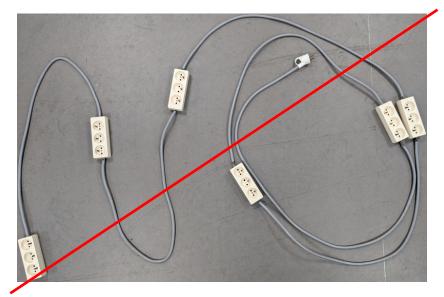Vu dans le cabinet des Horreurs. NE PAS REPRODUIRE!



Les rallonges

Si trop de courant passe dans une une rallonge, elle brûle :

$$P_{\text{dissipé}} = U \times I = \rho \times d \times I^2$$
.

où ρ est la résistance par mètre et d la longueur de la rallonge.

Une rallonge doit toujours être déroulée pour dissiper la chaleur du courant qui circule dedans !

Plus une rallonge est grande, plus le câble doit avoir une grande section pour réduire sa résistance. Pour éviter les chutes de tensions on ne branche donc pas les rallonges en série.

Un rallonge est généralement prévue pour un seul appareil. On ne branche pas de multiprises sur une rallonge sans vérifier que la rallonge puisse transmettre la puissance maximale de la multiprise.

Concevoir un appareil sécurisé - les classes de protection

Pour installer et utiliser un appareil sans risque d'électrisation, il doit appartenir à l'une des classes de protection 1, 2 ou 3 définies dans les normes NF 61140, NF C15-100 et NF 61558-1, 60664-1 et 60364-4.

classe	caractéristiques	emploi	symbole
0	Isolation principale	Utilisation interdite	Pas de symbole
1	Les surfaces accessibles sont séparées des parties électriques par : – une isolation renforcée, ou – une isolation double, ou – une isolation principale + une isolation par écran (surface conductrice reliée à la terre).	Utilisation possible sur les lieux de travail pour les machines fixes	<u>-</u>
	Masses reliées entre elles à la terre		
2	Isolation Renforcée ou bien un double isolation. Masses non reliées à la terre	Utilisation possible sur les lieux de travail pour les machines non fixes	
3	Alimentation externe*¹ TBTS ou TBTP Alimentation interne*¹ TBTS (+règle suiv. ⇒ piles, ···) *1 à vérifier : l'interpretation alim. interne/externe Ne génère pas de tensions > 12 AC ou > 30 V DC Masses non reliées à la terre	Obligatoire sur les appareils portatifs, non fixes en milieu confiné, humide ou mouillé	

L'isolation est non nécessaire

Attention! Le bois, le vernis et la peinture (bien qu'isolant) ne peuvent pas être utilisés pour réaliser une isolation renforcée ou une isolation simple d'une classe de protection. (version lon

Isolation renforcée, double, principale et secondaire - 1/3

Un **obstacle** est un élément empêchant un contact direct fortuit mais ne s'opposant pas à un contact direct par une action délibérée. Il sert à protèger les personnes qualifiés ou avertis.

- en BasseTension, il empêche tout contact non intentionnel avec des parties actives dangereuse;
- il ne peut pas être utilisé pour protéger des utilisateurs ordinaires;
- son ouverture se fait avec une clé ou un outils, ou bien doit couper l'alimentation;
- il ne doit pas être utilisé dans le cadre d'une isolation supplémentaire.

Une **barrière** est une partie assurant la protection contre les contacts directs dans toute direction habituelle d'accès.

- son ouverture se fait avec une clé ou un outils, ou bien doit couper l'alimentation;
- en BasseTension, la barrière a un indice de protection IPXXB ou IP2X à l'exception des parties horizontales qui sont IPXXD ou IP4X.

Une **Enveloppe** est une enceinte assurant la protection des matériels contre certaines influences externes et dans toutes les directions. Elle assure la protection contre les contacts directs.

Une **Enveloppe de protection** est une enveloppe qui est métallique et reliée à la terre.

Dans la norme NF EN 60529 :

Une barrière d'Indice de portection IP2X ou IPXXB empêche la pénétration de corps solide étrangers de diamètre ≥ 12.5 mm (la taille d'un doigt).

Une barrière d'Indice de portection IP4X ou IPXXD empêche la pénétration de corps solide étrangers de diamètre ≥ 1 mm (le diamètre d'un fil).

Isolation renforcée, isolation principale et secondaire - 2/3 Dans la norme NF EN 60664-1:

La distance d'isolement est la plus petite distance dans l'air entre deux parties conductrices.

La norme 60664-1 donne des tables pour calculer cette distance. Par exemple, dans un "usage domestique pollué" (tension de 230/400V, catégorite de surtension III, tension assignée de tenue aux chocs 4000V, degrés de pollution 3 : le pire en milieu sec) cette distance est de 3 mm.

La ligne de fuite est la distance la plus courte, le long de la surface d'un isolant solide, entre deux parties conductrices.

Dans un "usage domestique pollué", les lignes de fuite des groupes de matériaux sont:

pour une tension phase-terre de 240V, et un degré de polution 3					
groupe	l l	l II	IIIa	IIIb	
IRC (CTI)*1	≥ 600	600 > <i>IRC</i> ≥ 175	400 > <i>IRC</i> ≥ 175	175 > <i>IRC</i> ≥ 100	
ligne de fuite	3.2 mm	3.6 mm	4 mm	4 mm	

^{*1} Indice de Résistance au Cheminement (Comparative Traking Index) du materiau.

Quelques valeurs typique d'IRC (CTI) A vérifier! - Phenolic resin: 125; Polyimide et Kapton: 150; FR4 (PCB base material, glass fiber reinforced epoxy resin): ≥ 175/250; FR4 Type KF: 400; PE-LD, PE-HD (polyethylene): 600; Polyester resin: 600: PTFE (polytetrafluoroethylene): 600: PMMA: 600: PBT (polybutylene terephthalate): 500.

Un degré de pollution 3 correspond à la présence d'une pollution conductrice ou d'une pollution sèche, non conductrice, qui devient conductrice par suite de la condensation qui peut se produire.

Un degré de pollution 4 correspond à une conductivité persistante qui apparaît due à la poussière conductrice, à la pluie ou à d'autres conditions humides. (version longue)

Isolation renforcée, isolation principale et secondaire - 3/3

Isolation solide : matériau isolant solide, ou combinaison de matériaux isolants solides, placé entre deux parties conductrices ou entre une partie conductrice et une partie du corps

Isolation principale : Au choix, selon la nature de l'isolant,

- Une couche d'air d'épaisseur la distance d'isolement (cf. page 60 → 3 mm en contexte domestique) + un obstacle, une barrière ou une enveloppe de protection
- Une couche solide d'isolant d'épaisseur la ligne de fuite (cf. page 60 → 4 mm en contexte domestique). L'isolant doit empécher l'accès aux parties dangereuses.

Isolation supplémentaire : Au choix, selon la nature de l'isolant,

- Une couche d'air d'épaisseur la distance d'isolement (cf. page 60 → 3 mm en contexte domestique) + une barrière;
- Une couche solide d'épaisseur la ligne de fuite (cf. page 60 → 4 mm en contexte domestique). L'isolant doit empécher l'accès aux parties dangereuses.

Isolation double : Isolation principale + isolation supplémentaire

Isolation renforcée : Au choix, selon la nature de l'isolant,

- Une couche d'air d'épaisseur 2 x la distance d'isolement (cf. page 60 → 6 mm en contexte domestique) + une barrière;
- Une couche solide d'isolant d'épaisseur 2 x la ligne de fuite (cf. page 60 → 8 mm en contexte domestique). L'isolant doit empécher l'accès aux parties dangereuses.

Protection aux chocs mécaniques

La norme NF EN 62262 définit les indices de protections aux chocs IK:

norme in En 02202 definit les maices de protections aux enoes in.											
IK	00	01	02	03	04	05	06	07	80	09	10
	non protégé	0.15	0.2	0.35	0.5	0.7	1	2	5	10	20
choc d'un objet de poids de (g)		200	200	200	200	200	500	500	1700	5000	5000
laché sur une hateur de (cm)		2.5	10	17.5	25	35	20	40	29.5	20	40

Le guide UTE C15-103 défini les protections aux chocs des objets à prévoir pour les installations publiques. En voici une approximation :


approximation (par majoration) du guide UTE C15-103

Usage	domestique	industriel	plein air et parking
IK	07 garage, dortoire, buanderie :7 chambre : 2	08	10

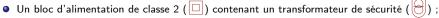Exemple de boite métallique avec un indice de protection IK08 : La boite en aluminium de $\underline{\text{fibox}}$ de taille $600 \times 310 \times 110$ et d'épaisseur comprise entre 4 et 4.5 mm.

Alimentation TBTS, TBTP et transformateurs

Une Alimentation TBTS/SELV (≤50 V DC et ≤30 V AC) est au choix :





- Une batterie ou pile de tension ≤ 50 V;
- Un paneau solaire de tension $\leq 50 V$.

Une Alimentation TBTP/PELV (≤50 V DC et ≤30 V AC) est :

• Un bloc d'alimentation de classe 1 () contenant un transformateur avec séparation de circuit ($\stackrel{\frown}{\longrightarrow}$) délivrant une tension $\leq 50 \text{ V DC}$ et $\leq 30 \text{ V AC}$.

les transformateurs (NF EN 61558-1 et 61558-2-4/6/16)


nom	symbole	description			
Un transformateur	8	composant électrique, présent dans les bloc d'alimentation secteur, qui convertit une tension AC (par ex. la tension du secteur 230V) au borne de son enroulement primaire en une autre tension AC (par ex. 24 V) délivré au borne de son enroulement secondaire.			
Un transformateur avec séparation de circuit		un transformateur + isolation double ou renforcée entre le primaire et le secondaire.			
Un transformateur		transformateur de séparation de circuit + la tension de sortie (du secondaire) est ≤ 50 V DC et ≤ 30 V AC.			

Alimentation TBTS, TBTP et transformateurs

Alimentation très basse tension de sécurité certifié (TBTS/SELV):



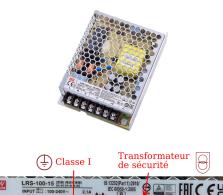Alimentation très basse tension de protection certifié (TBTP/PELV):



2024

Alimentation TBTS, TBTP et appareil de classe 3

Attention!

Un bloc d'alimentation de tension $\leq 50 V$ DC et $\leq 30 V$ AC de classe 2 (\square) sans autre logo n'est pas une alimentation certifié TBTS/SELV (ni TBTP/PELV).

En effet, sans le symbole $\begin{cases} \end{cases}$, il faut considérer qu'il contient un simple transformateur (SANS séparation de circuit : $\begin{cases} \end{cases}$). Il ne doit donc pas être utilisé pour alimenter un appareil de classe 3.

Il ne doit pas alimenter non plus des appareils de classe 1 car ces derniers doivent impérativement être reliés à la terre.

Il ne peut donc qu'alimenter un circuit de classe 2.

• La guirlande de noël du grand père dont les ampoules à fil sont alimentés par le secteur 230V via un fil avec une isolation simple.

 Une sirène basse tension DIY racordée au secteur et réalisée dans une boite en bois;

 Les appareils sans prise de terre avec une carlingue métallique (sauf cas particuliers)

2024

• La guirlande de noël du grand père dont les ampoules à fil sont alimentés par le secteur 230V via un fil avec une isolation simple.

Remise au norme : jettez la guirelande et remplacez là par une guirelande à éd 5V ou 12V alimentée par un bloc d'alimentation certifié SELV.

 Une sirène basse tension DIY racordée au secteur et réalisée dans une boite en bois;

 Les appareils sans prise de terre avec une carlingue métallique (sauf cas particuliers)

• La guirlande de noël du grand père dont les ampoules à fil sont alimentés par le secteur 230V via un fil avec une isolation simple.

Remise au norme : jettez la guirelande et remplacez là par une guirelande à éd 5V ou 12V alimentée par un bloc d'alimentation certifié SELV.

 Une sirène basse tension DIY racordée au secteur et réalisée dans une boite en bois;

Remise au norme 1 : Si l'appareil n'était pas relie à la terre remplacez la boite en bois par une boîte en plastique qualifiée isolation renforcée. Vous obtiendrez un appareil de classe 2.

• Les appareils sans prise de terre avec une carlingue métallique (sauf cas particuliers)

• La guirlande de noël du grand père dont les ampoules à fil sont alimentés par le secteur 230V via un fil avec une isolation simple.

Remise au norme : jettez la guirelande et remplacez là par une guirelande à éd 5V ou 12V alimentée par un bloc d'alimentation certifié SELV.

 Une sirène basse tension DIY racordée au secteur et réalisée dans une boite en bois;

Remise au norme 1 : Si l'appareil n'était pas relie à la terre remplacez la boite en bois par une boîte en plastique qualifiée isolation renforcée. Vous obtiendrez un appareil de classe 2.

Remise au norme 2 : Si l'appareil était relié à la terre, remplacez la boite en bois par une boîte en métal, conne lez la boîte à la terre, connectez les masses du circuit secondaire à la terre aussi, au plus proche du transformateur. Vous obtiendrez un appareil de classe 1.

• Les appareils sans prise de terre avec une carlingue métallique (sauf cas particuliers)

• La guirlande de noël du grand père dont les ampoules à fil sont alimentés par le secteur 230V via un fil avec une isolation simple.

Remise au norme : jettez la guirelande et remplacez là par une guirelande à ded 5V ou 12V alimentée par un bloc d'alimentation certifié SELV.

 Une sirène basse tension DIY racordée au secteur et réalisée dans une boite en bois:

Remise au norme 1 : Si l'appareil n'était pas relie à la terre remplacez la boite en bois par une boîte en plastique qualifiée isolation priforcée. Vous obtiendrez un appareil de classe 2.

Remise au norme 2 : Si l'appareil était relié à la terre, remplacez la boite en bois par une boîte en métal, conne dez la boîte à la terre, connectez les masses du circuit secondaire à la terre aussi, au plus proche du transformateur. Vous obtiendrez un appareil de classe 1.

• Les appareils sans prise de terre avec une carlingue métallique (sauf cas particuliers)

Remise au norme : Remplacez le cable d'alimentation par un cordon possédant un cable de terre. Connectez le cable de terre à la carlingue ainsi qu'à la masse du circuit secondaire. Vous obtenez un appareil de classe 1.

• Une alimentation de laboratoire DIY racordée au secteur et réalisée dans une boite en bois:

 Une alimentation de laboratoire DIY racordée au secteur et réalisée dans une boite en bois:

Comme il s'agit d'une alimentation de laboratoire, la basse tension est accessible à l'utilisateur. Il faut donc vérifier que l'alimentation est TBTS (SELV) ou TBTP (PELV).

Remise au norme 1 : Si l'appareil n'était pas relié à la terre, vérifiez que la partie puissance de l'alimentation est TBTS (SELV), si non, remplacez-la par sa version TBTS. Remplacez la boite en bois par une boîte en plastique qualifiée isolation renforcée. Vous obtiendrez un appareil de classe 2.

• Une alimentation de laboratoire DIY racordée au secteur et réalisée dans une boite en bois:

Comme il s'agit d'une alimentation de laboratoire, la basse tension est accessible à l'utilisateur. Il faut donc vérifier que l'alimentation est TBTS (SELV) ou TBTP (PELV).

Remise au norme 1 : Si l'appareil n'était pas relié à la terre, vérifiez que la partie puissance de l'alimentation est TBTS (SELV), si non, remplacez-la par sa version TBTS. Remplacez la boite en bois par une boîte en plastique qualifiée isolation renforcée. Vous obtiendrez un appareil de classe 2.

Remise au norme 2 : Si l'appareil était relié à la terre, vérifiez que la partie puissance de l'alimentation est TBTP (PELV), si non, remplacez-la par sa version TBTP. Remplacez ensuite la boite en bois par une boîte en métal, connectez la boîte à la terre, connectez les masses du circuit secondaire à la terre aussi, au plus proche du transformateur. Vous obtiendrez un appareil de classe 1.

• Un projet DIY contenant, dans une boite en bois, un circuit de classe 3 alimenté par un bloc d'alimentation de classe 2. Ce bloc est lui aussi dans la boite et est relié au secteur par le cordon prévu à cet effet. Le bloc fournit une tension suffisament faible (< 50 V DC et < 30 V AC) mais sans certification SELV.

• Un projet DIY contenant, dans une boite en bois, un circuit de classe 3 alimenté par un bloc d'alimentation de classe 2. Ce bloc est lui aussi dans la boite et est relié au secteur par le cordon prévu à cet effet. Le bloc fournit une tension suffisament faible (< 50 V DC et < 30 V AC) mais sans certification SELV.

Remise au norme 1 : Remplacez le bloc d'alimentation à l'interieur de la boîte en bois par un bloc d'alimentation certifié SELV. Vous obtiendrez un appareil de classe 2.

• Un projet DIY contenant, dans une boite en bois, un circuit de classe 3 alimenté par un bloc d'alimentation de classe 2. Ce bloc est lui aussi dans la boite et est relié au secteur par le cordon prévu à cet effet. Le bloc fournit une tension suffisament faible (<50V DC et <30V AC) mais sans certification SELV.

Remise au norme 1 : Remplacez le bloc d'alimentation à l'interieur de la boîte en bois par un bloc d'alimentation certifié SELV. Vous obtiendrez un appareil de classe 2.

Remise au norme 2 : Remplacez la boîte en bois et tout conducteur accessible par une boite en plastique (au moins IP4X). Vous obtiendrez un appareil de classe 2.

Exemple d'appareils de classe 1

Présence des symboles



- Les appareils avec une carlingue métallique : Le frigo, le four, le lave-linge, les machines outils;
- Les radiateurs électriques avec une prise de terre;
- Les alimentations de laboratoire, les oscilloscopes;
- Les ordinateurs fixes;
- Vos projets DIY utilisant des tensions ≥ 50 V DC ou ≥ 30 V AC. Le plus simple est d'utiliser pour le projet une boîte métalique reliée à la terre. On visse, pour cela, sur la boite le fil de terre du secteur.

Terre (fonctionelle ou de protection), masse, chassis, équipotentiel

Nom	masse ou chassis	terre (raisons non spécifiées)	terre fonctionelle ou terre sans bruit	terre de protection	équipotentiel ou potentiel de référence
Symbole (IEC 60617-2)	n ln	÷	÷	(<u>-</u>	\rightarrow

La masse ou le chassis est la partie conductrice d'un matériel, susceptible d'être touchée, et qui n'est pas normalement sous tension, mais peut le devenir lorsque l'isolation principale est défaillante.


La terre est la masse conductrice de la terre dont le potentiel électrique en chaque point est considéré comme égal à zéro.

La terre fonctionelle ou terre sans bruit est une connection reliée à la terre uniquement pour réduire le bruit électromagnétique afin d'assurer une fonctionalité (comunication, métrologie).

La terre de protection est une connection reliée à la terre pour des raisons uniquement de protection et de sécurité électrique.

Le potentiel de référence est le potentiel qui sert de référence dans un circuit isolé galvaniquement de la terre et des autres circuits. Ce potentiel est donc flottant vis à vis de la terre et des autres circuits. Il peut donc valoir n'importe quelle tension. Lorsque l'on étudie ce circuit, on choisit de fixer ce potentiel à 0V.

Exemple de montage DIY de classe 1 - 1/4

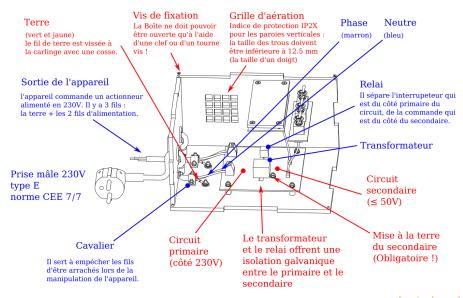

Exemple de montage DIY de classe 1 - 2/4

Deuxième protection ou Isolation supplémentaire Écrou Pour laisser passer la lumière des leds, il faut faire des trous dans Rondelle la carlingue et rompre la protection de l'écran métallique. Il faut Fil de terre donc ajouter une seconde isolation, en plastique transparant, pour obtenir une isolation double. vert et jaune ≥ e = 4 mm Interrupteur à Enceinte levier métallique. Métallique Pas besoin Cosse d'isolation secondaire ≥d ₿is. ≥d > d = 3 mmPasse fil Pour que la carlingue Transformateur ≥d ne coupe pas le fil. Rondelle Écrou On relie la masse du Les entretoises soutenant circuit secondaire à la terre. la carte (notamment du Cette entreroise particulière doit être métallique, fixé avec une coté du secondaire) doivent vis métallique afin de relier la masse à la terre (la carlingue). être isolants. Cette liaison doit être placée au plus prêt du transformateur. Important:

Norme NF EN 60664-1 : distance dans l'air $d \ge 3mm$ (tension ≤ 400 V et choc éléctrique ≤ 4000 V); ligne de fuite $e \ge 4mm$ (tension efficace = 240 V et groupe de materiaux IIIb). La valeur de f varie selon les boîtes. Par exemple, fibox propose une boite de taille 600X310X110 où $f \in [4,4.5]$ mm et l'indice de protection aux chocs est IK8 (Guide UTE C15-103 : à la maison \sim IK7; site industriel \sim IK8; parking et lieu plein air \sim IK10).

La rondelle en dessous de la vis protége le circuit de la vis

et assurer une bonne conduction entre la masse et la terre.

la distance vis - piste \geq e.


2024

Entretoise


Vis

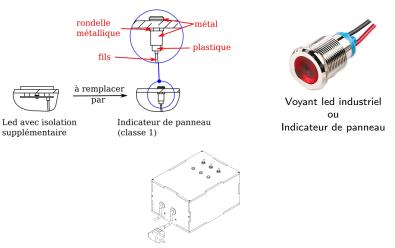Exemple de montage DIY de classe 1 - 3/4

Il est bien plus sécuritaire de remplacer les leds et leurs isolations suplémentaires par des voyants led industriels compatbiles avec la classe 1!




Exemple de montage DIY de classe 1 - 4/4

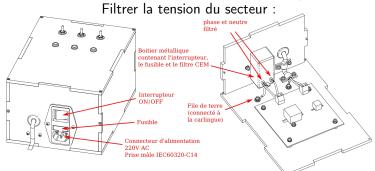

Il ne s'agit pas d'une mesure de sécurité, cette mesure est optionnelle.

Filtrer l'alimentation permet de protéger le circuit du bruit elctromagnétique exterieur ou de ne pas polluer le secteur.

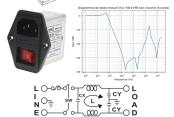Le plus simple est d'acheter un filtre EMI (ElectroMagnetic Interference) tout prêt contenant aussi le connecteur 230V, un fusible et un interrupteur ON/OFF le tout compatible au design d'une classe 1.



 $C_V = 100 nF$, $L = 2 \times 3.3 mH$, $C_V = 3.3 nF$

Pour plus d'information sur ce filtre, consulter le livre "Guide pratique de la CEM" de Alain Charoy (20<mark>17; SDunod)</mark>;ue) Ateliers Open-Handicap et Option Maker Les premiers pas en électronique 2024 slide 56/490 page 82/583

Exemple d'appareils de classe 2



- Les blocs d'alimentations secteur (certifiés ou non certifiés SELV);
- Les ordinateurs portables (classe 2 avec terre fonctionnelle masse est reliée à la terre pour des raisons uniquement fonctionelles, pour réduire le bruit);
- Les chargeurs de téléphone;
- Les perceuses électriques avec ou sans fils;
- Certaines lampes et radiateurs électriques sans prise de terre;
- Les sèches-cheveux:
- Les petits appareils électroménagés (batteur, robot, ...).

Généralement, en DIY, on évite de faire des appareils de classe 2 car il n'est pas évident de réaliser une isolation renforcée ou une double isolation qui respecte les normes. Les classes 1 et 3 sont plus simples à réaliser.

Exemple d'appareils de classe 3




- Matériel de piscine;
- Appliques imergées, lampes et interrupteur de salle de bains;
- Vos projets DIY de tension ≤ 50 V DC et ≤ 30 V AC alimentés par une batterie, le tout enpaqueté dans une boîte en bois ou en plastique pour protéger la batterie des chocs;
- Vos projets DIY de tension ≤ 50 V DC et ≤ 30 V AC alimenté via une prise Jack (sur laquel il sera possible de connecter un bloc d'alimentation certifié SELV). Le circuit pourra être indiférement à l'air libre ou protégé par une boîte en bois ou en plastique avec la prise Jack en facade.

Plan

Présentation de la carte Arduino

Ateliers Open-Handicap et Option Maker

Présentation de la carte Arduino Uno R3

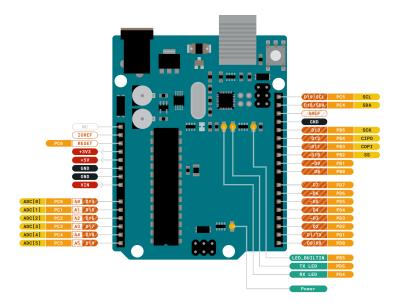

Présentation de la carte Arduino Uno R3

Arduino Uno est OpenHardware

Prix: 28 euros (officiel), 6 euros (non officiel).

Microcontrôleur : Atmega328P

Types gérés par la carte :

- Entier 8 bits: natifs ([−127,127] ou [0,255]).
- Entier 16 bits : natifs ([-32767,32767] ou [0,65535]).
- Entier 32 et 64 bits : émulés !
- Réel 32 et 64 bits : émulés !


Fréquence du microcontrôleur : 16 Mhz.

Table des types pour l'Arduino Uno R3

Contrairement aux esp32 et aux ordinateurs, les types int et short sont identiques !


		entier			ré	eel			
		nombre de				bits	5		
type	natif	8	16	32	64	32	64	signé	intervale
char int8_t	✓	✓						√	[-127,127]
unsigned char uint8_t	✓	√							[0,255]
int = short int16_t	√		✓					√	[-32767,32767]
unsigned int uint16 t	√		√						[0,65535]
long int int32_t				√				✓	[-2147483647, 2147483647]
unsigned long int uint32 t				√					[0,4294967295]
long long int int64_t					√			√	$[-2^{63}+1,2^{63}-1]$
unsigned long long int uint64_t					✓				$[0,2^{64}-1]$
float						√		√	
double							√	√	

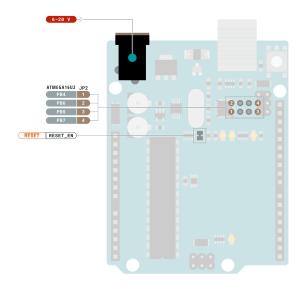Présentation de la carte Arduino Uno R3 - puissance



2024

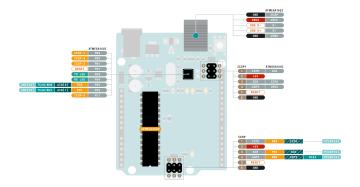
Présentation de la carte Arduino Uno R3 - complet 2




Plan

- Alimenter votre Arduino et votre circuit

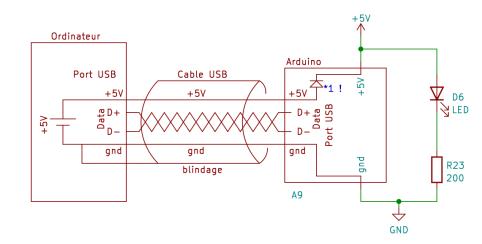
Alimenter votre circuit avec Arduino via USB



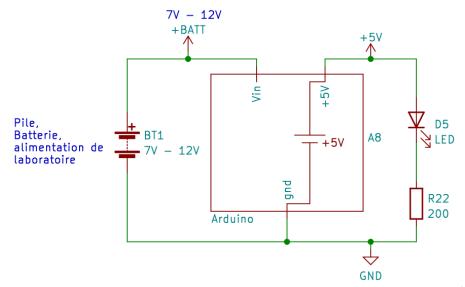
Alimenter votre circuit avec Arduino via une batterie



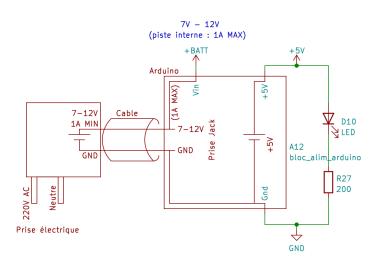Alimenter votre circuit avec Arduino via un bloc d'alimentation secteur




Convention de cours 1

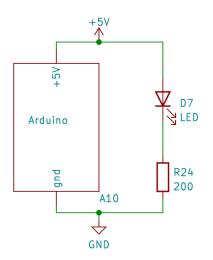

Dans le reste du cours nous ne représenterons pas l'alimentation de l'arduino.

Nous supposons que l'arduino est alimenté par batterie, USB ou bloc d'alimentation secteur.

Convention de cours 2

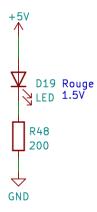


Quand l'arduino n'est utilisé que pour alimenter le circuit, nous ne représenterons pas l'arduino!

Nous supposons que le circuit est alimenté par pile, arduino, bloc d'alimentation secteur, etc ...

Plan

- Les sortie digitale de l'Arduino

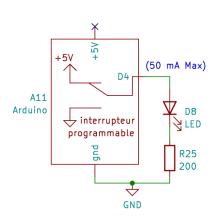
TD: Arduino - Commander une LED - Sortie ON/OFF



Ce programme fait clignoter une led toutes les secondes.

```
const int LED PIN = 4:
void setup() {
 // Set led pin to output
 pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
void loop() {
 // turn LED on
 digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
 // wait 1 second
 delay(1000);
 // turn LED off
 digitalWrite(LED_PIN, LOW);
 // wait 1 second
 delay(1000);
```

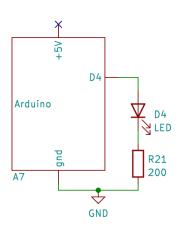TD: Arduino - Commander une LED - Sortie ON/OFF




Ce programme fait clignoter une led toutes les secondes.

```
const int LED PIN = 4:
void setup() {
 // Set led pin to output
 pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
void loop() {
 // turn LED on
 digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
 // wait 1 second
 delay(1000);
 // turn LED off
 digitalWrite(LED_PIN, LOW);
 // wait 1 second
 delay(1000);
```

TD: Arduino - Varier la luminosité - Sortie PWM

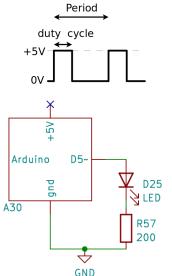Les broche permettant de faire des PWM sont symbolisées par \sim Par défaut, les pwm de l'arduino ont une fréquence de 500 Hz ou 1 KHz.



En boucle, la lumière s'éteint puis s'allume graduellement sur 10 s.

```
const int pwm_pin = 5;
int duty_cycle = 0;
void setup() { }
void loop() {
 for(int i=0; i<=100; i++){</pre>
   duty_cycle = map(
     i, 0, 100, 0, 255
   ); // i % of duty cycle
   analogWrite(
     pwm_pin, duty_cycle
   delay(100);
```


Plan

- Les sorties analogiques de l'Arduino

2024

Ateliers Open-Handicap et Option Maker

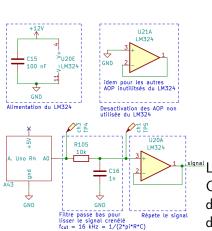Pour Ard. UNO R4 - créer une signal analogique - DAC





La résistance R105 et le condensateur C16 doivent être choisis en fonction du signal à restituer, de la période d'échantillonnage choisi et de la distorsion que l'on souhaite obtenir vis à vis de la forme du signal choisi.

Programmer un signal analogique - DAC

```
#include <analogWave.h>
analogWave wave(DAC); // Broche DAC = broche AO
int frequence = 10; // en hertz
void setup(){
 wave.sine(frequence);
 // wave.saw(frequence);
 // wave.square(frequence);
void loop() {
 delay(1000);
 frequence = 440;
 wave.freq(frequence);
 delay(1000);
 frequence = 1000;
 wave.freq(frequence);
```

Plan

Communiquer en série avec

l'Arduino

Comunication de l'Arduino vers l'ordinateur

```
void setup() {
   Serial.begin(9600);
}

void loop() {
   Serial.print("Bonjour !");
   delay(1000);
}
```

Le programme suivant permet à la carte d'intialiser une comunication série via l'USB et d'envoyer "Bonjour!" toute les secondes à l'ordinateur.

Pour lire les messages envoyés, vous devez ouvrir le "moniteur série" dans l'onglet "tool" d'arduino IDE. Vous devez aussi choisir la bonne vitesse de comunication qui a été configuré par la ligne Serial.begin(...). Dans notre cas, il s'agit de 9600 bits par seconde.

Les choix de vitesses de transferts possibles sont : 9600, 19200, 115200.

Dialogue entre Arduino et ordinateur

```
void setup() {
   Serial.begin(9600);
}

void loop(){
   while( Serial.available() ){
      char incoming_Byte = Serial.read();
      Serial.print(incoming_Byte);
   }
}
```

Danc ce programme, l'arduino renvoie à l'ordinateur tous les octets que'il a reçu.

Dans le moniteur série de l'IDE Arduino, vous pouvez écrire un message, qui sera reçu et renvoyé par l'arduino.

Dialogue entre Arduino et ordinateur - lecture d'une ligne

Dans ce programme, l'arduino renvoie la ligne que l'ordinateur a envoyé et détermine s'il s'agit de la commande "set MODE VELOCITY" ou MODE est un entier et VELOCITY un réel.

```
const int MAX_LENGTH = 20; char incoming_Byte = '\r'; String text("");
bool is_end_of_line(char c){ return c == '\r' or c == '\n'; }
bool read line(){
 if(is end of line(incoming Byte) or text.length() == MAX LENGTH){
   text = ""; incoming_Byte = 'a';
 while(Serial.available() and text.length() < MAX LENGTH){</pre>
   incoming Byte = Serial.read():
   if( is_end_of_line(incoming_Byte) ){ break; }
   text += incoming Byte:
 return is_end_of_line(incoming_Byte) or text.length() == MAX_LENGTH;
void setup() { Serial.begin(9600); }
void loop(){
 while( read line() ){
   Serial.print( "Received line : "): Serial.println(text):
   if(text.startsWith("velocity ")){
     text.remove(0, text.indexOf(',')+1);
     int mode = text.toInt():
     text.remove(0, text.indexOf(' ')+1);
     float velocity = text.toFloat();
     Serial.print("Setting mode to "); Serial.print(mode);
     Serial.print(" and velocity to "); Serial.println(velocity);
   text.remove(0):
}
```

Se connecter sur un port série en ligne de commande

Pour vous connecter au port série de votre carte, vous pouvez utiliser l'outil cu de Linux:

```
cu -s 9600 /dev/ttyUSB0
```

L'option -s 9600 est la vitesse de comunication (baudrate) définie dans le code source (rappel : Serial.begin(9600)).

Si vous tapez du texte, il est envoyé à l'arduino via le port série.

Pour quitter le programme cu, il faut taper le caractère tilde : ~ suivi du caractère . ce qui done : "~.".

Vous pouvez aussi utiliser l'outil screen ;

```
screen /dev/ttyUSB0 9600
```

Si vous tapez du texte, il est envoyé à l'arduino via le port série.

Pour quitter screen, vous devez taper : Ctrl+a et ensuite k.

Se connecter sur un port série avec un programme Python

Programmez le microcontroleur avec le programme présenté à la page 107. Ce programme envoie "Hello" et attend la réponse du microcontrôlleur.

```
import serial
import time
baudrate = 9600
port = "/dev/ttyUSB0"
ser = serial.Serial(port, baudrate)
data_to_send = "Hello\n"
ser.write(data to send.encode("ascii"))
print("Sent data :")
print(data_to_send)
# Be carfull : This code works only if arduino send the end of line
# character, by using for example Serial.println("") or Serial.print("\n")
received data = ser.readline().decode("ascii")
print(f"Microcontoler answer :")
print(received data)
```

La bibliothèque envoie les données dans le port série quand elle possède suffisament de caractères ou quand "\n" est reçu.

Utilisez ser.flush() après ser.write(...) pour forcer l'envoie quand vous envoyez des données en flux tendu sans utiliser le caractère de fin de ligne.

Plan

- - Les entrées analogiques d
- 22
 - Protéger son circui

L'énergie, la tension

- 12 Les capteurs (transducteurs
- 23 1
- 23 Les piles et Batterie

Alimenter votre circui

- 13 Les filtres pour réduire le bruit
- Les outils pour l'électronicien

- Dufacutation de la cente Auduina
- Piloter électriquement un interrupteur
- Divers : LCD, ruban leds, modulo peletier

- Alimenter votre Arduino et votre circuit
- Les moteurs

20 Références

- 6 Les sortie digitale de l'Arduino
- Les timers, les PWM et les interruptions
- Aide pour téléverser un firmware dans une carte.

- Les sorties analogiques de l'Arduino
- 17 Régulateur de tensions

Compiler et téléverser en ligne de commande avec Platform.io.

- Communiquer en série avec
- 18 Les protocoles Séries

des cartes pour éviter la destrucion du port USB de son ordinateur

- Les entrées digitales de l'Arduino
- 500

Quelques tables utiles


- Les interrupteurs mécaniques
- 21 Composant logique

31 Index

Les entrées logiques - Le montage push-pull avec une résistance de pull-up

Bouton fermé = 0 logique


Bouton ouvert = 1 logique

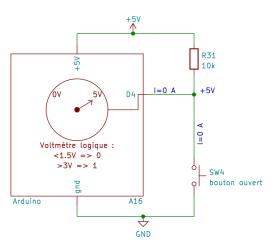


Les entrées logiques - Le montage push-pull avec une résistance de pull-up

Bouton fermé = 0 logique

Bouton ouvert = 1 logique

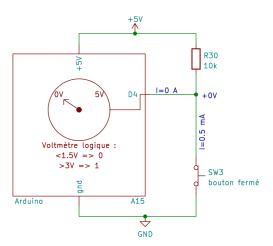


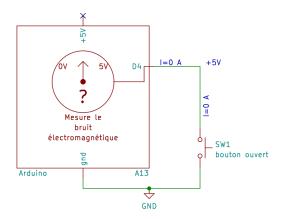Les entrées logiques - Oublier la résistance de pull-up



TD: Les entrées logiques - Programmer avec l'arduino

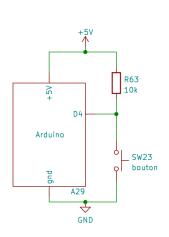
Toute les secondes on affiche l'état du bouton via le port série.



```
const int button_pin = 4;
int button state:
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 pinMode(button_pin, INPUT);
void loop() {
 button_state = digitalRead(button_pin);
 if (button_state == HIGH) {
   Serial.println("OPEN");
 } else {
   Serial.println("CLOSED");
 delay(1000);
```


TD: Les fronts montants - Programmer avec l'arduino

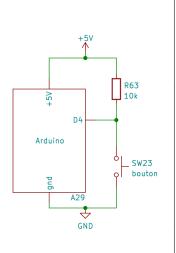Sur un front montant/descendant on affiche "bouton relâche/appuyé".



```
const int button_pin = 4;
int button_state;
int old state:
void setup() { Serial.begin(9600);
 pinMode(button_pin, INPUT); }
void loop() {
 old_state = button_state;
 button_state = digitalRead(button_pin);
  // Front montant
 if (old state < button state){</pre>
   Serial.println("BOUTON RELACHE");
  // Front descendant
 if(old_state > button_state){
   Serial.println("BOUTON APPUYE");
```

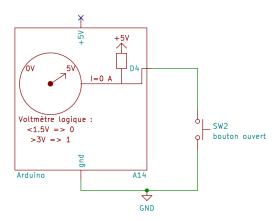Les entrées logiques - utiliser une résistance pull-up interne



On peut demander à l'arduino d'ajouter une résistance de pull up interne.

La fonction de setup devient :


```
void setup() {
   Serial.begin(9600);
   pinMode(button_pin, INPUT_PULLUP);
}
```

Les entrées logiques - Utiliser une résistance pull-down

Les signaux sont inversés par rapport au montage avec résistance pull-up.

Bouton fermé = 1 logique

Bouton ouvert = 0 logique

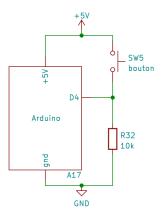

Des interrupteurs et des rebonds

Jaune : tension lue Bleu : tension filtrée Durée totale de tous les rebonds : 1 ms.


Violet : état déduit du bouton



Des interrupteurs et des rebonds


Jaune : tension lue Bleu : tension filtrée Durée totale de tous les rebonds : 1 ms.

Violet : état déduit du bouton

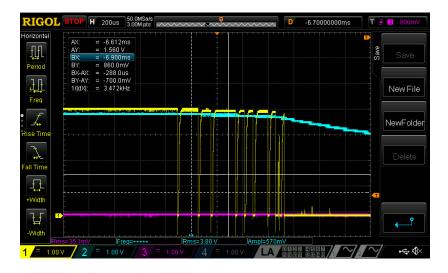

Gérer les rebonds - en électronique

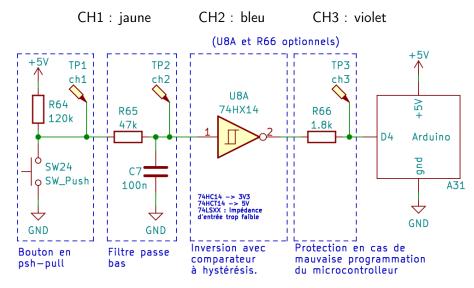Les canaux de l'oscilloscope des affichages précédent :



Gérer les rebonds - en programmation

Il faut confirmer une valeur lue avant de l'utiliser:

- on échantillonne toutes les 5 ms (> 2× la période totale des rebonds)
- Sot U_k la tension lue, on calcule l'état du bouton ainsi :

$$\text{état bouton} = \left\{ \begin{array}{ll} U_k & \text{si } U_k = U_{k-1}; \\ u_k - 2 & \text{sinon.} \end{array} \right.$$

Soit V_k l'état du bouton calculé, on calcule ensuite, les fronts montants et descendants:

$$\begin{array}{l} \text{front} \\ \text{montant} = \left\{ \begin{array}{l} 1 \quad \text{si } V_k < V_{k-1}; \\ 0 \quad \text{sinon.} \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} \text{front} \\ \text{descendant} = \left\{ \begin{array}{l} 1 \quad \text{si } V_k > UV_{k-1}; \\ 0 \quad \text{sinon.} \end{array} \right.$$

C'est fort pénible, il vaut mieux ...

Gérer les rebonds - Utiliser une bibliothèque

Utiliser la bibliothèque : debounced button.hpp,

```
#include "debounced_button.hpp"
const int DEBOUNCE DELAY = 10: // In milli-seconds
const int BUTTON_PIN = 4;  // ADAPTER A VOTRE CIRCUIT !
const bool INTERNAL_PULLUP = false; // ADAPTER A VOTRE CIRCUIT !
const bool INVERSE_STATE = true; // ADAPTER A VOTRE CIRCUIT !
static Debounced button button(
 BUTTON PIN. INTERNAL PULLUP. INVERSE STATE. DEBOUNCE DELAY):
void setup() {
 button.setup();
void loop() {  // NE PLUS UTILISER DE DELAIS (la fonction delay()) !
 button.update();
 if(button.rising_edge){ /*Mettre ici votre code*/ }
 if(button.falling_edge){ /*Mettre ici votre code*/ }
 if(button.state){ /*Mettre ici votre code*/ }else{ /*Mettre ici votre code*/ }
```

Plan

- Les interrupteurs mécaniques

Différents types d'interrupteur - 1/2

Bouton poussoir		Commutateurs à bascule ou à levier				
interrupteur monostable SPST OFF-MOM SPST OFF-(ON)	interupteur bistable SPST ON-OFF		SPDT ON-ON	SPDT ON-OFF-ON	permutateur DPDT ON-ON	DPDT ON-OFF-ON
	1°°02		2001	20 0 0 03	20 0E	2010


 $S = Single \qquad P = Pole \qquad D = Dual/Double \\ ON = connecté à une broche \qquad OFF = non connecté$

 $\begin{array}{l} T = Throw \\ \underset{\left(ON\right)}{MOM} = Momentané \end{array}$

Différents types d'interrupteur - 2/2

Interrupteur magnétique : l'interrupteur se ferme prêt d'une source de champs magnétique.

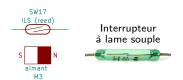Interrupteur électrique : l'interrupteur se ferme quand un courant passe dans une bobine.






Consulter les pages 260, 261 et 262 pour plus de détail.

Interrupteur thermique : l'interrupteur s'ouvre prêt d'une source de température.



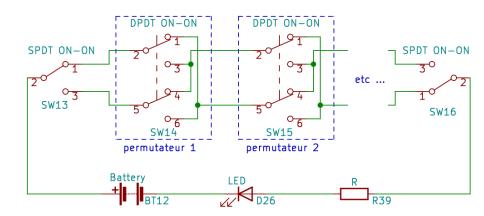Le va et vient où comment allumer et éteindre la lumière avec plusieurs interrupteurs (permutateurs)



Plan



Les entrées analogiques de l'Arduino



Protéger son circuit



ergie, la tension et le courant



Les capteurs (transducteurs



Les piles et Batterie



menter votre circuit



Las Elbusa manu utahilus la lauri



Les outils pour l'électronicien



securite



Piloter électriquement un



Divers: LCD, ruban leds, module peletier





Les moteur





es sortie digitale de l'Arduino



interruptions



dans une carte.



s sorties analogiques de Arduino



8 Les protocoles Série



Connaître le stage de puissance des cartes pour éviter la destrucion du port USB de son



Les entrées digitales de l'Arduino



Utiliser une ESP32



Quelques tables utiles



Les interrupteurs mécanique




Composant logique




(présent dans la version courte)

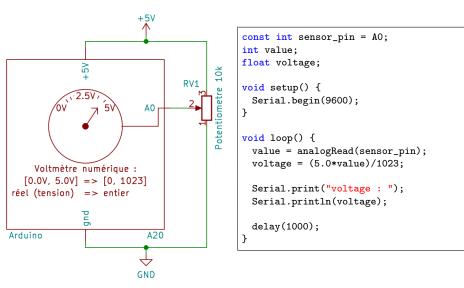TD - Arduino - Les entrées analogique - ADC




L'ADC est optimisé pour des impédances de sortie de 10 $k\Omega$ ou moins.

TD pratique!

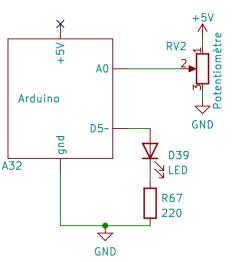


TD pratique!

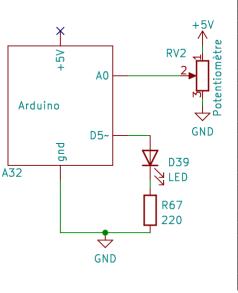

```
const int sensor_pin = A0;
int value;
const int led_pin = 5;
int led_pwm;
unsigned int time, last_time;
void setup() {
 last_time = millis();
void loop() {
 time = millis();
 if( time - last_time > 30 ){
   value = analogRead(sensor_pin);
   led_pwm = map(
     value, 0, 1023, 0, 255
   );
   analogWrite(led_pin, led_pwm);
   last time = time:
```

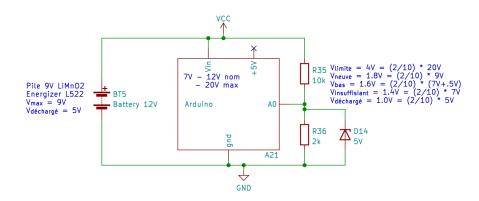Les entrées analogique - suivre la décharge de la batterie



La tension au borne de A0 ne peut pas dépasser la tension d'avalanche de 5V de la diode zener D14. La diode zener permet de protéger l'entrée analogique de tous pics de tension provenant du rail d'alimentation.

Plan

- Les capteurs (transducteurs)
 - Les capteurs de position, de vitesse et d'inclinaison
 - Les capteurs de luminosité
 - Les capteurs infrarouges
 - Les capteurs de pression mécanique
 - Les capteurs de pression pneumatique (gaz, souffle)
 - Les capteurs de température


Plan

- Les capteurs de position, de vitesse et d'inclinaison
- Les capteurs de luminosité
- Les capteurs infrarouges
- Les capteurs de pression mécanique
- Les capteurs de pression pneumatique (gaz, souffle)
- Les capteurs de température

Le module contenant le capteur à effet Hall AS5047D

Ce capteur permet de mesurer la position angulaire d'un aimant. Pour mesurer la rotation de l'axe d'un moteur, on colle un aimant au bout de l'axe et on place le capteur AS5047D à une distance comprise entre 0.5 mm et 2.5mm.

En mode 5V

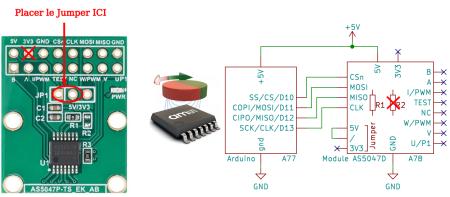


Carte en mode 5V

L'aimant doit être sous forme cylindrique, de type N35H, de diamètre 8 mm et d'épaisseur 3 mm. De plus la polarité N-S doit être horizontal.

Le module contenant le capteur à effet Hall AS5047D

Ce capteur permet de mesurer la position angulaire d'un aimant. Pour mesurer la rotation de l'axe d'un moteur, on colle un aimant au bout de l'axe et on place le capteur AS5047D à une distance comprise entre 0.5 mm et 2.5mm.

En mode 3.3V

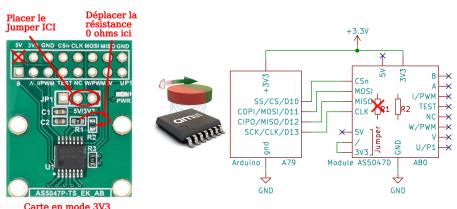

Carte en mode 3v3

L'aimant doit être sous forme cylindrique, de type N35H, de diamètre 8 mm et d'épaisseur 3 mm. De plus la polarité N-S doit être horizontal.

Programmer le capteur à effet Hall AS5047D 1/2

Il faut installer la bibliothèque simplefoc/SimpleFOCDrivers qui contient une bibliothèque pour gérer le capteur AS5047D..

```
#include <Wire.h>
#include <SPI h>
#include <encoders/as5047/MagneticSensorAS5047.h>
#define SENSOR CS 5 // some digital pin that you're using as the nCS pin
#define FAST MODE true
MagneticSensorAS5047 sensor(SENSOR_CS, FAST_MODE, AS5047SPISettings);
void make diagnostic(){
   AS5047Diagnostics diagnostics = sensor.readDiagnostics();
   if (diagnostics.magh) Serial.println("Magnetic field strength is too high!");
   if (diagnostics.magl) Serial.println("Magnetic field strength is too low!");
   if(!diagnostics.lf) Serial.println("Offset compensation is not completed !");
   if (!diagnostics.cof) Serial.println("CORDIC overflow! Mesured angle is not reliable.");
}
void setup() {
   sensor.init(&SPI); // Default SPI
   delay(1000);
   sensor.update():
   make_diagnostic();
```

Programmer le capteur à effet Hall AS5047D 2/2


```
void loop(){
   sensor.update():
   float full_rotation_angle = sensor.getAngle(); // rad
   float velocity = sensor.getVelocity(): // rad/s. always call getAngle() before.
   float angle = sensor.getCurrentAngle(): // in [-pi, pi] rad
   uint16_t raw_angle = sensor.readRawAngle(); // 14 bit value
   float magnetic_field_strength = sensor.readMagnitude();
   // check for errors
   if (sensor.isErrorFlag()) {
       AS5047Error error = sensor.clearErrorFlag();
       if (error.parityError) {
          // also error.framingError, error.commandInvalid, etc...
          Serial.println("The new value is Corrupted.");
   7
   Serial.print("full rotation angle: "): Serial.println(full rotation angle):
   Serial.print("angle : "); Serial.println(angle);
   Serial.print("raw angle : "); Serial.println(raw_angle);
   Serial.print("velocity : "); Serial.println(velocity);
   Serial.print("magnetic field : "); Serial.println(magnetic_field_strength);
```

Le retard de la mesure raw angle issue du capteur est de 100 μs .

Les capteurs à ultrasons

A FAIRE:

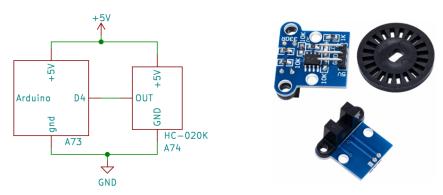
La barrière optique du module HC-020k - 1/3



A chaque fois qu'un trou de la roue encodeuse passe devant la barrière infra rouge, la sortie du module passe de 0V à 5V.

Comme la roue contrent 20 trous, ce composant peut donc mesurer des rotations de 1/20 de tours.

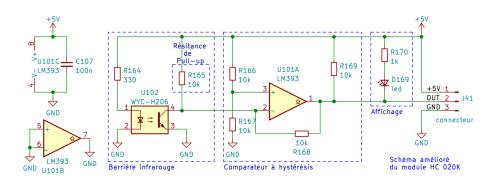Le schéma amélioré du module HC-020k - 2/3



Danc ce schéma, la résistance R170 a été ajouté pour améliorer le circuit afin d'obtenir un hystérésis et une comutation claire. Le condensateur C107 de découplage a aussi été ajouté au borne du comparateur afin de stabiliser son alimentation.

Mesurer position et vitesse avec le module HC-020k - 3/3

A FAIRE : Proposer une version plus robuste !

```
unsigned int counter = 0: // Holds the count of pulses detected
void setup(){
 Serial.begin(9600):
 Timer1.initialize(1000000);
                               // Set timer to trigger every 1 second
 attachInterrupt(0, Do Count, RISING): // Create interrupt handler to count pulses
                                    // on rising edge of IntO
 Timer1.attachInterrupt( Timer_Isr ); // Define Interrupt Service Routing (ISR)
void loop(){ }
void Do Count(){
 counter++; // increase +1 the counter value
void Timer Isr(){
 Timer1.detachInterrupt();  // Disable the timer
 Serial.print("Count: "): Serial.print (counter):
 float rotation = (counter / 20.0); // divide by number of holes in Disc
 Serial.print(" Motor Speed: ");
 Serial.print(rotation): Serial.print(" RPS "): // Rotations Per Second
 Serial.print(rotation * 60.0); Serial.println(" RPM"); // Rotations Per Minute
 counter = 0:
                                 // Reset counter to zero
 Timer1.attachInterrupt( Timer_Isr ); // Re-enable the timer
```

Les encodeurs incrémentaux

A FAIRE:

Plan

- Les capteurs de position, de vitesse et d'inclinaison
- Les capteurs de luminosité
- Les capteurs infrarougesLes capteurs de pression mécanique
- Les capteurs de pression pneumatique (gaz, souffle)
- Les capteurs de température

Les photorésistances

A FAIRE:

Plan

- Les capteurs de position, de vitesse et d'inclinaison
- Les capteurs de luminosité
- Les capteurs infrarouges
- Les capteurs de pression mécanique
- Les capteurs de pression pneumatique (gaz, souffle)
- Les capteurs de température

Le principe des barrières infrarouges


Une barrière infra rouge est constituée d'une led infrarouge (led IR) emmétant un signal lumineux qui est détecté par une photodiode. Une photodiode est une led qui génére un faible courant électrique (≤ 10 à $100~\mu A$) en sens inverse lorsqu'elle recoit un signal lumineux. En mesure le courant de la photdiode, on peut detecter le passage d'un objet entre la led emétrice et la led réceptrice.






Pour réaliser ces barrières, vous pouvez constuire les montages de la page 162 à la page 165. La résolution des mesures dépendent du montage et des diodes émétrice et réceptrices choisies.

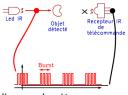Les photodiodes sont sensibles à la lumière du jour et sont vites saturées en plein jour. Pour éviter cela, on utilise des récepteurs IR pour télécommande qui contiennent une photodiode et un circuit pour démoduler un signal lumineux constitués de "burst" qui sert à discerner le signal envoyé de la lumière du soleil.



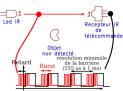



Pour réaliser ces barrières, vous pouvez utiliser les modules ky-032 et ky-022.

Influence du soleil sur les photodiodes

Les photodiodes sont sensibles à la lumière du jour qui contient un rayonnement infrarouge.

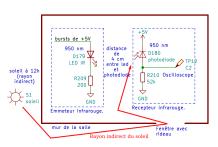L'expérience ci-dessous montre la saturation d'un capteur infrarouge à l'ouverture d'un rideau d'une fenêtre. Le canal 2 de l'oscilloscope de la figure de gauche est montré à droite.



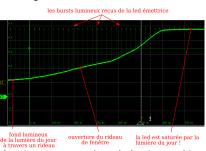

Les modules ky-032 et ky-022 réussisent à recevoir les signaux car, malgrès la lumière ambiante, ils possèdent, en plus de la photodiode, un circuit interne pour detecter les bursts envoyés par la led émétrice.

En l'abscence de ce circuit (cf. circuits page 130 à page 133), il faut protéger la photodiode des sources lumineuses parasites (soleil, lampes fluorescentes, ampoules tungstène, etc...).

Une solution consiste à déplacer les sources lumineuses en dehors du champs de vision de la photodiode et de protéger la photodiode avec un tube.


Vous pouvez aussi envoyer des pulses lumineux de 1A au lieu de 20 mA en remplacant le circuit de la led éméttrice par le montage de la page 134. Faites attention à ne pas saturer le recepteur.

La Barrière infrarouge avec le module KY-032 pour Arduino



Le module KY-032 contient à la fois une led IR éméttrice, mais aussi un récepteur IR de télécommande. Il peut s'utiliser au choix comme :


Détecteur d'obstacle de proximité :

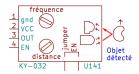

L'objet doit être très proche du capteur !

Cette méthode permet de détecter des objets sur de courtes distances.

Détecteur de présence :

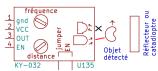


Cette méthode permet de détecter des objets sur de longues distances.

L'objet ne doit pas réfléchir la lumière infrarouge ou doit être suffisament éloigné de la source infrarouge.


(version lon

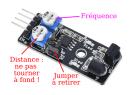La Barrière infrarouge avec le module KY-032 pour Arduino



Le module KY-032 contient à la fois une led IR éméttrice, mais aussi un récepteur IR de télécommande. Il peut s'utiliser au choix comme :


Détecteur d'obstacle de proximité :

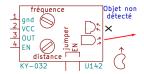

L'objet doit être très proche du capteur!

Cette méthode permet de détecter des objets sur de courtes distances.

Détecteur de présence :

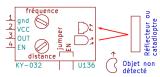


Cette méthode permet de détecter des objets sur de longues distances.

L'objet ne doit pas réfléchir la lumière infrarouge ou doit être suffisament éloigné de la source infrarouge.

La Barrière infrarouge avec le module KY-032 pour Arduino

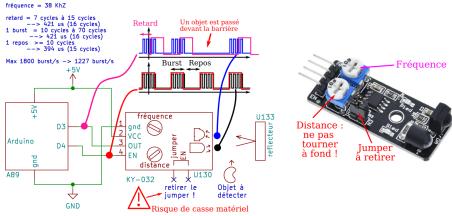Voici comment utiliser le module ky-032 avec un arduino : Avec D4 on provoque un burst à interval régulier. Pendant le burst, on mersure D3 pour détecter un objet.



Dans le module, le potentiomètre du haut sert à régler la fréquence du signal émis par le module. Laisser le réglage constructeur ou régler-là à 38 kHz avec l'aide d'un oscilloscope en connectant la sonde à l'un des pieds de la led IR émmétrice.

Le potentiomètre du bas sert à diminuer ou augmenter la puissance de la lumière émise. Régler-la avec précaution en fonction de votre usage (risque de casse, cf. slide suivante) soit

Le programme controlant le module KY-032 sous Arduino

ATTENTION! RISQUE DE CASSE MATERIEL!

Il faut retirer le jumper pour ne pas détruire l'Arduino!


Ne jamais tourner le potentiometre "distance" à fond, sous peine de brûler le potentiomètre ou la led IR (cf. le schema du KY-032 page 152). Si vous brûlez le potentiomètre, remplacez le par une résistance de 220 Ω pour un module alimenté en 5 V et une résistance 100 Ω pour la version 3.3 V.

```
fréquence = 38 KhZ
retard = 7 cycles à 15 cycles
--> 421 us (16 cycles)

1 burst = 10 cycles à 70 cycles
--> 421 us (16 cycles)
                                          Retard
                                                          Un objet est passé
                                                          devant la barrière
1 repos >= 10 cycles
       --> 394 us (15 cycles)
Max 1800 burst/s -> 1227 burst/s
                                                    Burst Repos
                    +5V
                                            fréquence
                                                                                    U133
                                         gnd
                                                                                        reflecteur
                                        vcc
Arduino
                                        ОПТ
                 D4
                                             distance
                                        KY-032
                                                     retirer le
                                                                       Obiet à
                                                                       détecter
                                                      iumper!
                    GND
                                                 Risque de casse matériel
```

```
const int EN_pin = 4, OUT_pin = 3;
const int output_delay_time = 505; // us
  // 505 us = 421 us + 20% of margin
const int rest_time = 394; // us
void setup(){
 Serial.begin(9600);
 pinMode(EN_pin, OUTPUT);
 digitalWrite(EN_pin, LOW);
 pinMode(OUT_pin, INPUT);
int detect_an_object(){
 // Start a burst
 digitalWrite(EN_pin, HIGH);
 // Wait some time for demodulation
 delayMicroseconds(output_delay_time);
 // Make a measure
 int state = digitalRead(OUT pin):
 // Stop the burst
 digitalWrite(EN_pin, LOW);
 // Wait the rest time
 delayMicroseconds(rest_time);
 return state;
void loop(){
 int object_presence = detect_an_object();
 Serial.print("Detected object : "):
 Serial.println(object_presence);
 // delay(500):
```

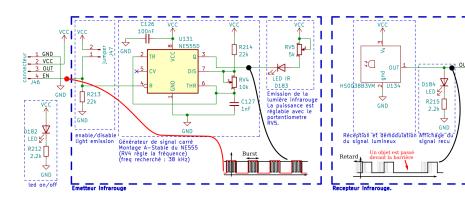Le schéma électronique du module KY-032 pour Arduino





Barrière infrarouge avec le module KY-022 pour Arduino

Ce module est une photodiode contenant un démodulateur qui détecte des bursts de signaux lumineux de formes carrés dont la porteuse est à 38 kHz.


C'est une version simplifiée du module KY-032 qui est réduit au seul composant VS1838B. C'est une version bon marché et de très mauvaise qualité des TSOP34838 et HS0038B3VM (cf. page 152). Il fonctionne de la même manière sauf que le temps de repos est très long (28 ms au lieu de 394 µs)!





Module KY-022 (*VS*1838*B*)


Led IR (TSAL6200)

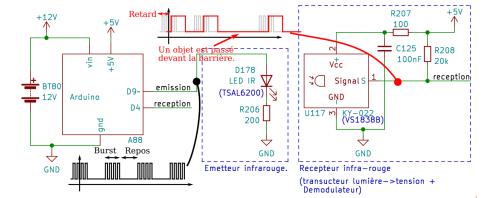

Barrière infrarouge avec le module KY-022 pour Arduino Ce programme utilise la bibliothèque

Ce programme utilise la bibliothèque TimerOne de Paul Stoffrege qui fonctionne que pour certaines cartes arduino.

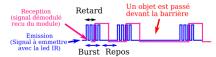Voici les chronogrammes des signaux d'émission et de réception :



Caractéristiques du chronograme :


- fréquence de la pwm : 38 kHz \rightarrow la période vaut : $\frac{1}{38 \text{kHz}} \approx 26 \ \mu s$.
- rapport cyclique de la pwm : ≤50 %
 → On choisit : 4 %.
- durée du burst : entre 500 et 700 μs
 on l'arrêtera après la mesure.
- durée du repos : la datasheet dit n'imp.
 → 28 ms fonctionne
- retard attendu : non spécifié, on mesure généralement : 270 μs qui peut aller jusqu'à 740 μs.
 600 μs fonctionne.

```
#include <TimerOne.h>
const int light_pin = 9, module_pin = 4;
const int module delay time = 600; // us
const int rest_time_in_ms = 28; // ms
const int period = 26; // us, = 1/(38 \text{ kHz})
const float duty cycle = 5; // percentage, <= 5%
void setup(){
 Timer1.initialize(period); Timer1.pwm(light_pin, 0);
 pinMode(module pin, INPUT):
 Serial.begin(9600);
int detect_an_object(){
 // Start the burst
 Timer1.pwm(light pin, (duty cycle / 100) * 1023);
 // Wait the end of demodulation process
 delayMicroseconds(module_delay_time);
 int state = digitalRead(module_pin); // Make a measure
 Timer1.pwm(light_pin, 0); // Stop the burst
 delay(rest_time_in_ms); // Wait the rest time
 return state:
void loop(){
 int object_presence = detect_an_object();
 Serial.print("Detected object : ");
 Serial.println(object_presence);
```

Barrière infrarouge avec le module KY-022 pour ESP32

Attention : Comme il n'y a pas forcément de broche 9 dans les ESP32, la broche de la lumière a été changée en 19 !

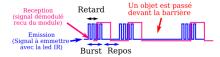Voici les chronogrammes des signaux d'émissions et de réception :



Caractéristiques du chronograme :

- fréquence de la pwm : 38 kHz \rightarrow la période vaut : $\frac{1}{38 \text{kHz}} \approx 26 \ \mu s$.
- rapport cyclique de la pwm : ≤50 %
 → On choisit : 4 %
- durée du burst : entre 500 et 700 μ s \rightarrow on l'arrêtera après la mesure.
- durée du repos : la datasheet dit n'imp.
 28 ms fonctionne
- retard attendu : non spécifié, on mesure généralement : 270 μs qui peut aller jusqu'à 740 μs.
- → 600 μs fonctionne.
 Ateliers Open-Handicap et Option Maker


```
const int PWM CHANNEL = 0. PWM RESOLUTION = 8:
const int MAX DUTY = (int)(pow(2, PWM RESOLUTION)-1);
const int light_pin = 19, module_pin = 4;
const int module delay time = 600; // us, 421 us + 20%
const int rest time in ms = 28: // ms
const int frequency = 38000; // Hz
const float duty_cycle = 4; // percentage, < 10%
void setup(){
 ledcAttachChannel(light_pin, frequency,
     PWM RESOLUTION, PWM CHANNEL):
 ledcWrite(light_pin, 0);
 pinMode(module_pin, INPUT);
 Serial.begin(115200):
int detect_an_object(){
 // Start the burst
 ledcWrite(light_pin, (duty_cycle/100)*MAX_DUTY);
 // Wait the end of demodulation process
 delayMicroseconds(module delay time):
 int state = digitalRead(module_pin); // Make the measur
 // Stop the burst
 ledcWrite(light pin, 0); // Start the burst
 delay(rest time in ms): // Wait the rest time
 return state;
void loop(){
 int object_presence = detect_an_object();
 Serial.print("Detected object : "):
 Serial.println(object_presence);
```

Barrière IR avec TSOP34838 ou HS0038B3VM pour Arduino

Le TSOP34838 (ou le HS0038B3VM) est une photodiode contenant un démodulateur qui détecte des bursts de signaux lumineux de formes carrés dont la porteuse est à 38 kHz.

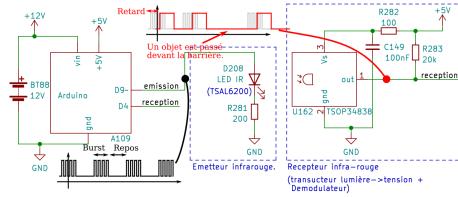C'est juste la partie reception du module du module KY-032. Il fonctionne de la même manière sauf que la conception de l'emission est à notre charge.






Barrière IR avec TSOP34838 ou HS0038B3VM pour Arduino

Ce programme utilise la bibliothèque TimerOne de Paul Stoffrege qui fonctionne que pour certaines cartes arduino.

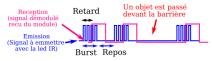Voici les chronogrammes des signaux d'émission et de réception :



Caractéristiques du chronograme :


- fréquence de la pwm : 38 kHz \rightarrow la période vaut : $\frac{1}{38\text{kHz}} \approx 26 \ \mu s$.
- rapport cyclique de la pwm : ≤50 %
 → On choisit : 4 %.
- durée du burst : 10 à 70 cycles pwm
 → on l'arrêtera après la mesure.
- durée du repos : ≥ 14 cycles pwm
 → 15 cycles : 394 μs
- retard attendu : 7 à 15 cycles \rightarrow 15 cycles + 20 % : 505 μ s.

```
#include <TimerOne.h>
const int light pin = 9, module pin = 4;
const int module_delay_time = 505; // us
   // 505 us = 421 us + 20% of margin
const int rest time = 394: // us
const int period = 26: // us, = 1/(38 \text{ kHz})
const float duty_cycle = 5; // percentage, <= 5%
void setup(){
 Timer1.initialize(period); Timer1.pwm(light_pin, 0);
 pinMode(module_pin, INPUT);
 Serial.begin(9600):
int detect an object(){
 // Start the burst
 Timer1.pwm(light_pin, (duty_cycle / 100) * 1023);
 // Wait the end of demodulation process
 delayMicroseconds(module_delay_time);
 int state = digitalRead(module_pin); // Make a measure
 Timer1.pwm(light_pin, 0); // Stop the burst
 delayMicroseconds(rest time): // Wait the rest time
 return state;
void loop(){
 int object_presence = detect_an_object();
 Serial.print("Detected object : ");
 Serial.println(object_presence);
```

Barrière IR avec TSOP34838 ou HS0038B3VM pour ESP32

Attention : Comme il n'y a pas forcément de broche 9 dans les ESP32, la broche de la lumière a été changée en 19 !

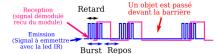Voici les chronogrammes des signaux d'émissions et de réception :



Caractéristiques du chronograme :

- fréquence de la pwm : 38 kHz \rightarrow la période vaut : $\frac{1}{38 \text{kHz}} \approx 26 \ \mu s$.
- rapport cyclique de la pwm : ≤50 %
 → On choisit : 4 %.
- durée du burst : 10 à 70 cycles pwm
 on l'arrêtera après la mesure.
- durée du repos : ≥ 14 cycles pwm
 → 15 cycles : 394 µs
- retard attendu : 7 à 15 cycles \rightarrow 15 cycles + 20 % : 505 μ s.

```
const int PWM CHANNEL = 0. PWM RESOLUTION = 8:
const int MAX DUTY = (int)(pow(2, PWM RESOLUTION)-1);
const int light_pin = 19, module_pin = 4;
const int module delay time = 505; // us, 421 us + 20%
const int rest time = 394: // us
const int frequency = 38000; // Hz
const float duty_cycle = 4; // percentage, < 10%
void setup(){
 ledcAttachChannel(light_pin, frequency,
     PWM RESOLUTION, PWM CHANNEL):
 ledcWrite(light_pin, 0);
 pinMode(module_pin, INPUT);
 Serial.begin(115200):
int detect_an_object(){
 // Start the burst
 ledcWrite(light_pin, (duty_cycle/100)*MAX_DUTY);
 // Wait the end of demodulation process
 delayMicroseconds(module delay time):
 int state = digitalRead(module_pin); // Make the measur
 // Stop the burst
 ledcWrite(light pin, 0); // Start the burst
 delayMicroseconds(rest time): // Wait the rest time
 return state;
void loop(){
 int object_presence = detect_an_object();
 Serial.print("Detected object : "):
 Serial.println(object_presence);
```


Télécommande IR et module KY-022 pour Arduino

A FAIRE : En attendant, voici quelques liens utiles : RECEPTEUR IR avec le module ky-022

Télécommande IR avec le module ky-005 (une led IR)

Format de donnée.


Modèle simplifiée des photodiodes

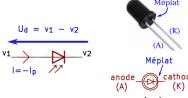

vue de dessus

Lorsque l'on polarise une photodiode en dessous de 0.7V, elle se comporte comme un générateur de très faible courant (≤100 µA) commandé linéaire-

ment par la puissance lumineuse reçue.

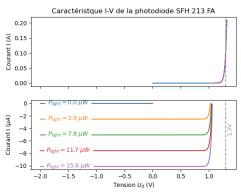

Lorsque l'on éclaire une photodiode, un photocourant $I_D \le 100 \ \mu A$ s'additione au courant inverse de la jonction de la diode. Ce courant $I_{\mathcal{D}}$ (A) est égal à :

$$I_p = S_{\lambda} \times P_{light}$$


où S_{λ} est la réacitvité (A/W) et P_{light} à la puissance (W) lumineuse reçue.

Le modèle simplifié de la photodiode est alors :

$$\left(I \approx -S_{\lambda} \times P_{light} \text{ et } U_d \leq 1.3V\right)$$


ou bien
$$(I>0 \text{ et } U_d \approx 1.3V)$$


Usage des photodiodes

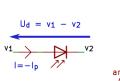



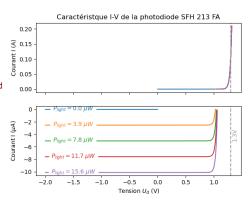Lorsque l'on polarise une photodiode en dessous de 0.7V, elle se comporte comme un générateur de très faible courant ($\leq 100~\mu A$) commandé linéairement par la puissance lumineuse reçue.



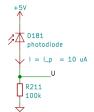


Les photodiodes s'utilisent "à l"envers". Pour un courant $I=10~\mu$ A on a

$$U \approx R \cdot I = R \cdot S_{\lambda} \cdot P_{light}$$
$$\approx 100k \times 10\mu A = 1.0V$$

Comme les courants sont très faibles, il est obligatoire d'utiliser des montages plus complexes comme ceux allant de la pages 162 aux la page 165.

(version longue)

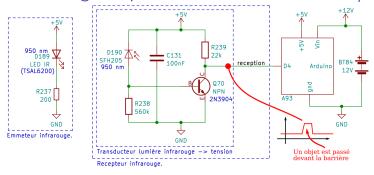Barrière infrarouge simple avec un transistror NPN 1/2



Pour faire fonctionner cette barrière il faut que :


- les longueurs d'onde des leds soient accordées
- les angles solides d'émission et réception soient les plus petits possibles, ce qui implique que les diodes soient précisement alignées.
- il n'y ai pas d'autres sources lumineuses parasites comme la lumière du jour (soleil)!
- la lumière de la source ne se reflete pas sur des parois parasités.

```
const int barrier_ir_pin = 4;

void setup(){
    Serial.begin(9600);
    pinMode(barrier_ir_pin, INPUT);
}

void loop(){
    int presence = digitalRead(barrier_ir_pin);
    Serial.print("Barriere IR state : ");
    Serial.println(presence);
    delay(1000);
}
```

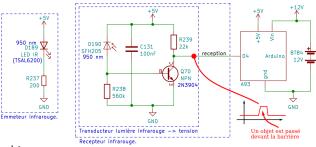Barrière infrarouge simple avec un transistror NPN 2/2




Explication du schéma :

Lorsque la led réceptrice D190 recoit de la lumière, elle emet un courant de $10\mu A$. Si la resistance recoit ce courant, la tension à ses bornes seraient de $220k\Omega\times 10\mu A \ge 0.6V$, ce n'est pas possible car le transistor Q70 se polarise et limite la tension entre B et E à 0.6V. Le courant passant dans la résistance R238 vaut donc $\approx 0.6V/560k\Omega = 1\mu A$. Ainsi, le courant qui circule dans la base du transistor est $10-1=9\mu A$. Comme le transistor 2N3904 amplifie ce courant d'un facteur minimal de 30, le courant du collecteur, s'il n'est pas saturé, est alors supèrieur à 30×9 $\mu A=270$ μA . Or, la résistance R239 est choisie pour provoquer la saturation du transistor et obtenir une une chute de tension de $5-V_{CE,saturation}=5-.3=4.7V$, à savoir $270\mu A\times 22k\Omega\ge 4.7V$. La tension de la broche "reception" de l'arduino vaut alors $V_{CE,saturation}=0.3$ V.

Si la led D190 ne reçoit pas de lumière, la tension $V_{BE} = 0$ pour le transistor. Il est alors ouvert et la broche "reception" de l'arduino est tiré à +5V par la résistance de pull-up R239 version longue)

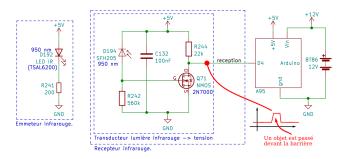Barrière infrarouge simple avec un Mosfet canal N




Le même montage fonctionne avec un MOSFET Canal N.

Lorsque la led réceptrice D194 recoit de la lumière, elle emet un courant de $10\mu A$. Comme la résistance R242 recoit ce courant, et que la photodiode D194 ne peut pas inverser sa polarité, la tension au borne de R244 vaut $min(5V,560k\Omega\times10\mu A)=5V$ qui est aussi la tension V_{GS} entre la source et la porte du transitor Q71. Le transistor Q71 se ferme et la broche "reception" est à 0V.

Si la led D194 ne reçoit pas de lumière, la tension du $V_{GS} = 0$ V pour le transistor. Le transistor est alors ouvert et la broche "reception" de l'arduino est à +5V grâce à la résistance de pull-up R244.

(version longue

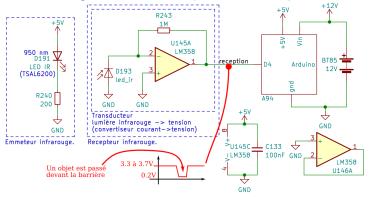Barrière infrarouge avec un Amplificateur Opérationel



Selon la led IR et la photodiode, utilisez une résistance de $100k\Omega$, $1M\Omega$ ou $10M\Omega$ pour R243.


Si la resistance est suffisament grande, le signal "reception" est saturée à 0 ou 3V3 et est digital. Dans le cas contraire, la tension est proportionnelle à la puissance lumineuse reçue par la photdiode ce qui peut aussi s'avérer utile.

L'étude des AOP dépasse le cadre de ce cours. Pour plus d'informations sur le fonctionnement de ce circuit, vous pouvez consulter les ressources suivantes :

- The Art of Electronics; Paul Horowitz et Winfield Hill; 3th Edition, 2015; Cambridge Press; section 4.3.1-C page 233, section 4.6.3 page 265 et section 12.6.1 page 841.
- The Art of Electronics: The X-Chapters; Paul Horowitz et Winfield Hill; 2020; Cambridge Press; le chapitre 4x.3 page 283.

Booster les pulses de la led émmetrice

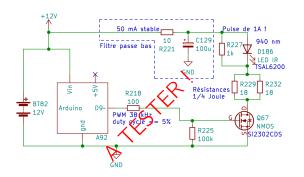Pour faire une barrière infrarouge sur une longue distance, vous pouvez booster les pulses de la led émetrices de 20 mA à 1 A en utilisant le schéma suivant pour la led IR :




ATTENTION : Risque de casse matériel !

Si vous ne voulez pas brûler la diode D186, les résistances R229 et R232 ou le transistor Q67, il faut quel la broche 9 soit, au démarrage, à 0V et que la pwm ne dépasse jamais 5% pour des fréquences supèrieures à 10 kHz (donc 38 kHz dans notre cas).

Simulation du circuit avec Falstad

Booster les pulses avec des mosfets "classiques"

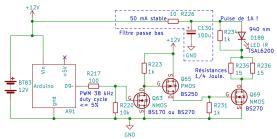Le mosfet du schéma précédent possède une résistance $R_{ds,on}$ très faible avec un tension de grille seuil très faible. Ce n'est pas le cas des mosfets plus classiques comme le BS170 et BS270 où il faut au moins 6V sur la grille pour réduire suffisament la résistance R_{ds} qui est de 3 ohms. Voici le schéma qu'il faut utiliser si vous avez ces mosfets:



ATTENTION : Risque de casse matériel !


La valeur des résistance R223 et R231 doivent être de 1 $k\Omega$ car elle servent à décharger les capacités parasites des mosfets. Avec des valeurs plus grande, la pwm obtenu dépasse excessivement 5% ce qui risque de dégrader leds, résistances et transistors.

Si vous ne voulez pas brûler la diode D188, les résistances R235 et R236 ou le transistor Q69, il faut quel la broche 9 soit, au démarrage, à 0V et que la pwm ne dépasse jamais 5% pour des fréquence supèrieures à 10 kHz (donc 38 kHz dans notre cas).

Simulation du circuit et sa version avec les capacités parasites des transistors et des diodes.

Booster les pulses avec des transistors PNP et NPN

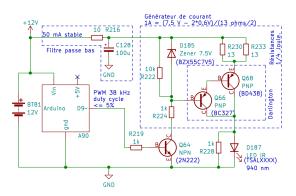Ce schéma est basé sur un générateur de courant 1 A réalisé à l'aide de la diode zener 7.3V qui impose une tension de $7.3V - 2 \times 0.6V$ en parallèle aux resistances de 13 ohms. La résistance R260 est une résistance de pull-up qui sert à vider les capacités parasités et fermer rapidement le transistor darlington. La résistance R264 sert à décharger la capacité parasite de la diode.



ATTENTION : Risque de casse matériel !

Si vous ne voulez pas brûler la diode D187, les résistances R230 et R233 ou le transistor Q68, il faut quel la broche 9 soit, au démarrage, à 0V et que la pwm ne dépasse jamais 5% pour des fréquence supèrieures à 10 kHz (donc 38 kHz dans notre cas).

Simulation du circuit et sa version avec les capacités parasites des transistors et des diodes.

Choix de quelques associations de led IR et de photodiodes

Voici quelques exemples d'associations entre une photodiode et une led IR compatibles :

photodiode	diode				
BPV22F BPV23F SFH 213 FA SFH 203 FA SFH 205 FA SFH 203 PFA	TSALXXXX SFH 454X				
BPV22NF BPV23NF	TSFFXXXX TSHFXXXX				

Voici quelques associations entre un émetteur IR avec demodulation et une led IR compatibles :

émetteur IR avec démodulation	diode			
TSOPXXXXX HS0038B3VM VS1838B	TSALXXXX SFH 454X			

Remplacez les X par les numéros qui correspondent à vos besoins. Consultez les tables des pages suivantes pour selectionner les diodes et photodiodes qui vous arrangent.

Consultez le catalogue de Vishay pour plus de choix (consulté le 29/09/2024).

Photodiodes Infrarouges

Tension directe: 1.3V

	nom	marque *1	dimensions (mm)	angle (deg.)	longueur d'onde (nm)		photo- courant (μA)	temps de monté/ descente (ns)	aire sensitive (mm ²)	capacité (pF)	réact- ance (A/W)
	SFH 229 FA	а	3	±15	900	740…1100	11	6000	0.31	12	
	SFH 213 FA	а	5	±10	900	750…1100	42	5	1	11	0.65
-	SFH 203 FA	а	5	±20	900	750…1100	25	5	1	11	0.62
-	SFH 205 FA	а	5	±60	900	740…1100	56	20	7.02	72	0.62
	SFH 235 FA	а	3	±65	900	740…1120	22	20	7.02	72	0.65
-	SFH 203 PFA	а	5	±75	900	750…1100	3	5	1	11	0.62
	BPV10NF	v	5	±20	940	780…1050	60	80		11	0.55
	BPV22NF	V	4.5×5×6	±60	940	790…1050	85	100	7.5	70	0.6
-	BPV23NF	v	4.5×5×6	±60	940	790…1050	65	70	4.4	48	0.6
	BPW82	v	5×4×6.8	±65	950	790…1050	38	100	7.5	70	
	BPW83	V	5×3×6.4	±65	950	790…1050	38	100	7.5	70	
	BPV09NF	v	5	±22	940	780…1050	55	80/60		11	
-	BPV22F	v	4.5×5×6	±60	950	870…1050	80	100	7.5	70	0.6
-	BPV23F	v	4.5×5×6	±60	950	870…1050	60	70	4.4	48	0.6
	BPW41N	v	5×4×6.8	±65	950	870…1050	38	100	7.5	70	
-	SFH 229	а	3	±15	860	380…1100	14	1000	0.31	12	
-	BPV10	v	5	±20	920	380…1100	65	80/60		11	0.55
-	SFH 213	а	5	±10	850	400…1100	125	5	1	11	0.65
	SFH 203	a	5	±20	850	400…1100	80	5	1	11	0.62
-	SFH 203P	а	5	±75	850	400…1100	9.3	5	1	11	0.62
-	SFH 206 K	а	5	±60	920	420…1120	80	20	1	72	0.62
	BPW46	v	5×3×6.4	±65	900	430…1100	47	100	7.5	70	
	BPW24R	v	4.7	±12	940	610…1040	55	80/60	0.88	11	

^{*1: &}quot;a" pour ams-OSRAM, "v" pour Vishay.

Led Infrarouge


nom	marque *1	diamètre (mm)	longueur d'onde (nm)	angle (deg)	Intensité angulaire pour 1A (mW/sr)	temps de montée/ descente (ns)	tension directe (V)	tension directe à 1A (V)	courant direct (mA)	courant pulsé (A)	puissance (mW)
SFH 4550	а	5	860	±3	8500	12	1.5-1.7	2.4-2.9	100	1	180
SFH 4554	а	5	860	±10	2250	12	1.7-1.9	3.6-4.5	100	1	200
SFH 4555	a	5	860	±5	4400	12	1.5-1.7	2.4-2.9	100	1	180
SFH 4556	a	5	860	±20	1150	12	1.5-1.7	2.4-2.9	100	1	180
SFH 4557	а	5	860	±30	450	12	1.5-1.7	2.4-2.9	100	1	180
TSFF5210*2	v	5	870	±10	1800	15	1.5-1.8	2.3-3	100	1	180
TSFF5410*2	v	5	870	±22	700	15	1.5-1.8	2.3-3	100	1	180
TSFF6210*2	v	5	870	±10	1800	15	1.5-1.8	2.3-3	100	1	180
TSFF6410*2	v	5	870	±22	700	15	1.5-1.8	2.3-3	100	1	180
TSHF5210	v	5	890	±8	2700	10	1.5-1.7	3	100	1	170
TSHF5410	v	5	890	±27	528	10	1.5-1.7	3	100	1	170
TSHF6210	v	5	890	±8	2700	10	1.5-1.7	3	100	1	170
TSHF6410	v	5	890	±27	528	10	1.5-1.7	3	100	1	170
TSAL6100	v	5	940	±10	1450	15	1.35-1.6	2.2-3	100	1	160
TSAL6200	v	5	940	±17	600	15	1.35-1.6	2.2-3	100	1	160
TSAL6400	v	5	940	±25	420	15	1.35-1.6	2.2-3	100	1	160
TSAL4400	v	3	940	±25	290	15	1.35-1.6	2.2-3	100	1	160
SFH 4544	a	5	950	±10	2300	12	1.6-1.8	3.6-4.5	100	1	200
SFH 4545	а	5	950	±5	4200	12	1.5-1.7	2.3-2.9	100	1	180
SFH 4546	a	5	950	±20	1000	12	1.5-1.7	2.3-2.9	100	1	180
SFH 4547	а	5	950	±30	375	12	1.5-1.7	2.3-2.9	100	1	180

^{*1: &}quot;a" pour ams-OSRAM, "v" pour Vishay; *2: ce composant n'est plus produit.

Modèle complet des photodiodes



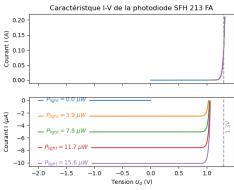Lorsque l'on polarise une photodiode en dessous de 0.7V, elle se comporte comme un générateur de très faible courant ($\leq 100~\mu A$) commandé linéairement par la puissance lumineuse reçue.



Le modèle complet de la photodiode est en fait :

$$I = I_{sat} \cdot \left(e^{\frac{q \cdot U_d}{k_B \cdot T}} - 1 \right) - I_p$$
 avec $I_p = S_\lambda \times P_{light}$

où S_{λ} est la réacitvité (A/W) et P_{light} à la puissance (W) lumineuse reçue., $q=-1.60\times 10^{-19}$ C est la charge d'un électrion, U_d la tension (V) au borne de la photodiode, I_{sat} est le courant de saturation (A), T la température (K) de la jonction et $k_B=1.38\times 10^{-23}J/K$ est la constante de Boltzman.

Plan

- Les capteurs de position, de vitesse et d'inclinaison
- Les capteurs de luminosité
- Les capteurs infrarouges
- Les capteurs de pression mécanique
- Les capteurs de pression pneumatique (gaz, souffle)
- Les capteurs de température


Les jauges résistives de déformation (jauges de contraite) Les jauges sont des résistances variables faites à partir de fines piste flexibles.



Les jauges sont des résistances variables faites à partir de fines piste flexibles. Leur résistance varie linéairement en fonction de la déformation des pistes. Une fois la jauge collée sur la surface d'une pièce, elle mesure la déformation de la pièce. Selon la position de la jauge et la géométrie de la surface de la pièce, il est possible de mesurer des étirements, des contraction, des torsions, etc...

Jauge résistive de déformation La résistance de la jauge vaut $R_{jauge} = \left(1 + \alpha \frac{\Delta}{L}\right)R$ où R est la résistance de la jauge au repos (Ω) , Δ la longueur d'élongation de la jauge (m), L sa ongueur au repos (m) et α un coefficient (sans unité).

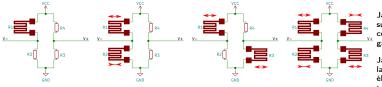Les jauges s'utilisent dans des ponts de Whestone. Voici différentes configurations classiques :



Jauge placee sur une façe en contraction/élongation

Jauge placée sur la face opposé en élongation/contraction

Quart de pont

Demi pont

Diagonale

Pont complet


Pour mesurer la déformation de la pièce on mesure $V_+ - V_-$. Par exemple, pour le pont complet on obtient :

$$V_{+}-V_{-}=V_{cc}\left(\frac{R_{2}}{R_{1}+R_{2}}-\frac{R_{3}}{R_{3}+R_{4}}\right)=V_{cc}\left(\frac{R(1+\alpha\frac{\Delta}{L})}{R(1+\alpha\frac{\Delta}{L})+R(1-\alpha\frac{\Delta}{L})}-\frac{R(1-\alpha\frac{\Delta}{L})}{R(1-\alpha\frac{\Delta}{L})+R(1+\alpha\frac{\Delta}{L})}\right)=\alpha\frac{\Delta}{L}V_{cc}$$

(version longue)

Les jauges de contrainte avec le module HX711 On place un pont de whestone consituté de jauges de contrainte sur une barre. Lorsqu'elle subie

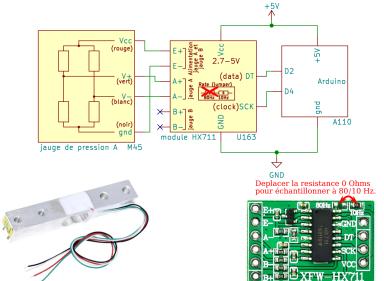On place un pont de whestone consituté de jauges de contrainte sur une barre. Lorsqu'elle subie une torsion, les resistances du pont changent et la tension $V_+ - V_-$ est proportionelle à la pression qui s'exerce sur la barre. Le module HX711 sert à amplifier et mesurer cette tension.



Lire sporadiquement une valeure avec le module HX711

Voici un progamme qui lit toutes les secondes la différence de tension d'un pont de Whestone.

Dès que le composant HX711 a fini de transférer une donnée, il réalise une nouvelle mesure et la stock en attendant de l'envoyer. Ainsi, si l'on fait des mesures sporadiquement, il faut toujours faire 2 mesures successves, l'une pour jeter la mesure périmée, et la suivante pour avoir une mesure récente

Dans la bibliothèqe
Adafruit HX71 que
l'on utilise, la fonction
readChannelBlocking fait
touiours ces deux mesures.

Ce programme utilise la bibliothèque Adafruit HX711

```
#include "Adafruit HX711.h"
#define GAIN A CHAN A GAIN 128 // CHAN A GAIN 64 is also possible.
#define GAIN B CHAN B GAIN 32 // No other value are avalaible for chan. B
const uint8_t HX711_DATA_PIN = 2; // Can use any pins!
const uint8_t HX711_CLOCK_PIN = 4; // Can use any pins!
Adafruit_HX711 hx711(HX711_DATA_PIN, HX711_CLOCK_PIN);
void tare_channels(){
 for (uint8 t i=0: i<3: i++) {
   hx711.tareA(hx711.readChannelRaw(GAIN_A));
   hx711.tareA(hx711.readChannelRaw(GAIN_A));
   // hx711.tareB(hx711.readChannelRaw(GAIN B));
   // hx711.tareB(hx711.readChannelRaw(GAIN B));
}
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 hx711.begin();
 tare channels():
void loop() {
 int32_t value_a = hx711.readChannelBlocking(GAIN_A);
 Serial.print("Channel A : ");
 Serial.println(value a):
 // int32_t value_b = hx711.readChannelBlocking(GAIN_A);
 // Serial.print("Channel B : ");
 // Serial.println(value_b);
 delay(1000);
```

Programme utilisant le module HX711 2/2

Voici un progamme qui lit en flux tendu la différence de tension d'un pont de Whestone.

Pour lire des valeurs en flux tendu, il faut utiliser la fonction : reachChannel. Cette fonction ne demande qu'une seule valeur. Il faut donc éxecuter cette fonction dès que possible sinon, la donnée envoyée par le composant devient périmée (cf. slide précédante).


En flus tendu, la fréquence de rafraichissement est d'environ 10 Hz (plutôt 10.74 Hz).

Vous pouvez l'augmenter à 80 Hz en déplacant une résistance. Ceci est expliqué dans les slides de la page 143 et de la page 146.

Ce programme utilise la bibliothèque Adafruit HX711


```
#include "Adafruit_HX711.h"
#define GAIN A CHAN A GAIN 128 // CHAN A GAIN 64 is also possible.
#define GAIN_B CHAN_B_GAIN_32 // No other value are avalaible for chan. B
const uint8_t HX711_DATA_PIN = 2; // Can use any pins!
const uint8 t HX711 CLOCK PIN = 4: // Can use any pins!
Adafruit HX711 hx711(HX711 DATA PIN, HX711 CLOCK PIN);
void tare channels(){
 for (uint8 t i=0: i<3: i++) {
   hx711.tareA(hx711.readChannelRaw(GAIN_A));
   hx711.tareA(hx711.readChannelRaw(GAIN_A));
   // hx711.tareB(hx711.readChannelRaw(GAIN B));
   // hx711.tareB(hx711.readChannelRaw(GAIN_B));
}
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 hx711.begin():
 tare channels():
void loop() {
 if( ! hx711.isBusy() ){
   int32_t value_a = hx711.readChannel(GAIN_A); // (blocking function)
   Serial.print("Channel A : "):
   Serial.println(value_a);
   // int32_t value_b = hx711.readChannel(GAIN_B);
   // Serial.print("Channel B : ");
   // Serial.println(value b):
```

Schéma du module HX711

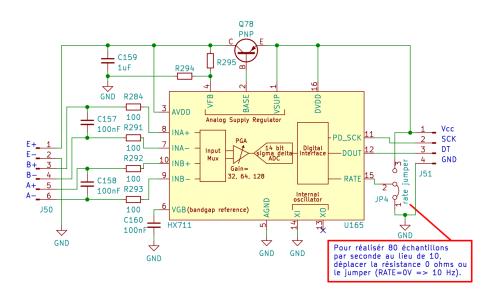

Les jauges avec un amplificateur d'instrumentation

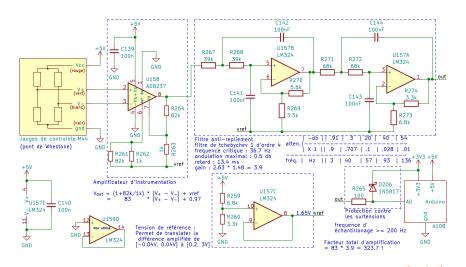Si vous devez réaliser des mesures avec des fréquence plus grandes, comme par exemple 200 Hz, vous devez amplifier la différence de tension au borne du pont de Wheatstone à l'aide d'une amplificateur d'instrumenation, puis filter le signal (cf. la section sur les filtres, page 13).



Programmer l'arduino pour les jauges utilisant un amplificateur d'instrumentation.

Pour mesure la pression mécanique, il suffit de réaliser une lecture analogique sur la broche A0 de l'arduino.

Il faudra prévoir une étape de calibration, pour connaître la tension de repos de votre jauge de contrainte. Vous pouvez aussi connecter la tension V_{ref} sur la borche A1, et mesurer A1 pour connaître la tension où $V_+ = V_-$.

Vous pouvez consulter la page 99 pour savoir comment réaliser naïvement une mesure analogique sur la broche A0.

Dans notre cas, il est nécessaire de filtrer digitalement le signal. Consultez la page 184 pour synthétiser un filtre numérique, et la page 188 pour l'implémenter.

Le fichier code/capteur/pression/lecture_amplificateur_instumentation_esp32.cpp montre un exemple d'implémentation d'un filtre numrique pour échanitilloner à 300 Hz, filtrer le signal filtre digital avec un filtre de chebychev 2, d'ordre 4, ayant une fréquence de coupure à -3dB de 32 Hz.

- Les capteurs de position, de vitesse et d'inclinaison
- Les capteurs de luminosité
- Les capteurs infrarouges
- Les capteurs de pression mécanique
- Les capteurs de pression pneumatique (gaz, souffle)
- Les capteurs de température

Présentation des capteurs de souffle

A FAIRE : Ecrire des slides pour expliquer les différents capteurs de pressions.

Le site my.avnet.com donne le fonctionnement des capteurs de pression.

Il y a 3 types de capteurs de pression :

- les gauges;
- les capteurs différentiels;
- les capteurs absolus.

Pour les capteurs de soufle, il faut trouver des capteurs capables de détecter des pression allant de 0 à 10 KPa. Par exemple, la série MP3V5010 propose des gauges ou des capteur différentiel pour détecter le souffle d'un humain.


A FAIRE : Faire un tableau d'ordre de grandeur des pressions. A FAIRE : Faire un tableau de differentes références de composants.



A FAIRE : Traiter l'exemple de la série MP3V5010

Les capteurs de pressions sans circuit d'amplification

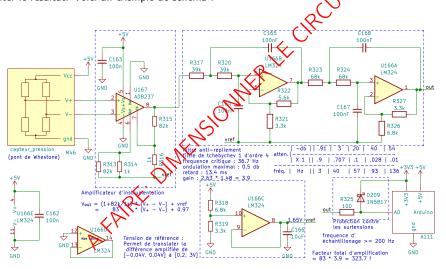Quand le capteur de souffle est réduit à un pont de Wheatstone sans circuit d'amplification, il faut amplifier la différence de tension du pont à l'aide d'un amplificateur d'instrumenation, puis filter le résultat. Voici un exemple de schéma :




programmer l'arduino pour le capteur de souffle (0-10 kpa)

A FAIRE:

- Les capteurs de position, de vitesse et d'inclinaison
- Les capteurs de luminosité
- Les capteurs infrarouges
- Les capteurs de pression mécanique
- Les capteurs de pression pneumatique (gaz, souffle)
- Les capteurs de température

Le capteur de température LM35

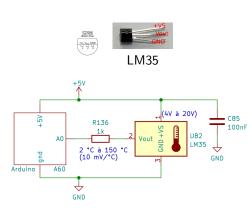La tension de sortie du LM35 est égale à $10mV/^{\circ}C \times T$ où est T est la température ambiante.



Avec ce montage, on ne peut mesurer que des températures entre $2^{\circ}C$ et $150^{\circ}C$. Pour mesurer des température entre $-55^{\circ}C$ et $150^{\circ}C$ consultez le document technique du composant.

Le condensateur C85 est un condensateur de découplage et sert de stockage d'énergie (un "chateau d'eau" pour les électrons) pour répondre à la demande en énergie du composant LM35. Le condensateur doit être placé au plus près de la patte +VS du LM35.

On utilise l'entrée analogique A0 pour mesure la tension de sortie du LM35.

Programme pour le capteur LM35

```
const float tension_max_adc = 5; // Volt
const float gain_lm35 = 100; // degres / Volt - gain du LM35
const float valeur maximale adc = 1023; // La resolution de l'ADC est de 10 bits.
const float gain_total = tension_max_adc * gain_lm35 / valeur_maximale_adc;
const int temp_ref = 0; // degres celsus
const int temperature sensor pin = A0:
void setup(){ Serial.begin(9600); }
static float movenne glissante = 25:
void loop(){
 int valeur = analogRead(temperature sensor pin);
 float temperature = valeur * gain_total + temp_ref;
 movenne glissante = .9 * movenne glissante + 0.1 * temperature;
 Serial.println("---");
 Serial.print("Temp. : "):
 Serial.println(temperature);
 Serial.print("Movenne glissante : ");
 Serial.println(movenne glissante);
 delay(500):
```

Présentation du module MAX6675 et de sa sonde de température K



Module MAX6675 et sa sonde thermocouple de type K



Sonde thermocouple de type K

Schéma pour le module MAX6675

Le module MAX6675 prêt à l'emploi se commande par un protocole série SPI.


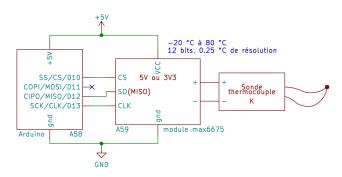


Schéma pour le composant MAX6675

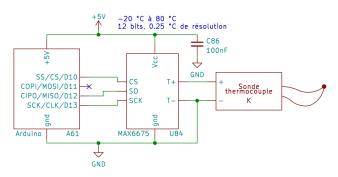Si vous utilisez directement le composant MAX6675, vous devez le monter ainsi (consulter son document technique):



Le condensateur C86 est un condensateur de découplage, il sert à mettre de l'énergie à disposition du composant MAX6675 il sert aussi à filtrer le bruit pour réduire le bruit de mesure.


Programme pour le module MAX6675

On utilise la bibliothèque "adafruit/MAX6675 library". (la bibliothèque "zhenek-kreker/MAX6675 with hardware SPI" ne fonctionne pas)

```
#include <max6675.h>
int therm_CLK = 13;
int therm MISO = 12:
int therm CS = 10:
MAX6675 thermocouple(therm_CLK, therm_CS, therm_MISO);
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 delay(500); // On Attends que le composant MAX6675 se stabilise.
void loop() {
  Serial.print("C = ");
  Serial.println(thermocouple.readCelsius());
  Serial.print("F = ");
  Serial.println(thermocouple.readFahrenheit());
  // Entre chaque mesure il faut attendre au moins 250 ms !
  delay(1000);
}
```

Schéma pour le module MAX6675

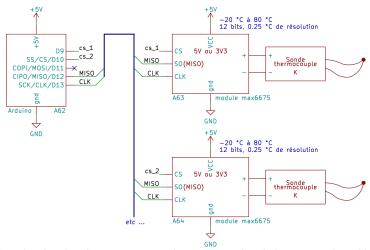Grâce à la connection série SPI on peut connecteur plusieurs capteurs de température.



On relie les 3 broches SPI des compsants sur le même port SPI de la carte. La ligne bleue symbolise un bus qui contient 3 fils séparés, un fil qui relie toutes les broches MISO ensemble, un autre qui relie tous les broches MOSI ensemble et un dernier pour CLK. Ne reliez donc surtout pas MISO, MOSI et SCK ensemble ! (version longue)

Programme pour plusieurs modules MAX6675

On utilise la bibliothèque "adafruit/MAX6675 library". (la bibliothèque "zhenek-kreker/MAX6675 with hardware SPI" ne fonctionne pas)

```
#include <max6675.h>
int therm_CLK = 13;
int therm_MISO = 12;
int therm CS 1 = 10:
MAX6675 thermocouple_1(therm_CLK, therm_CS_1, therm_MISO);
int therm_CS_2 = 9;
MAX6675 thermocouple 2(therm CLK, therm CS 2, therm MISO):
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 delay(500): // On attends que les composants MAX6675 se stabilisent.
}
void loop() {
  Serial.print("Thermo 1 : C = ");
  Serial.println(thermocouple_1.readCelsius());
  Serial.print("F = "):
  Serial.println(thermocouple_1.readFahrenheit());
  Serial.print("Thermo 2 : C = ");
  Serial.println(thermocouple_2.readCelsius());
  Serial.print("F = ");
  Serial.println(thermocouple_2.readFahrenheit());
  // Entre chaque mesure il faut attendre au moins 250 ms !
  delay(1000):
}
```

- L'énergie. la tension et le courant
- Alimenter votre circuit
- 3 La sécurité
- 4) Présentation de la carte Arduino
- Alimenter votre Arduino et votre circuit
- 6 Les sortie digitale de l'Arduino
- Les sorties analogiques de l'Arduino
- Communiquer en série avec l'Arduino
- 9 Les entrées digitales de l'Arduino
- 10 Les interrupteurs mécaniques

- 13 Les filtres pour réduire le bruit
 - Références
 - La théorie et la chaîne de filtrage
 - Exemple : dimensionner une chaîne de filtrage pour le signal d'un Joystick
 - La synthèse et l'implémentation des filtres analogiques
 - La synthèse des filtres numériques
 - L'implémentation des filtres numériques
 - Exemple : limiter l'accélération d'un moteur
- Piloter électriquement un interrupteur
- Les moteurs
- 16 Les timers, les PWM et les interruptions
- 17 Régulateur de tensions
- Les protocoles Séries

- 21 Composant logique
- 22 Protéger son circuit
- Les piles et Batteries
- Les outils pour l'électronicier
- Divers : LCD, ruban leds, modul peletier
 - 26 Références
- Aide pour téléverser un firmwar dans une carte.
- Compiler et téléverser en ligne de commande avec Platform.io.
 - Connaître le stage de puissance des cartes pour éviter la destrucion du port USB de son ordinateur
- Quelques tables utiles

Avertissement

Cette section est nettement plus difficile que les autres sections. Elle sort du cadre d'un cours dit : "Premier pas en électronique" et manque cruellement d'explications.

Cette section est ici pour aider tout ceux qui ont besoin de réduire le bruit de leurs mesures.

Cette section fera probablement l'objet d'un cours complet et plus détaillé à venir ... :)

Références

- La théorie et la chaîne de filtrage
- Exemple : dimensionner une chaîne de filtrage pour le signal d'un Joystick
- La synthèse et l'implémentation des filtres analogiques
- La synthèse des filtres numériques
- L'implémentation des filtres numériques
- Exemple : limiter l'accélération d'un moteur

Références sur les filtres

Cette section présente des méthodes pour concevoir les filtres analogiques et les filtres digitiaux. Leur fonctionnement théorique est rapidement présentée sans donner de justifications. Pour mieux comprendre comment fonctionne ces filtres et pour avoir une justification mathémathique rigoureuse des différents résultats utilisés, vous devez consultez les références suivantes.

Pour les filtres analogiques :

- (1) Électronique, Fondements et applications, J.-P. Pérez, C. Lagoute, J.-Y. Fourniols et S. Bouhours, 2ieme Édition, 2012, Dunod Chapitre 10 : les filtres actifs.
- 2 The Art of Electronics, Paul Horowitz et Winfield Hill, 3th Edition, 2015, Cambridge Press Chapitre 6 : Filters

Pour les filtres digitaux :

Understand digital signal processing, Richard G. Lyons, 3th Edition, 2011, Prentice Hall – Tout le livre. C'est un excellent livre à lire impérativement!

Pour les échantillonneurs :

- <u>Électronique</u>, Fondements et applications, J.-P. Pérez, C. Lagoute, J.-Y. Fourniols et S. Bouhours, 2ieme Édition, 2012, Dunod Chapitre 19: Conversions analogique-numérique.
- The Art of Electronics, Paul Horowitz et Winfield Hill, 3th Edition, 2015, Cambridge Press Chapitre 13: Digital meets Analog.
- 6 How to optimize the ADC accuracy in the STM32 MCUs, Application note AN2834 rev. 9, August 2023.

Pour des preuves détaillées sur les distributions et transformées de Fourrier :

Distribution theory and transform analysis, An introduction to generalized functions, with applications, JA.H. Zemanian, 1965, McGraw-Hill.

- Références
- La théorie et la chaîne de filtrage
- Exemple : dimensionner une chaîne de filtrage pour le signal d'un Joystick
- La synthèse et l'implémentation des filtres analogiques
- La synthèse des filtres numériques
- L'implémentation des filtres numériques
- Exemple : limiter l'accélération d'un moteur


Principe

A FAIRE : Shanon, décomposition fréquentiel, filtre fréquentiel

A FAIRE : Parler de l'instabilité des filtres numériques si les valeurs sont > 1. Il faut donc normaliser les valeurs. Expliquer que comme les filtres de cette section sont des filtres passe bas de gains 1, on peut aussi translater le signal si nécéssaire pour le ramener à une valeur entre -1 et 1 et ne pas oublier de rajouter ensuite la valeur translatée au moment de son utilisation.

A FAIRE : Regénérer tous les codes et vérifier la coéhence et le bon fonctionnement de tous les codes de cette section.

Chaîne de filtrage 1/7

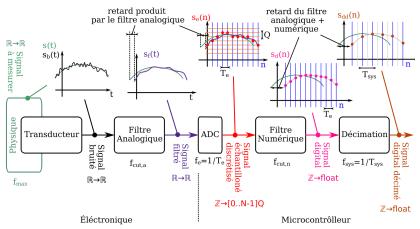

S(t): signal à mesurer

 $S_b(t)$: signal bruité récupéré

 $S_f(t)$: signal filtré par le filtre analogique

 $S_{e}(n)$: signal échantillonné par l'ADC

 $S_d(n)$: signal digital

 $S_{dd}(n)$: signal digital décimé

Q : quanta

N · résolution de l'ADC

 f_{max} : fréquence max du contenu fréquentiel de s(t).


 $f_{cut,a}$: fréquence de coupure du filtre analogique, f_{e}/T_{e} : fréquence/période d'échantillonnage

 $f_{cut,n}$: fréquence/periode d'echantillonnage $f_{cut,n}$: fréquence de coupure du filtre numérique,

 f_{SVS}/T_{SVS} : fréquence/période du système

(version longue

Chaîne de filtrage - le transducteur 2/7

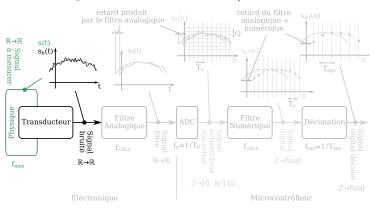


Le transducteur convertit un signal physique s(t) à mesurer en un signal éléctrique bruité $s_b(t)$.

On suppose que le contenu fréquenciel du signal est borné par f_{max} , c'est à dire, que l'énergie correspondant aux fréquences plus grandes que f_{max} du signal est négligeable vis à vis de son énegie total.

Le signal bruité $s_b(t)$ contient les fréquences de s(t) auxquelles s'ajoutes celles du bruit contenant des fréquences plus grandes que f_{max} .

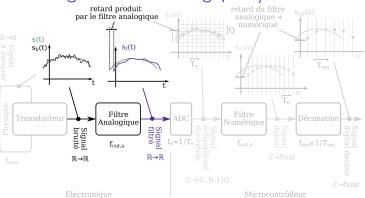Chaîne de filtrage - le filtre analogique 3/7




Lors de l'échantillonnage, le bruit de contenu fréquentiel $> f_e/2$ se replie est s'ajoute au contenu fréquenciel du signal entre $[0, f_e]$, ce qui détruit le signal.

Le but du filtre analogique n'est pas de retirer tout le bruit amené par le transducteur. Le but de ce filtre, apppellé aussi filtre anti-repliement, est de supprimer le bruit ayant une fréquénce supèrieure à $f_e/2$, pour que l'on puisse reconstituer SANS AUCUNE PERTE D'INFORMATION, par traitement numérique, le signal s(t) à partir du signal échantillonné.

Le théorème de shanon explique qu'il faut que $f_{cut,a} < f_e/2$. Dans la pratique, on essaye d'écarter $f_{cut,a}$ de $f_e/2$ pouir réduire le repliement du bruit. Par contre, plus $f_{cut,a}$ est petir, plus le retard du filtre analogique est grand. De même, on verra que plus f_e est grand plus le bruit de

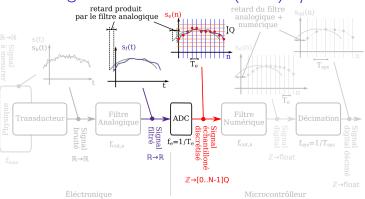Chaîne de filtrage - l'échantillonneur (ADC) 4/7



L'ADC échantillonne, à la fréquence $f_e=\frac{1}{T_e}$ le signal numérique pour produire un signal échantillonné. Les valeurs obtenues sont des entiers entre 0 et N-1 où N est la résolution de l'ADC. Pour l'Arduino UNO R3, N=1024.

Nous utiliserons la fonction analogRead() d'Arduino. Mais sachez qu'il est possible de configurer finement cette étape pour accélérer les vitesses de lectures et réduire les offsets de mesures.


La note d'application suivante détaille ce point là pour les StmF32 :

How to optimize the ADC accuracy in the STM32 MCUs, Application note AN2834 rev. 9,

August 2023. (version

(version longu

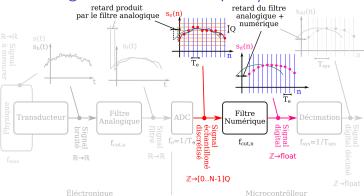Chaîne de filtrage - le filtre numérique 5/7




Le filtre numérique joue plusieurs rôles. Il joue le rôle de :

- filtre anti-repliement vis à vis de l'étape de décimation qui suit : $f_{cut,n} < f_{sys}/2$;
 - filtre pour retirer le bruit de discrétisation amené par l'échantillonneur (ADC) qui transforme une tension en un valeur avec seulement N valeurs espacées d'un quanta Q;
 - filtre pour retirer le bruit amené par le transducteur qui n'a pas été retiré par le filtre analogique.

La fréquence de coupure de ce filtre doit donc vérifier la relation : $f_{max} < f_{cut,d} < f_{sys}/2$. Plus $F_{cut,d}$ est proche de f_{max} plus on restitue au mieux le signal d'origine S(t). Dans le cadre d'un calcul en temps réel, cela s'accompagne d'une augmentation du retard entre

(version longue) 2024 slide 173/490 page 205/583

Chaîne de filtrage - la décimation 6/7

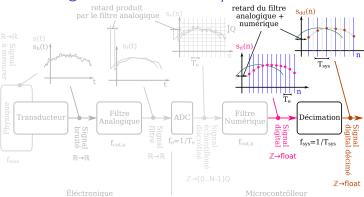


La capacité de calcul et de comunication du microcontrôleur est limitée. La fréquence de mise à jour de tous les services du microconrolleur f_{SyS} doit rester la plus basse possible afin de ne pas surcharger le microcontrôleur en calcul.

A contrario, plus la fréquence d'échantillonnage f_e est grande, plus on réduit le bruit de quantification grace au filtre numérique et plus on peut efficacement concevoir un filtre analogique qui supprime le bruit au dela de $f_e/2$.

Ainsi, la décimation concilie les deux problématiques. Elle supprime une valeur sur $M = F_e/F_{sys}$ permettant d'obtenir un signal échantillonné à la fréquence du système f_{sys} . (version long)

Chaîne de filtrage - les pièges 7/7

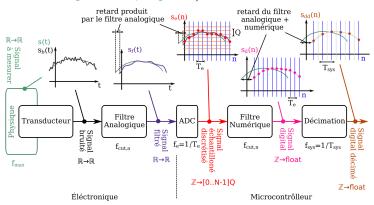

Attention, la décimation doit toujours être précédée d'un filtre numérique qui joue le rôle de filtre anti-repliement afin de supprimer le bruit de fréquence supèrieure à $f_{SVS}/2$.

Si vous ne faite pas cela, le signal peut être détruit sans qu'il soit possible de récupérer l'information initiale.

De même, il faut toujours filtrer analogiquement un signal avant de procéder à son échantillonnage. Si cela n'est pas fait, la présence d'un bruit en haute fréquence peut détruire le signal originel.

- Références
- La théorie et la chaîne de filtrage
- Exemple : dimensionner une chaîne de filtrage pour le signal d'un Joystick
- La synthèse et l'implémentation des filtres analogiques
- La synthèse des filtres numériques
- L'implémentation des filtres numériques
- Exemple : limiter l'accélération d'un moteur

Exemple: Acquisition d'un signal issu d'un joystick 1/2

Contrainte du contexte :

• la fréquence maximale d'un mouvement de joystick que peut faire un homme varie entre 8Hz et 16Hz. Le contenu fréquentiel du signal à acquérir est entre 0 et 20 Hz :

$$f_{max} = 20 \text{ Hz}$$

 La position du joystick doit être transmise à l'ordinateur à un temps inférieur au temps minimal de perception de l'homme: 13 ms. (On dervrait perende une marge, mais il est diffcile de concilier bon filtrage et faible retard).

 Le microcontroleur est un arduino Uno R4, qui fait des calculs 32 bit natif. Il est largement capable d'échantillonnée et filtrer à 2 kHz les valeurs des 2 axes du joystick (ce qui n'est pas le cas de l'arduino Uno R3).

$$f_{sample} \le 2 \text{ kHz}$$

 Dans les systèmes d'exploitation, la communication des souris et gamepad se fait à 125 Hz.

$$f_{sys} = 125 \text{ Hz}$$

Contrainte de filtrage :

Le filtre analogique est un filtre anti-repliement vis à vis de l'échantillonneur :

$$f_{max} < f_{cut,a} < f_{sample}/2$$

• Le filtre analogique est un filtre anti-repliement vis à vis du décimateur :

$$f_{max} < f_{cut.d} < f_{sys}/2$$

Exemple: Acquisition d'un signal issu d'un joystick 2/2

Taux de réduction du bruit à choisir :

Les taux de réduction du bruit dépendent du contexte. Un choix judicieux se fait en étudiant le contenu fréquentiel du signal à l'aide d'un analyseur de spectre. En évaluant, toujours vis à vis du contexte, la variance du bruit maximal tolérée en fin de filtrage et en étudiant la propagation du bruit à chaque étage, on peut déduire les facteurs de réductions à choisir. Ce travail est un peu complexe. Nous proposons une méthode plus ampirique en choisissant les facteurs d'atténuations suivants. Vous les ajusterez ensuite au vu des résultats expérimentaux que vous obtiendrez :

• Le taux de réduction du bruit du filtre analogique à $f_{cut,a}$ doit être d'au moins de 1/20:

attenuation analogique à
$$f_{cut,a} \ge -20 \times \log_{10}(1/20) dB = 26 dB$$

• Le taux de réduction du bruit du filtre numérique à $f_{cut,d}$ doit être d'au moins de 1/20:

attenuation digital à
$$f_{cut,d} \ge -20 \times \log_{10}(1/20) \text{ dB} = 26 \text{ dB}$$

Nous allons maintenant choisir et synthétiser des filtres analogiques en faisant varier leurs paramètres de façon à assurer les contraintes données ci-dessus.

Dans les pages qui suivent, les ordres des filtres, le choix des filtres, le choix de la fréquence d'échantillonnage et les choix des facteurs d'atténuations ont été trouvée expérimentalement afin d'assurer toutes les contraintes ennoncées précédement.

- Références
- La théorie et la chaîne de filtrage
- Exemple : dimensionner une chaîne de filtrage pour le signal d'un Joystick
- La synthèse et l'implémentation des filtres analogiques
- La synthèse des filtres numériques
- L'implémentation des filtres numériques
- Exemple : limiter l'accélération d'un moteur

La synthèse des filtres analogiques 1/2


Téléchargez la bibliothèqe code/filtre/filter tools.py du fichier code.zip et executez les lignes suivantes pour synthétiser un filtre analogique de Butterworth qui réduit au moins d'un facteur 20 tout bruit de contenu fréquentiel supèrieur à f sample/2.

```
import filter_tools
import numpy as np
f \max = 20 \# Hz
f_{sys} = 125 # Hz
f sample = 2000 # Hz
# f sample = 1000 # Hz
filter_tools.check(f_max < f_sys < f_sample)
analog_order = 2
wanted_analog_attenuation_at_fsample_over_2 = filter_tools.scaleToDb(1/20) # dB4
analog filter = filter tools.design analog filter(
   analog_order, wanted_analog_attenuation_at_fsample_over_2, f_sample, f_max,
   # resistors=filter_tools.E24, capacitors=filter_tools.C6,
   resistors=filter tools.E24 minus 12. capacitors=filter tools.C1.
   filter name = 'butterworth'.
   #filter_name = 'chebychev1', wanted_low_attenuation = .5 # dB
f_cut_a = analog_filter['f_cut_high_attenuation']
filter_tools.check(f_max < analog_filter['f_cut_low_attenuation'] < f_sample)</pre>
filter tools.check(f max < f cut a < f sample)
```


Ce programme dessine aussi la réponse fréquentiel du filtre (le diagrame de Bode), le retard du filtre en fonction du contenu fréquentiel, le retard maximal que l'on peut observer pour un signal de contenu fréquentiel borné par f max mais aussi l'implémentation électronique du filtre.

La synthèse des filtres analogiques 2/2

On obtient les résultats suivants:

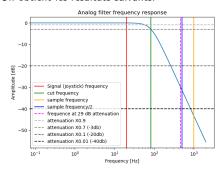




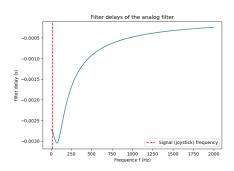



Implémentation du filtre analogique

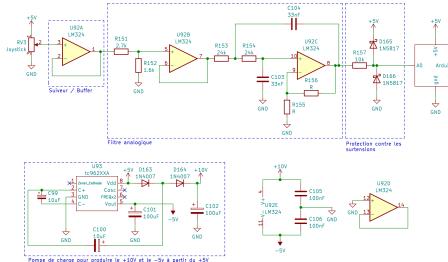Utilisez les schémas électriques générés par le script pour implémenter votre filtre ainsi :



- Références
- La théorie et la chaîne de filtrage
- Exemple : dimensionner une chaîne de filtrage pour le signal d'un Joystick
- La synthèse et l'implémentation des filtres analogiques
- La synthèse des filtres numériques
- L'implémentation des filtres numériques
- Exemple : limiter l'accélération d'un moteur

La synthèse des filtres numériques 1/2


Téléchargez la bibliothèqe code/filtre/filter_tools.py du fichier code.zip et executez les lignes suivantes pour synthétiser un filtre analogique de Chebychev 2 qui réduit au moins d'un facteur 30 tout bruit de contenu fréquentiel supèrieur à f_sys/2.

```
import filter tools
import numpy as np
f_max = 20 # Hz
f \text{ sys} = 125 \# \text{Hz}
f_{sample} = 2000 # Hz
# f_sample = 1000 # Hz
digital_order = 4
float_type = np.float32
wanted digital attenuation at fsvs over 2 = filter tools.scaleToDb(1/50)
digital_filter = filter_tools.design_digital_filter(
   digital order, wanted digital attenuation at fsvs over 2 , f max, f sample, f svs, float type,
   #filter name = 'butterworth'
   filter_name = 'chebychev2'
)
f_cut_d = digital_filter['f_cut_high_attenuation']
filter_tools.check(f_max < digital_filter['f_cut_low_attenuation'] < f_sys/2)
```

Ce programme dessine aussi la réponse fréquentiel du filtre (le diagrame de Bode), le retard du filtre en fonction du contenu fréquentiel, le retard maximal que l'on peut observer pour un signal de contenu fréquentiel borné par f_max mais aussi l'implémentation en C++ du filtre qu'il faudra réutiliser plus tard.

La synthèse des filtres numériques 2/2

On obtient les résultats suivants:

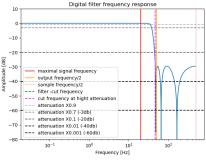

```
Float type : Calso 'nosportiont2'?

The section delay for the filtered cipsol is : 0.01040012925500200 seconds (06,1556905540970)

The supplies of 1000 Mg is supplied to : 0.01040012925500200 seconds (06,1556905540970)

The filter coefficients one :

The filter coefficients one :

The filter coefficients one :

The c
```

```
Filter delays of the digital filter
-0.004
-0.006
-0.008
-0.010
-0.012
-0.014
-0.016
-0.018
                                                           --- Signal frequency
                       100
                                    200
                                                  300
                                                                400
                                                                             500
                                     Frequence f (Hz)
```

```
The Co+ code is :

### Include 'filter.ppp'
/ (Debgland' filter :
// Open Code | 1.5 |
// Ope
```

Vérification des retards

Il ne reste plus qu'à vérifier la contrainte de retard à ne pas dépasser :

```
total_delay = analog_filter['max_delay'] + digital_filter['max_delay']
```

Dans notre cas on obtient un retard maximal entre 12 et 13 ms ce qui correspond aux valeurs souhaitées.

Il n'est pas rare que le paramétrage des filtres ne permet pas de vérifier toutes les contraintes. Il faut allors changer le materiel utilisé pour de plus performant ou relâcher les contraintes en faisant des concessions sur les fonctionalités de l'application à développer.

Plan

- Références
- La théorie et la chaîne de filtrage
- Exemple : dimensionner une chaîne de filtrage pour le signal d'un Joystick
- La synthèse et l'implémentation des filtres analogiques
- La synthèse des filtres numériques
- L'implémentation des filtres numériques
 - Utiliser des interruptions avec Arduino Uno R4
 - Utiliser des interruptions avec ESP32
 - Utiliser des interruptions avec Arduino Uno R3, Nano et Mega
- Exemple : limiter l'accélération d'un moteur

Implémentation du filtre numérique

Le code source C++ du filtre numérique a été produit par le script de synthèse précédent. Il faut maintenant l'inclure à l'aide d'un copier/collé dans le code de votre microcontroleur. Son utilisation nécessite une mise à jour des données à une fréquence fixe et précise.

Deux méthodes sont possibles :

- mettre à jour le filtre, sans interruption, dans la fonction loop():
 - La page 221, <u>Implémenation du filtre numérique sans interruption</u>. montre comment procéder.

Ce code est simple à mettre en oeuvre. Cependant, le code du microcontrôleur doit être executé à la fréquence d'échantillonnage. Cela n'est pas toujours possible, surtout quand on doit comuniquer avec l'ordinateur à l'aide du port série.

- 2 mettre à jour le filtre à l'aide d'une interruption :
 - La fonction loop() est alors intérronpue et mis à en pause à la fréquence choisie (celle d'échantillonnage) pour exécuter en priorité, le code de la fonction associée à l'interruption.

Ce code est plus compliqué à mettre en oeuvre car il dépend de l'architecture choisie. Voici différentes implémentations du filtre utilisant des interruptions :

- la page 223 est dédiée à l'Arduino Uno R4,
- la page 226 est dédiée à l'ESP32,
- la page 234 est dédiée à l'Arduino Uno R3.

TRÈS TRÈS IMPORTANT : Vous devez vérifier que les calculs que vous réalisez se font en temps et en heure à la fréquence voulue. Pour ce faire, configurez deux broches digitales, (l'une pour l'interruption et l'autre pour la boucle) et allumez et éteingenez les broches au début et à la fin des sections de codes critiques et vérifiez à l'oscilloscope que les calculs se termine avant qu'une nouvelle interruption se lève.

Implémentation du filtre numérique sans interruption - 1/2

Pour cette impélmentation, vous devez utiliser les bibliothèques code/filtre/filter.hpp et code/filtre/queue.hpp du fichier code.zip.

```
#include "filter.hpp"
typedef double REAL_TYPE;
const unsigned int sample frequence = 1000; // in Hz
const unsigned int output_frequence = 125; // in Hz
const unsigned int decimation_factor = sample_frequence / output_frequence;
// Chebychev2 filter :
//
     Parameter :
//
         order: 6
//
         cut frequency: 58.25 Hz,
//
         stop band attenuation: 26.020599913279625 dB.
//
         sample frequency: 1.0 kHz
//
     Analysis :
         Maximal expected delay : 7.175 ms
const int order = 6:
RII_filter<REAL_TYPE, order> filter{
   {0.041494492, -0.17629611, 0.35559416, -0.43954557, 0.35559416, -0.17629611, 0.041494492, }, // b : Numerat
   {1.0, -4.604491, 8.970845, -9.438095, 5.6464767, -1.8195444, 0.2468492, } // a : Denominator
};
const unsigned int queue capacity = 4: // have to be a power of two
Decimation_queue<REAL_TYPE, queue_capacity> output_queue(decimation_factor);
```

Implémentation du filtre numérique sans interruption - 2/2

```
unsigned int time, last_time;
void setup(){
 Serial.begin(115200);
 filter.reset():
 last time = micros():
REAL TYPE raw value:
REAL TYPE output value:
bool loss_data;
const unsigned int sample period = 1000000 / sample frequence:
const int nb_bits_adc = 10; // Arduino Uno R3, R4,
// const int nb_bits_adc = 12; // Esp32
const int max adc value = (1<<nb bits adc) - 1:
void loop(){
 time = micros():
 if( time - last_time > sample_period ){
   raw_value = analogRead(A0);
   raw value *= (((REAL TYPE) 1.0)/max adc value);
   filter.append(raw value):
   output_queue.append(filter.get_value());
   if( output queue.get avalaible value(output value, loss data) ){
     Serial.println(output_value, 5);
     if(loss_data) Serial.println("Data lost");
   last_time = time;
```

Implémenation du filtre numérique avec interruption pour Arduino Uno R4 - 1/3

Pour cette impélmentation, vous devez utiliser les bibliothèques code/filtre/filter.hpp et code/filtre/queue.hpp du fichier code.zip.

```
#include "filter.hpp"
#include <FspTimer.h>
FspTimer timer for filter:
typedef float REAL_TYPE;
const unsigned int sample frequence = 2000; // In Hz
const unsigned int output_frequence = 125; // In hz
const unsigned int decimation_factor = sample_frequence / output_frequence;
// Chebychev2 filter :
     Parameter :
//
//
         order: 4
//
         cut frequency: 58.25 Hz,
//
         stop band attenuation: 33.979400086720375 dB.
//
         sample frequency: 2.0 kHz
//
     Analysis :
//
         Maximal expected delay: 11.09 ms
const int order = 4:
RII_filter<REAL_TYPE, order> filter{
   {0.018460825, -0.069107704, 0.10145059, -0.069107704, 0.018460825, }, // b : Numerator
   f1.0, -3.7085981, 5.16765, -3.2060149, 0.7471194, } // a : Denominator
};
const unsigned int queue capacity = 4: // have to be a power of two
Decimation_queue<REAL_TYPE, queue_capacity> output_queue(decimation_factor);
Decimation_queue<REAL_TYPE, queue_capacity> output_queue_raw(decimation_factor);
```

Implémenation du filtre numérique avec interruption pour Arduino Uno R4 - 2/3

```
const int nb_bits_adc = 10; // Avalaible values for Arduino Uno R4 : 10, 11, 12, 13 or 14
const int max adc value = (1<<nb bits adc) - 1:
void make_a_sample(timer_callback_args_t __attribute((unused)) *p_args) {
   REAL TYPE raw value = analogRead(A0):
   raw value *= (((REAL TYPE) 1.0)/max adc value);
   filter.append(raw_value);
   output queue.append(filter.get value()):
   output queue raw.append(raw value);
}
bool beginTimer(float rate) {
 uint8_t timer_type = GPT_TIMER;
 int8_t tindex = FspTimer::get_available_timer(timer_type);
 if (tindex < 0){
   tindex = FspTimer::get available timer(timer type, true);
 if (tindex < 0) return false:
 FspTimer::force use of pwm reserved timer():
 if( !timer_for_filter.begin(
     TIMER_MODE_PERIODIC, timer_type, tindex, rate, 0.0f, make_a_sample
 ) ) return false:
 if (!timer_for_filter.setup_overflow_irg()) return false;
 if (!timer_for_filter.open()) return false;
 if (!timer for filter.start()) return false:
 return true:
}
```


Implémenation du filtre numérique avec interruption pour Arduino Uno R4 - 3/3

```
unsigned int new_time, last_time;
void setup() {
 Serial.begin(115200);
 if( !beginTimer(sample_frequence) ){
   Serial.println("Failed to init timer and interruption for filter."):
 filter.reset():
 last time = micros():
 analogReadResolution(nb bits adc):
}
REAL TYPE output value, output value raw:
bool loss_data, loss_data_raw;
const unsigned int sample_period = 1000000 / sample_frequence;
void loop(){
 new_time = micros();
 if ( new time - last time > (sample period/4) ) {
   noInterrupts():
   bool have_new_value = output_queue.get_avalaible_value(output_value, loss_data);
   output queue raw.get avalaible value(output value raw, loss data raw):
   interrupts():
   if( have_new_value ){
     Serial.print(output_value, 6); Serial.print(", "); Serial.println(output_value_raw, 6);
     if(loss data) Serial.println("Data lost");
   last_time = new_time;
```

Implémentation du filtre numérique avec interruption pour ESP32

L'ESP32 utilise FreeRTOS qui est un système d'exploitation temps réel pour ordonancer les tâches. Nous allons utiliser les timers de l'ESP32 et créer une tâche supplémentaire, la tâche d'échantillonnage (Sample Task) pour réaliser des mesures, les filtrer à grande fréquence et les décimer à une fréquence de décimation. Les calculs complexes nécessistant plus de temps sont réalisées dans la tâche dite "système" qui sera, dans notre cas particulier, la tâche principale du programme (Main Task = System Task).

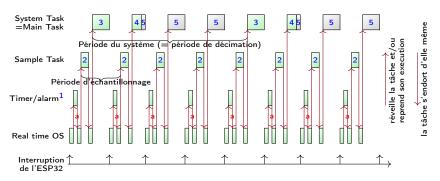Voici le chronograme des différentes tâches à implémenter :



^{1:} éxecute à chaque alarme la fonction qui réveille la tâche d'échantillonnage; 2: échantillonne, filtre et décime; 3/4: debut/fin du travail que doit exécuter la tâche "sytème"; 5: la tâche ne fait plus rien : loop() est exécuté mais ne fait rien.

a: demande à l'OS de réveiller la tâche d'échantillonage (Sample Task).

Implémentation du filtre numérique avec interruption pour ESP32 - 1/4

Pour cette impélmentation, vous devez utiliser les bibliothèques code/filtre/filter.hpp et code/filtre/queue.hpp du fichier code.zip.

```
#include <driver/gptimer.h>
#include "filter.hpp"
typedef float REAL TYPE:
const unsigned int sample_frequence = 2000; // In Hz
const unsigned int output_frequence = 125; // In hz
const unsigned int decimation factor = sample frequence / output frequence:
// Chebychev2 filter :
//
    Parameter :
        order: 4
//
//
     cut frequency : 58.25 Hz.
//
        stop band attenuation: 33.979400086720375 dB,
//
        sample frequency : 2.0 kHz
//
   Analysis :
//
         Maximal expected delay: 11.09 ms
const int order = 4:
RII filter<REAL TYPE, order> filter{
   {0.018460825, -0.069107704, 0.10145059, -0.069107704, 0.018460825, }, // b: Numerator
   {1.0, -3.7085981, 5.16765, -3.2060149, 0.7471194, } // a : Denominator
}:
const unsigned int queue_capacity = 4; // have to be a power of two.
Decimation gueue <REAL TYPE, gueue capacity > decimated gueue(decimation factor):
Decimation gueue <REAL TYPE, gueue capacity > decimated gueue raw(decimation factor):
```

On commence prar déclarer le filtre digital et les files servant à la décimantion.

Implémentation du filtre numérique avec interruption pour ESP32 - 2/4

On commence par définir une tâche responsable de l'échantillonnage. Cette tâche est périodiquement réveillée pour faire produire, filtrer et décimer un échantillon.

```
const int ADC_PIN = 36; // On the boad, the pin name is "VP".
const int nb_bits_adc = 12; // Avalaible values for esp32 : 9, 10, 11, 12
const int max adc value = (1<<nb bits adc) - 1:
static portMUX_TYPE spinlock = portMUX_INITIALIZER_UNLOCKED;
void make samples task( void * pvParameters )
 for(;;){
   REAL_TYPE raw_value = analogRead(ADC_PIN);
   raw_value *= (((REAL_TYPE) 1.0)/max_adc_value);
   filter.append(raw_value);
   taskENTER_CRITICAL(&spinlock);
     decimated_queue.append(filter.get_value());
     decimated queue raw.append(raw value):
   taskEXIT CRITICAL(&spinlock):
   vTaskSuspend( NULL );
}
```

La fonction taskENTER_CRITICAL(&spinlock) désactive toutes les interruptions, Cela permet de mettre à jour la structure de donnée partagée entre la tâche principale (exécutant le code de loop()) et la tâche d'échantillonnage. Le fonction taskEXIT_CRITICAL(&spinlock) rétablit les interruptions.

Enfin la fonction vTaskSuspend(NULL) rendort la tâche jusqu'à son prochain réveil.

Implémentation du filtre numérique avec interruption pour ESP32 - 3/5

```
const unsigned int tskMAIN_PRIORITY = 1, SAMPLE_PRIORITY = 2;
static_assert(SAMPLE_PRIORITY > tskMAIN_PRIORITY);
const int STACK_SIZE = 1000;
TaskHandle_t sample_task_handle = NULL;

void create_the_sample_task(){
    xTaskCreate(
    make_samples_task, "SampleTask", STACK_SIZE, NULL, SAMPLE_PRIORITY,
    &sample_task_handle
    );
    configASSERT( sample_task_handle );
    vTaskSuspend( sample_task_handle );
}
```

Ce code créer la tâche d'échantillonnage et la met en veille.

La priorité de cette tâche (SAMPLE_PRIORITY) est configurée avec une valeur plus grande que celle de la tâche principale (tskMAIN_PRIORITY) afin qu'au réveil de la tâche d'échantillonnage, le code de loop() s'interrompt pour laisser place à l'échantillonnage.

Implémentation du filtre numérique avec interruption pour ESP32 - 4/5

```
static bool IRAM_ATTR start_the_sample_task(
 gptimer_handle_t timer, const gptimer_alarm_event_data_t *edata.
 void *user data
) {
   BaseType t high task awoken:
   high_task_awoken = xTaskResumeFromISR(sample_task_handle);
   return high_task_awoken == pdTRUE;
}
gptimer_handle_t gptimer = NULL;
const uint64_t timer_resolution = 1000000; // 1MHz
const uint64 t alarm count = timer resolution / sample frequence;
void set_a_periodic_alarm_to_resume_the_samle_task(){
 gptimer_config_t timer_config = {
      .clk src = GPTIMER CLK SRC DEFAULT.
      .direction = GPTIMER COUNT UP.
     .resolution_hz = timer_resolution,
 }:
 ESP ERROR CHECK(gptimer new timer(&timer config. &gptimer)):
 gptimer_event_callbacks_t call_backs = {
    .on_alarm = start_the_sample_task, };
 ESP_ERROR_CHECK(gptimer_register_event_callbacks(
   gptimer, &call_backs, NULL));
 ESP_ERROR_CHECK(gptimer_enable(gptimer));
 gptimer alarm config t alarm config = {
     .alarm count = alarm count.
      .reload_count = 0,
 alarm_config.flags.auto_reload_on_alarm = true;
 ESP_ERROR_CHECK(gptimer_set_alarm_action(gptimer, &alarm_config));
 ESP ERROR CHECK(gptimer start(gptimer)):
```

Ce code configure un timer et une alarme qui, périodiquement, à la fréquence d'échantillonnage (ici 2kHz), interrompt l'exécution du code des différents tâches pour réveiller la tâche d'échantillonnage présentée à la page précédente.

Le code éxecuté périodiquement par l'alarme ne peut pas réaliser l'échantillonnage et le filtrage car il doit être le plus rapide possible pour ne pas perturber le bon fonctionnement du système temps réeel FreeRTOS. C'est pourquoi il réveille à la place la tâche qui est chargée d'échantilloner.

Implémentation du filtre numérique avec interruption pour ESP32 - 5/5

```
void setup() {
 Serial.begin(115200):
 analogReadResolution(nb_bits_adc);
 pinMode(ADC_PIN, INPUT);
 create_the_sample_task();
 set_a_periodic_alarm_to_resume_the_samle_task();
 filter.reset():
REAL TYPE filtered and decimed value, decimed raw value;
bool data_was_loss, have_new_value;
void loop(){
 taskENTER_CRITICAL(&spinlock);
   have_new_value = decimated_queue.get_avalaible_value(
     filtered and decimed value, data was loss
   ):
   decimated_queue_raw.get_avalaible_value(decimed_raw_value);
 taskEXIT CRITICAL(&spinlock):
 if ( have new value ) {
   Serial.print("filtre : ");
   Serial.print(filtered_and_decimed_value, 6);
   Serial.print(", raw : "); Serial.println(decimed_raw_value, 6);
   if(data_was_loss){ Serial.println("Some Data was Loss."); }
```

La fonction loop() affiche à la fréquence de décimation (125 Hz) le signal filtré et le signal non filtré.

On retouve la section critique, qui doit être la plus courte possible et qui sert à récupérer les échantillons filtrés et décimés.

Il faut noter qu'en temps normal, vous allez vouloir éxecuter à la fréquence de décimation, des tâches précises et importantes qui ne pourront pas être retardées par l'execution d'autres codes présents dans la boucle loop(). Il faudra créer pour cela une tâche dédiée qui sera réveillée directement par la tâche chargée de l'échantillonnage.

Pour créer cette tâche, vous vous inspirerez de la création et du réveil de la tâche d'échantillonnage vu précédement. Vous pourrez utilisez la méthode decimed queue.has_value() pour déterminer à quel moment il faut réveiller cette nouvelle tâche sans vider la file de décimation.


Implémentation du filtre numérique avec interruption pour ESP32

Il est souvant préférable de créer une tâche système (System Task) différente de la tâche principale (Main Task).

La tâche système réalise des tâches de manière synchrone à la fréquence de décimation. À l'aide des échantillons filtrés et décimés, elle s'occupe des tâches temps réelles comme le contrôle de moteurs par exemple.

La tâche principale est utilisée de manière asynchrone et réalise, en tâche de fond, au fil de l'eau et de la disponibilité du microncontrolleur, des tâches non temps réels, comme faire tourner un serveur Web par exemple.

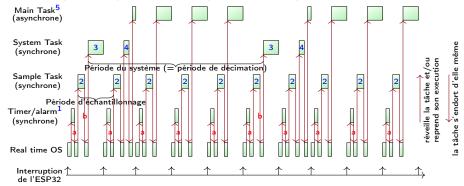Voici le chronograme de ce système mêlant tâches synchrones et tâches asynchrones :



- 1: éxecute à chaque alarme la fonction qui réveille la tâche d'échantillonnage; 2: échantillonne, filtre et décime; 3/4: debut/fin de l'éxcution de la tâche "sytème"; 5: éxecution au fil de l'eau du code de loop();
- a: demande à l'OS de réveiller la tache Sample Task; b: demande à l'OS de réveiller la tâche System Task.

Vous trouver une exemple d'implémentation d'un tel système dans le fichier code/filtre/filter_signal_with_interruption_esp32_with_synchronous_and_asynchronous_tasks.cpp du code source associé code_zip à ce cours.

Implémenation du filtre numérique avec interruption pour Arduino Uno R3/Nano/Mega - 1/4

Nous utilisons la bibliothèque TimerInterrupt de Khoih. Vous devez donc installez cette bibliothèque en plus des bibliothèques code/filtre/filter.hpp et code/filtre/queue.hpp du fichier code.zip.

Attention. l'implémentation qui suit utilise le Timer1. Il se peut que d'autres bibliothèques utilisent déjà ce timer et se mette donc à dysfonctionner. Il faut alors utiliser un autre timer.

Pour ce faire, vous pouvez vous inspirer de l'exemple de la bibliothèque TimerInterrupt présent à la page suivante : github.com/khoih-prog/TimerInterrupt/.../Change Interval HF.ino.

Implémenation du filtre numérique avec interruption pour Arduino Uno R3/Nano/Mega - 2/4

```
// These define's must be placed at the beginning before #include "TimerInterrupt.h"
// Don't define TIMERINTERRUPT LOGLEVEL > 0. Only for special ISR debugging only. Can hang the system.
#define TIMER INTERRUPT DEBUG
#define _TIMERINTERRUPT_LOGLEVEL_ O
#define USE TIMER 1 true
#include <TimerInterrupt.h> // To be included only in main()..ino with setup()
#include "filter.hpp"
typedef float REAL TYPE:
const unsigned int sample_frequence = 2000; // In Hz
const unsigned int output frequence = 125; // In hz
const unsigned int decimation factor = sample frequence / output frequence:
// Chebychev2 filter :
//
     Parameter :
//
         order : 4
//
         cut frequency: 58.25 Hz,
//
         stop band attenuation: 33.979400086720375 dB,
//
         sample frequency: 2.0 kHz
//
    Analysis :
         Maximal expected delay: 11.09 ms
const int order = 4:
RII_filter<REAL_TYPE, order> filter{
   {0.018460825, -0.069107704, 0.10145059, -0.069107704, 0.018460825, }, // b: Numerator
   {1.0, -3.7085981, 5.16765, -3.2060149, 0.7471194, } // a : Denominator
ጉ:
const unsigned int queue_capacity = 4; // have to be a power of two
Decimation gueue < REAL TYPE, gueue capacity > output gueue (decimation factor):
Decimation gueue < REAL TYPE, gueue capacity > output gueue raw(decimation factor):
```

Implémenation du filtre numérique avec interruption pour Arduino Uno R3/Nano/Mega - 3/4

```
const int nb bits adc = 10: // Avalaible values for Arduino Uno R4: 10, 11, 12, 13 or 14
const int max_adc_value = (1<<nb_bits_adc) - 1;</pre>
void make a sample() {
   REAL_TYPE raw_value = analogRead(A0);
   raw value *= (((REAL TYPE) 1.0)/max adc value);
   filter.append(raw value):
   output_queue.append(filter.get_value());
   output_queue_raw.append(raw_value);
}
unsigned int new_time, last_time;
void setup() {
 Serial.begin(115200);
 ITimer1.init():
 if( !ITimer1.attachInterrupt(sample frequence, make a sample)){
   Serial.println(F("Fail to set ITimer1. Select another freq. or timer"));
 filter.reset():
 last_time = micros();
```

Implémenation du filtre numérique avec interruption pour Arduino Uno R3/Nano/Mega - 4/4

```
REAL_TYPE output_value, output_value_raw;
bool loss data, loss data raw:
const unsigned int sample_period = 1000000 / sample_frequence;
void loop(){
 new time = micros():
 if( new_time - last_time > (sample_period/4) ){
   noInterrupts():
   bool have new value = output queue.get avalaible value(output value. loss data):
   output_queue_raw.get_avalaible_value(output_value_raw, loss_data_raw);
   interrupts();
   if ( have new value ) {
     Serial.print(output_value, 6); Serial.print(", "); Serial.println(output_value_raw, 6);
     if(loss_data) Serial.println("Data lost");
   last time = new time:
```

Plan

- Références
- La théorie et la chaîne de filtrage
- Exemple : dimensionner une chaîne de filtrage pour le signal d'un Joystick
- La synthèse et l'implémentation des filtres analogiques
- La synthèse des filtres numériques
- L'implémentation des filtres numériques
- Exemple : limiter l'accélération d'un moteur


Limiter l'accélération d'un moteur

A FAIRE:


Plan

- Piloter électriquement un interrupteur
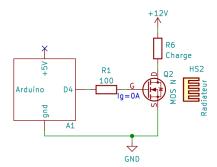
$$S{=}\mathsf{source}\quad \mathsf{G}=\mathsf{grille}\quad \mathsf{D}=\mathsf{Drain}$$




S=source
$$G = grille D = Drain$$

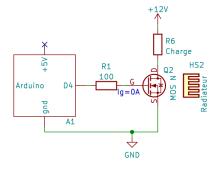

MOSFET N = LA résistance entre le drain et la source est ajustable avec la tension de la grille.


S=source
$$G = grille D = Drain$$

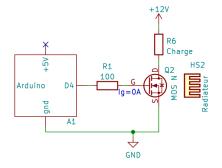

MOSFET N = LA résistance entre le drain et la source est ajustable avec la tension de la grille.

$$\begin{array}{ll} \text{si } V_{gs} \leq 0 & \Rightarrow & R_{DS, \text{off}} > 400 \, k\Omega \\ \text{si } V_{gs} \geq V_{\text{seuil}} & \Rightarrow & R_{DS, \text{on}} < 2\Omega \end{array}$$

S=source
$$G = grille D = Drain$$

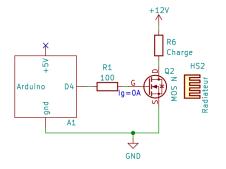


MOSFET N = LA résistance entre le drain et la source est ajustable avec la tension de la grille.

$$\begin{array}{lll} \text{si } V_{gs} \leq 0 & \Rightarrow & R_{DS, \text{off}} > 400 \, k\Omega \\ \text{si } V_{gs} \geq V_{\text{seuil}} & \Rightarrow & R_{DS, \text{on}} < 2\Omega \end{array}$$

La tension de grille ne nécessite pas de courant : $I_g \approx 0$.

S=source
$$G = grille D = Drain$$

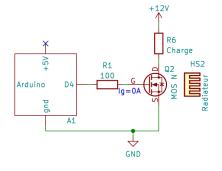

MOSFET N = LA résistance entre le drain et la source est ajustable avec la tension de la grille.

si
$$V_{gs} \le 0 \Rightarrow R_{DS,off} > 400 k\Omega$$


si $V_{gs} \ge V_{seuil} \Rightarrow R_{DS,on} < 2\Omega$

La tension de grille ne nécessite pas de courant : $I_g \approx 0$.

La résistance *R*1 protège *D*4 des appels de courant provoqués par le condensateur parasite entre la source S et la grille G.

Mosfet : IRL501 (boîtier TO220) $R_{DS,on} = 0.54\Omega$


$$I_{charge} = 2A$$

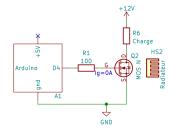

Mosfet : IRL501 (boîtier TO220) $R_{DS,on} = 0.54\Omega$

$$V_{gs} = +5\, V \quad \Rightarrow \quad R_{DS} = 0.54 \Omega. \label{eq:Vgs}$$

$I_{charge} = 2A$

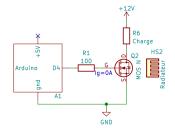


Mosfet: IRL501 (boîtier TO220)

 $R_{DS,on} = 0.54\Omega$

$$V_{gs} = +5\, V \quad \Rightarrow \quad R_{DS} = 0.54 \Omega.$$

Loi d'ohms : $U_{DS} = R_{DS} \times I = .54 \times 2 \approx 1V$.

$$I_{charge} = 2A$$

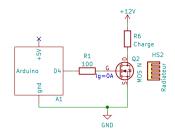


Mosfet : IRL501 (boîtier TO220) $R_{DS.on} = 0.54\Omega$

$$V_{gs} = +5\, V \quad \Rightarrow \quad R_{DS} = 0.54 \Omega.$$

Loi d'ohms :
$$U_{DS} = R_{DS} \times I = .54 \times 2 \approx 1V$$
.

 $I_{charge} = 2A$

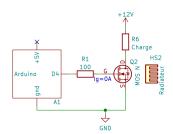


Puissance dissipée par le mosfet : $P_{mos} = U_{DS} \times I \approx 1V \times 2A = 2W$

Mosfet : IRL501 (boîtier TO220) $R_{DS,con} = 0.54\Omega$

$$R_{
m jonction,boîtier} = 2.5^{\circ} C/W$$

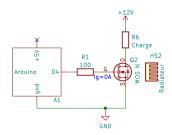 $R_{
m boîtier,air} = 60^{\circ} C/W$
 $I_{charge} = 2A$



$$V_{gs} = +5V \implies R_{DS} = 0.54\Omega.$$

Loi d'ohms :
$$U_{DS} = R_{DS} \times I = .54 \times 2 \approx 1V$$
.

Puissance dissipée par le mosfet :

$$P_{mos} = U_{DS} \times I \approx 1V \times 2A = 2W$$


Résistance thermique :

$$R_{th} = R_{\text{jonction,boîtier}} + R_{\text{boîtier,air}} = (2.5 + 60)^{\circ} C/W$$

Mosfet : IRL501 (boîtier TO220) $R_{DS,con} = 0.54\Omega$

$$R_{
m jonction,boîtier} = 2.5^{\circ} C/W$$

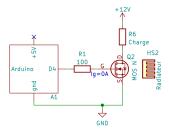 $R_{
m boîtier,air} = 60^{\circ} C/W$
 $I_{charge} = 2A$



$$V_{gs} = +5V \implies R_{DS} = 0.54\Omega.$$

Loi d'ohms :
$$U_{DS} = R_{DS} \times I = .54 \times 2 \approx 1V$$
.

Puissance dissipée par le mosfet : $P_{mos} = U_{DS} \times I \approx 1V \times 2A = 2W$

$$R_{th} = R_{\text{jonction,boîtier}} + R_{\text{boîtier,air}} = (2.5 + 60)^{\circ} C/W$$


Température du mosfet:

$$T = T_{amb} + R_{th} \times P_{mos} \approx 40^{\circ} C + 62.5^{\circ} C/W \times 2W = 165^{\circ} C$$

Mosfet : IRL501 (boîtier TO220) $R_{DS,con} = 0.54\Omega$

$$R_{
m jonction,boîtier} = 2.5^{\circ} C/W$$

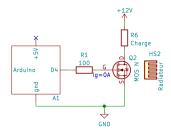 $R_{
m boîtier,air} = 60^{\circ} C/W$
 $I_{charge} = 2A$



$$V_{gs} = +5V \implies R_{DS} = 0.54\Omega.$$

Loi d'ohms :
$$U_{DS} = R_{DS} \times I = .54 \times 2 \approx 1V$$
.

Puissance dissipée par le mosfet : $P_{mos} = U_{DS} \times I \approx 1V \times 2A = 2W$

$$R_{th} = R_{\text{jonction,boîtier}} + R_{\text{boîtier,air}} = (2.5 + 60)^{\circ} C/W$$

Température du mosfet:


$$T = T_{amb} + R_{th} \times P_{mos} \approx 40^{\circ} C + 62.5^{\circ} C/W \times 2W = 165^{\circ} C$$

Le MOSFET brûle! Il faut un radiateur.

Mosfet : IRL501 (boîtier TO220) $R_{DS,op} = 0.54\Omega$

$$R_{\text{jonction,boîtier}} = 2.5^{\circ} C/W$$

$$I_{charge} = 2A$$

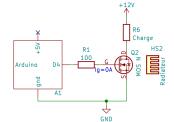

$$V_{gs} = +5V \implies R_{DS} = 0.54\Omega.$$

Loi d'ohms :
$$U_{DS} = R_{DS} \times I = .54 \times 2 \approx 1V$$
.

Puissance dissipée par le mosfet :

$$P_{mos} = U_{DS} \times I \approx 1V \times 2A = 2W$$

Mosfet : IRL501
(boîtier TO220)
$$R_{DS,op} = 0.54\Omega$$

$$R_{\text{jonction,boîtier}} = 2.5^{\circ} C/W$$

$$R_{\text{radiateur}} = 12^{\circ} C/W$$


$$I_{charge} = 2A$$

$$V_{gs} = +5V \implies R_{DS} = 0.54\Omega.$$

Loi d'ohms :
$$U_{DS} = R_{DS} \times I = .54 \times 2 \approx 1V$$
.

Puissance dissipée par le mosfet :
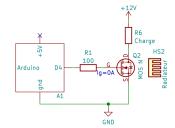
$$P_{mos} = U_{DS} \times I \approx 1 \, V \times 2A = 2 \, W$$




Mosfet : IRL501
(boîtier TO220)
$$R_{DS,op} = 0.54\Omega$$

$$R_{\text{jonction,boîtier}} = 2.5^{\circ} C/W$$

 $R_{\text{radiateur}} = 12^{\circ} C/W$

$$I_{charge} = 2A$$

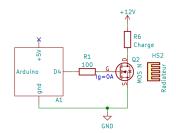

$$V_{gs} = +5V \implies R_{DS} = 0.54\Omega.$$

Loi d'ohms :
$$U_{DS} = R_{DS} \times I = .54 \times 2 \approx 1V$$
.

Puissance dissipée par le mosfet :

$$P_{mos} = U_{DS} \times I \approx 1V \times 2A = 2W$$


Résistance thermique :

$$R_{th} = R_{jonction,boîtier} + R_{radiateur} = (2.5 + 12)^{o} C/W$$

Mosfet : IRL501
(boîtier TO220)
$$R_{DS.on} = 0.54\Omega$$

$$R_{DS,on} = 0.54\Omega$$

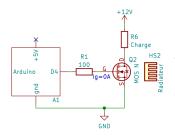 $R_{jonction,boîtier} = 2.5^{\circ} C/W$
 $R_{radiateur} = 12^{\circ} C/W$
 $I_{charge} = 2A$



$$V_{gs} = +5V \implies R_{DS} = 0.54\Omega.$$

Loi d'ohms :
$$U_{DS} = R_{DS} \times I = .54 \times 2 \approx 1V$$
.

Puissance dissipée par le mosfet :

$$P_{mos} = U_{DS} \times I \approx 1V \times 2A = 2W$$

Résistance thermique :


$$R_{th} = R_{\text{jonction,boîtier}} + R_{\text{radiateur}} = (2.5 + \frac{12}{2})^{\circ} C/W$$

Température du mosfet:

$$T = T_{amb} + R_{th} \times P_{mos} \approx 40^{\circ} C + 14.5^{\circ} C / W \times 2W = 68.5^{\circ} C$$

Mosfet : IRL501
(boîtier TO220)
$$R_{DS,on} = 0.54\Omega$$
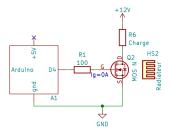
$$R_{\text{jonction,boîtier}} = 0.5422$$
 $R_{\text{jonction,boîtier}} = 2.5^{\circ} C/W$
 $R_{\text{radiateur}} = 12^{\circ} C/W$
 $I_{charge} = 2A$



$$V_{gs} = +5V \implies R_{DS} = 0.54\Omega.$$

Loi d'ohms :
$$U_{DS} = R_{DS} \times I = .54 \times 2 \approx 1V$$
.

Puissance dissipée par le mosfet :

$$P_{mos} = U_{DS} \times I \approx 1V \times 2A = 2W$$

Résistance thermique :

$$R_{th} = R_{\text{jonction,boîtier}} + R_{\text{radiateur}} = (2.5 + \frac{12}{2})^{\circ} C/W$$

Température du mosfet:

$$T = T_{amb} + R_{th} \times P_{mos} \approx 40^{\circ} C + 14.5^{\circ} C / W \times 2W = 68.5^{\circ} C$$

Le MOSFET se porte bien !


Arduino - Commander un transistor NPN

$$U_{eb} = Vb - Ve$$

Gain du transistor : h_{fe}

Courant de saturation : $I_{c,max}$
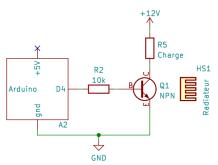
$$\begin{array}{ccc} B = Base & C = collecteur & E = \\ & \acute{E}metteur \end{array}$$



Polarisation du transistor :

$$U_{eb} = 0.6 V \Rightarrow \text{polarisé}$$

 $U_{eb} < 0.6 V \Rightarrow \text{non polarisé}$

Si D4 est à 5V \Rightarrow le transistor est polarisé.

Saturation du transistor :

$$h_{fe} \times I_b > I_{c,max} \Rightarrow \text{saturé}$$


Si R2 est petite le courant de la base I_b sera grand et le transistor saturé.

État de la jonction Emeteur-colleteur :

polarisé
$$\Rightarrow$$
 $I_c = h_{fe} \times I_b$.

 V_{EC} dépend de la charge et du courant de saturation.

Arduino - Commander un MOSFET canal P

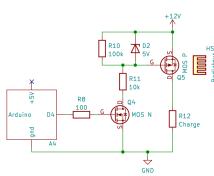


Si D4 = 0V, la tension $V_g - V_s$ du mosfet N Q4 vaut 0V. Il est donc ouvert. Grâce à R10, la tension $V_g - V_s$ du Mosfet P Q5 vaut 0V. Il est donc ou-

mosfet N Q4 vaut 0V . Il est donc fermé. Grâce à R11, le potentiel V_g du Mosfet P Q5 vaut +5V. La diode zener limite alors la tension et on a $V_g - V_s = -5V < -V_{\rm seuil}$. Il est donc fermé. La charge est connectée au +12V.

La diode zener protège la grille du mosfet canal P. En effet la tension de grille ne doit pas dépasser une valeur dite de claquage.

Arduino - Commander un transistor PNP

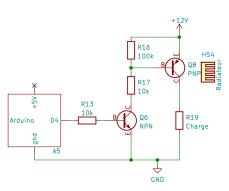


Quand le transistor NPN est ouvert, la résistance R16 impose un tension nulle entre la base et l'émetteur de Q8. Il est donc ouvert. La charge est déconnecté du =12V.

Quand le transistor NPN est fermé, le diviseur de tension R17, R16 polarise le transistor PNP Q8. Il devient fermé. La charge est connecté au $\pm 12V$.

Il faut prévoir une chute importante de tension entre le collecteur et l'émetteur du transistor Q8, jusqu'à 2V-3V selon les courants.

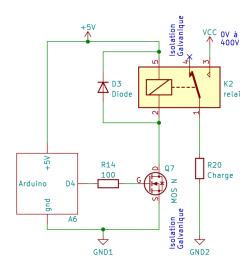Arduino - Commander un Relai avec un mosfet N



Un relai contient un bobine. Quand elle est alimentée, un champs magnétique apparaît et actionne un aimant qui fait ouvrir/fermer un interrupteur mécanique.


Le courant d'une bobine est con-Quand on ouvre le MOS-FET, le champ magnétique maintient le courant pendant un certain temps.

La diode D3, dite de route libre, sert à évacuer ce courant

Ce circuit permet d'isoler galvaniquement le circuit de contrôle du circuit de l'actionneur. On peut ainsi commander des circuits sous 230V.

s la version courte)

Arduino - Commander un relai avec un NPN

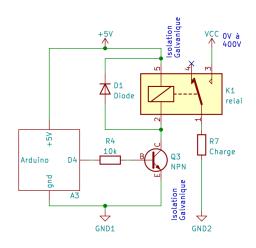

Il s'agit du même montage mais avec un transistor bipolaire NPN au lieu d'un mosfet canal N.

Commander deux relais avec un module arduino - 1/4

Il existe des modules arduinos pour commander entre 1 et 8 relais à la fois.

A droite est présenté un exemple de module qui permet de commander 2 relais.

Pour commander plusieurs modules, il est nécessaire d'utiliser une alimentation externe pour fournir le courant nécessaire pour faire commuter un relai. En effet, chaque relai nécessite entre 80 mA sous 5V et 150 mA sous 3V3 pour commuter.

Pour protéger le microcontrolleur de cette alimentation externe et de la commutation des relais, les modules utilisent des optopcoupleurs. Un optocoupleur permet de transmettre un signal d'un circuit électrique à un autre en utilisant la lumière empéchant tout transfert d'energie électrique entre le controlleur et l'actionneur.


Les pages suivantes montrent comment utiliser ces modules et détaille aussi leur fonctionnement.



Schéma électrique du module arduino à deux relais - 2/4


Dans ce schema si on met un jumper entre les broches JD-VCC et VCC du connecteur J42 alors l'alimentation du microcontrolleur (VCC) est utilisée pour commuter les relais.

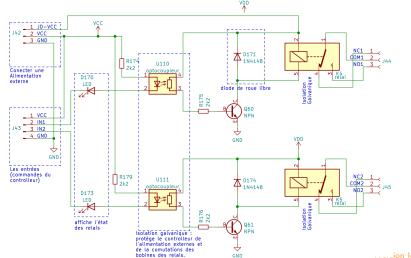Si on retire ce jumper et que l'on met à la place une alimentation séparée entre le GND et le JD-VCC du connecteur J42 alors les relais sont alimentés uniqument par l'alimentation externe.




Utiliser le module à deux relais avec une alimentation externe -3/4

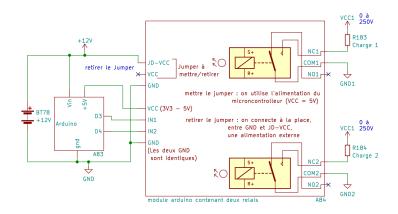Voici comment utiliser le module avec une alimentation externe de 12V.



Utiliser le module à deux relais sans alimentation externe - 4/4

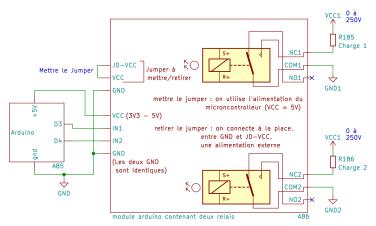Voici comment utiliser le module sans alimentation externe. Une carte arduino 5V peut fournir jusqu'à 250 mA. On peut donc alimenter au plus 3 relais en même temps.



Plan

- 13 Les filtres pour réduire le brui
- Utiliser une ESP3

- L'énergie, la tension et le courant
 - Piloter électriquement un
- 21 Composant logique

Alimenter votre circuit

- - Les moteurs

 Présentation des moteurs
 - Les moteurs DC commande
 manuelle
 - Les servomoteurs et les ESC
 - Les moteurs DC tourner dans un seul sens
 - Les moteurs pas à pas 5 fils
 - Les moteurs DC tourner dans les deux sens – Le pont en H
 Les moteurs pas à pas 4 fils
 - Les moteurs pas à pas 4 f
 - (brushless)
 - Les mesures de protections contre les surtensions et le bruit
 - Modèle d'un moteur à courant continu et identification de ses paramètres

- Les outils pour l'électronicien
- Divers : LCD, ruban leds, modulo peletier
- 26 Références
 - Aide pour téléverser un firmware dans une carte.
- Compiler et téléverser en ligne de commande avec Platform.io.
- Les timers, les PWM et les interruptions
 - descartes pour éviter la descartes pour éviter la destrucion du port USB de so
- 10 Les interrupteurs mécaniques

Plan

• Présentation des moteurs

- Les moteurs DC commande manuelle
- Les servomoteurs et les ESC
- Les moteurs DC tourner dans un seul sens
- Les moteurs pas à pas 5 fils
- Les moteurs DC tourner dans les deux sens Le pont en H
- Les moteurs pas à pas 4 fils
- Les moteurs sans balais (brushless)
- Les mesures de protections contre les surtensions et le bruit
- Modèle d'un moteur à courant continu et identification de ses paramètres

Présentation des différentes types de moteur

famille	Servomoteur	Br	ushless	Moteur DC	Ī	Pas à pas
Nb fils	3	3	3 (4-rare)	2	4	5
mise en oeuvre	Facile		Difficile	Moyen		Facile
Driver	Intégré	ESC	Ponts en H			ULN2003
Commande	position vitesse (rare)	vite- sse	vitesse position : difficile		position	
Protocole	PWM Modélisme		Ad Hoc			
Précision sans capteur	Moyen/bon		aucune	Excellent		Excellente
Possède une réduction	oui (coupleux)	souvent non		souvent oui		oui (coupleux)

Mise en garde sur l'utilisation des moteurs

Les moteur peuvent devenir des générateurs de courant. Leurs utilisations peuvent provoquer des surtensions capables de détruire les circuits électroniques.

Leurs utilisations nécessitent l'ajout de protections electroniques particulières présentées à la page 294.

Pour les petits moteurs du kit Arduino, ces protections ne sont pas nécessaires.

Référence concernant les moteurs et la robotique

Pour étudier plus sérieusement la théorie des moteurs et leur contrôle, vous pouvez consulter les ressources documentaires suivantes :

- (moyen) Moteurs électriques pour la robotique, Pierre Mayé, 4eme Édition, 2023, Dunod.
- (difficile) Theory of Robot Control, Carlos Canudas de Wit, Bruno Siciliano and Georges Bastin, 1996, Springer.

Plan

- Présentation des moteurs
- Les moteurs DC commande manuelle
- Les servomoteurs et les ESC
- Les moteurs DC tourner dans un seul sens
- Les moteurs pas à pas 5 fils
- Les moteurs DC tourner dans les deux sens Le pont en H
- Les moteurs pas à pas 4 fils
- Les moteurs sans balais (brushless)
- Les mesures de protections contre les surtensions et le bruit
- Modèle d'un moteur à courant continu et identification de ses paramètres

Présentation des moteurs DC




Pour faire tourner le moteur avec une alimentation et des interrupteurs, consultez la page 273

Pour le faire tourner dans un seule sens, avec un Mosfet allez à la page 291

Pour le faire tourner dans les deux sens avec un pont en H, continuer à la page 317.

Remarque, pour le faire tourner dans un seul sens vous pourvez juste utiliser un demi-pont.

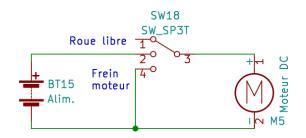Les moteurs DC - commande manuelle - Faire tourner le moteur dans un seul sens




Les moteurs DC - commande manuelle - Faire tourner dans les deux sens - 1/3

Pour activer le frein moteur, il faut appuyer sur un seul interrupteur parmi SW18 et SW30.

Pour changer de sens, il faut toujours appuyer sur les deux interrupteurs SW18 et SW30.

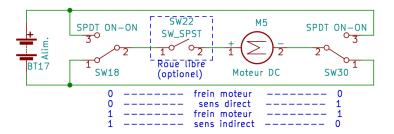
Ainsi, le frein moteur est obligatoirement activé quand on change de sens.



Les moteurs DC - commande manuelle - Faire tourner dans les deux sens - 2/3


L'interrupteur SW37 sert pour changer de sens le moteur ou le mettre en roue libre.

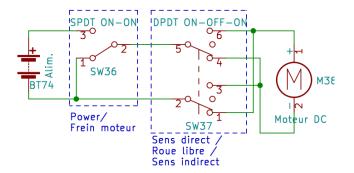Cependant, quand on change de sens, on ne met pas le moteur en frein moteur, mais en roue libre.



Les moteurs DC - commande manuelle - Faire tourner dans les deux sens - 3/3

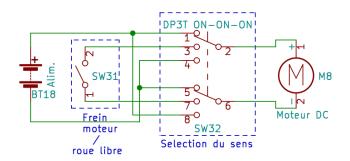
Ce schéma est le plus pratique à utiliser. Cependant, il est bien plus onereux et il est difficile de trouver un interrupteur DP3T ON-ON-ON capable de passer suffisament de courant.




Plan

- Présentation des moteurs
- Les moteurs DC commande manuelle
- Les servomoteurs et les ESC
- Les moteurs DC tourner dans un seul sens
- Les moteurs pas à pas 5 fils
- Les moteurs DC tourner dans les deux sens Le pont en H
- Les moteurs pas à pas 4 fils
- Les moteurs sans balais (brushless)
- Les mesures de protections contre les surtensions et le bruit
- Modèle d'un moteur à courant continu et identification de ses paramètres


Présentation des servomoteurs

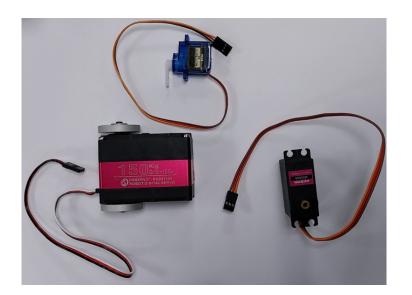

Les servomoteurs

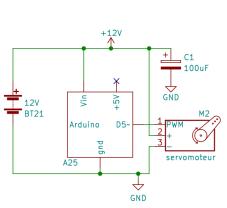

Signal de commande : Une PWM

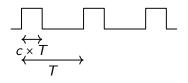

Fréquence : 50Hz.

Période T: $20 \text{ms} = \frac{1}{50 \text{Hz}}$.


Rapport cyclique : $c \in [5\%, 10\%]$.

Durée ampl. max.: $c \times T \in [1,2]$ ms.


Position angulaire du moteur (linéaire rapport cyclique.

Les servomoteurs

Avec deux alimentations séparées

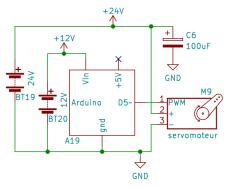

Signal de commande : Une PWM

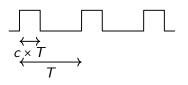

Fréquence : 50Hz.

Période T: $20 \text{ms} = \frac{1}{50 \text{Hz}}$.

Rapport cyclique : $c \in [5\%, 10\%]$.

Durée ampl. max.: $c \times T \in [1,2]$ ms.

Position angulaire du moteur (linéaire rapport cyclique.

Programmer les servomoteurs sous Arduino

```
#include <Servo.h> // Installez la bibliotheque Servo de Michael Margolis 1.2.0
                 // ( allez dans arduino IDE -> tools -> manage Libraries )
const int pwm_pin = 5;
const int PWM_MIN = 1000; // 1000 us => angle minimal
const int PWM_MAX = 2000; // 2000 us => angle maximal
const int PWM MID = 1500:
int pwm = PWM_MID;
Servo servomotor:
void setup() {
 servomotor.attach(pwm_pin);
 servomotor.writeMicroseconds(PWM_MID);
 delav(1000):
void loop() {
 for(pwm = PWM_MIN; pwm < PWM_MAX; pwm+=10){</pre>
   servomotor.writeMicroseconds(pwm);
   delay(200);
 for(pwm = PWM_MAX; pwm >= PWM_MIN; pwm-=10){
   servomotor.writeMicroseconds(pwm); delay(200);
```

Présentation des ESC





Les ESC des images à gauche sont utilisés pour les drones et avions réduits. Il n'ont pas de radiateur car le flux de l'air les refroidit. Deplus, ils font tourner les moteurs dans un seul sens. Si vous les utilisez pensez à refroidir à la fois l'ESC et le moteur.







Les ESC des images de gauches sont utilisés dans les voitures modèle réduit. Ils possèdent un radiateur pour mieux dissiper la chaleur et ils permettent de faire tourner le moteur dans les deux sens. Dans ce cas, n'oubliez pas de refroidir le moteur s'il chauffe trop.

Les ESC

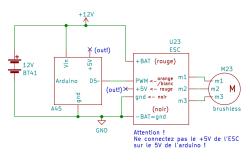Les moteurs sans balais, tourne très vite et chauffe. Il faut donc bien fixer les moteurs et les refroidir tout comme l'ESC! En aeromodélisme le refroidissement est assuré par le flux de l'air de l'hélice.



Signal de commande : Une PWM

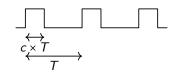

Fréquence : 50Hz.

Période
$$T$$
: $20 \text{ms} = \frac{1}{50 \text{Hz}}$.

Rapport cyclique : $c \in [5\%, 10\%]$.


Durée ampl. max.: $c \times T \in [1,2]$ ms.

Vitesse angulaire du moteur dinéaire rapport cyclique.


Les ESC

Les moteurs sans balais, tourne très vite et chauffe. Il faut donc bien fixer les moteurs et les refroidir tout comme l'ESC! En aeromodélisme le refroidissement est assuré par le flux de l'air de l'hélice.

Avec deux alimentations séparées

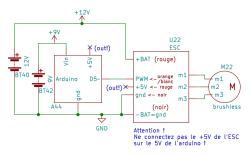

Signal de commande : Une PWM

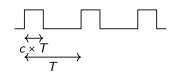

Fréquence : 50Hz.


Période
$$T$$
: $20 \text{ms} = \frac{1}{50 \text{Hz}}$.

Rapport cyclique : $c \in [5\%, 10\%]$.

Durée ampl. max.: $c \times T \in [1,2]$ ms.

Vitesse angulaire du moteur dinéaire rapport cyclique.

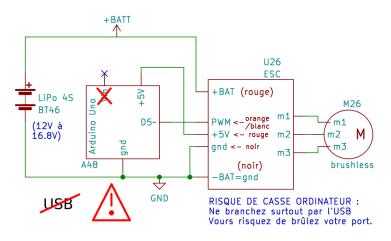Montage dangereux - NE PAS CONNECTER I'USB



Consulez la page 533 pour comprendre pourquoi il ne faut pas connecter l'USB (ni le Vin) dans ce cas.

Configurer les ESC

Les ESC peuvent être utilisés pour différentes fonctions qui dépendent du constructeur.

Selon les drivers, on peut configurer, le sens de rotation, la gestion de la batterie, les coefficients des PID. etc ...

Souvent, la configuration par défaut est de faire tourrner le moteur dans un seul sens.

Pour connaître et configurer les options, il faut consulter la documentation du constructeur. Le choix des options se fait par une procédure particulièrement pénible où il faut écouter les beep pour savoir dans quel option on se trouve et appliquez des PWM MIN et PWM MAX pour se déplacer dans lei menu et choisir choisir les différentes option. C'est tout un poème ! En modélisme, c'est plus facile, car cela se fait avec la gâchette de la télécommande (gachette en bas = PWM MIN et gâchette en haut = PWM MAX).

Priez pour que la configuration par défault soit celle que vous vouliez !

Programmer un ESC qui tourne dans un seul sens

La programmation est identique à celle des servomoteurs (cf. page 281). Les ESCs nécessitent d'être armés pour démarrer. Voici un exemple de procédure – ATTENTION : le moteur tourne très vite. Fixez-le bien :

```
#include <Servo.h> // Installez la bibliotheque Servo de Michael Margolis 1.2.0
                 // ( allez dans arduino IDE -> tools -> manage Libraries )
const int pwm pin = 5:
const int PWM_MIN = 1000; // 1000 us => vitesse min = vitesse nulle
const int PWM MAX = 2000: // 2000 us => vitesse max (dans un seul sens)
const int PWM STOP = PWM MIN: // STOP : vitesse nulle.
Servo esc;
void setup() {
 esc.attach(pwm_pin);
 // Exemple d'initialisation de l'ESC flycolor 30A (cf. notice constructeur)
 // Restart the driver if it is stoped.
 esc.writeMicroseconds(PWM STOP):
 delay(100);
 esc.writeMicroseconds(PWM MAX):
 delay(100);
 // Arm the motor
 esc.writeMicroseconds(PWM STOP):
 delay(2000 + 1000);
```

Programmer un ESC qui tourne dans les deux sens

La programmation est identique à celle des servomoteurs (cf. page 281). Certains ESCs nécessitent une procédure de démarrage particulière qui change selon les moteurs. Il faut lire sa documentation. Voici un exemple de procédure :

A FAIRE: ECRIRE ET TESTER LE PROGRAMME

Plan


- Présentation des moteurs
- Les moteurs DC commande manuelle
- Les servomoteurs et les ESC
- Les moteurs DC tourner dans un seul sens
- Les moteurs pas à pas 5 fils
- Les moteurs DC tourner dans les deux sens Le pont en H
- Les moteurs pas à pas 4 fils
- Les moteurs sans balais (brushless)
- Les mesures de protections contre les surtensions et le bruit
- Modèle d'un moteur à courant continu et identification de ses paramètres

Rappel: presentation des moteurs DC



Les moteurs DC – tourner dans un seul sens

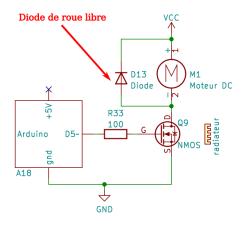Pour bien comprendre ce schema, il faut avoir lu les pages 240 à 252 sur commander un MOSFET canal N.



Le mosfet sert à ouvrir et fermer le circuit du moteur.

Un moteur est une bobine. courant qui le traverse est donc continue, même quand ou ouvre le MOS-FET. De plus, le moteur continue à tourner et à produire du courant. La diode D13, dite de roue libre, sert à évacuer ce courant.

Pour faire varier la vitesse du moteur, on utilise une PWM (cf page 100).

Pour ne pas entendre le moteur, la fréquence de la pwm doit valoir 25 kHz. A cette fréquence, il faut une résistance plus faible pour faire commuter la grille plus rapidement.

s la version courte)

Programmer un moteur qui tourne dans un seuls sens.

```
const int motor_pin = 5;
const int MAX_PWM = 255;
int motor_pwm = 0;
void setup() { }
void loop() {
 for( motor_pwm = 0; motor_pwm < MAX_PWM; motor_pwm += 10 ){</pre>
   analogWrite(motor_pin, motor_pwm);
   delay(120);
 for( motor_pwm = MAX_PWM; motor_pwm >= 0; motor_pwm -= 10 ){
   analogWrite(motor_pin, motor_pwm);
   delay(120);
```

Comme la fréquence par défaut de la PWM arduino varie entre 500 Hz et 1 KHz, on entends le moteur tourner. Pour ne plus l'entendre, il faut implémenter une pwm d'une fréquence > 20 KHz (A FAIRE : cf. page ??).


Plan


- Présentation des moteurs
- Les moteurs DC commande manuelle
- Les servomoteurs et les ESC
- Les moteurs DC tourner dans un seul sens
- Les moteurs pas à pas 5 fils
- Les moteurs DC tourner dans les deux sens Le pont en H
- Les moteurs pas à pas 4 fils
- Les moteurs sans balais (brushless)
- Les mesures de protections contre les surtensions et le bruit
- Modèle d'un moteur à courant continu et identification de ses paramètres


Présentation des moteurs pas à pas 5 fils




Le 28BYJ-48 des kits Arduino

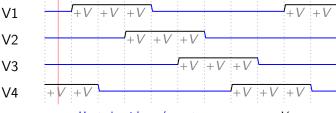


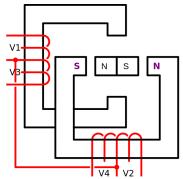


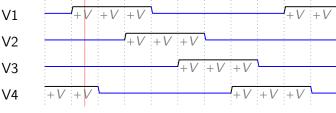



— : Haute impédance/ouvert

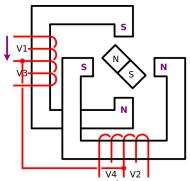


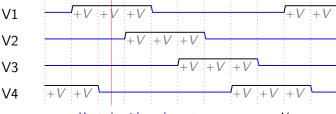


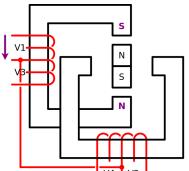


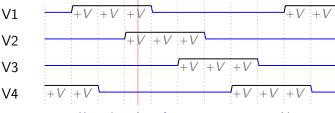


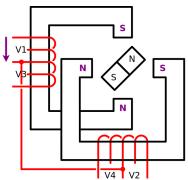


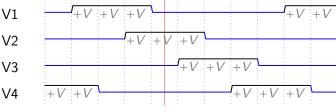

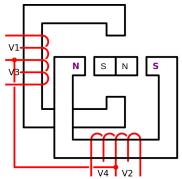


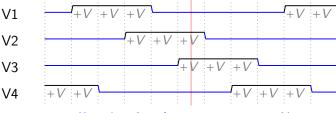


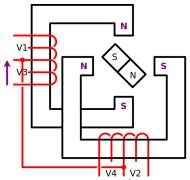


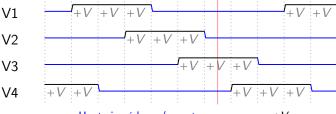



— : Haute impédance/ouvert

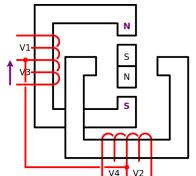


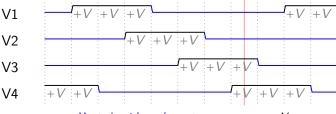


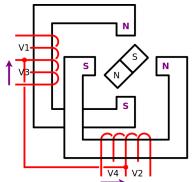


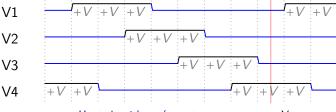


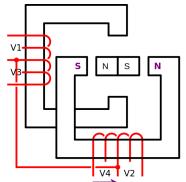

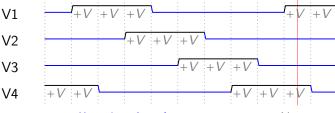


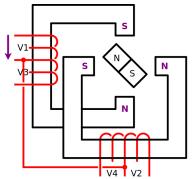


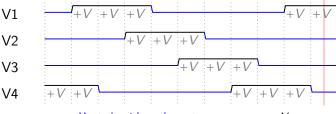

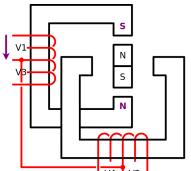


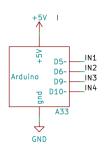
Le moteur pas à pas 5 fils - Schéma avec Mosfet



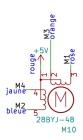


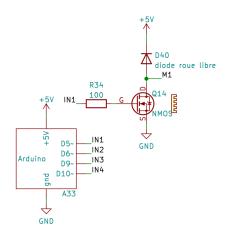Le moteur pas à pas 5 fils - Schéma avec Mosfet




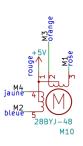

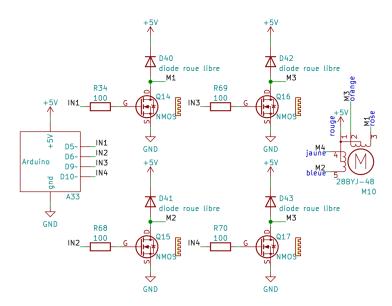Le moteur pas à pas 5 fils - Schéma avec Mosfet




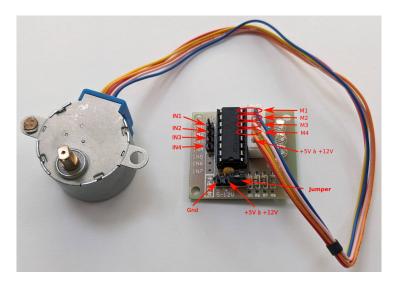Présentation du module ULN2003 du kit Arduino



Une liste plus exhaustive de driver peut se trouver à la page 570.

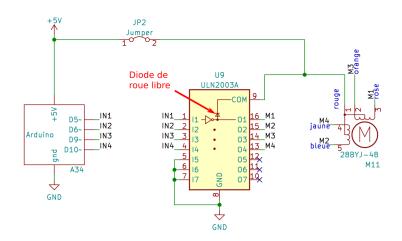Le moteur pas à pas 5 fils - Schéma avec ULN2003



Programmer un moteur pas à pas 5 fils : le chronogramme.

```
enum State { Z=0, P=1, STATE NB=2 };
// Z : high impedance, P : Positive
const int POLES_NB = 4, CYCLE_SIZE = 8;
int timing_table[POLES_NB][CYCLE_SIZE] = {
 {P, P, Z, Z, Z, Z, P}, // Pole 1 : v1
 {Z, P, P, P, Z, Z, Z, Z}, // Pole 2 : v2
 {Z, Z, Z, P, P, P, Z, Z}, // Pole 3 : v3
 {Z, Z, Z, Z, Z, P, P, P} // Pole 4 : v4
};
enum { GATE=0, PINS_BY_POLES_NB=1 };
int control_pins[POLES_NB][PINS_BY_POLES_NB] = {
 {5}, // Pole 1 : IN3, (transistor gate)
 {6}, // Pole 2 : IN2, (transistor gate)
 {9}, // Pole 2 : IN1, (transistor gate)
 {10} // Pole 2 : IN4, (transistor gate)
};
int state_to_output[STATE_NB][PINS_BY_POLES_NB] = {
 { LOW }, // Z, (transistor is open)
 { HIGH } // P, (transistor is closed)
};
```

Programmer un moteur pas à pas 5 fils : les roues libres

```
void free_wheeling(){
 for(int i=0; i<POLES_NB; i++){</pre>
   for(int j=0; j<PINS_BY_POLES_NB; j++){</pre>
     digitalWrite(
       control_pins[i][j],
       state_to_output[ Z ][j]
     );
// There is no break motor mode when using 5 wires.
void brake motor(){ assert(false): }
void setup(){
 for(int i=0; i<POLES_NB; i++){</pre>
   for(int j=0; j<PINS_BY_POLES_NB; j++){</pre>
     pinMode(control_pins[i][j], OUTPUT);
 free_wheeling();
```

Programmer un moteur pas à pas 5 fils : le mode pas à pas.

```
int step = 0:
void make_a_step(bool forward){
 if (forward) {
   step = step + 1;
   if(step >= CYCLE_SIZE){ step = 0; }
 }else{
   step = step - 1;
   if(step < 0){ step = CYCLE_SIZE; }</pre>
 for(int i=0; i<POLES_NB; i++){</pre>
   for(int j=0; j<PINS_BY_POLES_NB; j++){</pre>
     digitalWrite(
       control_pins[i][j],
       state_to_output[ timing_table[i][step] ][j]
     );
```

Programmer un moteur pas à pas 5 fils : fin.

```
unsigned int step_delay = 50000; // in micro seconds
unsigned long last_step_time = 0;

void loop(){
  unsigned long now = micros();
  if( now - last_step_time >= step_delay ){
    last_step_time = now;
    make_a_step(true);
  }
}
```


Plan

- Présentation des moteurs
- Les moteurs DC commande manuelle
- Les servomoteurs et les ESC
- Les moteurs DC tourner dans un seul sens
- Les moteurs pas à pas 5 fils
- Les moteurs DC tourner dans les deux sens Le pont en H
- Les moteurs pas à pas 4 fils
- Les moteurs sans balais (brushless)
- Les mesures de protections contre les surtensions et le bruit
- Modèle d'un moteur à courant continu et identification de ses paramètres


Rappel: presentation des moteurs DC



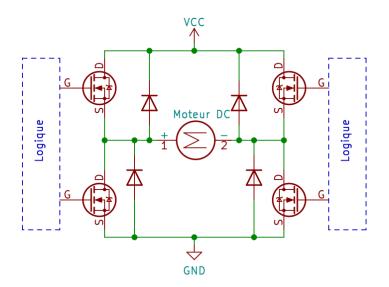
Les moteurs DC - tourner dans les deux sens - le pont en H



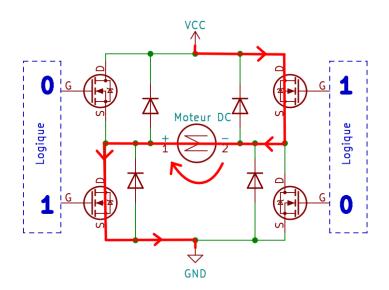
Le pont en H : mode normal - sens indirect




Le pont en H : mode normal - sens direct

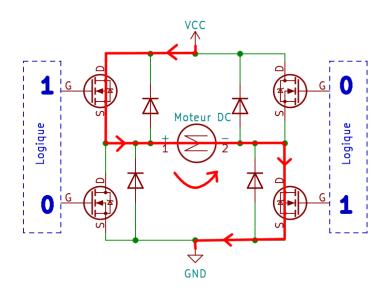


Le pont en H : mode frein moteur

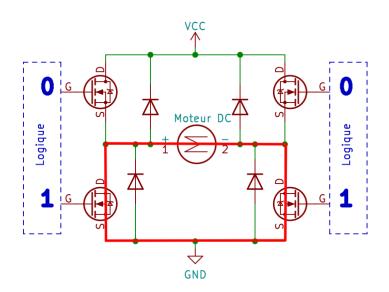

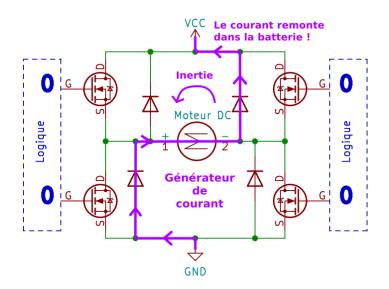
Le pont en H : mode roue libre - générateur de courant



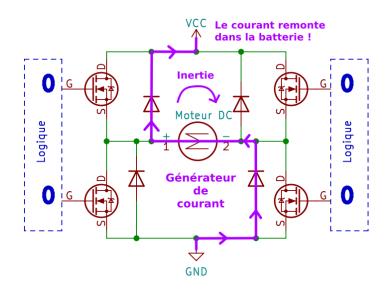Le pont en H : mode roue libre - générateur de courant



Le pont en H : mode "autodestruction" !

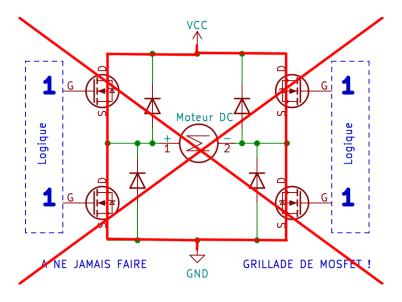

Les drivers de moteurs - le module Adafruit L298N

Faire un pont en H est compliqué : il faut éviter le mode autodestruction!

On utilise des drivers tout fait pour alimenter le pont en H sans erreur.


Avec ces drivers, on commande un circuit logique qui se charge de commander correctement les transistors.

Chaque drivers est différent. Il faut consulter leur notice d'utilisation. Une liste de drivers et modules peut se trouver à la page 570.

Par exemple, le circuit L298N est un circuit pouvant commander deux moteurs. Chaque moteur se contrôle avec 3 entrées EN, IN1 et IN2 de la manière suivante :

	EN	IN1	IN2	mode
•	0	0/1	0/1	roue libre
	1	a	a	frein moteur $(a \in \{0,1\})$
	1	0	1	tourne en sens direct
	1	1	0	tourne en sens indirect

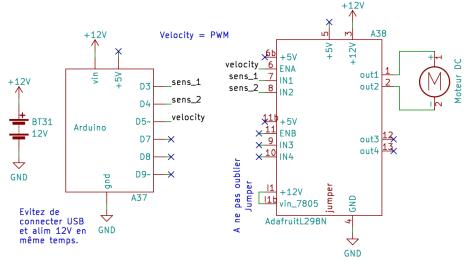Les moteurs DC - le module Adafruit L298N



Faites attention à bien retirer les 2 cavaliers 6-6b et 11-11b et à laisser connecter le cavalier l1-l1b. À cause de la présence de quatre alimentations (l'USB, la batterie et les deux régulateurs internes de l'arduino ET du L298N), certains montages peuvent détruire le port USB.

Les drivers de moteurs - le module Adafruit L298N

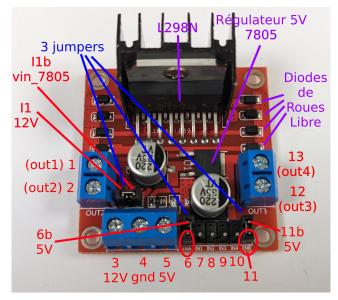


Schéma électronique du module Adafruit L298N

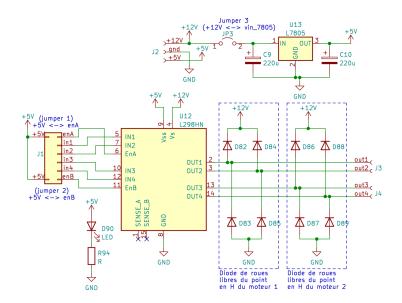


Schéma électronique du module Adafruit L298N


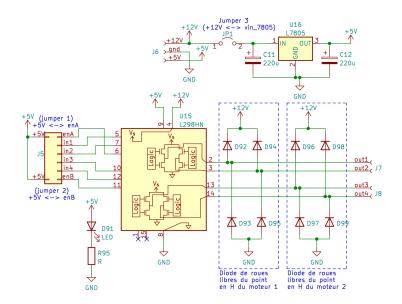


Schéma électronique du module Adafruit L298N

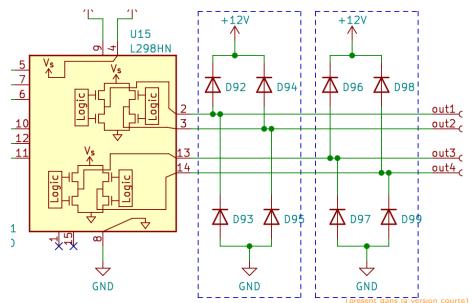

Programmer le driver Adafruit L298N : mode roue libre

EN	IN1	IN2	mode
0	0/1	0/1	roue libre

Programmer le driver Adafruit L298N : mode frein moteur

EN	IN1	IN2	mode
1	а	а	frein moteur $(a \in \{0,1\})$

```
void motor_break(){
  digitalWrite(DRIVER_IN1_PIN, LOW);
  digitalWrite(DRIVER_IN2_PIN, LOW);
  analogWrite(DRIVER_ENA_PIN, PWM_MAX);
}

void setup() {
  pinMode(DRIVER_IN1_PIN, OUTPUT);
  pinMode(DRIVER_IN2_PIN, OUTPUT);
  motor_break();
}
```

Programmer le driver Adafruit L298N : mode sens direct

EN	IN1	IN2	mode
0	0/1	0/1	roue libre
1	0	1	tourne en sens direct

```
void set_pwm(unsigned int pwm){
  pwm = (pwm < PWM_MAX_MOTOR ) ? pwm : PWM_MAX_MOTOR;
  analogWrite(DRIVER_ENA_PIN, pwm);
}
void motor_forward(unsigned int pwm){
  set_pwm(0);
  digitalWrite(DRIVER_IN1_PIN, HIGH);
  digitalWrite(DRIVER_IN2_PIN, LOW);
  set_pwm(pwm);
}</pre>
```

Programmer le driver Adafruit L298N : mode sens indirect

EN	IN1	IN2	mode
0	0/1	0/1	roue libre
1	1	0	tourne en sens indirect

```
void motor_backward(unsigned int pwm){
  set_pwm(0);
  digitalWrite(DRIVER_IN1_PIN, LOW);
  digitalWrite(DRIVER_IN2_PIN, HIGH);
  set_pwm(pwm);
}

void run(int pwm){
  if( pwm >= 0 ){
    motor_forward(pwm);
  }else{
    motor_backward(-pwm);
  }
}
```

Programmer le driver Adafruit L298N : exemple

Le moteur accélère et décélère dans un sens, puis un autre. Enfin, il passe en frein moteur, puis en roue libre avant de recommencer le cycle.

```
void loop(){
 int velocity; // in pwm (maximal velocity = +- PWM_MAX_MOTOR)
 for(velocity = 0; velocity<PWM_MAX_MOTOR; velocity += 10){</pre>
   run(velocity);
   delay(160);
 for(velocity = PWM_MAX_MOTOR; velocity>-PWM_MAX_MOTOR; velocity -= 10){
   run(velocity);
   delay(160);
 for(velocity = -PWM_MAX_MOTOR; velocity<0; velocity += 10){</pre>
   run(velocity);
   delay(160);
 motor_break();
 delay(3000);
 free_wheeling();
 delay(3000);
}
```

Plan


- Présentation des moteurs
- Les moteurs DC commande manuelle
- Les servomoteurs et les ESC
- Les moteurs DC tourner dans un seul sens
- Les moteurs pas à pas 5 fils
- Les moteurs DC tourner dans les deux sens Le pont en H
- Les moteurs pas à pas 4 fils
- Les moteurs sans balais (brushless)
- Les mesures de protections contre les surtensions et le bruit
- Modèle d'un moteur à courant continu et identification de ses paramètres

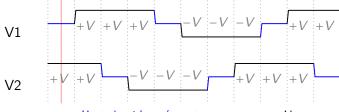
Présentation des moteurs pas à pas 4 fils













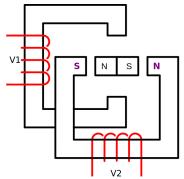


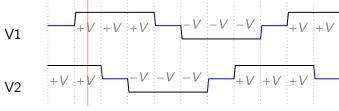


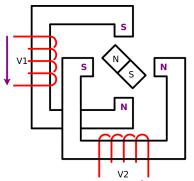


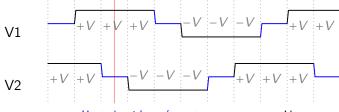


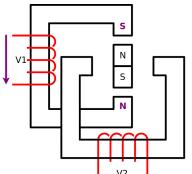


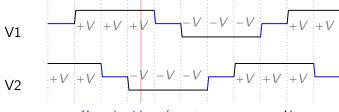


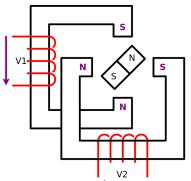


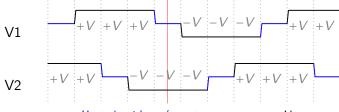


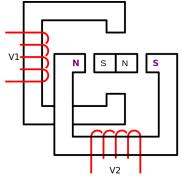


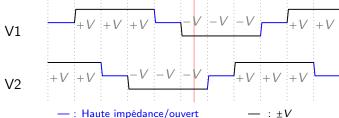


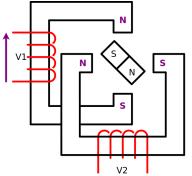


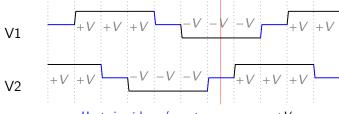


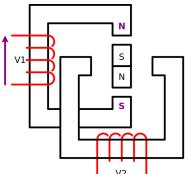


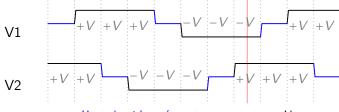


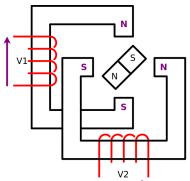


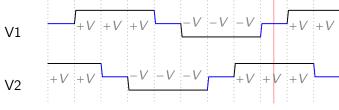


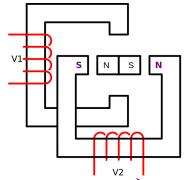

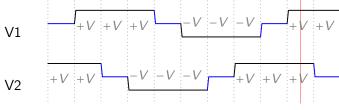

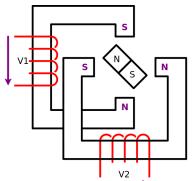

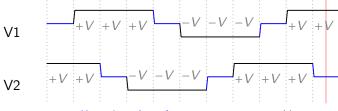

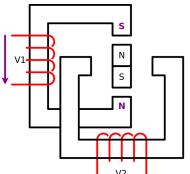

Piloter des moteurs pas à pas 4 fils

Nous allons présenter 2 controlleurs pour commander les moteurs pas à pas à 4 fils :

Le Drivers Microstep à base de tb6600 est un controleur spécialisé pour moteur pas à pas 4 fils. Il se charge de générer pour vous le chronogramme des deux bobines du moteur et les PWM à envoyer à chacune d'elle pour que le courant reçu ne dépasse pas les spécifications du moteur.

Le module adafruit L296N contient 2 ponts en H classiques. Son utilisation est plus ardue car la gestion du chronogramme et la programmation des PWM à envoyer à chacune des bobines est à votre charge!

La première solution est bien plus facile à utiliser. La deuxième est moins chère et plus versatile car le module peut être utilisé avec tout type de moteur. C'est cependant bien plus difficile à programmer.

Une liste plus exhaustive de drivers et modules peut se trouver à la page 570.

Pas à pas 4 fils - Présentation du Microstep TB6600

Le driver génére pour vous le chronogramme et les PWM à envoyer aux moteurs.





Les broches d'alimentation sont GND et VCC. Les entrées sont ENA±, DIR± et PUL±. Les sorties pour les moteurs sont B± et A±.

Les modes du driver sont :


ENA+	DIR+	PUL+	(H=High, L=Low)
Н	Х	Х	Roue libre
L	Н	7_	Tourne d'un micro-pas dans le sens direct
L	L	7_	dans le sens direct Tourne d'un micro-pas dans le sens indirect

ENA- = DIR- = PUL- =

- Les 6 cavaliers (de 0 à 6) servent à :
 - configurer le courant max à appliquer au moteur (le rapport cyclique max des pwm).
 - configurer le nb de micro-pas par tour (choisir le chronogramme et l'evolution des PWM). Le chronogramme prage 337 est celui des demi-pas;
 "2/B" (cf datasheet du TB6600).

Pas à pas 4 fils - le Driver Microstep TB6600

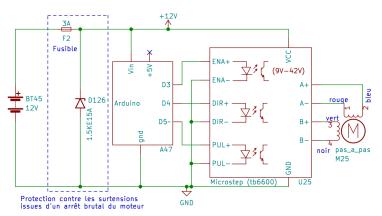Voici le schéma d'utilisation du drivers TB6600 :




La tension de claquage de la diode TVS est de 15V, juste au dessus de 12V pour protéger le circuit des surtensions. Un moteur, dont chaque pôle consomme 1.7 A pour 1.6 Ω , consomme 9.25 W=2 pôles \times 1.6 $\Omega \times (1.7 \ A)^2$. Le courant demandé à la batterie est de 1.3 $A=12 \ V/9.25 \ W$, d'où le fusible de 3A. (version longue

Pas à pas 4 fils - le Driver Microstep TB6600

Voici le schéma d'utilisation du drivers TB6600 :

Avec deux alimentations séparées

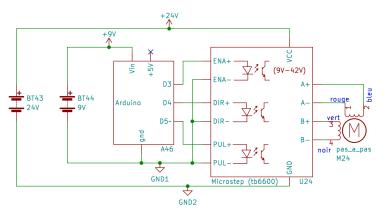

Gràce au 3 optocoupleurs internes et à la séparation des alimentations, le microcontrôleur est isolé de la partie puissance. Il est donc protégé des surtensions générés par le moteur.

Pas à pas 4 fils - Configurer le Driver Microstep TB6600

Il faut configurer le drivers pour délivrer le courant adapté aux spécifications du moteur.

Par exemple, un moteur Nema 17 (17HS4401) fonctionne avec 1.7A. Il faut donc configurer le drivers pour qu'il délivre 1.7A, à savoir, selectionner les cavaliers 4, 5 et 6 à respectivement ON, ON et OFF.

Dans les slides de la page 337, le chronogramme présenté permet de faire tourner le moteur par demi-pas. On peut engendrer des chronomagrames qui font des pas entiers, mais aussi des 1/4, 1/8, 1/16, \cdots , 1/32 de pas.


Un moteur pas à pas Nema 17 (17HS4401) fait un tour tous les 200 pas. Ainsi, si le driver fait des micro-pas de 1/16 de pas, il faut faire 200×16 micro-pas pour que le moteur fasse 1 tour.

Par exemple, pour suivre le chronogramme donné à la page 337 et faire 1 tour tous les 400 micro-pas, selectionnez le mode "2/B" en configurant les cavaliers 1, 2 et 3 à respectivement OFF, ON et ON.

Tourner un pas à pas avec le driver Microstep TB6600


```
const int ena_pin = 3, dir_pin = 4, pul_pin = 5; int pul_value = 0;
void motor_on(bool on=true) { digitalWrite(ena_pin, on ? LOW: HIGH); }
void free_wheeling(){ motor_on(false); }
void move_clockwise(bool cw){ digitalWrite(dir_pin, cw ? LOW: HIGH); }
void setup() {
 pinMode(ena_pin, OUTPUT); pinMode(pul_pin, OUTPUT); pinMode(dir_pin, OUTPUT);
 free_wheeling(); move_clockwise(false); motor_on(true); pul_value=0;
unsigned long last_step_time = 0;
const uint32_t STEP_NB_BY_REV = 200, MSTEP_NB_BY_STEP = 2; // mode "2/B"
const uint32_t TIME_BY_REV = 1000000; // in micro seconds, tour d'une seconde
uint32_t micro_step_delay = TIME_BY_REV/(MSTEP_NB_BY_STEP*STEP_NB_BY_REV);
void loop() {
 uint32_t now = micros();
 if( now - last_step_time >= micro_step_delay/2 ){
   pul_value = 1-pul_value;
   digitalWrite(pul_pin, pul_value); // Fait un micro-pas a chaque front desc.
   last_step_time = now;
```

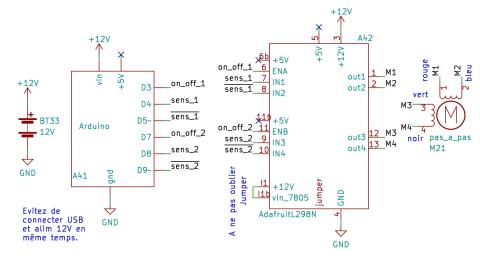Le moteur pas à pas 4 fils - avec le module Adafruit L298N



Faites attention à bien retirer les 2 cavaliers 6-6b et 11-11b et à laisser connecter le cavalier I1-I1b. À cause de la présence de quatre alimentations (l'USB, la batterie et les deux régulateurs internes de l'arduino ET du L298N), certains montages peuvent détruire le port USB.

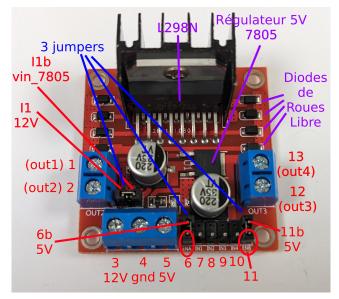Pas à pas 4 fils - Rappel sur le module Adafruit L298N



Pas à pas 4 fils - Rappel sur le module Adafruit L298N


Chaque pôle se contrôle avec 3 entrées EN, IN1 et IN2 de la manière suivante :

EN	IN1	IN2	mode
0	0/1	0/1	roue libre
1	а	а	frein moteur $(a \in \{0,1\})$
1	0	1	tourne en sens direct
1	1	0	tourne en sens indirect

Roue libre = pôles en hautes impédances.

Frein moteur = les bornes des pôles sont mis à 0V (court-circuités).

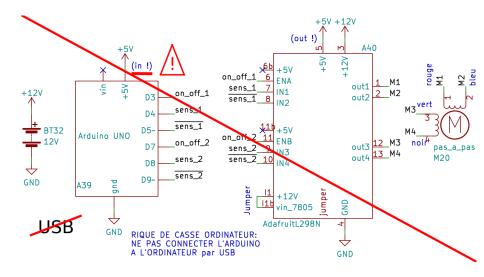À ne pas faire : Alimenter l'Arduino UNO par le 5V



Consulez la page 533 pour comprendre pourquoi il ne faut pas connecter l'USB dans ce cas.

Determiner la PWM max que l'on peut envoyer à chaque bobine

A FAIRE:

Programmer un moteur pas à pas 4 fils : le chronogramme.

```
enum State { Z=0, P=1, N=2, B=3, STATE_NB=4 };
// Z : high impedance, P : Positive, N : Negative, B : motor Brake
const int POLES_NB = 2, CYCLE_SIZE = 8;
int timing_table[POLES_NB][CYCLE_SIZE] = {
 {P, P, Z, N, N, N, Z, P}.
 \{Z, N, N, N, Z, P, P, P\}
};
enum { ENABLE=0, SENS_1=1, SENS_2=2, PINS_BY_POLES_NB=3 };
int control_pins[POLES_NB][PINS_BY_POLES_NB] = {
 {3, 4, 5}, // Pole 1 : ENA, IN1, IN2 (driver L259N)
 {11, 6, 7} // Pole 2 : ENB, IN3, IN4 (driver L259N)
};
const long int PWM_MAX = 255, V_ALIM = 120; // In DeciVolt
const long int H DROP = 32. V MOTOR = 28:// In Decivolt
const long int POLE_PWM_MAX = (V_MOTOR*PWM_MAX)/(V_ALIM-H_DROP);
int state_to_output[STATE_NB][PINS_BY_POLES_NB] = {
             0, LOW, LOW }, // Z, (driver L259N)
 { POLE_PWM_MAX, HIGH, LOW }, // P, (driver L259N)
 { POLE_PWM_MAX, LOW, HIGH }, // N, (driver L259N)
       PWM_MAX, LOW, LOW } // B, (driver L259N)
};
```

Moteur pas à pas 4 fils : le mode roue libre.

```
// Be careful with the free-wheeling mode, as the motor becomes a
// generator, causing current to return to the power supply rail
  and potentially causing damage. It is advisable to avoid using
// this mode. Prefer to decelerate and use the motor_brake() mode.
void free_wheeling(){
 for(int i=0; i<POLES_NB; i++){</pre>
     analogWrite(
       control_pins[i][ ENABLE ], state_to_output[ Z ][ ENABLE ]
     ):
     digitalWrite(
       control_pins[i][ SENS_1 ], state_to_output[ Z ][ SENS_1 ]
     );
     digitalWrite(
       control_pins[i][ SENS_2 ], state_to_output[ Z ][ SENS_2 ]
     );
void setup(){
 for(int i=0; i<POLES_NB; i++){</pre>
   pinMode(control_pins[i][ SENS_1 ], OUTPUT);
   pinMode(control_pins[i][ SENS_2 ], OUTPUT);
 free wheeling():
```

Programmer un moteur pas à pas 4 fils : le frein moteur.

```
// Don't forget to decelerate before making a motor_brake.
void motor brake(){
 for(int i=0; i<POLES_NB; i++){</pre>
     digitalWrite(
       control_pins[i][ SENS_1 ], state_to_output[ B ][ SENS_1 ]
     );
     digitalWrite(
       control_pins[i][ SENS_2 ], state_to_output[ B ][ SENS_2 ]
     );
     analogWrite(
       control_pins[i][ ENABLE ], state_to_output[ B ][ ENABLE ]
     );
```

Le mode normal : pas à pas.

```
static volatile int step = 0;
void make_one_half_step(bool forward){
 if (forward) {
   step = step + 1;
   if(step >= CYCLE_SIZE){ step = 0; }
 }else{
   step = step - 1;
   if(step < 0){ step = CYCLE_SIZE-1; }</pre>
 for(int i=0; i<POLES_NB; i++){</pre>
   int state = timing_table[i][step];
   digitalWrite(
     control_pins[i][ SENS_1 ], state_to_output[ state ][ SENS_1 ]
   ):
   digitalWrite(
     control_pins[i][ SENS_2 ], state_to_output[ state ][ SENS_2 ]
   ):
   analogWrite(
     control_pins[i][ ENABLE ], state_to_output[ state ][ ENABLE ]
   );
```


Programmer un moteur pas à pas 4 fils : fin

```
const long int STEP_NB_BY_REVOLUTION = 200;
const long int TIME BY REVOLUTION = 10000000: // in micro seconds
unsigned int half_step_delay = TIME_BY_REVOLUTION/(2*STEP_NB_BY_REVOLUTION);
                    // in micro seconds
unsigned long last_step_time = 0;
void loop(){
 // In this example, the motor does not need to operate at high
 // speed, so there is no requirement for a ramp to facilitate
 // acceleration or deceleration.
 unsigned long now = micros();
 if( now - last_step_time >= half_step_delay ){
   last_step_time = now;
   make_one_half_step(true);
```

Plan

- Présentation des moteurs
- Les moteurs DC commande manuelle
- Les servomoteurs et les ESC
- Les moteurs DC tourner dans un seul sens
- Les moteurs pas à pas 5 fils
- Les moteurs DC tourner dans les deux sens Le pont en H
- Les moteurs pas à pas 4 fils
- Les moteurs sans balais (brushless)
- Les mesures de protections contre les surtensions et le bruit
- Modèle d'un moteur à courant continu et identification de ses paramètres

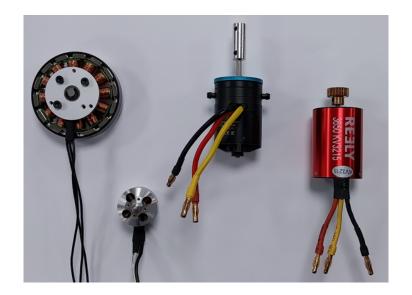Présentation des moteurs sans balais (bushless motor)



Les moteurs sans balais (bushless motor)

Le contrôle en vitesse et en position des moteurs sans balais (brushless) est difficile car il faut contrôler précisément l'orientation du champs électromagnétique dans l'entrefer du moteur (FOC: Field Oriented Control). Cela nécessite des connaissances en mécanique, électromagnétique, électronique et automatique assez avancées qui sorte du champs de cette introduction.

Utilisez donc des modules prêt à l'emploi, comme par exemple, les ESC vu à la page 282.

Si vous souhaitez tout de même mettre en oeuvre, avec des ponts en H, un régulateur FOC de votre moteur sans balais, consultez le site : SimpleFOCDocs . Ce site propose des cartes et une bilbiothèque pour Arduino implémentant un régulateur FOC en position et en vitesse.

Une liste de drivers et modules peut se trouver à la page 570.


Plan

- Présentation des moteurs
- Les moteurs DC commande manuelle
- Les servomoteurs et les ESC
- Les moteurs DC tourner dans un seul sens
- Les moteurs pas à pas 5 fils
- Les moteurs DC tourner dans les deux sens Le pont en H
- Les moteurs pas à pas 4 fils
- Les moteurs sans balais (brushless)
- Les mesures de protections contre les surtensions et le bruit
- Modèle d'un moteur à courant continu et identification de ses paramètres

Les mesures de protections contre les surtensions et le bruit

Trois mesures peuvent être appliquées :

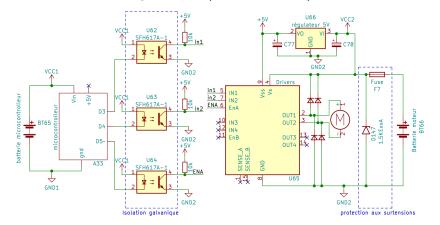- absorber les surtensions avec une diode TVS et son fusible (D147 + F7);
- séaprer les alimentations (BT68/VCC1 et BT70/VCC2);
- réaliser une isolation galvanique. (U62, U63 et U64)




Les mesures de protections contre les surtensions - la diode TVS

La moins onéreuse, c'est la première protection à mettre en place ! La diode TVS absorble toutes les tensions au dessus d'une tension seuille qu'il faut choisir la plus proche au dessus de la tension maximale de la batterie.

Le fusible est indispensable : si la diode brûle, elle se transforme en fil (contrairement aux diodes zener), le courant augmente alors et brûle le fusible qui ouvre et protège le circuit.


La valeur du fusible doit être choisie au dessus du courant maximal consomé par votre circuit.

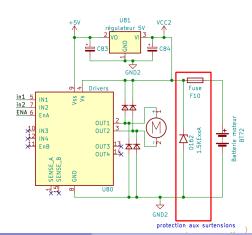Déterminer expérimentatlement ce courant en alimentant votre circuit avec une alimentation de Laboratoire qui mesure le courant consomé.




Les mesures de protections contre les surtensions - Séparer les batteries

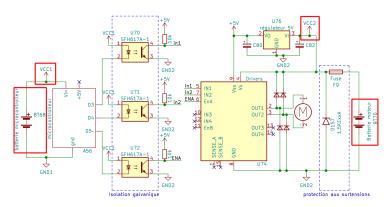Séparer les batteries permet de réduire la propagation du bruit et des surtensions provoquées par respectivement le driver et le moteur.



Les mesures de protections contre les surtensions - l'isolation galvanique

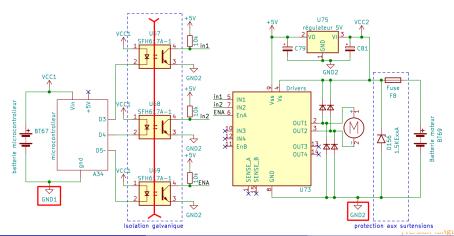L'isolation galvanique permet d'isoler complètement la partie puissance de la partie contrôle. Il permet de ne pas propager à la fois le bruit et les surtensions. Le circuit possède donc deux masse distincts : GND1 et GND2.



Les mesures de protections contre les surtensions - protéger le port USB

La seule mesure permettant d'empècher une surtension sur le port USB est l'isolation galvanique.

Quand le drivers du moteur est isolé galvaniquement, il n'y a pas de danger de casse vis à vis du port USB d'un ordinateur connecté au micro-controlleur.

Dans le cas contraire, la seule garentie de sécurité est d'isoler galvaniquement le port USB du reste du circuit avec une clef USB utilisant par exemple le circuit ADMU3180.



Plan

- Présentation des moteurs
- Les moteurs DC commande manuelle
- Les servomoteurs et les ESC
- Les moteurs DC tourner dans un seul sens
- Les moteurs pas à pas 5 fils
- Les moteurs DC tourner dans les deux sens Le pont en H
- Les moteurs pas à pas 4 fils
- Les moteurs sans balais (brushless)
- Les mesures de protections contre les surtensions et le bruit
- Modèle d'un moteur à courant continu et identification de ses paramètres

Modèle d'un moteur à courant continu

Modèle électrique :

$$\left\{ \begin{array}{ll} U & = & f_{em} + R \cdot I + L \partial_t I \\ f_{em} & = & \lambda \cdot \omega \end{array} \right.$$

 ω : vitesse angulaire du moteur (rad/s) L: inductance du moteur (H)

1 : courant traversant le moteur (A) F_{em} : force électromotrice (V)

U: tension au borne du moteur (V) R: résistance électrique du moteur (Ω)

 λ : constante de couple (N.M/A)

Modèle mécanique :

$$\begin{cases} J \cdot \partial_t \omega &= C_{em} + C_{visqueux} + C_{sec} + C_{charge} \\ C_{em} &= \lambda \cdot I \\ C_{visqueux} &= -\alpha_f \cdot \omega \\ C_{sec} &= \begin{cases} -C_{em} & \text{si } \omega = 0 \quad (\text{alors } c_{em} \leq c_0); \\ -\alpha_s \cdot \text{signe}(\omega) & \text{si } \omega \neq 0 \quad (\text{alors } c_{em} \geq c_0). \end{cases}$$

J: inertie du moteur $(kg.m^2)$

 C_{em} : couple électromagnétique (N.m)

 $C_{visqueux}$: couple frottement visqueux (N.m)

 C_{sec} : couple frottement sec (N.m)

 C_{charge} : charge appliquée au moteur (N.m)

 λ : constante de couple (N.m/A)

 α_f : constante frottement visqueux (*N.m.s*)

 α_s : constante frottement sec (N.m)

 c_0 : couple minimal pour lutter contre les

frottements (N.m)

Formulaire pour le régime transitoire des moteurs

Équation différentielle temporelle si $\omega \neq 0$:

$$\begin{split} H_0 \cdot U = & \quad \frac{\tau_e \cdot \tau_m \cdot \hat{\sigma}_t^2 \omega + \left(\tau_m + \frac{L \cdot \alpha_f}{\lambda^2}\right) \cdot \hat{\sigma}_t \omega + \left(1 + \frac{R \cdot \alpha_f}{\lambda^2}\right) \cdot \omega}{+ \frac{R \cdot \alpha_s}{\lambda^2}. \mathsf{signe}(\omega) - \frac{R}{\lambda^2} \, C_{charge} - \frac{L}{\lambda^2} \, \hat{\sigma}_t \, C_{charge}} \end{split}$$

Équation différentielle simplifiée (on néglige l'effet inductif du moteur) si $\omega \neq 0$:

$$H_0 \cdot U \underset{\tau_m \gg \tau_e}{\approx} \tau_m \cdot \partial_t \omega + \left(1 + \frac{R \cdot \alpha_f}{\lambda^2}\right) \cdot \omega + \frac{R \cdot \alpha_s}{\lambda^2} . \text{signe}(\omega) - \frac{R}{\lambda^2} C_{charge}$$

Constante de couple (N.m/A) : λ

Constante de vitesse H_0 (rad. $V^{-1}.s^{-1}$) ou K_n (kv = rpm/V):

$$H_0 = \frac{1}{\lambda} = K_n \times \frac{2 \cdot \pi}{60}$$

Constante de temps mécanique τ_m (s) et électrique τ_e (s) :

$$\tau_m = \frac{R \cdot J}{\lambda^2} \qquad \qquad \tau_e = \frac{L}{R}$$

Fonction de transfert sans charge et sans frottement :

$$H(s) = \frac{\text{Laplace}(\omega)}{\text{Laplace}(U)} = \frac{H_0}{\tau_m \cdot \tau_e \cdot s^2 + \tau_m \cdot s + 1} \approx \frac{H_0}{\tau_m > \tau_e} \frac{H_0}{1 + \tau_m \cdot s}$$

(version longue)

Formulaire pour le régime permanent des moteurs

Équations en régime permanent ($\partial_t \omega = 0$ et $\partial_t C_{charge} = 0$):

$$U = \lambda \cdot \omega + R \cdot I \qquad \text{et} \qquad C_{em} = \lambda \cdot I \qquad \text{et}$$
 si $\omega \neq 0$,
$$H_0 \cdot U = \left(1 + \frac{R \cdot \alpha_f}{\lambda^2}\right) \cdot \omega + \frac{R \cdot \alpha_s}{\lambda^2} . \text{signe}(\omega) - \frac{R}{\lambda^2} C_{charge}$$

Couple de décrochage (stall torque) (N.m) : C_{stall} Courant de démarrage (starting current) (A) : I_{start}

$$C_{stall} = \lim_{\begin{subarray}{c} \omega \to 0 \\ \omega \neq 0 \\ \text{sans charge} \end{subarray}} C_{em} = \lambda \cdot I_{start} = \alpha_s$$

sans charge
$$\Leftrightarrow$$
 $C_{charge} = 0$

Couple de friction (friction torque) (N.M) : $I_{0} = \lim_{U \to U_{max}} I_{max}$ Sans charge

$$C_{friction} = \lim_{\substack{U \to U_{\text{max}} \\ \text{sans charge}}} C_{em} = \lambda \cdot I_0 = \alpha_f \cdot \omega_{max} + \alpha_s$$

avec

$$\omega_{max} = \lim_{\substack{U \to U_{max} \\ \text{sans charge}}} \omega = \frac{U_{max} - R \cdot I_0}{\lambda}$$

(version longue


Identifier la résistance R d'un moteur DC

Bloquez physiquement l'axe du moteur ($\omega = 0$). Le modèle électrique du moteur en régime permanent devient :


$$U = R \cdot I$$
.

Appliquez différentes tensions au borne du moteur en partant de faibles tensions puis mesurez les courants associés. La pente de la droite obtenue est la résistance R de votre moteur. Attention, selon les moteurs, les courants obtenus peuvent être très grand.

Exemple:

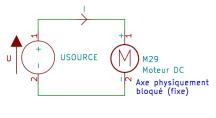
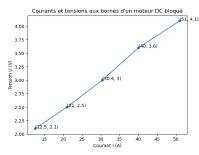
$$R = \frac{4.1V - 2.1V}{51A - 12.5A} \approx 50 m\Omega$$



Pour ce moteur, le courant que l'on obtiendrai à 24V serait de 434 A! Il faut donc impérativement utiliser des petites tensions sur de petites durées (le temps de faire les mesures) pour éviter que le moteur surchauffe.

Identifier la constante de couple λ d'un moteur DC


Nous allons utiliser le modèle éléctrique en régime permanent du moteur :

$$U = \lambda \cdot \omega + R \cdot I$$
.

Faites tourner le moteur à vide (sans charge) à sa tension nominale U_{nom} (V) (en anglais : rated voltage, nominal voltage). Il s'agit de la tension d'utilisation optimale préconisée par le constructeur. Mesurez ensuite son courant I_{nom} (A) et aussi sa vitesse ω_{nom} (rad/s). La constante de couple est donné par :

$$\lambda = \frac{U_{\text{nom}} - R \cdot I_{\text{nom}}}{\omega_{\text{nom}}}.$$

Exemple:

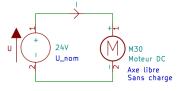

$$\lambda = \frac{24V - 20A \cdot 0.05\Omega}{838rad/s} \approx 0.0275N \cdot m/A.$$

Le constructeur nous donne les valeurs nominales que l'on obtient aussi expérimentalement avec un moteur sans charge que l'on à sa tension nominale :

$$U_{\text{nom}} = 24V$$
 $I_{\text{nom}} = 20A$
 $\Omega_{\text{nom}} = 8000 \text{rpm} = \frac{8000 \cdot 2\pi}{60} \, rad/s \approx 838 \, rad/s$

La résistance R a été calculée précédement : $R = 50m\Omega$.

Remarque : Il est maintenant facile de calculer le couple nominal à partir de ces données : $C_{\text{nom}} = \lambda \cdot I_{\text{nom}} \approx 0.0275 N.m/A \times 20A \approx 0.55 N.m.$


Identifier la constante de frottement sec α_s

On a vu qu'en Régime permanant, la constante de frottement sec ou couple de décorchage s'obtient ainsi :

$$C_{stall} = \lim_{\begin{subarray}{c} \omega \to 0 \\ \omega \neq 0 \\ \text{sans charge} \end{subarray}} C_{em} = \lambda \cdot I_{start} = \alpha_s$$

Avec une alimentation de laboratoire, alimentez le moteur à vide (sans charge) et libre de mouvement à une tension de 0V. Augmentez ensuite la tension et arrêtez dès que l'axe se met à tourner. Le courant de démarrage I_{start} est alors donné par le courant du bloc d'alimentation. Il ne reste plus qu'à calculer la constante de frottement sec à l'aide de λ .

Exemple:

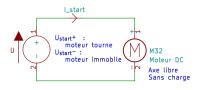

$$C_{stall} = \alpha_s = \lambda \cdot I_{start}$$

= 0.0275N.m/A×3A
 \approx 0.0825N.m.

Expérimentalement, notre moteur à commencé à tourner pour une tension de $V_{\text{start}} = 0.8 V$.

Le courant mesuré était alors de $I_{start} = 3A$.

On a aussi déterminer précédement que la constante de couple était égale à $\lambda = 0.0275 N.m/A$.

Identifier la constante de frottement visqueux α_f

Nous allons utiliser le modèle mécanique du moteur :


$$J \cdot \partial_t \omega = \lambda \cdot I - \alpha_f \cdot \omega - \alpha_s \cdot \text{signe}(\omega) + C_{charge}$$

sans charge ($C_{charge} = 0$) et en régime permanent ($\partial_t \omega = 0$). En faisant tourner le moteur avec sa tension nominale, sans charge, libre de tout mouvement. On obtient alors:

$$\alpha_f = \frac{\lambda . I_{\mathsf{nom}} - \alpha_s \cdot \mathsf{signe}(\omega_{\mathsf{nom}})}{\omega_{\mathsf{nom}}}$$

où I_{nom} et ω_{nom} sont mesurés.

Exemple:

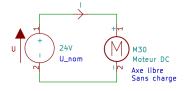

$$\alpha_f = \frac{0.0275 N.m/A \times 20 A - 0.0825 N.m \times 1}{838 \ rad/s}$$

$$\approx 5.579 \times 10^{-4} N.m.s$$

Le constructeur nous donne les valeurs nominales que l'on obtient aussi expérimentalement avec un moteur sans charge que l'on alimente à sa tension nominale :


$$\begin{aligned} &U_{\text{nom}} = 24V\\ &I_{\text{nom}} = 20A\\ &\Omega_{\text{nom}} = 8000\text{rpm} = \frac{8000 \cdot 2\pi}{60} \, rad/s \approx 838 \, \, rad/s \end{aligned}$$

La constante de frottements a été déterminée précédement et vaut $\alpha_S=0.0825N.m.$ De même pour la constante de couple : $\lambda=0.0275N.m/A.$

Identifier l'inductance L d'un moteur DC

Pour identifier L, bloquez le moteur. Le modèle électrique devient $U=0+R\cdot I+L\partial_t I$. Ensuite faites le montage ci-dessous. Quand, au temps t_0 , vous fermez l'interrupteur SW25, le courant passe de 0 A à $I_{max}=\frac{U}{R}$ ampère suivant l'équation $I=\frac{U}{R}\cdot \left(1-e^{-\frac{L}{R+R161}\left(t-t_0\right)}\right)$. Quand le temps écoulé $t-t_0$ est égal à $\frac{R+R161}{L}$, le courant vaut : $\frac{U}{R}\cdot \left(1-\frac{1}{e}\right)=I_{max}\times 0.632$. Il ne reste donc plus qu'à mesurer le temps que met le courant pour atteindre 63 % de I_{max} .

Exemple:

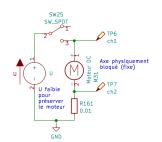

Pour le moteur précédent et le montage de gauche, on a mesuré les tensions V_{ch1} et V_{ch2} et obtenu le résultat suivant :

A FAIRE:

Le temps de monté à 63% est égal à : $t_{63\%} - t_0 = \dots$

$$L = \frac{R + R_{161}}{t_{63\%} - t_0} = \frac{...}{...} \approx ...$$

Attention, le moteur est bloqué, il faut donc utiliser une tension U faible pour ne pas endomager le moteur (cf. page 377).

Remarque : L'inductance des moteurs est souvant ignorée car son impact sur la dynamique mécanique est négligeable par rapport à celui du couple electromagnétique et celui de l'inertie de la partie mobile du moteur.

Identifier l'inertie J de la partie mobile du moteur

Utilisons l'équation différentiells simplifiée d'un moteur sans charge (on néglige L et $C_{charge} = 0$):


$$\frac{1}{\lambda} \cdot U \mathop{\approx}_{\tau_m >> \tau_e} \tau_m \cdot \partial_t \omega + \left(1 + \frac{R \cdot \alpha_f}{\lambda^2}\right) \cdot \omega + \ \frac{R \cdot \alpha_s}{\lambda^2}. \mathsf{signe}(\omega).$$

On réalise le montage ci-dessous, avec un moteur où l'axe est libre. Quand on ferme au temps t_0 l'interrupteur, la tension U passe de 0 V à Vcc et la vitesse ω (mesurée par le tachymètre) de

$$0 \text{ rad/s à } \omega_{max} = \frac{\lambda \cdot Vcc - R \cdot \alpha_s}{\lambda^2 + R \cdot \alpha_f} \text{ en suivant l'équation : } \omega = U_{max} \cdot \left(1 - \mathrm{e}^{-\frac{\lambda^2 + R \cdot \alpha_f}{\lambda^2 \cdot \tau_m}(t - t_0)}\right).$$

Pour calculer J, il suffit de mesurer le temps $t_{63\%}-t_0$ nécessaire à la vitesse ω pour passer de 0 rad/s à 63.2% de ω_{max} car alors $t_{63\%}-t_0=\tau_m\cdot\frac{\lambda^2}{\lambda^2+R\cdot\alpha_f}=\frac{J}{\frac{\lambda^2}{D}+\alpha_f}$.

Exemple:

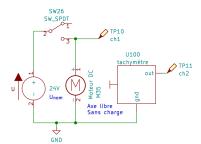

Voici, pour le moteur précédent, les mesures des tensions V_{ch1} et V_{ch2} :

A FAIRE:

Le temps de monté à 63% est égal à : $t_{63\%} - t_0 = \dots$

Les constantes λ , R et α_f sont connues. Ainsi,

$$J = \left(\frac{\lambda^2}{R} + \alpha_f\right) \cdot \left(t_{63\%} - t_0\right) = \dots$$

$$\approx \dots$$

D'autres méthodes d'identification sont consultables au chapitre 11 du livre Moteurs électriques pour la robotique gue

Plan

Les entrées ana

- 22
- 2 Protéger son circu

- L'énergie, la tension et le courar
- 12 Les capteurs (transducteurs
- 23 Les piles et Batteries

Alimenter votre circui

13 Les filtres pour réduire le bruit

Les timers, les PWM et les

24 Les outils pour l'électronicien

- Piloter électriquement un interrupteur
- Divers : LCD, ruban leds, modulo peletier

- Alimenter votre Arduino et votre circuit
- Les moteurs

Aide pour téléverser un firmware dans une carte.

- Les sortie digitale de l'Arduino
- Régulateur de tensions

interruptions

Compiler et téléverser en ligne de commande avec Platform.io.

- Communiquer en série avec
- Les protocoles Séries

des cartes pour éviter la destrucion du port USB de son ordinateur

- Les entrées digitales de l'Arduino
- 20 Utiliser une ESP33

Quelques tables utiles

- Les interrupteurs mécaniques
- 21 Composant logique

Index


Ateliers Open-Handicap et Option Maker

Les timers


Un timer est un compteur dont la valeur augmente ou diminue de 1 à une fréquence imposée par une horloge. Cette fréquence f_{clk} est la fréquence de mise à jour du timer.

Il y a 3 modes de timers qui définissent l'évolution du compteur :

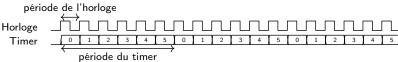
- le mode Up: le compteur augmente de 0 jusqu'à la valeur dite de prescalaire, noté p, puis recommance à 0. Exemple avec le préscalaire p=5:



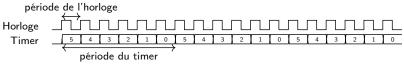- le mode Down : le compteur diminue de la valeur de prescalaire p jusqu'à 0 puis recommance à la valeur de prescalaire. Exemple avec le préscalaire p = 5:



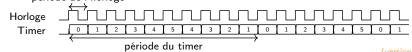- Le mode Up-Down : le compteur augmente de 0 jusqu'à la valeur dite de prescalaire p puis diminue pour revenir à 0 avant de recommencer. Exemple avec le préscalaire p=5 : période de l'horloge



Les PWMs -1/2

A partir des timers, on définit des PWMs à l'aide d'un entier e de comparaison. Cet entier permet de régler le rapport cyclique (duty cycle) de la pwm car l'état du signal digital est défini ainsi :


$$pwm = \begin{cases} 1 & \text{si timer} < e; \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Il y a trois mode de PWM qui découlent des trois modes de timers précédent :


- La PWM alignée à gauche (timer Up) : (entier de comparaison = 2, préscalaire = 5)



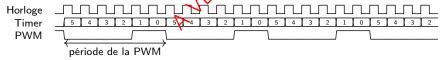- La PWM alignée à droite (timer Down) (entier de comparaison = 2, préscalaire = 5)



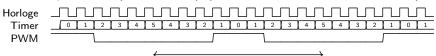- La PWM alignée centrée (timer Up-Down): (entier de comparaison = 2, préscalaire = 5)



période de la PWM

Les PWMs - 1/2

Les microcontroleurs propose aussi des PWMs définis à l'aide de deux entiers de comparaisons, $l \le h$. Cela permet de constuire des PWM déphasés vis à vis du timer. On définit la pwm ainsi :

$$pwm = \begin{cases} 1 & \text{si / timer} < e; \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

A FAIRE: Finir les dessins.

Fréquences et rapports cyclique des timeres et des PWMs

La fréquence et le rapport cyclique des pwms se déduisent en fonction de leurs modes :

- Les timers Up ou down et les PWM alignée à gauche ou à droite :

$$f_{pwm} = f_{timer} = \frac{f_{clk}}{p+1}$$
 et raport $= \begin{cases} \frac{e}{p+1} & \text{si } 0 \le e \le p+1; \\ 1 & \text{si } e > p+1. \end{cases}$

- Le timer Up-Down ou la PWM alignée centrée :

$$f_{pwm} = f_{timer} = \frac{f_{clk}}{2 \cdot p + 1} \qquad \text{et} \qquad \ \, \underset{\text{cyclique}}{\text{raport}} \ = \left\{ \begin{array}{ll} \frac{2 \cdot e}{2 \cdot p + 1} & \text{si } 0 \leq e < p; \\ 1 & \text{si } e \geq p + 1. \end{array} \right.$$

Les interruptions

A FAIRE : Faire des schémas et une explication.

C'est comme les pwms sauf que les sorties électriques ne sont pas configurés. Seules les interruptions associés à leurs fronts montants sont gradés.

Utilisation des différents types de PWM

A FAIRE : Donner plusieurs cas d'utilisation des PWM.

Implémentation des PWMs

A FAIRE : Mettre une implémentation des PWMs.

Un exemple d'implémentation de PWM est donnée dans la partie Imp'elementation d'un Barrière infrarouge avec le module à ky-022 à la page 154 et à la page 155 .

Les cartes ESP32 les plus récentes, comme la ESP32, ESP32-C6, ESP32-S3, ESP32-P4 et ESP32-H4 possèdent des générateurs de PWM dédiées tout spécialement au controle des moteurs : modules MCPWM pour ESP32-S3.

Les ESP32 que l'on trouve le plus courament sont des ESP32-C2/C3 qui ne possèdent pas ces fonctionalités.

Implémentation des Interruptions

A FAIRE : Mettre une impélemtnation des interruptions.

Un exemple d'implémentation est donnée dans la partie *Implémentationd* des filtres numériques à la page 220

Plan

- 1
 - Les entrées analogiques de
- 22 Protéger son circu

- L'énergie, la tension et le couran
- 12 Les capteurs (transducteurs)

Alimenter votre circuit

- 3 30041110
- Les filtres pour reduire le brui
- Divers : LCD, ruban leds, module

- raumo
- **B** .

26 Références

- circuit
- Les timers, les PWM et les interruptions
- 6 Les sortie digitale de l'Arduino
- Régulateur de tensions

- Les sorties analogiques de l'Arduino
- 18 Les protocoles Séries
- 8 Communiquer en série avec l'Arduino
- 19 Les modules prêts à l'emploi
- des cartes pour éviter la destrucion du port USB de son ordinateur


- Les entrées digitales de l'Arduino
 - 20 Utiliser une ESP32

a


- Les interrupteurs mécaniques
- 21 Composant logique
- Ateliers Open-Handicap et Option Maker

Régulateur Linéaire : la série 78XX


78XX = tension régulée de XX V

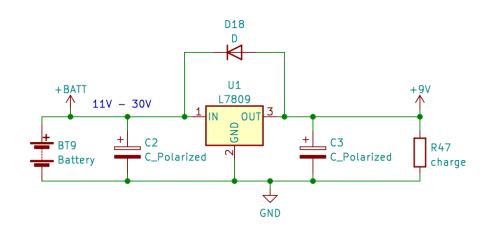

Régulateur Buck

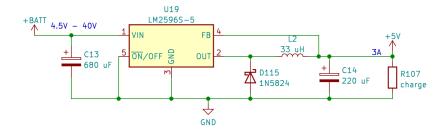

Montage simple avec une diode Zener

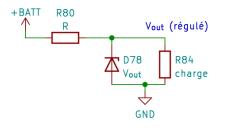


Lorsque $+BATT > V_{out}$, la tension d'avalanche de la diode zener D78, la tension au borne de R84 est égale à V_{out} .

La résistance R est déterminée afin afin ne pas détériorer la diode Zener : $R = \frac{+BATT-Vout}{I_{\rm diode,\ max}+V_{out}/R_{\rm charge}}$.

Ce montage est donc peut utilisé et est remplacer par celui de la page suivante.

Montage avec une diode Zener

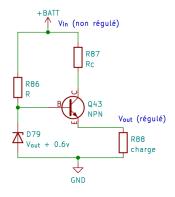


La diode zener D79 vient polariser la base du transistor NPN à la tension $V_{out} + 0.6 V$.

Il faut choisir une diode zener de tension $V_{out} + 0.6V$ et une résistance $R \ge \frac{+BATT-Vout}{I_{\text{diode, max}}}$.

La résistance R_c sert à limiter le courant circulant dans le transistor Q43. Cette résistance peut être retirée si le transistor est suffisamment refroidit.

Montage avec une diode Zener

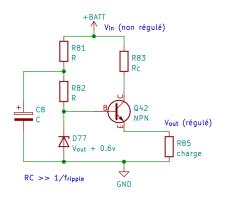


La diode zener D79 vient polariser la base du transistor NPN à la tension $V_{out} + 0.6 V$.

Il faut choisir une diode zener de tension $V_{out} + 0.6V$ et une résistance $R \ge \frac{+BATT - Vout}{I_{diode. max} \times 2}$.

La résistance R_c sert à limiter le courant circulant dans le transistor Q43. Cette résistance peut être retirée si le transistor est suffisamment refroidit.

On ajoute un filtre RC pour stabiliser la tension vis à vis des variations de l'alimentation.

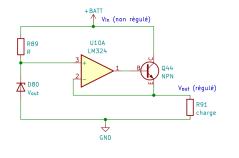Montage avec un Amplificateur Opérationnel – 1/2




Ce montage donne une tension régulée plus stable que le précédent.

L'amplificateur opérationnel est monté avec une rétroaction négative (V_- est pilotée par sa sortie), donc $V_+ = V_-$ et la tension régulée est égale à V_{out} .

On détermine R comme dans le circuit de la page précédente.

On peut aussi ajouter un filtre RC comme à la page précédente.

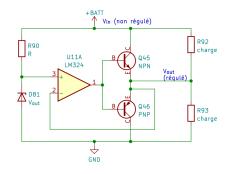Montage avec un Amplificateur Opérationnel – 2/2




C'est le même schéma que la page précédente, mais avec deux charges, une dite en pull up, connectée à l'alimentation +BATT et l'autre en pull down, connectée à la masse GND.

- Les protocoles Séries Le protocole UART (Universal
- Asynchronous Receiver Transmitter)
 - Le protocole I2C (Inter-Integrated Circuit)
 - L'interface SPI (Serial Peripheral Interface)
 - Autres protocoles

- Lire et déverminer un signal série

- Le protocole UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter)
- Le protocole I2C (Inter-Integrated Circuit)
- L'interface SPI (Serial Peripheral Interface)
- Autres protocoles
- Lire et déverminer un signal série

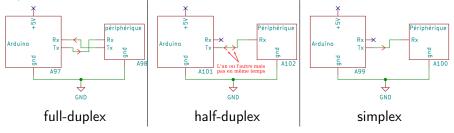Le protocole UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter)



Rx : Broche de Reception. Tx: Broche de transmition.


Il faut donc connecter la broche Rx à la broche Tx.

Ce protocole est notament utilisé pour la comunication série de l'Arduino.

Les taux de transferts sont des valeurs fixes. Les plus utilisées sont 9600, 19200, 57600 et 115200 bauds (nombre de symboles/seconde = nb de bits/seconde pour la comunication série arduino). Pour Arduino, $baud \approx Hz$.

Le protocole UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter)

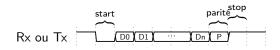La comunication est dite asynchrone, car il n'y a pas d'horloge pour cadencer la comunication.



La donnée D0 à Dn est consitutée de 5 à 9 bits.

Le bit de parité P est optionnel et sert à detecter une erreur de transmition. Il se calcule de la manière suivante.

En parité paire :

En parité paire :
$$P = \begin{cases} 1 & \text{si } D_0 + \dots + D_n \text{ est impaire;} \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

$$P = \begin{cases} 1 & \text{si } D_0 + \dots + D_n \text{ est paire;} \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

En parité impaire :


$$P = \begin{cases} 1 & \text{si } D_0 + \dots + D_n \text{ est paire} \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$



A FAIRE : Mettre une table des ports UART définis par défault de chaque microcontrolleur.


- Le protocole UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter)
- Le protocole I2C (Inter-Integrated Circuit)
- L'interface SPI (Serial Peripheral Interface)
- Autres protocoles
- Lire et déverminer un signal série

L'I2C (Inter-Integrated Circuit)

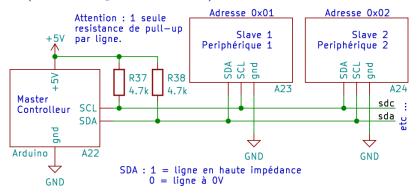


SCL = clock, SDA : data

L'I2C (Inter-Integrated Circuit)

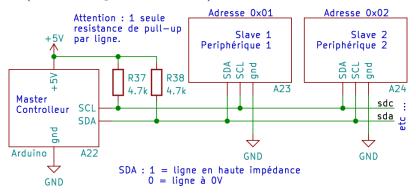


 $\begin{array}{ll} SCL = clock, & SDA: data \\ \text{\'etat bas/haut horloge} \Rightarrow \text{\'ecriture/lecture (sauf pour start et stop)} \end{array}$

L'I2C (Inter-Integrated Circuit)

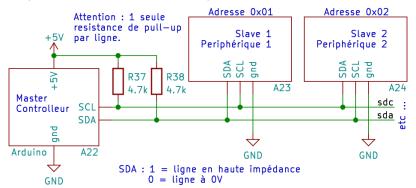


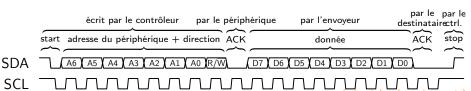 $\begin{array}{ll} {\sf SCL} = {\sf clock}, & {\sf SDA}: {\sf data} & {\sf ACK} = {\sf acknowledgment} \\ {\sf \acute{e}tat} & {\sf bas/haut} & {\sf horloge} \Rightarrow {\sf \acute{e}criture/lecture} & ({\sf sauf} & {\sf pour} & {\sf start} & {\sf et} & {\sf stop}) \\ \end{array}$



Le protocole I2C (Inter-Integrated Circuit)


C'est toujours le controlleur qui initie la comunication, pour une lecture (driectión = R) ou une écritrue (direction=W). Voici le chronograme des bits échangés pour les deux premiers paquets. Le premier consiste à écrire l'adresse du périphérique avec lequel le controlleur souhaite échanger des informations. Seul le périphérique appellé à le droit d'utiliser la ligne de comunication (la mettre à 0V), les autres doivent laisser la ligne en haute impédance :

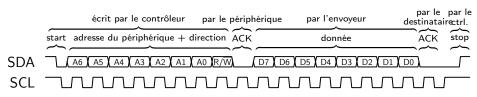

Le controlleur peut réaliser deux tâches distinctes :

- Écrire dans une registre : envoyer une donnée à un périphérique concernant un registre donnée;
- Lire dans un registre : récupérer une information du périphérique correspondant à un regitre donné.

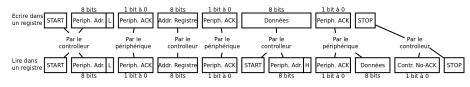Les échanges de paquets à réaliser pour ces deux tâches sont donc les suivantes :



Schémas reproduit à partir du livre The Art of Electronics, Paul Horowitz et Winfield Hill, 3th Edition, 2015, Cambridge Press, page 1034.

Les fréquences du protocole I2C (Inter-Integrated Circuit)

Par défault, l'arduino configure l'I2C à 100 kHz.

Si les puces le permettent, l'I2C peut être configuré en :

- Mode standard (standard mode Sm): ≤100 kHz;
- Mode rapide (fast mode Fm): ≤ 400 kHz;
- Mode rapide+ (fast mode plus Fm+) : ≤1MHz;
- Mode haute vitesse (high-speed mode Hs-mode) : ≤3.4MHz;
- Mode ultra rapide (Ultra-fast mode UFm) : $\leq 5MHz$, unidirectionnel seulement.

Le protocole I2C est très sensible au bruit, il est donc conseillé d'utiliser le mode standard et de l'utiliser pour des comunications de puce à puce en rappocahnt les puces entre elles.

A FAIRE : Mettre un exemple de code ou on change la frequence de l'I2C.

Pour plus d'information, consultez l'API officielle d'Arduino concernant le protocole I2C.

Les bus I2C des microcontrolleurs et leurs brochages

microcontrolleur		spécificat construct		Progra	ammation	brochage		
marque	nom	protocole	bus	nom	default*4	SDA ³	SCL*3	
	Uno R3	I2C		Wire	√	A4	A5	
	Zero	I2C	?	Wire	✓	20	21	
	Leonardo	I2C	?	Wire	✓	D2	D3	
	Nano	I2C	?	Wire	✓	A4	A5	
Arduino	Uno R4	I2C	?	Wire	√	A4	A5	
Arduno	0110 114	I2C	?	Wire1		D27	D26	
		I2C	?	Wire	√	D20	D21	
	Giga R1	I2C	?	Wire1		D102 (SDA1)	D101 (SCL1)	
		I2C	?	Wire2		(SDA2)	D8 (SCL2)	
	Wroom-32	I2C	0	Wire	✓	21*1	22*1	
	D/U	I2C	1	Wire1		*1 *2	*1 *2	
	C2/C3-Wroom	I2C	0	Wire	✓	8*1	9*1	
ESP32 (devKitC/M* ⁵)	C6-Wroom	I2C	0	Wire	✓	23*1	22*1	
(devKitC/ivi)	h2-MINI	I2C	0	Wire	✓	12*1	22*1	
	112 1411141	I2C	1	Wire1		*1 *2	*1 *2	
	S2/S3-Wroom	I2C	0	Wire	✓	8*1	9*1	
		I2C	1	Wire1		*1 *2	*1 *2	
		I2C	0	Wire	✓	18	19	
teensy	4.1	I2C	1	Wire1		17	16	
		I2C	1	Wire1		44*2	45* ²	
		I2C	2	Wire2		25	24	

^{*1} Il s'agit des broches par default. N'importe quelle autre broche peut être programmée. *2 Le brochage n'est pas défini par default et doit être configuré manuellement au setup.

² Le prochage n'est pas defini par default et doit etre configure manuellement au setu


^{*3} C'est aussi le nom de la macro C dans le code source.

^{*4} Le bus I2C qui est utilisé par défault par de nombreuses bibliothèque.


^{*5} Le brochage I2C correspond à celui des cartes de developpement "devKitC" et "devKitM" officielles de espressifue)
Ateliers Open-Handicap et Option Maker Les premiers pas en électronique 2024 slide 334/490 page 411/583

- Le protocole UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter)
- Le protocole I2C (Inter-Integrated Circuit)
- L'interface SPI (Serial Peripheral Interface)
- Autres protocoles
- Lire et déverminer un signal série

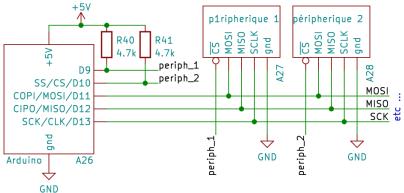L'interface SPI (Serial Peripheral Interface)




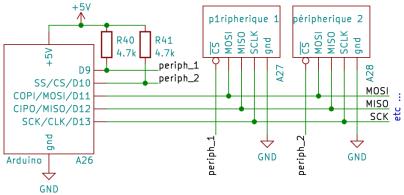L'interface SPI (Serial Peripheral Interface)




 $\label{eq:cs:chip} \text{Select, SCLK: clock, MOSI: Master Out Slave In, MISO: Master In Slave Out.}$ $\text{front montant/descendant horloge} \Rightarrow \text{lecture/\'ecriture}$

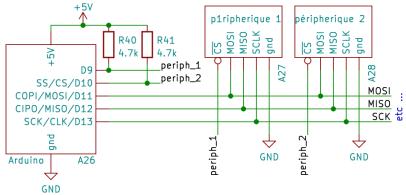L'interface SPI (Serial Peripheral Interface)



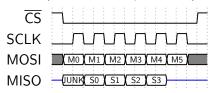CS : Chip Select, SCLK : clock, MOSI : Master Out Slave In, MISO : Master In Slave Out. front montant/descendant horloge \Rightarrow lecture/écriture



Les fréquences du bus SPI

La fréquence maximal des bus SPI dépend des microcontrolleurs et des périphériques.

Par exemple, la fréquence par défault du SPI de l'arduino UNO est 4 MHz.

A FAIRE : Mettre un exemple de code pour modifier la fréquence du bus SPI.

Pour plus d'information, consultez <u>l'API officielle d'Arduino concernant l'interface SPI</u>.

Les interfaces SPI des microcontrolleurs et leurs brochages

microcontrolleur		spécification constructeur		Pro	ogramma		brochage			
marque	nom	protocole		instance	bus	default*4	SS ³	MOSI*3	MISO*3	SCK*3
Arduino	Uno R3/R4 Zero Leonardo Nano	SPI		SPI		√	10	11	12	13
	Giga R1	SPI	?	SPI		√	10	90	89	91
		SPI	?	SPI1			10 (SS1)	(MOSI1)	12 (MISO1)	13 (SCK1)
	Wroom-32 D/U	SPI	2	SPI	HSPI	✓	5*1	23*1	19*1	18*1
ESP32 (devKitC/M* ⁵)		SPI	3	*7	VSPI		*2			
	C2/C3-Wroom	SPI	2	SPI	FSPI	✓	7*1	6* ¹	5* ¹	4*1
	C6-Wroom	SPI	2	SPI	FSPI	✓	18* ¹	19* ¹	20*1	21*1
	h2-MINI	SPI	2	SPI	FSPI	✓	0*1	25* ¹	11*1	10* ¹
	S2-Wroom	SPI	2	SPI	FSPI	✓	34*1	35* ¹	37*1	36* ¹
		SPI	3	*7	HSPI		*2			
	S3-Wroom	SPI	2	SPI	FSPI	✓	10*1	11*1	12*1	13*1
-		SPI	3	*7	HSPI		*2			
teensy	4.1	SPI	4	SPI		✓	10	11	12	13
		SPI	3	SPI1			0*6	26* ⁶	1*6	27* ⁶
		SPI	1	SPI2			44*6	43*6	42*6	45*6

 $^{^*1}$ II s'agit des broches par default. N'importe quelle autre broche GPIO peut être programmée à la place.

^{*2} Non définies par default et doivent être configurées manuellement au setup. Toutes les broches GPIO peuvent être utilisées.

^{*3} C'est aussi le nom de la macro/variable C dans le code source.

^{*4} Le bus SPI qui est utilisé par défault par de nombreuses bibliothèques.

^{*5} Le brochage SPI correspond à celui des cartes de developpement "devKitC" et "devKitM" officielles de espressif.

^{*6} Aucune macro/variable C n'est définie pour ces broches dans le framework Arduinoteensy.

^{*7} L'instance SPI1 associée à l'interface SPI n'existe pas par default. Il faut la créer manuellement pour pouvoir

- Le protocole UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter)
- Le protocole I2C (Inter-Integrated Circuit)
- L'interface SPI (Serial Peripheral Interface)
- Autres protocoles
- Lire et déverminer un signal série

Autres protocoles

A FAIRE : traiter le RS-232, RS-422, RS-485, le bus Can, le bus etherCAT et l'USB

A FAIRE : Expliquer l'interêt des paires différentielles pour se prémunir du bruit.

A FAIRE : Faire un tableau comparatif des différents protocoles, de leurs avantages et inconvénients.

- Le protocole UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter)
- Le protocole I2C (Inter-Integrated Circuit)
- L'interface SPI (Serial Peripheral Interface)
- Autres protocoles
- Lire et déverminer un signal série

Lire et déverminer un signal série - L'analyseur logique

Pour étudier l'évolution de plusieurs signaux logiques, on utilise un analyseur logique. Certains oscilloscopes proposent des analyseurs logiques intégrés. Par exemple, l'oscilloscope suivant possède 32 canaux logiques :


A FAIRE: Mettre une image d'un oscilloscope avec un analyseur logique.

Bien que cela ne remplace pas un analyseur logique proffessionel, il est aussi possible de se procurer l'analyseur logique bon marché de sparkfun ou une de ses copies (entre 5 et 20 euros) qui est présentés ci-dessous.

Cet appareil peut échantillonner un signal à une fréquence de 24MHz. Il peut donc être utilisé pour lire l'I2C, l'UART, mais aussi les SPI si la fréquence de l'horloge est inférieure à 6 MHz (théoriquement strictement inférieur à 12 MHz).

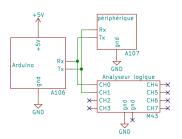L'image du bas montre l'analyseur logique. Celle de droite montre son utilisation pour épier les échanges entre un Arduino et un périphérique.





Lire et déverminer un signal série - Pulseview


Pour utiliser l'analyseur logique de spakfun, vous pouvez utiliser le logiciel Pulseview - Sigrok.

Pour installer, puis éxecuter <u>pulseview</u>, il vous suffit de taper, sous linux, les commandes ci-contre.

 ${\tt sudo\ apt\ install\ pulseview\ sigrok-firmware-fx2lafw}$ ${\tt pulseview\ }$

Pour utiliser correctement <u>pulseview</u>, vous devez configurer la fréquence à laquelle vous aller échantilloner les données. D'après le théorème de Shanon, cette fréquence doit être strictement supèrieure à 2 fois à la fréquence des signaux à mesurer. On utilise un facteur allant de 4 à 10.

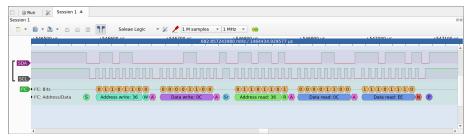Voici un exemple d'utilisation de <u>pulseview</u> pour décoder une comunication série I2C.



Comme la fréquence par défault de l'I2C de l'arduino est de 100 kHz, la fréquence d'échantillonnage choisie est de 1 MHz > 2 × 100kHz.

Les modules prêts à l'emploi

Les modules prêts à l'emploi

Souvent, il est plus rapide, fiable et moins onéreux d'utiliser des modules prêts à l'emploi. Voici 4 sites/références où trouver ces modules :

- les composants du starter kit Arduino étendu ;
- les capteurs des modules Adaftuits ;
- les modules grove (communiquent en I2C) ;
- les modules du site waveshare .

Accédé le 12/02/2024.

- 12
- Les capteurs (transducteurs
- 22
 - 2 Protéger son circu

- L'énergie, la tension et le co
- t 13 Les filtres pour réduire le bruit
- 23 Les

r votre circuit

- 14 Piloter électriquement un
- Les piles et butterles

La sécurit

- Piloter électriquement ur interrupteur

- Présentation de la carte Arduino

peletier

- Alimenter votre Arduino et votre circuit

Aide pour téléverser un firmware dans une carte.

- Les sortie digitale de l'Arduino
- 18 Les protocoles Séries

Compiler et téléverser en ligne de commande avec Platform.io.

- l'Arduino
- Les modules prêts à l'emploi

Utiliser une ESP32

Connaître le stage de puissance des cartes pour éviter la destrucion du port USB de son ordinateur

Communiquer en série avec l'Arduino

- Présentation de l'ESP32
 Wroom
- O Communiquer par bluetooth
- Utiliser le wifi : créer une application web
- Quelques tables utiles

10 Les interrupteurs mécaniques


(version long

- Présentation de l'ESP32 Wroom
- Communiquer par bluetooth
- Utiliser le wifi : créer une application web

Les broches du ESP32 Wroom est ses fonctionnalités

Attention: il s'agit ici de la version à 38 broches.

ESP32 Wroom DevKit Full Pinout

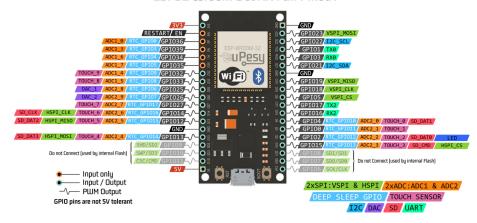

Présentation de la carte ESP32 Wroom

Les cartes de dev des Esp32 sont OpenHardware

Prix: 5 euros.

Microcontrôleur : Esp32 Wroom

Types gérés par la carte :

- Entier 32 bits: natifs ([-2147483647,2147483647] ou [0,4294967295]);
- Réel 32 bits : natif;
- Entier 64 bits : émulés;
- Réel 64 bits : émulés.

Fréquence du microcontrôleur : 240 Mhz.

Table des types pour l'esp32

3 1 1									
		entier		réel					
		nombre de			bits				
type	natif	8	16	32	64	32	64	signé	intervale
char int8_t	✓	✓						√	[-127,127]
unsigned char uint8 t	√	✓							[0, 255]
short int16_t	√		✓					√	[-32767,32767]
unsigned short uint16 t	√		✓						[0,65535]
int int32_t				√				✓	[-2147483647, 2147483647]
unsigned int uint32_t				√					[0,4294967295]
long int int64_t					✓			✓	$[-2^{63}+1,2^{63}-1]$
unsigned long int uint64_t									$[0,2^{64}-1]$
float						✓		√	
double							√	√	

Les types char, int, long ing et long long int et leurs versions non signées, dépendent de

Installer une carte de développement ESP32 sous Arduino IDE

Pour compiler et uploader le firmware, vous devez installer la chaîne de compilation de la carte ESP32.

Dans l'IDE Arduino, allez dans l'onglet : Tools → Board → Board manager

Ensuite, dans la barre de recherche tapez : esp32. Installez la bibliothèque "ESP32" de "Espressif System".

Vous pouvez développer, compiler et uploader votre premier programme sous ESP32. Pour une carte de développement utilisant le brochage de uPesy, vous devez choisir la carte "uPesy ESP32 Wroom DevKit".

Si vous n'arrivez pas à uploader un firmware dans une carte esp32, consultez la page 519 d'aide dédiée au téléversement des firmwares.

Les pièges à éviter avec une carte ESP32!

La carte ESP32 est très versatile, cependant, il y a quelques pièges à éviter :

- Les broches 34, 35, 36 et 39 sont des entrées seulement et elles ne possèdent pas de pull-up.
- Pour téléverser, la broches 0 ne doit pas être connecté à la masse. Le plus simple est de ne pas l'utiliser.

- Présentation de l'ESP32 Wroom
- Communiquer par bluetooth
- Utiliser le wifi : créer une application web

Transformer l'ESP32 en un périphérique Bluetooth

Le bluetooth est natif dans les ESP32, il n'est pas nécessaire d'installer de bibliothèques supplémentaires. Cet exemple envoie Hello world.

```
#include "BluetoothSerial.h"
#if !defined(CONFIG BT SPP ENABLED)
 #error Serial Bluetooth not enabled. It is only available for the ESP32 chip.
#endif
const char *pin = "1234": // The pin secure number asked when pairing
String device name = "ESP32-Bluetooth":
BluetoothSerial SerialBT:
void setup() {
 Serial.begin(115200);
 SerialBT.begin(device_name);
 Serial.printf("Name: %s\n, Mac Add.:", device name.c str(), SerialBT.getBtAddressString());
 // SerialBT.setPin(pin); Serial.println("Using PIN"); // Uncomment if you need to use Pin Number
}
void loop() {
 String msg("Hello !\n");
 SerialBT.write((const uint8 t*) msg.c str(), msg.length());
 delav(1000):
```

Transformer l'ESP32 en un périphérique Bluetooth

Ce programme renvoie tous les caractères envoyés à l'esp32 vio bluetooth.

```
#include "BluetoothSerial.h"
#if !defined(CONFIG_BT_SPP_ENABLED)
 #error Serial Bluetooth not enabled. It is only available for the ESP32 chip.
#endif
const char *pin = "1234"; // The pin secure number asked when pairing
String device name = "ESP32-Bluetooth":
BluetoothSerial SerialBT:
void setup() {
 Serial.begin(115200):
 SerialBT.begin(device_name);
 Serial.printf("Name: %s\n, Mac Add.:", device_name.c_str(), SerialBT.getBtAddressString());
 // SerialBT.setPin(pin): Serial.println("Using PIN"): // Uncomment if you need to use Pin Number
void loop() {
 while( SerialBT.available() ){
   uint8_t incoming_Byte = SerialBT.read();
   SerialBT.write(incoming Byte):
}
```

Communiquer en bluetooth avec l'ESP32 depuis un ordinateur sous Linux

Vous devez installer le logiciel blueman :

```
sudo apt-get install blueman
```

Ensuite démarrez le logiciel blueman-manager et connectez-vous au port série bluetooth de l'ESP32 qui devrait avoir le nom suivant : "ESP32-Bluetooth".

Reperez le nom du port série dans le logiciel blueman, il devrait avoir pour nom "rfcomm0". Connectez-vous sur le port série en ligne de commande, sur un autre terminal :

```
cu -1 /dev/rfcomm0
```

Dans le programme cu, si vous tapez du texte, le texte est envoyée à l'ESP32.

Vous pouvez aussi envoyer du texte avec le logiciel cat en ligne de commande :

```
cat "This is some text" > /dev/rfcomm0
```

Pour envoyer des donnée sur le port série en python, consultez la page 109.

Pour Quitter le programme cu, tapez le caractère ~ suivi du caractère . ce qui done : "~"

transformer votre esp32 en souris/clavier/gamepad bluetooth.

Si vous voulez transformer la carte en périphérique bluetooth clavier, souris et gamepad, consultez les sites :


- ESP32 BLE Mouse library.
- ESP32 BLE Keyboard library.
- ESP32 BLE Gamepad library.
- ESP32 BLE Absolute Mouse library.

(sites consultés le 13/04/2024)

Plan

- Présentation de l'ESP32 Wroom
- Communiquer par bluetooth
- Utiliser le wifi : créer une application web

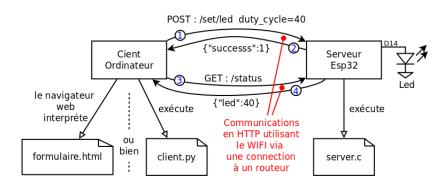Communiquer en wifi avec l'esp32 par application web



Conventions du protocole HTTP:

- GET : demande au serveur une information à renvoyer;
- POST : demande au serveur d'effectuer une action qui le modifie.

Nous n'allons pas faire un site web. Cependant, dans un site Web, la même route (par exemple /set/led) est utilisée deux fois. Une fois en GET pour récupérer le formulaire à remplir dans un format html. Et une autre en POST pour soumettre le formulaire rempli.

Le code du serveur web: server.cpp - 1/4

```
#include <WiFi.h>
#include <WebServer.h>
const char* wifi_ssid = "TO_FILL";
const char* password = "TO_FILL";
WebServer server(80); // HTTP:port 80
void setup_wifi(){
 WiFi.begin(wifi_ssid, password);
 do {
   delay(1000); Serial.print(".");
 } while(WiFi.status()!=WL_CONNECTED);
 Serial.print(" IP Address: ");
 Serial.println(WiFi.localIP());
void setup_server(){
 server.on(
   "/status", HTTP_GET, get_status);
 server.on(
   "/set/led", HTTP_POST, post_led);
 server.onNotFound(handle_not_found);
 server.begin();
```

La classe WiFi s'occupe de gérer la transmission des paquets par le protocole TCP/IP via le réseau WIFI. L'initialisation du réseau WiFi est réalisée avec la fonction setup_wifi(). On notera par W.X.Y.Z l'adresse IP assignée par le routeur.

WebServer s'occupe de transmettre les messages à l'aide du protocole HTTP. L'initialisation du serveur web est réalisée par la fonction setup server().

On y déclare un service GET pour lire la led. Ce service sera accessible via l'URL : http://W.X.Y.Z/status il appellera la fonction get_status().

On y déclare un service POST pour modifier le rapport cyclique de la led. Ce service sera accessible via l'URL: http://W.X.Y.Z/set/led avec (on verra cela plus tard) pour donnée POST un entier duty_cycle. Il appellera la fonction get status().

Le code du serveur web: server.cpp - 2/4

```
// Functionalties
const int LED_PIN = 14;
int duty_cycle = 0;
void set_led(int value){
 duty_cycle = max(0, min(100, value));
 int pwm = map(
   duty_cycle, 0, 100, 0, 255
 ):
 analogWrite(LED_PIN, duty_cycle);
String status(){
 String res = "{";
   res += "\"led\" : ":
   res += String(duty_cycle).c_str();
 res += "}":
 return res;
```

On déclare les fonctions permettant de modifier la pwm de la led et d'obtenir le status dans le format JSON.

Le code du serveur web: server.cpp - 3/4

void get_status() { server.send(200, "application/json", status()); } void post_led() { if(server.hasArg("duty_cycle")){ String txt = server.arg("duty_cycle"); set led(txt.toInt()): server.send(200, "application/json", "{\"success\":1}"); }else{ server.send(400, "text/plain", "Invalid parameter"); void handle_not_found(){ server.send(404, "text/plain", "Not found"); }

On implémente ici l'API Web.

Les fonctions get_status() et post_led() renvoient des données à l'aide de la fonction server.send(...).

Les codes 200, 400, 404 sont des codes du protocole HTTP, qui signifient :

• 200 : OK;

400 : Bad Request;

404 : Not Found.

Le type des données envoyés par le serveur est aussi normalisé. Nous en utilisons 2 : "application/json" et "text/plain".

Pour une page au format HTML, vous devez utiliser : "text/html" (cf. la page 447).

La fonction post_led() associée à la route /set/led récupère le paramètre duty_cycle envoyé avec la requête HTTP.

Le code du serveur web: server.cpp - 4/4

```
void setup() {
   analogWrite(LED_PIN, 0);
   Serial.begin(115200);

   setup_wifi();
   setup_server();
}

void loop() {
   server.handleClient();
}
```

Vient enfin l'initialisation de la carte.

La mis à jour du serveur web est réalisée dans la boucle, introduisant une latence quand un client se connecte.

Si votre applications nécessite de réaliser une tâche à une fréquence fixe et rapide, vous devez utiliser des interruptions déclenchées périodiquement avec une priorité d'exécution plus importante que celle de la fonction loop().

Consulter la section 16 à la page 384 pour utiliser des interruptions.

Le client en utilisant un navigateur Web - 1/2

Pour accéder aux informations de type GET, il suffit d'utiliser votre navigateur WEB et de rentrer la route correspondant à la donnée recherchéé.


Par exemple, pour accéder à la routre /status vous devez accéder, à partir de votre navigateur Web, à l'URL http://W.X.Y.Z/status où W.X.Y.Z est l'adresse IP donnée par votre carte ESP32 à l'initialiation. Attention: il est important de ne pas omettre le prefix "http://" à l'URL (et de na pas mettre "https://" qui est le protocole HTTP avec une couche de chiffrement TLS).



A gauche une copie d'écran de l'adresse à mettre dans le navigateur web firefox. En bas, le message envoyé par le port série de l'ESP32 à l'initialisation.

... IP Address: 192.168.8.132

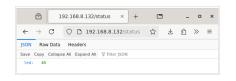On obtient, du serveur web, en retour de notre requête de type GET, la réponse suivante :



Il s'agit d'un texte au format JSON qui est le suivant :

{"led" : 40}

Le client en utilisant un navigateur Web – 2/2

```
<!DOCTYPE html><html lang="en">
<head>
 <title>LED Control</title>
 <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
 <h1>Form to manipulate the led</h1>
 <form
   action="http://W.X.Y.Z/set/led"
   method="POST"
   <input name="duty_cycle" value=5>
   <button type="submit" value="Submit">
     Post the led value
   </button>
 </form>
</body>
</html>
```

Pour faire des requêtes POST avec un navigateur, il faut passer par un formulaire HTML. Créez un fichier formulaire.html contenant le code ci contre, Ouvrez le fichier avec votre navigateur web. Il ne reste plus qu'à cliquer pour faire la requête POST présente dans le formulaire.



Vous pouvez ajoutez dans la même page d'autres formulaires, avec des requêtes GET aussi, en laissant la ligne "input" si la requête GET nécessite des arguments.

Un exemple de formulaire plus complet, avec des sliders et des boutons est disponnible dans le code source du cours code.zip dans le fichier code/esp32_api_rest/formulaire_complet.html.

Vous pouvez aussi faire en sorte que votre serveur renvoie ce formulaire avec une requête GET. Ainsi, il n'est plus nécessaire de créer ce fichier pour faire les requêtes POST. Pour ce faire, consultez la page 447. Par contre, cela alourdit le code du microcontolleur.

Le client en ligne de commande

Vous pouvez communiquer avec votre serveur en utilisant le terminal en utilisant curl :

```
curl http://W.X.Y.Z/status
curl -d duty_cycle=60 http://W.X.Y.Z/set/led
```

ou bien en utilisant wget

```
wget -q0- http://W.X.Y.Z/status
wget -q0- --post-data duty_cycle=60 http://W.X.Y.Z/set/led
```

Le code du client web en python : client.py

Voici un exemple de client écrit en python :

```
import requests
IP = "192.168.0.108" # Set the IP address of the server
URL_set_led = f"http://{IP}/set/led"
PARAMS_set_led = {"duty_cycle": 50}
r = requests.post(url = URL_set_led, params= PARAMS_set_led)
if r.status code != 200 :
   print(f"erreur - {r.status_code} : {r.content}")
   quit()
data = r.json()
print(data)
URL_get_status = f"http://{IP}/status"
PARAMS_get_status = None
r = requests.get(url = URL_get_status, params = PARAMS_get_status)
data = r.json()
if r.status_code != 200 :
   print(f"erreur - {r.status code} : {r.content}")
   quit()
print(data)
```

Ajouter un formulaire en format HTML

Pour ajouter un formulaire HTML à la route /set/led, modifiez la fonction setup server() ainsi :

```
void setup_server(){
 server.on("/status", HTTP_GET, get_status);
 server.on("/set/led", HTTP_GET, get_led_form);
 server.on("/set/led", HTTP_POST, post_led);
 server.onNotFound(handle not found):
 server.begin();
}
```

et ajoutez la fonction get led form() suivante :


```
void get_led_form(){
 String res="<!DOCTYPE html><html lang=\"en\"><head>";
 res+="<title>LED Control</title><meta charset=\"UTF-8\"></head>\n";
 res+="<body><h1>Form to change the Led Power</h1>\n";
 res+="<form action=\"/set/led\" method=\"POST\">\n";
 // Remove type=\"range\" to have a text box instead of a slider.
 res+="<input name=\"duty_cycle\" type=\"range\" min=\"0\" ";
 res+=String("max=\"100\" value=\"") + String(duty_cycle).c_str();
 res+="\" class=\"slider\">\n":
 res+="<button type=\"submit\" value=\"Submit\">Submit</button>\n";
 res+="</form>\n":
 res+="</body></html>\n":
 server.send(200, "text/html", res);
                                                                         (version longue)
```

Ajouter un formulaire en format HTML - 2/2

Maintenant, en allant, avec un navigateur web, à l'adresse http://W.X.Y.Z/set/led, vous obtiendrez un formulaire.

Sachez cependant, qu'il faut stocker en mémoire toutes les pages Web correspondantes, et que générer la page HTML prend du temps. Tout cela n'est pas souhaitable dans un microcontrôleur.

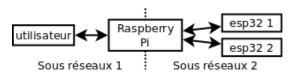Généralement, on utilise le micro-ordinateur Raspeberry Pi comme serveur Web dédié aux interactions Homme-Machine. Il s'agit d'un petit ordinateur, peu onéreux (20 à 50 euros) contenant un GNU/linux. On y installe un serveur web qui se charge de piloter par WiFi tous les microcontrôleur esp32 via leurs API web.




Cette dernière solution permet de cloisonner les différents réseaux et séparer celui des utilisateurs de celui des objets connectés. Il permet aussi de développer des Interfaces Homme-Machine bien plus évoluées.

Plan

- Composant logique

Les portes logiques

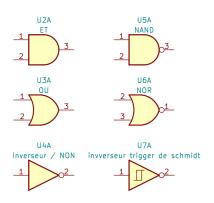

OU	0	1	ET	0	1
0	0	1	0	0	0
1	1	1	1	0	1

$$a \text{ nor } b = \text{non } (a \text{ ou } b)$$

$$a \text{ nand } b = \text{non } (a \text{ et } b)$$

La série des 74XXXX

Liste détaillée : List of 7400-series integrated circuits (Wikipedia).

	AND	NAND	OR	NOR	XOR	XNOR
Quad 2-input	74×08	74×00	74x32	74×02	74×86	74×7266
Triple 3-input	74×11	74×10	74×4075	74×27	/	/
Dual 4-input	74×21	74×20	74×4072	74×29	/	/

	Schmidt-trigger			
	Buffer Inverter			
Hex 1-input	74×7014	74×14		

	série vers parallèle	parallèlle vers série	
8 bits	74×595	74×165	

Les niveaux logiques

CMOS = technologie avec des mosfet TTL = technologie avec des transistors bipolaires

Tensions d'entrée

booléen	CMOS 3V3	CMOS 5V TTL		Arduino Uno	esp32	
0	< 0.8 V	< 1.5 V	< 0.8 V	< 1.5 V	< 0.825 V	
1	>2V	> 3.5 V	>2V	>3V	> 2.48 V	

Tensions de sortie

booléen	CMOS 3V3	CMOS 5V	TTL	Arduino Uno	esp32
0	< 0.2 V	< 0.1 V	< 0.4 V	< 0.8 V	< 0.33 <i>V</i>
1	> 3.1 V	> 4.9 V	> 2.4 V	> 4.1 V	> 2.64 V


TTL: 74LSXX (compatible Arduino Uno et Esp32)


Input TTL + Output CMOS 5V : 74HCTXX


CMOS 5V: 74HCXX, arduino Uno CMOS 3V3: 74LVCXX. Esp32


Conversion TTL (+5V) – CMOS (+3V3) – 1/2

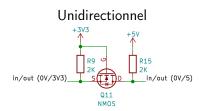Ajouter le TXS0108E - YF08E. Ajouter le 74AHCT125 et le 74HCT245




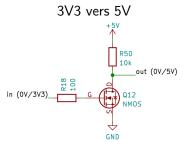

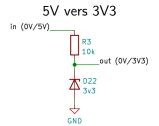

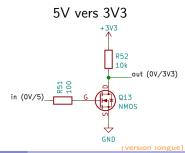

Conversion TTL (+5V) – CMOS (+3V3) – 2/2

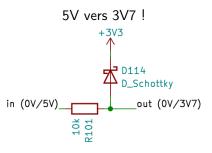


D'autres astuces peuvent être trouvées dans le document : $\underline{3V\ Tips'n}$ Tricks , DS41285A, 2006, Microchip.

Plan

- Protéger son circuit

- Ateliers Open-Handicap et Option Maker

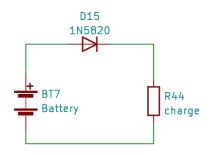Protéger contre une inversion de polarité



Ce circuit est tiré du livre : <u>The Art of Electronics:</u> <u>The X-Chapters</u>, de Paul Horowitz et Winfield Hill, 2020, page 396.


Dans ce montage, la diode empêche tout courant inverse.

Si on connecte la batterie à l'envers, aucun courant ne circule et le circuit est sauvé.

Il faut prévoir une chute de tension au borne de la diode. Pour des diodes générales (famille 1N400X) cette chute varie entre 0.6V et 1V. Pour un diode Schottky (famille 1N151X et 1N152X), elle est d'environ 0.4V. Voir la table des diodes page 550

Protéger contre une inversion de polarité - et une surtension

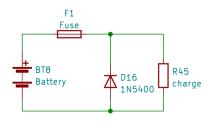A utiliser avec une diode TVS quand on crée un circuit avec des moteurs qui produisent des surtensions.



Ce circuit est tiré du livre : <u>The Art of Electronics:</u> <u>The X-Chapters</u>, de Paul Horowitz et Winfield Hill, 2020, page 396.

Si la batterie est connectée à l'envers, le fusible brûle ou se désarme, protégeant le circuit.

Pour protéger le circuit des surtensions, remplacez la diode 1N5400, par une diode TVS (1.5KEXXA) d'une tension légèrement supérieure à celle de la batterie. Cette diode deviendra passante dès que la tension dépasse celle de la batterie, protégeant le circuit. Si la diode TVS ne survit pas, elle se transforme en fil. Le fusible brûle et finit de protéger le circuit. La réparation consistera alors à remplacer/réarmer le fusible et remplacer la diode TVS. Consultez la table des diodes [page 550 pour choisir les diodes.

Protéger contre une inversion de polarité - suite Il faut remarquer qu'ici le Mosfet P est

Q10 Mosfet P et le transistor est passant.

Ce circuit est tiré et adapté du livre : The Art of Electronics: The X-Chapters, de Paul Horowitz et Winfield Hill, 2020, page 396.

Si la batterie est montée correctement, la tension $V_g - V_s = V_{zener}$ (car la diode interne du mosfet laisse passer le courant)

monté à l'envers : la source est orientée


vers la masse.

Si la batterie est montée à l'envers, grâce à la résistance R43, $V_g - V_s = 0$ et le transistor est ouvert.

La diode zener sert à protéger le mosfet, la tension $V_g - V_s$ ne doit pas dépasser une tension critique sous peine d'être détruite, la résistance R42 sert à limiter le courant passant dans la diode

zener.

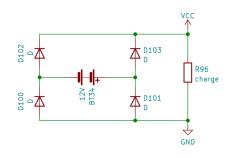
Permettre de connecter la batterie dans n'importe quel sens.



Le pont de diodes, constitué des 4 diodes, permet de redresser la tension afin qu'elle soit toujours positive au borne du circuit représenté par la résistance de charge R97.

Il faut prévoir une chute de tension qui dépend des diodes choisies. Pour des diodes générales (famille 1N400X) cette tension varie entre 0.6V et 0.8V par diode. Pour les diode Schottky (famille 1N151X), cette chute est d'environ 0.4V par diode.

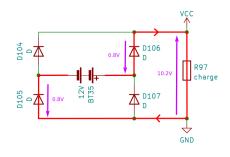
Permettre de connecter la batterie dans n'importe quel sens.



Le pont de diodes, constitué des 4 diodes, permet de redresser la tension afin qu'elle soit toujours positive au borne du circuit représenté par la résistance de charge R97.

Il faut prévoir une chute de tension qui dépend des diodes choisies. Pour des diodes générales (famille 1N400X) cette tension varie entre 0.6V et 0.8V par diode. Pour les diode Schottky (famille 1N151X), cette chute est d'environ 0.4V par diode.

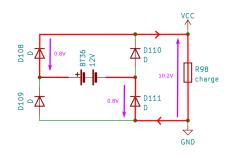
Permettre de connecter la batterie dans n'importe quel sens.



Le pont de diodes, constitué des 4 diodes, permet de redresser la tension afin qu'elle soit toujours positive au borne du circuit représenté par la résistance de charge R97.

Il faut prévoir une chute de tension qui dépend des diodes choisies. Pour des diodes générales (famille 1N400X) cette tension varie entre 0.6V et 0.8V par diode. Pour les diode Schottky (famille 1N151X), cette chute est d'environ 0.4V par diode.

Protéger ses sources d'alimentations

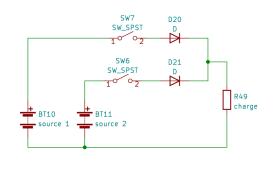

Dans ce montage, les diodes empêchent tout courant de revenir dans la batterie.

Si un montage accepte la présence de plusieurs sources (pas exemple, USB 5V et batterie 12V), ces diodes les empêche d'être en court circuit.

On protège les différentes sources d'alimentation ainsi que l'inversion de polarité d'une batterie.

Plan

- Les entrées analogiques de l'Arduino
 - 12 Les capteurs (transducteurs)
- 13 Les filtres pour réduire le bruit
- Piloter électriquement un interrupteur
 - Les moteurs
 - Les timers, les PWM et les interruptions
 - 17 Régulateur de tensions
 - 18 Les protocoles Séries
 - Les modules prêts à l'emploi
- Utiliser une ESP32
- 21 Composant logique

- 23 Les piles et Batteries
 - Présentation des piles et batteries
 - Le cas des batteries Lithium
 La gestion de la charge et la décharge des batteries : les BMS
- Les outils pour l'électronicien
- Divers : LCD, ruban leds, modulo peletier
- 26 Références
- Aide pour téléverser un firmware dans une carte.
- Compiler et téléverser en ligne de commande avec Platform.io.
- Connaître le stage de puissance des cartes pour éviter la destrucion du port USB de son ordinateur
- 30 Quelques tables utiles

Mise en garde!

Ce document est en cours d'écriture et de relecture !

Bien que l'auteur essaye d'être le plus rigoureux possible et essaye de justifier les schémas et affirmations donnés, ses domaines de spécialité sont les mathématiques et l'informatique.

Vous devez donc être très critique en lisant ce document. Vous devez comprendre le fonctionnement des circuits et multiplier et croiser les sources d'informations.

Ce document est conçu pour aider des ingénieurs à développer et concevoir de nouveaux objets. Les circuits doivent donc être validés par le lecteur avant d'être construit et utilisés. Ils doivent être testés intensivement avant d'être diffusés au grand public. L'auteur ne peut pas être tenu pour responsable des dégâts occasionnés par les circuits conçus, produits ou reproduits par le lecteur.

Si vous rencontrez des erreurs à la lecture de ce document, n'hésitez pas à contacter l'auteur pour qu'il le corrige et l'améliore.

Plan

- Présentation des piles et batteries
- Le cas des batteries Lithium
- La gestion de la charge et la décharge des batteries : les BMS

Piles et batteries

La capactié C_a des batteries correspond à la quantité totale d'électrons qu'elles peuvent fournir. Elle se mesure en ampère heure : A.h (ampères \times heures).

Comme la tension est "relativement" constante, cette quantité est proportionnele à la quantité d'energie que contient la batterie et vaut approximativement : $E_{\text{batterie}} \approx C_{\text{a}} \times V_{\text{batt,moyen}}$.

Le temps d'autonomie (en heure) d'un circuit $T_{\rm aut}$ se calcule à partir de sa consommation $I_{\rm conso}$ et de la capacité totale C_a de la batterire par la formule :

$$T_{\rm aut} = \frac{C_{\rm a}}{I_{\rm conso}}$$
.

Piles ne nécessitant pas de protection (sans danger)

dé	signation	matiere	assemblage nb de cellule	tension max	tension typique	tension déchargé	capacité (mAh)	rechargeable	prix (euro)
	LR8D425 AAAA LR03	Alcaline ZNMnO2	1 × 1.5	1.5	1.3	0.9	250-650		
	LR03 AAA	Alcaline	1 × 1.5	1.5	1.1-1.3	0.9	350-1200		
	LR6 – AA	Alcaline	1 × 1.5	1.5	1.1-1.3	0.9	1200-2870		
>	LR14 – C	Alcaline	1 × 1.5	1.5	1.1-1.3	0.9	5000-8200		
1.5 \	LR20 – D	Alcaline	1 × 1.5	1.5	1.1-1.3	0.9	9000-16000		
pile 1.	HR03 AAA	NiMH	1 × 1.2	1.4	1.2	1.0	800-1000	✓	
.₫	HR6 – AA	NiMH	1 × 1.2	1.4	1.2	1.0	1900-2300	√	
	HR14 – C	NiMH	1 × 1.2	1.4	1.2	1.0	2500-3000	√	
	HR20 – D	NiMH	1 × 1.2	1.4	1.2	1.0	2500-3000	√	
pile 4.5V	3LR12	Alcaline	3 × 1.5	4.5	3.4-3.9	2.7	1900-2500		
<u>.</u> д4:	3R12	carbone zinc	3 × 1.5			2.7	1000-2000		
pile 9V	6LR61	Alcaline	6 × 1.5	9.5	7-8	5.4	260-600		
	HR22	NIMH	6 × 1.2	9.5	8.4	7.0	175	√	
	6F22	Carbon Zinc		9.5	6-8	5.4	270-370		

Ces chiffres sont tirés d'un \min des spécifications des piles VARTA et ENERGIZER.

Un exemple de dimensionnement de batteries

On souhaite alimenter une circut consommant 100 mA avec un régulateur 5V pendant 8 heures. On cherche une batterie qui pourrait convenir.

Le régulateur néecessite au moins 7 V pour fonctionner et la capacité de la batterie doit être de $100 \, \text{mA} \times 8 \, \text{h} = 800 \, \text{mA.h.}$ D'après la table de la page 467, 7 piles AA – LR6 feront l'affaire.

Pour passer à 6/7 piles AA/AAA, il faut consulter les courbes de décharge des documents techniques.

Avec 6 piles LR03 – AAA, la tension risque de descendre au dessous de $1.2V \approx 7V/6$ piles. Et à 7 piles, l'autonomie pour une tension supèrieur à 1.0V est de 7-8 heures.

Avec 6 piles AA alcaline LR6, la tension reste au dessus de 1.2 V après 14 heures de foctionnement.

On choisira donc 6 piles LR6 – AA.


Plan

- Présentation des piles et batteries
- Le cas des batteries Lithium
- La gestion de la charge et la décharge des batteries : les BMS

Dangerosité des piles au lithium – 1/2

Le terme "batteries lithium" regroupe les batteries contenant du lithium.

Ces batteries doivent être utilisées avec précaution! Lorsqu'elles se mettent trop à chauffer, un emballement thermique a lieu. Cet emballement est accompagné d'un dégazage intense de carburant et comburant à la fois. Cela provoque des incendies et des explosions. La figure ci dessous montre que l'emballement thermique peut atteindre des températures allant de 400 à 900 degrés celsus, pour des accumulateurs de 40 grammes environ!

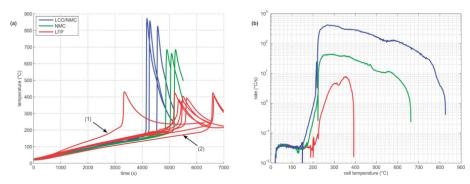

LFP: Lithium iron phosphate - LiFePO4, NMC: nickel, manganese and cobalt, LCO: lithium cobalt oxide


Source: Thermal-runaway experiments on consumer Li-ionbatteries with metal-oxide and olivin-type cathodes,

Andrey W. Golubkov et al., 2014

Dangerosité des piles au lithium – 2/2

Des incendies peuvent survenir en cas de décharge profonde, de surcharge, ou de court-circuit de la batterie. Ces incendies sont aussi provoquée par des chocs mécaniques.

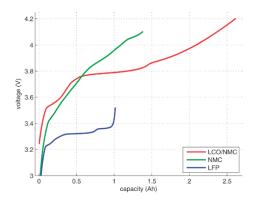Pendant toute la durée de vie de la batterie, les tensions maximales et minimales à surveiller sont donnés à la figure suivantes :



LFP: Lithium iron phosphate - LiFePO4, NMC: nickel, manganese and cobalt, LCO: lithium cobalt oxide

Source: Thermal-runaway experiments on consumer Li-ionbatteries with metal-oxide and olivin-type cathodes,

Andrey W. Golubkov et al., 2014

Batteries Lithium - recommandations.

Voici quelques recommandations et précautions d'usages concernant l'utilisation des batteries lithium :

- attendre que la batterie refroidisse avant de la recharger/décharger;
- ne pas mettre une batterie en décharge profonde ou en sous-tension;
- ne pas mettre la batterie en surtension;
- ne jamais mettre la batterie en court-circuit;
- ne pas jetter la batterie à la poubelle et suivre impérativement la procédure de recyclage;
- ne pas l'exposer au feu et à la chaleur;
- ne pas effectuer de brasure à l'étain sur ses broches, il faut toujours souder par points;
- ne jamais essayer de l'ouvrir;
- ne pas la percer, ni l'écraser;
- ne pas mettre les batteries en parallèle (utilisez plutôt le montage page 462 en dimensionnant correctement les diodes).

Piles au lithium - 1 seule cellule : 1S

La liste de piles et batteries qui suivent sont au lithium. Ces piles sont dangereuses . Lisez la page 470 avant de choisir ces piles.

Les piles les plus sures sont les piles avec protections intégrés L91 et L533 et peuvent être utilisées telle quel (sans ajout de circuit de protection supplémentaire). Ensuite viennent les piles LiFePo4 car leurs températures d'emballement thermique sont les plus hautes (cf. figure page 470) mais il faut ajouter un circuit de protection présenté à la page 477.

Si vous mettez plusieurs cellules en séries, il faut utiliser des BMS spécifiques pour piloter et vérifier chaque cellule indépendamant les une des autres lors de la charge et la décharge !

désignation	matiere	assembl. nb de cellule	tension max	tension typique	tension déchargé	capacité (mAh)	recharg- eable	protection integré	prix (euro)
pile L91 1.5 V AA	LiFeS2	1 × 1.5	1.8	1.4-1.5	1.2	3500		✓	
pile LiFePo4 3 2V 18650	LeFePo4	1 × 3.2	3.65	3.2	2.6	1400-1500	✓		
pile LiFePo4	LiFePo4	1 × 3.2	3.65	3.2	2.6	1900-2300	✓		
3.2V 26650 pile Li-ion 3.7V 18650	Li-ion	1 × 3.7	4.2	3.4-3.7	3.0	2350-2600	✓		
3.7V 18650 pile LiPo 3.7V pile 1522	LiPo	1 × 3.7	4.2		3.0	1000-2000*1	✓	*2	
pile L522	LiMnO2	1 × 9	9.0	7-8.2	5.4	750–1200		✓	

^{*1} Les tailles des cellules Lithium Polymer ne sont pas normalisées. Leurs capacité dépendent des constructeurs. *2 Selon les constructeurs, ces cellules peuvent contenir des protections intégrés, mais jamais de circuits de charges

(version longue)

et décharges. Ateliers Open-Handicap et Option Maker


Piles au lithium - assembl. de plusieurs cellules : 2S,3S,...

A FAIRE : Finir la table.

Plan

- Présentation des piles et batteries
- Le cas des batteries Lithium
- La gestion de la charge et la décharge des batteries : les BMS

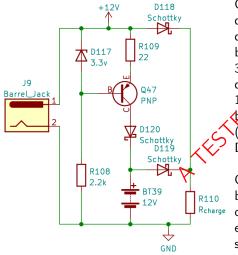Un système de gestion des batterie pour piles NiMH



Quand la prise Jack est alimentée, la diode zener assure une polarisation du transistor PNP. La tension au borne de la résistance R109 est de 3.3V-0.6V=2.4V et le transistor devient un générateur de courant de $110 \, mA=2.4V/22\Omega$ qui charge la batterie NiMH . De surcroit, le circuit $(R_{\rm charge})$ est aliménté via la diode D118.

Quand la prise Jack est débranchée, la batterie prend le relai et alimente le circuit via la diode D119. La diode D120 empiêche la fuite de courant via le transistor Q47 si le circuit R110 est éteint.

N'utilisez ce circuit qu'avec les batteries NiMH!

Ce circuit est une adaptation du chargeur proposé par le site <u>sonelec-musiqe.com</u>. Cette modification a été testée uniquement en simulation : <u>simulation du chargeur</u>.

Les systèmes de gestion des batteries (BMS) des piles lithium à 1 cellule

A FAIRE : Donner une référence de circuit de protection pour une seule cellule (BMS1S).

A FAIRE : Présenter l'Alarme sonore de basse tension, testeur d'indicateur

de tension Lipo A FAIRE : Présenter le TP4046 pour les batteries

Lithium-lon

A FAIRE : Présenter le TP5400 qui gère les Lithium-lon et LiFePO4

A FAIRE : Présenter le TP5000 qui a une sortie 5V en plus !

Les systèmes de gestion des batteries (BMS) des piles lithium à plusieurs cellules

A FAIRE:

Plan

- - Les entrées analogiques d
- 22
 - Protéger son circui

- L'énergie, la tension et le cours
- 12 Les capteurs (transducteurs
- 23 Les pile

2 Alimenter votre circui

- B Los filtros pour váduiro la brui
- 24 Les outils pour l'électronicien

La sécurité

- 14 Piloter électriquement un
- 25 Divers : LCD, ruban leds, module

- **1**3. . . .

26 Références

- 6 Les sertie digitale de l'Arduine
- Les timers, les PWM et les interruptions
- Aide pour téléverser un firmware dans une carte.

- Les sorties analogiques de l'Arduino
- Régulateur de tensions

Compiler et téléverser en ligne de commande avec Platform.io.

- Communiquer en série avec
- Les protocoles Séries

des cartes pour éviter la destrucion du port USB de son ordinateur

- Les entrées digitales de l'Arduino
- 11tiliser upa ESD32

Quelques tables utiles

- Les interrupteurs mécanique
- 21 Composant logique

31 Index

Les outils pour souder

A FAIRE:

Apprendre à bien souder

A FAIRE:


Raccorder des fils

A FAIRE:

Références :


- Workmanship standard for crimping, interconnecting cables, harnesses, and wiring, NASA thechnical standard, NASA-STD 8739.4A, 2016.
- High reliability assembly for surface mount and through hole connections, European cooperation dor space standardization, ECSS-Q-ST-70-61C, 8 avril 2022

L'épissure de Western Union

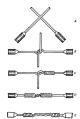

On soude ensuite les 2 fils! Testé par la NASA et jugé très robuste I Interdit pour les cables du

Utiliser un connecteur Wago

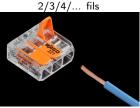


Ici 3 fils Adapté pour les cables d'alimentation du secteur A FAIRE : Présenter les manchons de raccordements étanches à souder et à sertir

A FAIRE · Présenter d'autres méthodes de raccordement de l'ECSS ou de la NASA.

Concevoir un circuit avec un simulateur

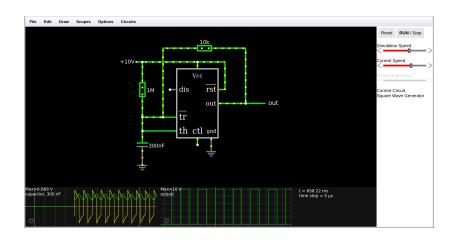Le Simulateur, sous licence libre, de circuit en ligne de Paul Falstad et Iain Sharp : www.falstad.com/circuit.



Plan

- Les entrées analogiques d
- 23 Les piles et Batterie

L'énergie, la tension et le courant

24 Les outils sous l'électronisies

Alimenter votre circuit

Divers : LCD, ruban leds, module peletier

a sécurité

Les Écran LCDLes rubans leds adressables

Piloter électriquement un interrupteur

Les rubans leds non adressableModule peletier

limenter votre Arduino et votre 15 Les mot

- Les timers, les PWM et les
- Aide pour téléverser un firmware dans une carte.

- Les sorties analogiques de l'Arduino

commande avec Platform.io.

- Communiquer en série avec l'Arduino
- 19 Les modules prêts à l'emploi
- des cartes pour éviter la destrucion du port USB de son ordinateur

- Les entrées digitales de l'Arduino
- _

Les interrupteurs mécaniques


Index

Plan

- Les Écran LCD
- Les rubans leds adressables
- Les rubans leds non adressable
- Module peletier

Présentation des écrans LCD – 1/2

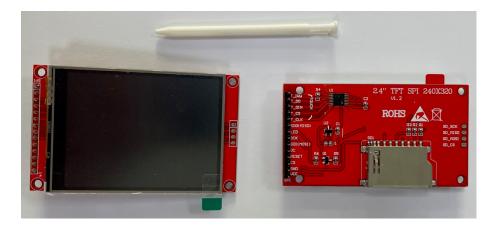Voici un exemple d'écran LCD. Il s'agit de l'écran LCD $240 \times 320 - ST7789 - XPT2046 - SPI possédant un pad sensitif :$



Présentation des écrans LCD – 2/2

Ces écrans contiennent généralement 3 périphériques internes indépendants :

- un écran LCD (piloté par les drivers ST7789, ILI9341, ...);
- un pad sensitif (piloté par un drivers compatible XPT2046);
- un connecteur pour carte SD (pour stocker les images à afficher).

qui comuniquent avec la carte à l'aide du protocole SPI.


Il existe de nombreuses versions d'écran LCD. Le site suivant les rpértorie et propose des schémas et programmes pour les piloter:

Wiki sur le fonctionnement des cartes LCD.,

Il existe de nombreuses bibliothèques pour les piloter.

- Pour les ESP32, il y a la bibliothèque bodmer/TFT_eSPI. Elle gérer à la fois l'écrans LCD et le pad sensitif.
- Pour les cartes arduinos, il faut utiliser une combinaison de deux bibliothèques.
 - Pour l'écran LCD, il faut utiliser la bibiothèque AdaFruit_YYYY (où YYYY est le nom du driver LCD).
 - Pour le pad sensitif, il faut utiliser la bibliothèque paulstoffregen/XPT2046 Touchscreen.

Schéma ESP32 - LCD - ST7789 - XPT2046 - SPI

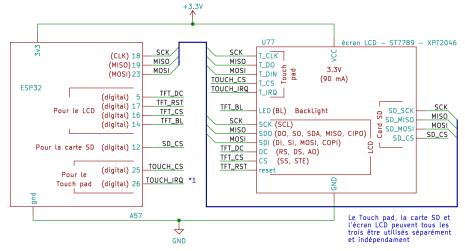

On relie les 3 broches SPI des trois compsants sur le même port SPI de l'ESP32, celui configuré par défault par les bibliothèque de l'EPS32 (l'ESP32 contient 2 ports SPI). La ligne bleue symbolise un bus qui contient 3 fils séparés, un fil qui relie toutes les broches MISO ensemble, un autre qui relie tous les broches MOSI ensemble et un dernier pour CLK. Ne reliez donc surtout pas MISO, MOSI et SCK ensemble!

Programme pour esp32 pour l'écran LCD – ST7789 – 1/2

```
[env:upesy_wroom]
platform = espressif32
board = upesy_wroom
framework = arduino
lib_deps =
 bodmer/TFT eSPI
build_flags =
 -Os
 -DCORE DEBUG LEVEL=ARDUHAL LOG LEVEL DEBUG
 -DUSER SETUP LOADED=1
 -DST7789_DRIVER=1
 -DTFT MISO=19
 -DTFT MOSI=23
 -DTFT_SCLK=18
 -DTFT_CS=16
 -DTFT DC=5
 -DTFT_RST=17
 -DTFT_BL=14
 -DTOUCH CS=25
 -DLOAD GLCD=1
 -DLOAD_FONT2=1
 -DLOAD FONT4=1
 -DLOAD FONT6=1
 -DLOAD_FONT7=1
 -DLOAD FONT8=1
 -DLOAD GFXFF=1
 -DSMOOTH_FONT=1
 -DSPI_FREQUENCY=27000000
```

Nous allons uiliser la biblithèque bodmer/TFT_eSPI avec la chaîne de compilation Palftom.io.

Pour installer et utiliser Platform.io, consultez la page 441.

Le fichier platform.ini du projet est le suivant. Il permet de configurer les broches de l'écran LCD, les polices de caractère et la fréquence de l'horologe du protocole série SPI

Programme pour esp32 pour l'écran LCD – ST7789 – 2/2

```
#include "SPI h"
#include "TFT eSPI.h"
TFT eSPI tft = TFT eSPI():
String msg("Hello world !"):
int bg_color = TFT_BLACK, fg_color = TFT_WHITE;
void setup() {
 tft.init();
 tft.setRotation(0):
 tft.fillScreen(bg color):
 tft.setTextColor(fg_color);
 tft.setTextSize(3):
 tft.setCursor(0, 0):
 tft.println(msg.c str()):
 int top_left_x = 50, top_left_y = 60;
 int width = tft.width()/2, height = tft.height()/2;
 tft.drawRect(top left x, top left v, width, height, TFT GREEN):
void loop(void) {
 uint16_t x, y;
 if (tft.getTouch(&x, &y)){
   tft.setCursor(0, 0);
   tft.setTextColor(bg color):
   tft.println(msg.c_str()); // On efface l'ancien texte
   msg = String("X : ") + String(x) + String(", Y : ") + String(y):
   tft.setCursor(0, 0):
   tft.setTextColor(fg_color);
   tft.println(msg.c str()); // On affiche le nouveau texte
```

Quand on touche l'écran, la position de l'impact est écrit sur l'écran.

La modification de l'affichage se fait pixel par pixel. Ainsi, il est plus rapide, pour effacer du texte ou un dessin, de réécrire par dessus le même texte ou dessin avec la couleur de fond.

Trouver d'autres programme pour esp32 pour l'écran LCD

Consulter les exemples de la bibliothèque TFT_eSPI pour connaître tous les effets graphiques qu'il est possible de faire:

Le dépot git de la bibliothèque TFT_eSPI, Les exemples de cette bibliothèque,


Pour afficher une image issue de la carte SD, vous pouvez utilisez l'exemple :

A FAIRE : Mettre le liens qui permet d'afficher une image

Pour afficher une démonstration complète des possibilités graphiques, vous pouvez tester l'exemple :

Une démo complète des posibilité graphique de la biblithèque.,

Schéma Arduino - LCD - ST7789 - XPT2046 - SPI

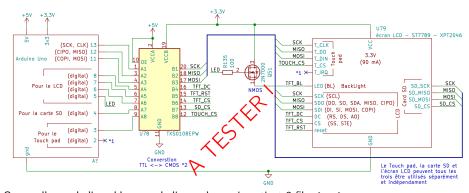

On rapelle que la ligne bleue symbolise un bus qui contient 3 fils séparés.

- *1 : Si vous avez besoin de l'IRQ de l'écran sensitif, vous devez aussi le convertir en 3V3 et le relié à la broche 2.
- *2 : Comme les sorties de l'Arduino UNO sont en 5V, il faut convertir les signaux de 6V en 3V3. Vous pouvez utilisez des modules pret à l'emploi à base de TXS0108E. Sinon, consultez la page 453 concernant les conversion TTL/CMOS.

Programme pour Arduino UNO pour l'écran LCD – ST7789

Ce programme utilise la bibliothèque .
A FAIRE :
A FAIRE :

Trouver d'autres programme pour Arduino UNI pour l'écran LCD

Consulter les exemples de la bibliothèque A FAIRE : pour connaître tous les effets graphiques qu'il est possible de faire:

A FAIRE : mettre le liens de la doc sur github A FAIRE : mettre le liens des exemples sur github

Pour afficher une image issue de la carte SD, vous pouvez utilisez l'exemple :

A FAIRE : Mettre le liens qui permet d'afficher une image

Pour afficher une démonstration complète des possibilités graphiques, vous pouvez tester l'exemple :

A FAIRE : Mettre le liens de TFT graphictest

Plan

- Les Écran LCD
- Les rubans leds adressables
- Les rubans leds non adressable
- Module peletier

Présentation des rubans leds adressables




Ruban Led 5V ws2812E



Une portion d'un ruban Led 12V ws2811

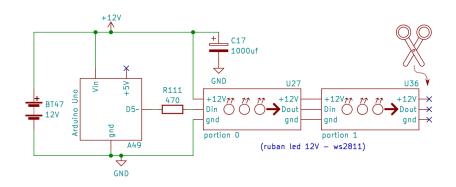Montage 1/7 pour un ruban LED 12V et un Arduino Uno



Le condensateur C17 sert à stabiliser l'alimentation et éviter les chutes de tension pour le microcontrolleur comme pour les leds (les leds peuvent se mettre à scintiller lorsqu'elles sont éteintes).


La résistance R117 sert à stabiliser le signal de transmission limitant les pics de tensions et les oscillations indésirables dues aux effets capacitifs et inductifs des câbles et pistes.

Programmer une carte pour piloter un ruban led adressable

Vous devez installer la bilbiothèque Adafruit NeoPixel. Changer l'ordre R, G et B dans NEO_RGB pour afficher les couleurs correctement.

```
#include <Adafruit NeoPixel.h>
const int LED_STRIP_PIN = 5;
const int LED_NUMBER = 32;
// NEO_BRG : l'ordre des couleurs (R-rouge, G-vert, B-bleu). NEO_KHZ800 : la frequence de mise a jour.
Adafruit NeoPixel led strip(LED NUMBER, LED STRIP PIN, NEO RGB + NEO KHZ800):
void setup() {
 led_strip.begin();
 int brightness = 100; // un entier entre 0 et 255 inclus. 0 = off, 255 = on
 led strip.setBrightness(brightness): // Ne pas utiliser au milieu d'une animation.
void loop() {
 // Eteind le ruban de led et met les trois premières protions aux coleurs R. G et B.
 led_strip.clear();
 led_strip.setPixelColor(0, led_strip.Color(255, 0, 0)); // Rouge
 led strip.setPixelColor(1, led strip.Color(0, 255, 0)); // Vert
 led_strip.setPixelColor(2, led_strip.Color(0, 0, 255)); // Bleu
 led_strip.show(); delay(1000);
 // Allume le ruban de led...
 for(int i=0: i<LED NUMBER: i++) {
   // Couleur = entier entre 0 et 255 inclus
   //int red=245; int green=244; int blue=238; // Blanc naturel
   int red=255; int green=210; int blue=70; // Blanc plus chaud
   led_strip.setPixelColor(i, led_strip.Color(red, green, blue));
 led strip.show(): delay(1000):
```

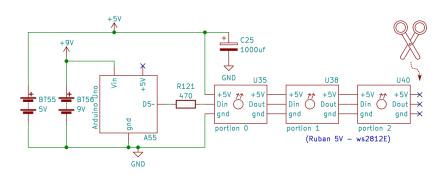Montage 2/7 pour un ruban LED 5V et un Arduino Uno




Pour choisir l'alimentation, il faut determiner celle qui doit fournir le plus de puissance. On met une batterie ou un bloc d'alimentation pour cette alimentation et un régulateur (buck, si on doit élever la tension, et boost, si on doit abaisser la tension) pour l'autre.

Par exemple, imaginons que la batterie BT55 doit fournir une puissance 4W et que la batterie BT56 doit fournir 1W. Alors, on choit, pour BT55 un bloc d'alimetation 4W+1W pour alimenter à la fois le ruban et le régulateur boost 9V 1W qui sera BT56 et fournira la tention de 9V.


Pour faire le circuit boost ou buck consulter la page 393.

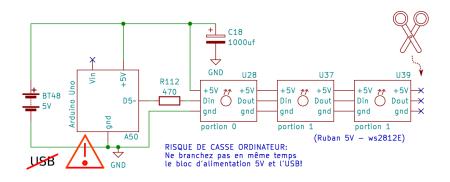Montage 3/7 pour un ruban LED 5V et un Arduino Uno




Consulez la page 533 pour comprendre pourquoi il ne faut pas connecter l'USB dans ce cas.

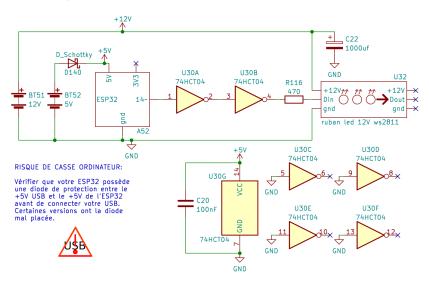Montage 4/7 pour un ruban LED 12V et un ESP32




Pour choisir les alimentations consulter la page 418.

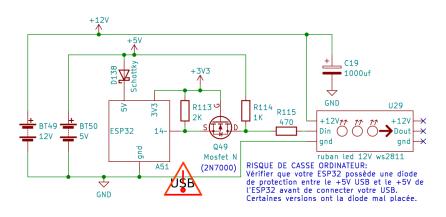Montage 5/7 pour un ruban LED 12V et un ESP32




Pour choisir les alimentations consulter la page 418.

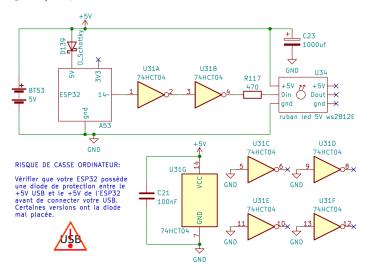Montage 6/7 pour un ruban LED 5V et un ESP32




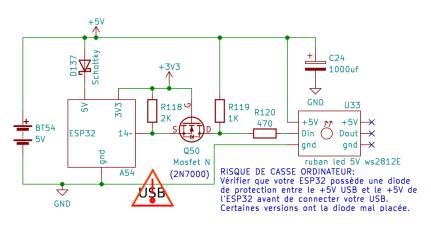Montage 7/7 pour un ruban LED 5V et un ESP32




- Les Écran LCD
- Les rubans leds adressables
- Les rubans leds non adressable
- Module peletier

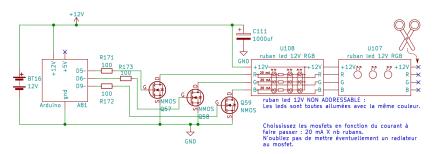Montage 1/2 pour un ruban LED non adressable 12V et un arduino




La lumisoité de chaque canal de couleur est proportionnel au courant qui passe dans les diodes. Elle se règle à l'aide d'une PWM. Par exemple, pour choisir la couleur brun (code RGG : 165,42,42) on configure les PWM ainsi :

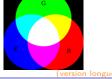- Canal rouge (broche D5): (165/256) * 100 = 64% PWM;
- Canal vert (broche D6): (42/256)*100=16% PWM;
- Canal vert, (broche D9) : (42/256) * 100 = 16% PWM.



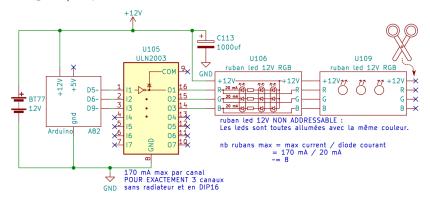Montage 2/2 pour un ruban non adressable et un arduino



Le driver ULN2003 peut être utilisé pour piloter des leds. Ce composant permet de piloter un nombre assez limité de rubans. Il faut consulter les spécifications du composant pour détermier par le calcul ce nombre.

$$P_{max} = 170 \text{ mA} \times 1.24 \text{ V} \times 3 \text{ canaux} = 0.64 \text{ W}$$

$$T_{max} = T_{ambiant} + P_{max} \times R_{jonction-ambiant} = 35^{\circ}\text{C} + 0.64 \text{ W} \times 70^{\circ}\text{C/W} = 79.8^{\circ}\text{C}$$

Comme pour le schéma précédent, chaque canal se pilote à l'aide d'une PWM.

(version longue

- Les Écran LCD
- Les rubans leds adressables
- Les rubans leds non adressable
- Module peletier

Présentation du module Peletier

A FAIRE : Mettre une image


Un module peletier sert à refroidir ou réchauffer un milieu en le mettant en contact sur une surface du module.

Lorsque l'on applique une tension au borne du module peletier un transfert thermique apparait entre les deux plaques de céramiques du module. cela pemet de transdérer de la chaleur d'un mlieu à un autre, reffroisdissant l'un et réchauffant l'autre.

Si l'on inverse la tension au borne du module peletier, on inverse le sens du transfert thermique.

Référence : <u>Modeling and Analysis of Thermoelectric Modules</u>, Simon Lineykin and Shmuel Ben-Yaakov, IEEE Transactions on industry applications, volume 43, Number 2, march/april 2007.

Schéma du module peletier

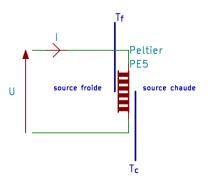


U: Tension au borne du module peletier (Volt, V),

I : Courant traversant le module peletier (Ampère, A),

 T_f : température à la surface de la source froide (degrés Celsus, °K),

 T_c : température à la surface de la source chaude (degré Celsus, °K),

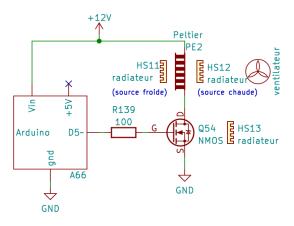
Contrôle simple, en tension, d'un module peletier



Faites attention, vous devez toujours faire en sorte que la différence de température entre source chaude et source froide ne dépasse pas une certaine valeur !

Il faut mettre des radiateurs sur les sources chaudes et froides. On met aussi un ventilateur sur la source en contact avec l'air ambiant. Donc, lorsque l'on utilise le module peletier pour refroidir quelque chose, on met un ventilateur sur la sourche chaude. Si on l'utilise pour chauffer, on met le ventilateur sur la source froide.

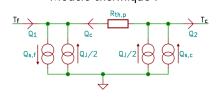Modèle thermique et électrique en régime permanent Modèle thermique :





$$\begin{array}{rcl} Q_1 & = & Q_{s,f} - \frac{1}{2} Q_J - Q_c \\ Q_2 & = & Q_{s,c} + \frac{1}{2} Q_J - Q_c \end{array}$$

$$Q_{s,f} = S \times T_f \times I$$

$$Q_{s,c} = S \times T_c \times I$$

$$Q_J = R \times I^2$$

$$Q_c = \frac{T_c - T_f}{R_{th p}}$$

Effet Joule

Conduction source chaude/froide

$$U = R \times I + S \times (T_c - T_f)$$
 Modèle électrique

S : Coefficient de Seebeck (V/°K)

R: Résidtance électrique (Ω)

 $R_{th,p}$: Résistance thermique (°K/W)

Calculer les coefficients à partir des spécifications constructeurs

Les constructeurs donnent les informations suivantes :

- T_h : température de la source chaude (°K)
- ΔT_{max} : écart de température maximal sourche chaude/froide (°K)
- U_{max} : Tension maximal (V)
- I_{max} : Courant maximal (A)

Vous pouvez déterminer les coefficients S, R et $R_{th,p}$ ainsi :

$$S = \frac{U_{max}}{T_h}$$


$$R_{th,p} = \frac{\Delta_{max}}{I_{max}} \frac{2T_h}{T_h - \Delta_{max}}$$

$$R = \frac{U_{max}}{I_{max}} \frac{T_h - \Delta_{max}}{T_h}$$

Référence : Modeling and Analysis of Thermoelectric Modules, Simon Lineykin and Shmuel Ben-Yaakov, IEEE Transactions on industry applications, volume 43, Number 2, march/april 2007.

Modèle thermique et électrique en régime dynamique

Modèle électrique :

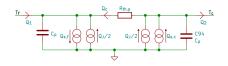



$$\begin{array}{rcl} Q_1 & = & Q_{s,f} - \frac{1}{2}Q_J - Q_c + C_p \frac{dT_f}{dt} \\ Q_2 & = & Q_{s,c} + \frac{1}{2}Q_J - Q_c - C_p \frac{dT_c}{dt} \end{array}$$

$$Q_{s,f} = S \times T_f \times I$$

$$Q_{s,c} = S \times T_c \times I$$

$$Q_J = R \times I^2$$

$$Q_c = \frac{T_c - T_f}{R_{th}}$$

Conduction source chaude/froide

$$U = R \times I + S \times (T_c - T_f)$$

Modèle électrique


S: Coefficient de Seebeck (J/ $^{\circ}$ C/A)

R: Résidtance électrique (Ω)

 $R_{th,p}$: Résistance thermique (°C/W)

 C_p : Inertie thermique des plaques de céramique (J/°C)

Contrôle en courant d'un module peletier

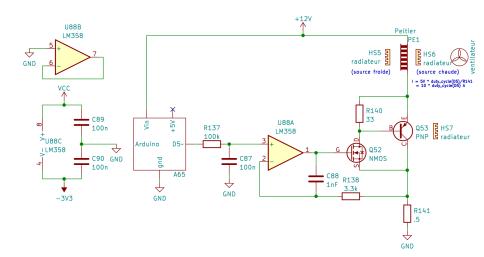

Références

- Ateliers Open-Handicap et Option Maker

Références

Livres:

- 1 The Art of Electronics, Paul Horowitz et Winfield Hill, 3th Edition, 2015, Cambridge Press.
- The Art of Electronics: The X-Chapters, Paul Horowitz et Winfield Hill, 2020, Cambridge Press.
- (3) Électronique, Fondements et applications, J.-P. Pérez, C. Lagoute, J.-Y. Fourniols et S. Bouhours, 2ieme Édition, 2012, Dunod.
- Guide du Technicien en électronique, C. Cimelli et R. Bourgeron, 2007, Hachette technique.
- Moteurs électriques pour la robotique, Pierre Mayé, 4eme Édition, 2023, Dunod.
- 6 Le grand livre de l'électricité, Thierry Gallauziaux, David Fedullo, 2021, Eyrolles.

Sites et vidéos (accédé le 12/02/2024) :

- sonelec-musique.com, Rémy Mallard, Rubriques incontournables : Bases, Théorie; Réalisations et conceptions.
- Circuit Simulator Falstad, Paul Falstad et Iain Sharp, version 2.8.2js, 2014. https://www.falstad.com/circuit;
- <u>Électro-Bidouilleur</u>, <u>chaîne youtube d'électronique</u>, <u>site web</u>, Bertrand.

Base de données de projets (accédé le 12/02/2024):

- <u>HACKADAY.IO</u>, site communautaire de développement matériel.
- <u>AUTODESK Instructables</u>, site communautaire de projets DIY (Do It Yourself).

- Aide pour téléverser un firmware dans une carte.

Ateliers Open-Handicap et Option Maker

Solutions pour uploader le microcode Sous Linux - 1/2

- Mettre à jour votre Arduino IDE
- 2 Fermer toutes les fenêtres arduino sauf celle du votre programme (pour fermer tous les ports série déjà ouvert).
- Oans le fichier /etc/group, ajoutez votre login dans les groupes dialout et plugdev en vous inspirant de l'exemple suivant :

```
dialout:x:20:YOUR_LOGIN plugdev:x:46:YOUR_LOGIN
```

Ensuite, déloguez-vous et reloguez-vous à votre session.

Oans Arduino IDE, dans l'onglet Tools/Port, choisissez le bon port. Le port peut se lire en tapant la commande :

```
sudo dmesg
```

Our les esp32 et cartes à base de STM32 : Mettre la carte en mode upload avant tout upload, vous utiliserez les boutons reset et boot en faisant la séquence : Appuyer et maintenir reset, appuyer et maintenir boot, relâcher reset, relâcher boot. Vous pouvez uploader votre firmware.

Solutions pour uploader le firmware Sous Linux - 2/2

6 Pour les cartes Arduino Uno R4 et les cartes à base de STM32 : Installer l'outil dfu-util :

```
sudo apt install dfu-util
```

Trouvez les numéros idVendor et idProduct de votre carte en tapant au choix :

```
sudo dmesg
dfu-util -1
```

Adapter et ajouter les règles udev spécifiques à votre carte en créant le fichier /etc/udev/rules.d/60-arduino-board.rules :

```
SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="2341", MODE:="0666"
```

② Le paquet modemmanager est installé d'office et vient lire et monopoliser les lignes séries quand elles sont crées. Il vaut mieux désinstaller ce paquet :

```
sudo apt remove modemmanager
```

3 Carte BlackPill : Relier le blindage de la prise USB à la prise de terre. Cela réduit le bruit et aide l'ordinateur à égrainer l'USB.

Les entrées analo

Protéger son circuit

- L'énergie, la tension et le cou
- 12 Les capteurs (transducteurs
- 23 Les piles et Batteries

Alimenter votre circui

- 13 Les filtres pour réduire le bruit
- Les outils pour l'électronicien

- A Defendation to be seen Andrian
- Piloter électriquement un interrupteur
- Divers: LCD, ruban leds, module peletier

- Alimenter votre Arduino et votre circuit
- Les moteurs

Aide pour téléverser un firmware dans une carte.

- Les sortie digitale de l'Arduino
- Régulateur de tensions

Compiler et téléverser en ligne de commande avec Platform.io.

- 18 Les protocoles Séries

Connaître le stage de puissance des cartes pour éviter la destrucion du port USB de son ordinateur

- l'Arduino
- 20 Utiliser une ESP3

Quelques tables utiles

- Les interrupteurs mécaniques
- 1 Composant logique

Présentation de Platform.io

Arduino IDE est un vrai clickodrome difficile à utiliser dans des gros projets. Il est donc nécessaire d'utiliser des outils plus efficace, en ligne de commande.

Platform.io permet de gérer plusieurs cartes, de les compiler et d'uploader les firmware en ligne de commande.

Pour installer platform.io, consultez la documentation officielle : <u>installer Platform io</u> ;

Pour créer un projet vous pouvez consulter la ressource documentaire suivante : documentation pour démarrer rapidement. .

Nous allons maintenant voir les commandes les plus utiles.

Créer un projet pour Platform.io

Pour créer un projet vide :

```
mkdir my_project
cd my_project
pio boards esp32 # To get the avalaible platforms for esp32
pio project init --board uno --board upesy_wroom
```

Ajouter dans le dossier src le code source de votre application. On ajoutera le fichier main.cpp suivant :

```
#include <Arduino.h>
void setup(){ Serial.begin(9600); }
void loop(){ Serial.println("Hello !"); delay(1000); }
```

Pour compiler et uploader le firmware pour la carte esp32 faites :

```
pio run -e upesy_wroom -t upload --upload-port /dev/ttyUSBO
```

Si vous avez déclaré qu'une seule carte et que le port USB se detecte automatiquement :

```
pio run -t upload
```

Se connecter sur un port avec un projet Platform.io

Pour vous connecter sur le port série en ligne de commande, consultez la page 108.

Pour vous connecter sur le port série avec un programme Python, consultez la page 109.

Utiliser et installer une bibliothèque externe sous Platform.io

Pour installer une bibliothèque, cherchez le nom et la version de la bibliothèque que vous voulez utiliser en utilisant la commande suivante :

```
pio pkg search NOM_BIBLIOTHEQUE
```

Modifier le fichier platformio.ini en vous inspirant de l'exemple suivant:

```
[env:VOTRE_ENVIRONNEMENT]
lib_deps =
  ; Depend on the main SPI and SERVO library
  SPI
  SERVO
  ; Depend on the latest 7.x stable version of ArduinoJson.
  ; The minimum required version is 7.0.3.
  ; New functionality (backward-compatible) and bug-fixed are allowed bblanchon/ArduinoJson @ ~7.0.3
```

Vous pouvez compiler votre projet de nouveau. Platform.io installera automatiquement la bibliothèque.

- 12 Les capteurs (transducteurs
- Divers : LCD, ruban leds, modul peletier

- L'énergie, la tension et le courant
- s filtres pour réduire le bruit

Alimenter votre circuit

- 14 Piloter électriquement un
- Aide pour téléverser un firmwar

La sécurit

Les moteurs

Compiler et téléverser en ligne de commande avec Platform.io.

Connaître le stage de puissance des cartes pour éviter la destrucion du port USB de son

 Outils pour protéger le port USB de l'ordinateur
 Le stage de puissance des Arduino Uno R3 et Leonardo
 Le stage de puissance des Arduino Uno R4, Nano V3 et

 Le stage d'alimentation des cartes ESP32 bien conçues, des Arduino Nano Ble et Arduino

- Les timers, les PWM et les interruptions
- 6 Les sertie digitale de l'Arduine
- 17 Régulateur de tensions
- Les protocoles Séries
- 19 Les modules prêts à l'emploi
- Utiliser une ESP32
- Les entrées digitales de l'Arduino
 - 21 Composant logique

Nano ESP32
Le stage d'alimentation des cartes ESP32 MAL concues

ordinateur

Every

- 10 Les interrupteurs mécaniques
- 22 Protéger son circuit

Mise en garde!

Ce document est en cours d'écriture et de relecture !

Bien que l'auteur essaye d'être le plus rigoureux possible et essaye de justifier les schémas et affirmations donnés, ses domaines de spécialité sont les mathématiques et l'informatique.

Vous devez donc être très critique en lisant ce document. Vous devez comprendre le fonctionnement des circuits et multiplier et croiser les sources d'informations.

Ce document est conçu pour aider des ingénieurs à développer et concevoir de nouveaux objets. Les circuits doivent donc être validés par le lecteur avant d'être construit et utilisés. Ils doivent être testés intensivement avant d'être diffusés au grand public. L'auteur ne peut pas être tenu pour responsable des dégâts occasionnés par les circuits conçus, produits ou reproduits par le lecteur.

Si vous rencontrez des erreurs à la lecture de ce document, n'hésitez pas à contacter l'auteur pour qu'il le corrige et l'améliore.

- Outils pour protéger le port USB de l'ordinateur
- Le stage de puissance des Arduino Uno R3 et Leonardo
- Le stage de puissance des Arduino Uno R4, Nano V3 et Every
- Le stage d'alimentation des cartes ESP32 bien conçues, des Arduino Nano Ble et Arduino Nano ESP32
- Le stage d'alimentation des cartes ESP32 MAL conçues

Outils pour protéger le port USB de l'ordinateur



Si vous avez un doute sur un circuit ou un materiel defectueux, protégez le port USB de l'ordinateur en l'isolant galvaniquement du circuit à l'aide d'un isolateur USB 1500V basé sur le composant ADUM3160.

Ce composant coûte entre 5 et 10 euros pièces et se trouve facilement sur le marché.

Ce périphérique transmet le signal USB et peut juste alimenter la carte du microcontrôleur. Vous devez donc alimenter votre circuit avec une batterie ou un bloc d'alimentation externe.


Si la seule source d'alimentation de votre circuit est celle de votre ordinateur, cet outils n'est généralement pas nécessaire.

Gardez toujours en tête qu'un moteur qui tourne devient une source d'alimentation. C'est pourquoi les blocs de puissance des moteurs possèdent souvent une alimentation séparée, que les lignes de signal sont isolés avec des optocoupleurs et que l'on utilise une diode TVS (avec son fusible) en parallèle à l'alimentation des moteurs pour absorber les surtensions. Utiliser l'isolateur USB permet de protéger le port USB quand les protections ci-dessus ne sont pas présentes.

- Outils pour protéger le port USB de l'ordinateur
- Le stage de puissance des Arduino Uno R3 et Leonardo
- Le stage de puissance des Arduino Uno R4, Nano V3 et Every
- Le stage d'alimentation des cartes ESP32 bien conçues, des Arduino Nano Ble et Arduino Nano ESP32
- Le stage d'alimentation des cartes ESP32 MAL conçues

Le stage de puissance de l'Arduino Uno R3 et Leonardo

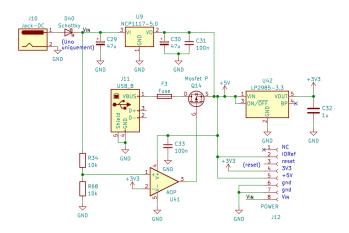
Le système de gestion de puissance des Arduino Uno 1, 2, et 3 et Leonardo est le suivant:



La bonne façon d'alimenter une carte est d'utiliser la prise Jack ou la broche Vin, avec un bloc d'alimentation de 7V à 12V On peut alors toujours se connecter en USB sur la carte.

Le stage de puissance de l'Arduino Uno R3 et Leonardo

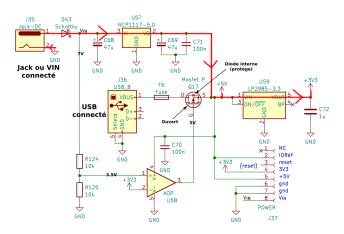
Le système de gestion de puissance des Arduino Uno 1, 2, et 3 et Leonardo est le suivant:



La bonne façon d'alimenter une carte est d'utiliser la prise Jack ou la broche Vin, avec un bloc d'alimentation de 7V à 12V On peut alors toujours se connecter en USB sur la carte.

Protection 5V USB/Vin/+5V pour l'Arduino Uno R3 et Leonardo

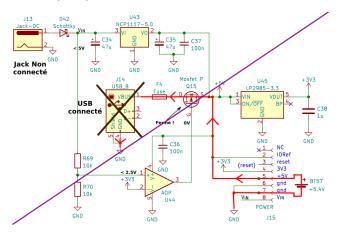
Vous pouvez connecter une alimentation 5V sur le +5V UNIQUEMENT si vous n'utilisez pas le Vin et l'USB! Voici ce qui se passe si vous connectez la batterie au +5V et aussi l'USB:



simulation du branchement d'une batterie sur le 5V d'un carte Arduino Uno.

Protection 5V USB/Vin/+5V pour l'Arduino Uno R3 et Leonardo

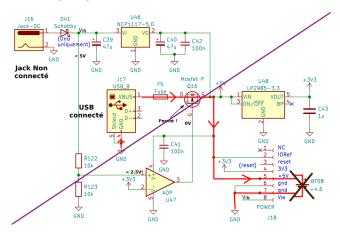Vous pouvez connecter une alimentation 5V sur le +5V UNIQUEMENT si vous n'utilisez pas le Vin et l'USB! Voici ce qui se passe si vous connectez la batterie au +5V et aussi l'USB:



simulation du branchement d'une batterie sur le 5V d'un carte Arduino Uno.


- Outils pour protéger le port USB de l'ordinateur
- Le stage de puissance des Arduino Uno R3 et Leonardo
- Le stage de puissance des Arduino Uno R4, Nano V3 et Every
- Le stage d'alimentation des cartes ESP32 bien conçues, des Arduino Nano Ble et Arduino Nano ESP32
- Le stage d'alimentation des cartes ESP32 MAL conçues

Le stage de puissance des Arduino Uno R4, Nano V3 et

Every

Dans ces cartes, l'USB de l'ordinateur est protégé.

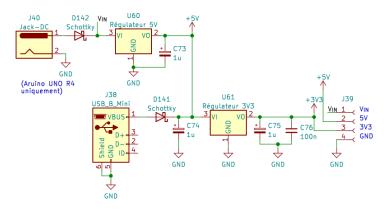La meilleur façon d'alimenter ces cartes est d'utiliser la prise Jack ou la broche Vin, avec un bloc d'alimentation de 7V à 12V.




Vous pouvez cependant connecter une batterie sur la broche +5V en suivant les recommendations pour les cartes ESP32 bien conçue de la page 539.

- Outils pour protéger le port USB de l'ordinateur
- Le stage de puissance des Arduino Uno R3 et Leonardo
- Le stage de puissance des Arduino Uno R4, Nano V3 et Every
- Le stage d'alimentation des cartes ESP32 bien conçues, des Arduino Nano Ble et Arduino Nano ESP32
- Le stage d'alimentation des cartes ESP32 MAL conçues


Le stage d'alimentation des cartes ESP32 bien conçues, des Arduino Nano Ble et Arduino Nano ESP32

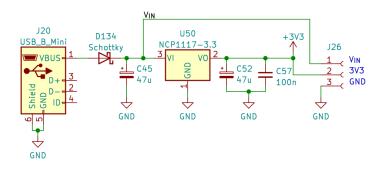Dans cette carte, l'USB de l'ordinateur est protégé.



Protection 5V USB/Vin/+5V pour les carte ESP32 bien conçues

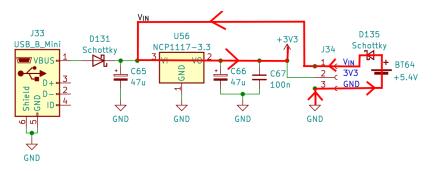
Si vous connectez un bloc d'alimentation de 5V au Vin, n'oubliez pas de mettre une diode de protection pour protéger l'alim de l'USB (qui est déjà protégée par la diode D132):



Simulation du branchement d'une batterie sur une carte ESP32 bien conçue.

Protection 5V USB/Vin/+5V pour les carte ESP32 bien conçues

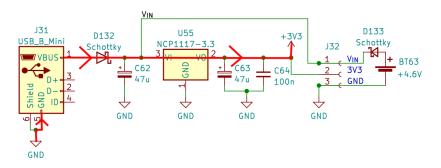
Si vous connectez un bloc d'alimentation de 5V au Vin, n'oubliez pas de mettre une diode de protection pour protéger l'alim de l'USB (qui est déjà protégée par la diode D132):



Simulation du branchement d'une batterie sur une carte ESP32 bien conçue.

Protection 5V USB/Vin/+5V pour les carte ESP32 bien conçues

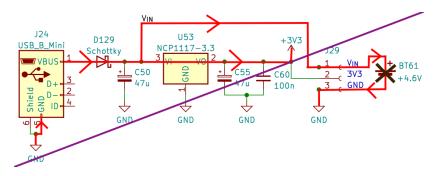Si vous connectez un bloc d'alimentation de 5V au Vin, n'oubliez pas de mettre une diode de protection pour protéger l'alim de l'USB (qui est déjà protégée par la diode D132):




Simulation du branchement d'une batterie sur une carte ESP32 bien conçue.

Plan

- Outils pour protéger le port USB de l'ordinateur
- Le stage de puissance des Arduino Uno R3 et Leonardo
- Le stage de puissance des Arduino Uno R4, Nano V3 et Every
- Le stage d'alimentation des cartes ESP32 bien conçues, des Arduino Nano Ble et Arduino Nano ESP32
- Le stage d'alimentation des cartes ESP32 MAL conçues

Stage d'alimentation d'une carte ESP32 MAL conçue

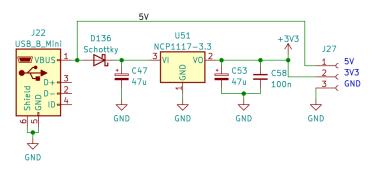
Certaines cartes ESP32 que l'on peut acheter sont MAL conçues ! En voici un exemple : le 5V est repiqué du mauvais côté de la diode.



Si vous branchez une alimentation sur le 5V de la carte, NE branchez surtout pas l'USB de votre ordinateur où son port USB sera détruit.

Mauvaise conception de certaines cartes ESP32

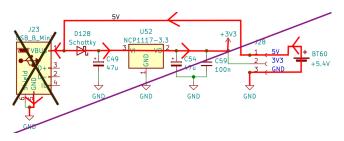
Voici ce qu'il se passe si vous branchez un bloc d'alimentation 5V sur le Vin en même temps que l'USB de votre ordinateur :



simulation du branchement d'une batterie sur une carte ESP32 mal conçue .

Mauvaise conception de certaines cartes ESP32

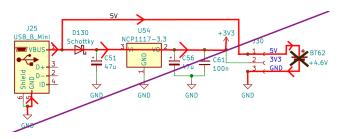Voici ce qu'il se passe si vous branchez un bloc d'alimentation 5V sur le Vin en même temps que l'USB de votre ordinateur :



simulation du branchement d'une batterie sur une carte ESP32 mal conçue .

Plan

- Quelques tables utiles

Sommaire des tables utiles

- Taille des Fils et courant, page 548.
- Tensions directes et longueurs d'onde de différentes diodes, page 549.
- Diodes usuelles, page 550.
- Associations led/photodiodes, page 551.
- Photodiodes Infrarouges, page 552.
- Led Infrarouge, page 553.
- Dissipation thermique, page 554.
- Niveaux logiques, page 555.
- Série des 74XXXX, page 556.
- Brochage des bus I2C, page 557.
- Brochage des interfaces SPI, page 558.
- Interrupteurs 1/2, page 559.

- Interrupteurs 2/2, page 560.
- Connecteurs usuels, page 561.
- Connecteurs pour batteries, page 562.
- utiliser les connecteurs, page 563.
- platines d'expérimentation, page 564.
- Matériel compatible avec les platines d'expérimentation, page 565.
- Piles (sans danger), page 566.
- Batterie lithium 1 cellule, page 567.
- Batterie lithium plusieurs cellules, page 568.
- Séries de résistances, page 569.
- Drivers et modules moteur, page 570.

Wire Size & Current Rating (A) Guide

Current carrying capacity is defined as the amperage (A) of which a conductor can carry before melting either the conductor or the insulation. Heat caused by an electrical current flowing through the conductor will determine the amount of current a wire will handle.

Theoretically, the amount of current that can be passed through a single bare copper wire can be increased until the heat generated reaches the melting temperature of the copper. However, there are many factors that will limit the amount of current that can be passed through a wire, of which the key ones are detailed below:

Conductor Size:

The larger the circular mil area, the greater the current carrying capacity. The amount of heat generated should never exceed the maximum temperature rating of the insulation.

· Ambient Temperature:

The higher the ambient temperature, the less heat required to reach the maximum temperature rating of the insulation.

· Conductor Number:

Heat dissipation is lessened as the number of individually insulated conductors, bundled together, is increased,

· Installation Conductors:

Restricting the heat dissipation by installing the conductors in conduit. duct, trays or raceways lessens the current carrying capacity. This restriction can be alleviated somewhat by using proper ventilation methods, forced air cooling, etc.

Taking into account all the variables involved, no simple chart of current ratings can be developed and used as the final word when designing a system where amperage ratings can become critical.

This chart show	a the current require	Conductor Size	tranded insulated (F	Rubber/Viny()	Current Rating
A.W.G.	C.M.A.	Diameter (mm)	mm ²	Size	Current Nating
#32	63	0.20	0.03	11/1/20	0.3A
#30	101	0.26	0.05	110 1	0.5A
#28	160	0.32	0.08	110	0.7A
#26	254	0.41	0.13	/	1.0A
#24	404	0.51	0.20	(2.0A
#22	643	0.64	0.33		3.0A
#20	1,020	0.81	0.52		5.0A
#18	1,624	1.02	0.82		7.0A
#16	2,583	1.29	1.31		10.0A
#14	4,106	1.63	2.08		20.0A
#12	6,530	2.05	3.31	•	30.0A
#10	10,384	2.59	5.26		50.0A


Please note that this section is provided for information only. Whilst J.S.T. (U.K.) Ltd makes every effort to ensure the accuracy of technical data, we accept no responsibility or liability for any damages or injury arising directly or indirectly from any error or omission in such technical detail, whether caused by our negligence or otherwise Please also note that we reserve the right to amend or delete this information without notice



www.ist.co.uk


TSSF005.00 Wire Size & Current Rating Guideppt

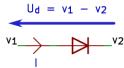Tensions directes et longueurs d'onde de différentes diodes



Les tensions directes U_d des différentes diodes sont données pour de faibles courants $(I \le 200 \, mA)$.

	diod	diodes			diode électroluminescente (led)							
	Schottky	Silicium	Infra rouge	Rouge	Jaune	Vert (GaP)	Vert clair (GaN)	Bleue	Ultra violet			
tension directe (V)	0.4	0.6-0.8	1.3	2	2	2	3	3.5	3.7			
longueur d'onde (nm)	/	/	> 760	615 à 650	574 à 582	500	à 570	466 à 490	< 400			

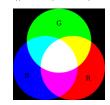

Diodes usuelles

désig	nation	tension directe (V)	tension inverse (V)	tension inv. max (V)	tension de claquage (V)	courant direct maximal (A)	courant inverse maximal (A)	puissance (W)	temps de recouvr. (ns)	se transforme en fil en brûlant *2	symbole
	1N400X X=1··7 1N540X	1.1		50 ··10 ³		1					
redress.	1N540X X=0⋅⋅8	1.2		50··10 ³		3					\pm
signaux com. rapide	1N415X X=0··1	0.540-1.0		50		0.3 0.15*6 4·· 2 *7			2-4		4
	1N581X X=7··9	0.45.0.5		2040		1					
Schottky	X=79 1N582X X=02 1N582X	0.47.0.52		2040		3					本
	1N582X X=3··5	0.47.0.52		2040		5					
Zener	BZX55 Y*1 V	1.5	Y = 2.4 ·· 75			0.2	0.5/Y	0.5			→
TVS	1.5KEYA *3	3.5-5	cf. tens. de claq.		Y=6.8 ∴540	200 *5	143 2.03	1500 *4		✓	1.5KExxA

^{*1 :} dans cette ligne Y désigne les tensions directes; *2 : les cases vides de cette colonne signifient "ne sait pas"; *3 : dans cette ligne Y désigne la tension de claquage (breakdown voltage); *4 : pulse de $10/1000 \ \mu s$; *5 : pulse de $3.8 \ ms$; *s : en moyenne. *6 : courant de crête de surtension (pulse de $1\mu s$).

Choix de quelques associations de led IR et de photodiodes

Voici quelques exemples d'associations entre une photodiode et une led IR compatibles :

photodiode	diode
BPV22F BPV23F SFH 213 FA	TSALXXXX
SFH 203 FA SFH 205 FA SFH 203 PFA	SFH 454X
BPV22NF BPV23NF	TSFFXXXX TSHFXXXX

Voici quelques associations entre un émetteur IR avec demodulation et une led IR compatibles :

émetteur IR avec démodulation	diode
TSOPXXXXX HS0038B3VM VS1838B	TSALXXXX SFH 454X

Remplacez les X par les numéros qui correspondent à vos besoins. Consultez les tables des pages suivantes pour selectionner les diodes et photodiodes qui vous arrangent.

Consultez le catalogue de Vishay pour plus de choix (consulté le 29/09/2024).

Photodiodes Infrarouges

Tension directe: 1.3V

	nom	marque *1	dimensions (mm)	angle (deg.)	longueur d'onde (nm)		photo- courant (μA)	temps de monté/ descente	aire sensitive (mm ²)	capacité (pF)	réact- ance (A/W)
_		=			(''''')		(μ, ι)	(ns)	(""")	_ g	- "
-	SFH 229 FA	a	3	±15	900	740…1100	11	6000	0.31	12	
_	SFH 213 FA	a	5	±10	900	750…1100	42	5	1	11	0.65
_	SFH 203 FA	а	5	±20	900	750…1100	25	5	1	11	0.62
-	SFH 205 FA	a	5	±60	900	740…1100	56	20	7.02	72	0.62
-	SFH 235 FA	a	3	±65	900	740…1120	22	20	7.02	72	0.65
_	SFH 203 PFA	a	5	±75	900	750…1100	3	5	1	11	0.62
_	BPV10NF	v	5	±20	940	780…1050	60	80		11	0.55
-	BPV22NF	v	4.5×5×6	±60	940	790…1050	85	100	7.5	70	0.6
_	BPV23NF	v	4.5×5×6	±60	940	790…1050	65	70	4.4	48	0.6
-	BPW82	v	5×4×6.8	±65	950	790…1050	38	100	7.5	70	
-	BPW83	v	5×3×6.4	±65	950	790…1050	38	100	7.5	70	
	BPV09NF	v	5	±22	940	780…1050	55	80/60		11	
=	BPV22F	v	4.5×5×6	±60	950	870…1050	80	100	7.5	70	0.6
_	BPV23F	v	4.5×5×6	±60	950	870…1050	60	70	4.4	48	0.6
	BPW41N	v	5×4×6.8	±65	950	870…1050	38	100	7.5	70	
-	SFH 229	а	3	±15	860	380…1100	14	1000	0.31	12	
_	BPV10	v	5	±20	920	380…1100	65	80/60		11	0.55
_	SFH 213	a	5	±10	850	400…1100	125	5	1	11	0.65
-	SFH 203	a	5	±20	850	400…1100	80	5	1	11	0.62
_	SFH 203P	а	5	±75	850	400…1100	9.3	5	1	11	0.62
_	SFH 206 K	a	5	±60	920	420…1120	80	20	1	72	0.62
_	BPW46	v	5×3×6.4	±65	900	430…1100	47	100	7.5	70	
_	BPW24R	v	4.7	±12	940	610…1040	55	80/60	0.88	11	

^{*1: &}quot;a" pour ams-OSRAM, "v" pour Vishay.


Led Infrarouge

nom	marque *1	diamètre (mm)	longueur d'onde (nm)	angle (deg)	Intensité angulaire pour 1A (mW/sr)	temps de montée/ descente (ns)	tension directe (V)	tension directe à 1A (V)	courant direct (mA)	courant pulsé (A)	puissance (mW)
SFH 4550	a	5	860	±3	8500	12	1.5-1.7	2.4-2.9	100	1	180
SFH 4554	a	5	860	±10	2250	12	1.7-1.9	3.6-4.5	100	1	200
SFH 4555	а	5	860	±5	4400	12	1.5-1.7	2.4-2.9	100	1	180
SFH 4556	a	5	860	±20	1150	12	1.5-1.7	2.4-2.9	100	1	180
SFH 4557	a	5	860	±30	450	12	1.5-1.7	2.4-2.9	100	1	180
TSFF5210*2	v	5	870	±10	1800	15	1.5-1.8	2.3-3	100	1	180
TSFF5410*2	v	5	870	±22	700	15	1.5-1.8	2.3-3	100	1	180
TSFF6210*2	v	5	870	±10	1800	15	1.5-1.8	2.3-3	100	1	180
TSFF6410*2	v	5	870	±22	700	15	1.5-1.8	2.3-3	100	1	180
TSHF5210	v	5	890	±8	2700	10	1.5-1.7	3	100	1	170
TSHF5410	V	5	890	±27	528	10	1.5-1.7	3	100	1	170
TSHF6210	v	5	890	±8	2700	10	1.5-1.7	3	100	1	170
TSHF6410	v	5	890	±27	528	10	1.5-1.7	3	100	1	170
TSAL6100	v	5	940	±10	1450	15	1.35-1.6	2.2-3	100	1	160
TSAL6200	v	5	940	±17	600	15	1.35-1.6	2.2-3	100	1	160
TSAL6400	v	5	940	±25	420	15	1.35-1.6	2.2-3	100	1	160
TSAL4400	v	3	940	±25	290	15	1.35-1.6	2.2-3	100	1	160
SFH 4544	a	5	950	±10	2300	12	1.6-1.8	3.6-4.5	100	1	200
SFH 4545	а	5	950	±5	4200	12	1.5-1.7	2.3-2.9	100	1	180
SFH 4546	a	5	950	±20	1000	12	1.5-1.7	2.3-2.9	100	1	180
SFH 4547	а	5	950	±30	375	12	1.5-1.7	2.3-2.9	100	1	180

^{*1: &}quot;a" pour ams-OSRAM, "v" pour Vishay; *2: ce composant n'est plus produit.

Dissipation thermique

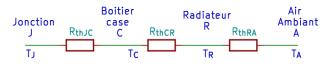 T_j , T_C , T_R et T_A : température de jonction, boîtier, radiateur et ambiante



$$(T_A - T_j) = P_{\text{dissipé}} \times (R_{thJC} + R_{thCR} + R_{thRA})$$

 R_{thJC} , R_{thCR} , R_{thRA} : résistances thermiques en °C/W.

Température ambiante max : $T_A = 40^{\circ} C$.

Résistance thermique boîtier - air ambiant, sans radiateur :

	Boîtier	TO 3	TO 5	TO 61	TO 63	TO 66	TO 126	TO 220
-	R_{thCA} = $R_{thCR} + R_{tcRA}$ (° C / W)	30	180	45	30	45	80	60

Chiffres tirés du livre Guide du technicien en électronique de C. Cimelli, 2007-2008, page 99.

Les niveaux logiques

CMOS = technologie avec des mosfet TTL = technologie avec des transistors bipolaires

Tensions d'entrée

booléen	CMOS 3 <i>V</i> 3	CMOS 5V	TTL	Arduino Uno	esp32	
0	< 0.8 V	< 1.5 V	< 0.8 V	< 1.5 V	< 0.825 V	
1	>2V	> 3.5 V	>2V	>3V	> 2.48 V	

Tensions de sortie

booléen	CMOS 3V3	CMOS 5V	TTL	Arduino Uno	esp32
0	< 0.2 V	< 0.1 V	< 0.4 V	< 0.8 V	< 0.33 V
1	> 3.1 V	> 4.9 V	> 2.4 V	> 4.1 V	> 2.64 V

TTL: 74LSXX (compatible Arduino Uno et Esp32)

Input TTL + Output CMOS 5V : 74HCTXX

CMOS 5V: 74HCXX, arduino Uno CMOS 3V3: 74LVCXX. Esp32

La série des 74XXXX

Liste détaillée : List of 7400-series integrated circuits (Wikipedia).

	AND	NAND	OR	NOR	XOR	XNOR
Quad 2-input	74×08	74×00	74x32	74×02	74×86	74×7266
Triple 3-input	74×11	74×10	74×4075	74×27	/	/
Dual 4-input	74×21	74×20	74×4072	74×29	/	/

	Schmidt	-trigger
	Buffer	Inverter
Hex 1-input	74×7014	74×14

	série vers parallèle	parallèlle vers série
8 bits	74×595	74×165

Les bus I2C des microcontrolleurs et leurs brochages

microco	microcontrolleur		ion eur	Progra	ammation	brock	hage
marque	nom	protocole	bus	nom	default*4	SDA ³	SCL*3
	Uno R3	I2C		Wire	√	A4	A5
	Zero	I2C	?	Wire	✓	20	21
	Leonardo	I2C	?	Wire	✓	D2	D3
	Nano	I2C	?	Wire	✓	A4	A5
Arduino	Uno R4	I2C	?	Wire	√	A4	A5
Arduno	0110 114	I2C	?	Wire1		D27	D26
		I2C	?	Wire	√	D20	D21
	Giga R1	I2C	?	Wire1		D102 (SDA1)	D101 (SCL1)
		I2C	?	Wire2		(SDA2)	D8 (SCL2)
	Wroom-32	I2C	0	Wire	✓	21*1	22*1
	D/U	I2C	1	Wire1		*1 *2	*1 *2
	C2/C3-Wroom	I2C	0	Wire	✓	8*1	9*1
ESP32 (devKitC/M* ⁵)	C6-Wroom	I2C	0	Wire	✓	23*1	22*1
(devKitC/ivi)	h2-MINI	I2C	0	Wire	✓	12*1	22*1
	112 1411141	I2C	1	Wire1		*1 *2	*1 *2
	S2/S3-Wroom	I2C	0	Wire	✓	8*1	9*1
	32/33 ********	I2C	1	Wire1		*1 *2	*1 *2
		I2C	0	Wire	✓	18	19
teensy	4.1	I2C	1	Wire1		17	16
teensy		I2C	1	Wire1		44*2	45* ²
		I2C	2	Wire2		25	24

^{*1} Il s'agit des broches par default. N'importe quelle autre broche peut être programmée. *2 Le brochage n'est pas défini par default et doit être configuré manuellement au setup.

² Le prochage n'est pas defini par default et doit etre configure manuellement au setu

^{*3} C'est aussi le nom de la macro C dans le code source.

^{*4} Le bus I2C qui est utilisé par défault par de nombreuses bibliothèque.

^{*5} Le brochage I2C correspond à celui des cartes de developpement "devKitC" et "devKitM" officielles desespressifue)

Le brochage des interfaces SPI des microcontrolleurs

microco	ntrolleur	spécificat		Pro	ogramma	tion	brochage				
marque	nom	protocole	bus	instance	bus	default*4	ss ³	MOSI*3	MISO*3	SCK*3	
Arduino	Uno R3/R4 Zero Leonardo Nano	SPI		SPI		✓	10	11	12	13	
Ardamo		SPI	?	SPI		√	10	90	89	91	
	Giga R1	SPI	?	SPI1			10 (SS1)	(MOSI1)	12 (MISO1)	13 (SCK1)	
	Wroom-32	SPI	2	SPI	HSPI	✓	5*1	23*1	19*1	18*1	
	D/U	SPI 3 *7 VSPI							*2		
	C2/C3-Wroom	SPI	2	SPI	FSPI	✓	7*1	6* ¹	5*1	4*1	
ESP32 (devKitC/M* ⁵)	C6-Wroom	SPI	2	SPI	FSPI	✓	18* ¹	19* ¹	20*1	21*1	
(devKitC/ivi)	h2-MINI	SPI	2	SPI	FSPI	✓	0*1	25* ¹	11*1	10* ¹	
	S2-Wroom	SPI	2	SPI	FSPI	✓	34* ¹	35* ¹	37*1	36* ¹	
	32-W100111	SPI	3	*7	HSPI			•	*2		
	S3-Wroom	SPI	2	SPI	FSPI	✓	10*1	11*1	12*1	13*1	
	33-W100III	SPI	3	*7	HSPI			•	*2		
		SPI	4	SPI		✓	10	11	12	13	
teensy	4.1	SPI	3	SPI1			0*6	26* ⁶	1*6	27* ⁶	
		SPI	1	SPI2			44*6	43*6	42*6	45* ⁶	

^{*1} Il s'agit des broches par default. N'importe quelle autre broche GPIO peut être programmée à la place.

^{*2} Non définies par default et doivent être configurées manuellement au setup. Toutes les broches GPIO peuvent être utilisées.

^{*3} C'est aussi le nom de la macro/variable C dans le code source.

^{*4} Le bus SPI qui est utilisé par défault par de nombreuses bibliothèques.

^{*5} Le brochage SPI correspond à celui des cartes de developpement "devKitC" et "devKitM" officielles de espressif.

^{*6} Aucune macro/variable C n'est définie pour ces broches dans le framework Arduinoteensy.

^{*7} L'instance SPI1 associée à l'interface SPI n'existe pas par default. Il faut la créer manuellement pour pouvoir

Différents types d'interrupteur - 1/2

Boutor poussoi			Co	ommutateurs à	bascule ou à levier	
interrupteur monostable SPST OFF-MOM SPST OFF-(ON)	bist SP	ipteur able ST OFF	SPDT ON-ON	SPDT ON-OFF-ON	permutateur DPDT ON-ON	DPDT ON-OFF-ON
	10	<u> </u>	20 01	20 0 0 03	20 ° 6	2010
	3					

S = Single P = Pole D = Dual/Double


ON = connecté à une broche OFF = non connecté


T = Throw= Momentané

Différents types d'interrupteur - 2/2

Interrupteur magnétique : l'interrupteur se ferme prêt d'une source de champs magnétique.

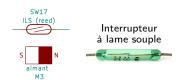Interrupteur électrique : l'interrupteur se ferme quand un courant passe dans une bobine.



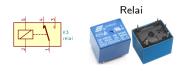

Consulter les pages 260, 261 et 262 pour plus de détail.

Interrupteur thermique : l'interrupteur s'ouvre prêt d'une source de température.



Les connecteurs les plus utilisés

désignation	pour platine d'expérim.	câble ↔ carte	câble ↔ câble	plugable	bornier	awg	A max	V max	empattement (mm)	image
Pin header 2.54	√	✓		✓		30-22	3	250	2.54	111111111
JST XH	√	√		√		30-22	3	250	2.54	45104
JST SH		√		√		32-28	1	50	1.00	-
Molex Micro-fit 3.0		✓	✓	✓		30-18	7.0		3.00	
JST SM	✓		✓	✓		28-22	3	250	2.54	Dell'
KF2EDGK-2.54 Pluggable Terminal Block KF2EDGK-5.08	✓	✓	√	√	√	28-20	4	125	2.54	
Pluggable	✓	✓	√	✓	√	24-12	10	300	5.08	
Terminal Block KF128-2.54 PCB Terminal Block KF128-5.08	✓	✓			√	26-18	6	150	2.54	0
KF128-5.08 PCB _Terminal Block	✓	✓			√	22-12	10	300	5.08	
Jack DC Power		✓		✓			5-10	50	/	

Connecteurs pour batteries

désignation	A max	V max	AWG	pitch (mm)	résistance de contact (mΩ	prix unit. (euro)	image
XT30	15	500	18	5	0.7	0.3	
XT60	30	500	12	7.2	0.5	0.8	
EC3	25	500	14	8.4	0.6	0.9	
T-Dean	25	500	12			0.97	P
JST RCY	3	250	28-22	2.5	20	0.38	

Comment utiliser les connecteurs

Le plus simple est d'utiliser des câbles avec des connecteurs déjà sertis sur un seul bout.

Ensuite, vous soudez :

- le connecteur de carte sur la carte mère;
- les fils sertis sur les cartes filles.


Il vous suffit alors de connecter le connecteur de la carte fille sur le connecteur du pcb de la carte mère.





Les plaques d'expérimentation à souder

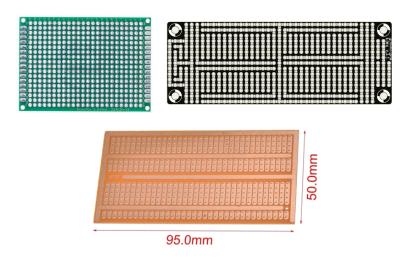Voici quelques format de plaques d'expérimentation à souder :



Le matériel compatible avec les platines d'expérimentation

Liste de matériels compatibles avec les platines d'expérimentation :

- le fil AWG 22 (0.64 mm de diamètre), mono-brin;
- les composants dont l'empattement est un multiple de 2.54 mm;
- les connecteurs duponts (pin headers) 2.54 mm : cf. page 561;
- les connecteurs JST XH : cf. page 561;
- les borniers KF128 (2.54 et 5.08) : cf. page 561;
- les borniers plugables KF2EDGK (2.54 et 5.08) : cf. page 561.

Les cartes adaptateurs SMD → DIP:



Piles ne nécessitant pas de protection (sans danger)

dé	signation	matiere	assemblage nb de cellule	tension max	tension typique	tension déchargé	capacité (mAh)	rechargeable	prix (euro)
	LR8D425 AAAA LR03	Alcaline ZNMnO2	1 × 1.5	1.5	1.3	0.9	250-650		
	LR03 AAA	Alcaline	1 × 1.5	1.5	1.1-1.3	0.9	350-1200		
	LR6 – AA	Alcaline	1 × 1.5	1.5	1.1-1.3	0.9	1200-2870		
>	LR14 – C	Alcaline	1 × 1.5	1.5	1.1-1.3	0.9	5000-8200		
1.5 \	LR20 – D	Alcaline	1 × 1.5	1.5	1.1-1.3	0.9	9000-16000		
pile 1.	HR03 AAA	NiMH	1 × 1.2	1.4	1.2	1.0	800-1000	√	
.₫	HR6 – AA	NiMH	1 × 1.2	1.4	1.2	1.0	1900-2300	√	
	HR14 – C	NiMH	1 × 1.2	1.4	1.2	1.0	2500-3000	√	
	HR20 – D	NiMH	1 × 1.2	1.4	1.2	1.0	2500-3000	√	
pile 4.5V	3LR12	Alcaline	3 × 1.5	4.5	3.4-3.9	2.7	1900-2500		
₽4.	3R12	carbone zinc	3 × 1.5			2.7	1000-2000		
0) >	6LR61	Alcaline	6 × 1.5	9.5	7-8	5.4	260-600		
pile 9V	HR22	NIMH	6 × 1.2	9.5	8.4	7.0	175	√	
	6F22	Carbon Zinc		9.5	6-8	5.4	270-370		

Ces chiffres sont tirés d'un mix des spécifications des piles VARTA et ENERGIZER.

Piles au lithium - 1 seule cellule : 1S

La liste de piles et batteries qui suivent sont au lithium. Ces piles sont dangereuses . Lisez la page 470 avant de choisir ces piles.

Les piles les plus sures sont les piles avec protections intégrés L91 et L533 et peuvent être utilisées telle quel (sans ajout de circuit de protection supplémentaire). Ensuite viennent les piles LiFePo4 car leurs températures d'emballement thermique sont les plus hautes (cf. figure page 470) mais il faut ajouter un circuit de protection présenté à la page 477.

Si vous mettez plusieurs cellules en séries, il faut utiliser des BMS spécifiques pour piloter et vérifier chaque cellule indépendamant les une des autres lors de la charge et la décharge !

désignation	matiere	assembl. nb de cellule	tension max	tension typique	tension déchargé	capacité (mAh)	recharg- eable	protection integré	prix (euro)
pile L91 1.5 V AA	LiFeS2	1 × 1.5	1.8	1.4-1.5	1.2	3500		✓	
pile LiFePo4 3 2V 18650	LeFePo4	1 × 3.2	3.65	3.2	2.6	1400-1500	✓		
pile LiFePo4	LiFePo4	1 × 3.2	3.65	3.2	2.6	1900-2300	✓		
3.2V 26650 pile Li-ion 3.7V 18650	Li-ion	1 × 3.7	4.2	3.4-3.7	3.0	2350-2600	✓		
3.7V 18650 pile LiPo 3.7V pile 1522	LiPo	1 × 3.7	4.2		3.0	1000-2000*1	✓	*2	
pile L522	LiMnO2	1 × 9	9.0	7-8.2	5.4	750–1200		✓	

^{*1} Les tailles des cellules Lithium Polymer ne sont pas normalisées. Leurs capacité dépendent des constructeurs. *2 Selon les constructeurs, ces cellules peuvent contenir des protections intégrés, mais jamais de circuits de charges

(version longue)

et décharges. Ateliers Open-Handicap et Option Maker

Piles au lithium - assembl. de plusieurs cellules : 2S,3S,...

A FAIRE : Finir la table.

Les séries E12, E24, E48 et E96 de résistances

E12 (10% tolérance): 10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82

E24 (5% tolérance): 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 43, 47, 51, 56, 62, 68, 75, 82, 91

E48 (2% tolérance): 100, 105, 110, 115, 121, 127, 133, 140, 147, 154, 162, 169, 178, 187, 196, 205, 215, 226, 237, 249, 261, 274, 287, 301, 316, 332, 348, 365, 383, 402, 422, 442, 464, 487, 511, 536, 562, 590, 619, 649, 681, 715, 750, 787, 825, 866, 909, 953

E96 (1% tolérance): 100, 102, 105, 107, 110, 113, 115, 118, 121, 124, 127, 130, 133, 137, 140, 143, 147, 150, 154, 158, 162, 165, 169, 174, 178, 182, 187, 191, 196, 200, 205, 210, 215, 221, 226, 232, 237, 243, 249, 255, 261, 267, 274, 280, 287, 294, 301, 309, 316, 324, 332, 340, 348, 357, 365, 374, 383, 392, 402, 412, 422, 432, 442, 453, 464, 475, 487, 499, 511, 523, 536, 549, 562, 576, 590, 604, 619, 634, 649, 665, 681, 698, 715, 732, 750, 768, 787, 806, 825, 845, 866, 887, 909, 931, 953, 976

Table de drivers et modules pour moteur

désignation	DC 1 sens	DC 2 sens	pas à pas 4 fils		brushless	Nombre de demi-ponts*1	Nombre d' interrupteurs	Transistors intégrés*7	Diodes intégrés	Courrant max (A)	Tension d'ali- mentation (V)	total Ron (Ω) ou chute de tension	frequence max PWM (kHz)	mesure le courant	génére les PWM*2		régulateur PI couple/pos./vit.	protection optocoupleur	sortie 5V ou 3.3V	Dificulté*5	Prix (euros)
LM293 LM293D	✓	✓	✓	✓		4×1		Ь	×	1 (2) 0.6 (1.2)	7-36	2.6V- 3.6V		✓						m	
L298N	✓	✓	✓	✓		2×2		Ь		2 (3)	7-46	1.8V- 4.9V	40	✓						d	
Module adafruit L298N	✓	✓	✓	✓		2×2		Ь	✓	2 (3)	7-46	1.8V- 4.9V	40						5 1A	m	
L6205	✓	✓	✓	✓		2×2		m	✓	2.8 (5.6)	8-52	0.62- 1.12	100	✓						d	
ULN2003	✓			✓			7	Ь	✓	0.5	50	0.9V- 1.7V								m	
TB6600			√	√		1×4		m	✓	4 (4.0)	8-42	0.4- 0.6			✓	16				d	
Microstep TB6600			√	✓		1×4		m	✓	4 (4.0)	9-42	0.4-			✓	16		✓		f	
A4988			✓	✓		1×4		m	✓	(2)	8-35	0.32- 0.43		✓	\	16				d	
module A4988			✓	✓		1×4		m	✓	(2)	8-35	0.32- 0.43 0.32- 0.43			✓	16				f	
DRV8825			✓	✓		1×4		m	✓	(2.5)	8.2-45	0.04	30	✓	✓	32			3.3 10mA	d	
module DRV8825			✓	✓		1×4		m	✓	(2.5)	8.2-45	0.64	30		✓	32				f	
DRV8313	√	√			√	3 × 1		m	✓	1.2 (2.5)	8-60	0.48- 0.78	250	✓					3.3 10mA	td	
L6234	✓	✓			√	3 × 1		m	✓	4 (5)	7-52	0.48- 0.78 0.48- 0.78	150	✓						td	
IR2104	√	<i>*</i> 3	<i>*</i> 3	<i>*</i> 3	<i>*</i> 3	1 × 1				∞*4	12- 600	*4	76*6							ttd	
TMC4671	√	√	√	√	V	4 × 1				∞*4	*4	*4	100	√	√ *8		<i>*</i> 8			ttd	

^{12:} XY signifie que le drivers permet de piloter indépendament X groupes de Y demi-ponts. Par exemple, 2/2 signifie que 2 ponts en H sont pilotables indépendament; 12: Il génére donc les chronogrames aussi. 12: Il faut utiliser 2, 4 et 3 IR3104 pour commander respectivement un moteur DC dans les 2 sens, un pas à pas 4/5 fils et un brushless; 14: Dépends des transistors externes choisis. Consultez The Art of Electronics: The X-Chapters, page 242. 15: Efacile, memoven, d=difficile, td=tres difficile, td=

Table de microcontrôleurs

Table de transistors usuels

Table d'amplificateurs et comparateurs usuels

Liste de materiel électronique pour débuter

Composant DIP / SMD

Plan

Index

Index

- 74LSXX, 74HCTXX, 74HCXX, 74LVCXX, 452, 555
- 74XXX, 451, 556
- 74XXXX, 452, 555
- 78XX, 393
- 18650, 473, 567
- 26650, 473, 567
- ADC, 128–131
- alimentation, 92–94
- alimentation de laboratoire, 30
- Alimentation TBTP, 63–65
- Alimentation TBTS, 63–65
- ampèremètre, 31–34
- analyseur logique, 421, 422

- application web, esp32, 438–448
- Arduino Uno R3, 86–90
- AS5047D, 134–137
- AWG. 548
- balance, 174–180
- barrière, 59
- barrière infrarouge, 139–141, 146–172, 551–553
- barrière optique, 139–141, 146–172, 551–553
- batterie, 35, 36, 466–468, 473, 566, 567
- batterie, en parallèle, 462
 - batterie, gestion, 131
- batterie, lithium, 470–472

- bluetooth, esp32, 433–436
- bobine, 21
- bouton poussoir, 124, 559
- brochage I2C, 411, 557
- brochage SPI, 417, 558
- bus I2C, 411, 557
- bus SPI, 417, 558
- cable, 548
- capillaire à bulbe, 125, 560
- capteur de poids, 174–180
- capteur de pression mécanique, 174–180
- capteur de température, 187–194
- capteur à effet Hall, 134–137 (version longue)

Carbon Zinc, 467, 566chassis, 78	 condensateur polarisé, 22 	 courant de démarrage, 376
chronogramme, pas à	• connecteur, 561–563	DAC, 102, 103differentiel, 45–53
pas 4 fils, 337–347, 35 • chronogramme, pas à	9 • constante de couple, 375, 378	• diode, 21, 550
pas 5 fils, 295–305, 31		diode zener, 22diode, redressement,
classe 0, 66–76	sec, 379	550
classe 1, 58, 63, 64, 7779–82	7, • constante de frottement visqueux, 380	diode, shottky, 550diode, tvs, 550
classe 2, 58, 63, 64, 83	o constante de temps	diode, zener, 550
classe 2 avec terre	mécanique, 375	o diodes, led, 23, 549
fonctionelle, 83	constante de temps	o diodes, shottky, 23, 549
classe 3, 58, 65, 84	électrique, 375	diodes, tension directe, 23, 549
classes de protection, 58, 63-77, 79-84	constante de vitesse,375	dissipation, 245–256,554
 CMOS, 452–454, 555 	convention de cours,	distance d'isolement,
 comunication série 	95, 96	60, 61
(usb), 105–109	Convertion TTL –	• DPDT ON-ON, 124,
 comutateur à bascule, 	CMOS, 453, 454	126, 559 • driver moteur, 570
124, 559	 couple de décrochage, 	• energie, 6–8
 comutateur à levier, 	376, 379	entrée analogique,
124, 559	couple de friction, 376	128–131
ocondensateur, 21, 22	courant, 10, 548	 entrée logique, 111-122 (Version longue)
eliers Open-Handicap et Option Mal	ker Les premiers pas en électronique	2024 slide 490/490 page 578/583

 esp32, 427–431, 433–436, 438–448 fusible thermique, 125, 560 esp32 wroom, 427, 428 falstad, 483 HS0038B3VM, 156–158 field oriented control, 366 fill, 548 filtre, 82, 198, 200–207, 212–214, 220–222 filtre analogique, 198, 200–207, 212–214, 220–222 filtre numérique, 198, 200–207, 213–214, 223–236, 238 filtre numérique, 198, 200–207, 216, 217, 223–236, 238 filtre rumérique, 198, 200–207, 216, 217, 223–236, 238 filtre rumérique, 198, 200–207, 216, 217, 223–236, 238 filtre rumérique, 198, 200–207, 216, 217, 223–236, 238 filtrer l'alimentation, 82 filtrer l'alimentation, 82 firerupteur, 118–122, 124–126, 559, 560 firerupteur logique, 240–265 firction torque, 376 friction torque, 376 front descendant, 115 fusible thermique, 125, 560 interrupteur souple, 125, 560 interruption pour Arduino Mega, 233–236 interruption pour Arduino Nano, 233–236 interruption pour Arduino Nano, 233–236 interruption pour Arduino Nano, 233–236 interruption pour ESP32, 226–232 interruption pour ES	enveloppe de protection, 59	front montant, 115fusible, 45–53	Interrupteur thermique, 125, 560
 Falstad, 483 HS0038B3VM, 156–158 Field oriented control, 366 HX711, 174–178 Filt, 548 Filtre, 82, 198, 200–207, 212–214, 216, 217, 220–236, 238 Filtre analogique, 198, 200–207, 212–214, 220–222 Filtre numérique, 198, 200–207, 213–236, 238 Filtre numérique, 198, 200–207, 216, 217, 223–236, 238 Filtre r'alimentation, 82 FOC, 366 FOC, 366 FOC, 366 FOC, 366 Front descendant, 115 HX711, 174–178 HX711, 174–178 HX711, 174–178 HX711, 174–178 Interruption pour Arduino Nano, 233–236 Interruption pour Arduino Uno R3, 233–236 Interruption pour Arduino Uno R3, 233–236 Interruption pour Arduino Nano, 234–265 Interruption pour Arduino Nano, 233–236 Interruption pour Arduino Nano, 234–265 Int	• '	•	souple, 125, 560
366 • I2C, 406–411, 557 • fil, 548 • identification moteur, 377–382 212–214, 216, 217, 220–236, 238 • filtre analogique, 198, 200–207, 212–214, 220–222 • filtre numérique, 198, 200–207, 216, 217, 223–236, 238 • filtre r'alimentation, 82 • firmware, 519, 520 • FOC, 366 • froction torque, 376 • finded de protection, 59 • indice de protection, 59 • inductance du moteur, 381 • interruption pour ESP32, 226–232 • interruption pour Uno R4, 223–225 • interruption pour ESP32, 266–322 • interruption pour ESP32, 226–232 • interruption pour Uno R4, 223–225 • interruption pour ESP32, 226–232 • interruption pour Uno R4, 223–225 • interruption pour ESP32, 226–232 • interruption pour ESP32, 226–	• falstad, 483	• HS0038B3VM, 156–158	• interruption pour Arduino Mega, 233–236
 filtre, 82, 198, 200–207, 212–214, 216, 217, 220–236, 238 filtre analogique, 198, 200–207, 212–214, 220–222 filtre numérique, 198, 200–207, 216, 217, 223–236, 238 filtre rl'alimentation, 82 filtrer l'alimentation, 82 firmware, 519, 520 froct, 366 friction torque, 376 front descendant, 115 ILS, 125, 560 indice de protection, 59 indice de protection, 59 indice de protection, 59 inductance du moteur, 38 interruption pour Uno R4, 223–225 interruption pour Uno R4, 223–226 interruption pour Uno R4, 223–226<td>366</td><td>• I2C, 406–411, 557</td><td>Arduino Nano, 233–236</td>	366	• I2C, 406–411, 557	Arduino Nano, 233–236
filtre analogique, 198, 200–207, 212–214, 220–222 filtre numérique, 198, 200–207, 216, 217, 223–236, 238 filtrer l'alimentation, 82 firmware, 519, 520 FOC, 366 friction torque, 376 front descendant, 115 inductance du moteur, 381 inductance du moteur, 381 linterrupteur, 381 linterrupteur di ricuit, 456–461 isolant, 42 lisolation principale, 59–61 lisolation renforcée, 59–61 lisolation supplémentaire, 59–61 lisolation supplémentaire, 59–61 lisolation supplémentaire, 59–61	212–214, 216, 217,	377–382 • ILS, 125, 560	233–236 • interruption pour
filtre numérique, 198, 200–207, 216, 217, 223–236, 238 filtrer l'alimentation, 82 firmware, 519, 520 FOC, 366 friction torque, 376 front descendant, 115 INRS, 38 Interruptear Circuit, 456–461 interrupteur, 118–122, 124–126, 559, 560 interrupteur logique, 240–265 Interrupteur magnétique, 125, 560 interrupteur lisolation renforcée, 59–61 Isolation supplémentaire, 59–61 Isolation supplémentaire, 59–61	200–207, 212–214,	• inductance du moteur,	interruption pour Uno R4, 223–225
 filtrer l'alimentation, 82 firmware, 519, 520 FOC, 366 friction torque, 376 front descendant, 115 interrupteur, 118–122, 124–126, 559, 560 interrupteur logique, 240–265 Interrupteur Isolation principale, 59–61 Isolation renforcée, 59–61 Isolation renforcée, 59–61 Isolation supplémentaire, 59–61 	• filtre numérique, 198, 200–207, 216, 217,	 Inter-Integrated Circuit, 	• inversion de polarité, 456–461
interrupteur logique, FOC, 366 240–265 9 friction torque, 376 9 Interrupteur 9 Isolation renforcée, 59–61 9 Isolation		•	 Isolation principale,
• front descendant, 115 magnétique, 125, 560 supplémentaire, 59–61			 Isolation renforcée,
Ataliana Onem Handison at Ontion Malon	• •	•	

174–180	lois des noeuds, 11	366
 jauge résistive de déformation, 174–180 	• manchon, 482	moteur, driver, 570moteur, ESC, 282–288
• ky-022, 148–151, 153–155, 159	masse, 78MAX6675, 189–194	moteur, livres, 270moteur, pas à pas 4 fils,
ky-032, 152	microcode, 519, 520	336–363
L298N, 324–330, 332–334, 354–363	module arduino X relais, 262–265	 moteur, pas à pas 5 fils, 294–311, 313, 314
lcd, 486–494	module ky-005, 159	moteur, pont en H, 316–323
lcd, ST7798/XPT2046, 488-494	module ky-022, 153-155, 159	moteur, presentation,268
led, 12–20, 23, 549led industrielle, 81	module ky-032, 148–152	moteur, servomoteur,278–281
led infrarouge, 171, 553	o modules, 424	moteur, surtension, 269
Li-ion, 473, 567	 modèle du moteur DC, 374–376 	• multimètre, 31–34
LiFePo4, 473, 567		multiprise, 55, 56NF C15-100, 42
LiFeS2, 473, 567	 moteur DC, 272–276, 290–292, 316–330, 	 NF C15-100, 42 NiMH, 467, 476, 566
ligne de fuite, 60, 61	332–334, 374–382	• niveaux logiques, 452,
LiMnO2, 473, 567	moteur protection,	555
lithium, 467, 470–473,	368–372	no load current, 376
477, 478, 566, 567	moteur surtension,	obstacle, 59
LM35, 187, 188	368–372	• ohmmètre, 31–34 (version longue)
teliers Open-Handicap et Option Maker	Les premiers pas en électronique	2024 slide 490/490 page 580/583

o loi d'ohms, 11

• moteur, brushless, 365,

jauge de contrainte,

Peletier, 511–515	pile, LiMnO2, 473, 567	pression mécanique,
peletier, 509, 510	pile, lithium, 467,	174–180
permutateur, 124, 126,	470–473, 566, 567	 protection, batterie en parallèle, 462
274–276, 559	pile, NiMH, 467, 566	protection, inversion de
photodiode, 147, 160,161, 160, 170, 170	pile, ZNMnO2, 467,	polarité, 456–461
161, 169, 170, 172, 551, 552	566	 protection, puissance cartes arduino, 533,
• pile, 35, 36, 466–468,	• pin I2C, 411, 557	534, 536
566	• pin SPI, 417, 558	protection, puissance
pile, 18650, 473, 567	 Platform.io, 522–525 	esp32, 539–541
pile, 26650, 473, 567	 platine d'expérimentation, 	 protection, puissance esp32 mal conçue, 544,
 pile, Alcaline, 467, 566 	25–29, 564	545
pile, Carbon Zinc, 467,	platine	protection, surtension,
566	d'expérimentation,	457 • protection, usb, 529
 pile, gestion chargement 	materiel, 565	• puissance, 10
Lithium, 477	pont en H, 316–323	puissance, cartes
 pile, gestion chargement NiMH, 476 	 porte logique, 450, 451, 453, 454, 556 	arduino, 531–534, 536, 538–541
 pile, geston Lithium, 478 	 Portection aux chocs, 	puissance, esp32, 538–541
pile, Li-ion, 473, 567	62	puissance, esp32 mal
pile, LiFePo4, 473, 567	 potentiel de référence, 78 	conçue, 543-545
		• pull-down, 117
• pile, LiFeS2, 473, 567	• potentiometre, 22	• pull-up, 111–113, 116 (version longue)
Ateliers Open-Handicap et Option Maker	Les premiers pas en électronique	2024 slide 490/490 page 581/583

• pulseview, 422	 régulateur de tension, 393–399 	Sortie PWM, 100souris bluetooth, esp32,
push-pull, 111–113,116, 117	 régulateur diode zener, 	436
 push-pull, 111–113, 116, 117 PWM, 100 pwm, 385–391 PWM ESC, 279, 280 PWM servomoteur, 279, 280 raccorder des fils, 482 radiateur, 245–256 rallonges, 57 rebond, 118–122 reed, 125, 560 Relai, 125, 560 relai, 260–265 ruban led adressable, 496–504 ruban led non 		436 SPDT ON-OFF-ON, 124, 559 SPDT ON-ON, 124, 126, 559 SPI, 413–417, 558 SPST ON-MOM, 124, 559 SPST ON-OFF, 124, 559 ST7789, 488–494 stall torque, 376 starting current, 376 surtension, 457 série (usb), 105–109 série, 12C, 406–411, 557 série, SPI, 413–417, 558 série, UART, 402–404
adressabme, 506, 507	438–448	tb6600, 349–353TBTP, 63–65
régulateur AOP, 398, 399	Sortie analogique, 102, 103	TBTS, 63–65température, 187–194
• régulateur Buck, 394	Sortie logique, 98, 99 Les promiers pas en électronique	• tension, 9 (version longue)
Ateliers Open-Handicap et Option Maker	Les premiers pas en électronique	2024 slide 490/490 page 582/583

- terre, 54, 78
- terre de protection, 78
- terre fonctionelle, 78
- thermocouple K, 189–194
- Thermostat bilames, 125, 560
- timer, 384-391
- touchscreen, 486-494
- transformateur, 63, 64
- transistor, mosfet N, 240–256
- transistor, mosfet P, 258
- transistor, NPN, 257
- transistor, PNP, 259
- TSOP34838, 156

- TSOP34839, 157, 158
- TTL, 452–454, 555
- types entier et réel, Arduino Uno R3, 87, 88
- types entier et réel, esp32, 428, 429
- téléverser microcode, 519, 520
- UART, 402–404
- ULN2003, 309, 310
- Universal Asynchronous Receiver Transmitter, 402–404
- upload firmware, 519, 520
- va et vient, 126
- voltmètre, 31-34
- wago, 482

- web, esp32, 438–448Western Union, 482
- wifi, esp32, 438–448
- ws2811. 496–498. 501.
- 502 • ws2812E. 496.
- 498–500, 503, 504 • XPT2046, 488–494
- XI 12040, 400–494
- ZMnO2, 467, 566ZNMnO2, 467, 566
- écran lcd. 486–494
- ecran icd, 486–494
 écran sensitif, 486–494
- épissure, 482
- épissure de Western Union. 482
- équipotentiel, 78